

К.ЙОНОВ

# ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МЕХАНИЗМИ И МАШИНИ

---

УЧЕБНИК ЗА  
ТЕХНИКУМите

СПЕЦИАЛНОСТ  
АВТОМАТИЗАЦИЯ  
НА ПРОИЗВОДСТВОТО



ТЕХНИКА

## УВОД

УДК 62—52: 621.313 (075.8)

Учебникът е предназначен за специалността автоматизация на производството, изучавана в техникумите. В него са разгледани основните принципи на електроздвижването и управлението на машините и механизми, както и типови системи за автоматизация на някои от най-широко разпространените производствени машини и механизми (кранове, асансьори, металорежещи машини и др.). Материалът е изложен съобразно със знанията на учениците за устройството и принципа на действие на основните видове електрически машини и аппарати.

Учебникът е одобрен от МНП по предложение на комисия в състав:

Председател — доц. к. т. н. инж. Светослав Йорданов  
Членове — инж. Стоян Бояев и инж. Невена Петрунова —  
репрезентанти; инж. Васил Парчева от МНП, инж. Пламен Гънзов и инж. Марина Рихтер от ДИ „Техника“.

### 1. АВТОМАТИЗАЦИЯТА — ОСНОВНО НАПРАВЛЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННАТА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ

За решаване на задачите за изграждане на развитото социалистическо общество, за създаване на неговата материално-техническа база и за интензификация на общественото производство изключително голямо значение има непрекъснатият, динамичен технически прогрес във всички области на народното стопанство. Той се изразява в прогресивно развитие на техниката за производство, която включва средства на труда, предметите на труда и технологията на производството. Техническият прогрес се развива в няколко основни направления — електрификация, химизация, комплексна механизация и автоматизация на производството и др.

Автоматизацията заема особено място сред другите направления на съвременната научно-техническа революция. До стапа на автоматизацията човек прехвърля на техниката само определени физически функции. Автоматизацията започва с определяването на определени умствени функции в процеса на управление, т. е. с предаването на тези функции на автоматично действуващи машини, механизми и системи в процеса на управлението.

Автоматичните устройства не само заместват човека в управлението на процесите. Те решават принципно нови задачи, които човек поради ограниченията си възможности (скорош на реагиране, обем на паметта, скорост на обработването на информация) не е в състояние изобщо да си постави. Космическите полети, атомните електроцентрали, сложните химични процеси са немислими без използването на технически устройства, които изпълняват отговорни задачи в управлението на тези процеси.

Автоматизацията решава и важни социални задачи, като освобождава работниците от тежък физически и вреден за здравето труд, от монотонни, еднообразни операции, прави техния труд значително по-съдържателен и творчески. Тя е важна предпоставка за по-нататъшната интелигентализация на производството.

## 2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ИЗ ОБЛАСТТА НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА

Формите и развитието на автоматизацията се определят от характера на технологичните процеси.

Под технологичен процес ще разбираме комплекс от определени въздействия върху предмета на труда, в резултат на който той изменя положението си в пространството, геометричните размери или физико-химичните си качества. Различаваме два основни типа технологични процеси: *непрекъснати* и *дискретни* (прекъсвани).

*Непрекъснатите технологични процеси* се характеризират с непрекъснато въздействие върху предмета на труда до пълната му обработка. Обикновено те са свързани с физико-химични въздействия (температура, налягане, химични взаимодействия) и готовият продукт е най-често някакво вещество или материал с определени свойства. Непрекъснати процеси най-често се срещат в химическата, нефтопреработващата, целулозно-хартиената промишленост. За тях е характерно използването на специализирани технологични агрегати с определено предназначение (пещи, конвертори, агрегати за синтез, варилини агрегати, инсталации за вакуум и др.).

*Дискретните (прекъсвани) технологични процеси* се характеризират с това, че въздействието върху предмета на труда се осъществява само в определени работни места (позиции). През време на транспортирането на предмета на труда от едно работно място на друго той не претърпява никакви въздействия. Готовият продукт представлява отделно, самостоятелно изделие. Дискретните технологични процеси се срещат най-често в машиностроенето (механична обработка, монтаж), електротехниката, електрониката, леката промишленост. Те се осъществяват от работни машини. Всяка от тях има работни органи, които в процеса на обработка на предмета на труда извършват комплекс от движения. От гледна точка на технологичния процес тези движения могат да се разделят на две основни групи: основни, при които се извършват необходимите въздействия върху предмета на труда (рязане, огъване и др.), и спомагателни, които не са свързани с непосредствена обработка (напр. подвеждане и отвеждане на инструменти, затягане, снемане и др.). Съвкупността от всички основни и спомагателни движения, които извършват работните органи за обработване на определен предмет (детайл, заготовка), представлява *работният цикъл* на машината.

В своето развитие автоматизацията преминава през няколко форми. Първата от тях е *частичната автоматизация* на производството. Тя се изразява в автоматизация на отделни технологични машини и агрегати, механизми, процеси.

Автоматизацията на управлението на всички основни и спомагателни процеси от постъпването на сировината до транспортирането на готовата продукция (или полупродуктите) се нарича **комплексна автоматизация на производството**.

Когато автоматизацията обхваща освен производството и организационно-икономическата дейност на предприятието, говорим за **комплексна автоматизация на предприятието**.

В зависимост от участието на човека в процеса на управление и управляващите системи могат да се разделят на **автоматични и автоматизирани**.

В **автоматичните системи** всички процеси, свързани с получаване, преобразуване и използване на енергията, материалите и информацията, се извършват автоматично, без участие на човека. Неговите функции са свързани само с наблюдение и контрол върху функционирането на системата.

**Автоматизирани** се наричат системите, в които човекът изпълнява само някои функции, свързани с управлението на процеса. Такива са всички сложни системи за комплексна автоматизация и много от системите за частична автоматизация на отделни машини и агрегати. Участието на човека в тях се определя от редица фактори. Най-съществен са недостатъчната надеждност на много от техническите средства за автоматизация и твърде високата цена на напълно автоматичните системи, която често ги прави икономически неизгодни. Затова оптималното разпределение на функциите по управлението между човека и техническите системи е една от основните задачи при създаване на ефективни системи за автоматизация.

Въпреки че дискретните технологични процеси са значително по-стари в историята на човечеството и първите стъпки на автоматизацията са свързани с различни механизми, автоматизацията им изостава в сравнение с непрекъснатите. Понеже изпълнението на по-голяма част от операциите изисква точно пространствено ориентиране на обработвания предмет и инструмента, тези операции се изпълняват сравнително просто от човека, но автоматизацията им е трудна. Тя се усложнява и от огромното разнообразие на формите и размерите на изделията, получавани в резултат на дискретни технологични процеси.

В този учебник ще бъдат разгледани някои методи за автоматизация на производствените машини и механизми, които са основните елементи на дискретните технологични процеси. Тези методи, основани на прилагането на традиционните елементи на т. нар. „дискретна“ автоматика (релеа, контактори, контактни управляващи устройства и др.), са в известен смисъл само началото на автоматизацията на тези процеси. За комплексната им автоматизация са необходими нови технически средства — съвременни управляващи машини, реализирани с микропроцесори.

### 3. ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕТО КАТО ОБЕКТ НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА

Всяка работна машина се състои от три основни части: двигател, предавател и изпълнителен (работен) механизъм. Най-съществена част е изпълнителният механизъм, който обединява всички работни органи на машината, въздействуващи непосредствено върху предмета на труда.

Двигателят и предавателният механизъм привеждат в движение работния механизъм на машината. Затова, те обикновено се обединяват под общото наименование задвижване. В зависимост от вида на задвижващия двигател различаваме **електрически, хидравлични, пневматични** и други видове задвижвания.

Несъмнените икономически и технически предимства на електро задвижването успяха в сравнително кратък период да идентифицират електрическите двигатели като основен вид във всички отрасли на промишлеността. Докато мощността на електрическите двигатели през 1890 г. е била само 5 % от мощностите на всички промишлени двигатели, в 1930 г. тя е вече около 75 %, а сега е почти 100 %.

Широкото използване на електрическите двигатели оказва положително влияние на самите работни машини. Освен възможностите за максимално опростяване на конструкцията то позволява работа при най-изгодни условия и максимална автоматизация на всички операции, свързани с обслужването на машината, създаването на цели производствени комплекси (автоматичните линии, цехове и заводи).

Поради мястото и ролята на задвижването в работните машини твърде често тяхната автоматизация по същество се свежда до автоматизация на задвижването им. Същевременно автоматизираното задвижване е задължителен елемент на системите за автоматизация на машините и механизмите и е основа за комплексната автоматизация на технологичните процеси с дискретен (прекъснат) характер. Поради това основно място в учебника е отделено на въпросите, свързани с електро задвижването и неговата автоматизация.

## ЧАСТ 1 ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕТО


### 1.1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

#### 1.1.1. ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ. ВИДОВЕ

Електро задвижването представлява в най-общ смисъл електромеханично устройство, което задвижва работните органи на производствените машини и механизми чрез преобразуване на електрическата енергия в механична.

На фиг. 1.1 е показана общата структура на електро задвижването. Основен елемент в нея е двигателът, който преобразува електрическата енергия с определени параметри ( $U, I$ ) в механична енергия, характеризираща се с въртящ момент  $M$  и ъгловая скорост  $\omega$ .

Крайно звено на системата за електрическо задвижване е работният орган на производствената машина. Между него и двигателът обикновено е включена някаква механична предавка, предназначена за съгласуване на момента и скоростта на двигателя.

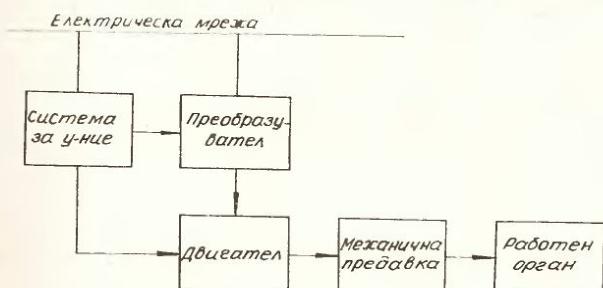

Фиг. 1.1. Обща структура на електрическото задвижване

с изискванията на работния механизъм. В ред случаи такава предавка не е необходима.

Двигателят най-често се захранва директно от електрическата мрежа, но в някои случаи това се извършва чрез преобразувател,

което изменя параметрите (напрежение, ток, честота) на захранването и така изменя параметрите на получената механична енергия.

Двигателят и преобразувателят се управляват от система за управление, която може да бъде изпълнена с най-разнообразни технически средства — от обикновени реле до ЦЕИМ — в зависимост от сложността на законите на управление.

Видове електрическо задвижване. Според броя на двигателите и съотношението им спрямо работните машини задвижването бива:

1. Групово (трансмисионно). При тази система, която днес не се използва, един двигател задвижва чрез трансмисии всички работни машини в дадено предприятие или отделни групи от тях.

2. Единично. Всяка работна машина се задвижва от отделен двигател.

3. Многодвигателно. Отделните елементи на дадена машина, състояща се от много механизми, се задвижват от отделни двигатели.

Сега се използува почти изключително многодвигателното задвижване поради предимствата му:

облекчаване на конструкцията на машините чрез съкращаване на предавателните механизми между двигателя и задвижвателните органи;

възможност за независимо регулиране на всеки работен орган, т. е. оптимално управление на работния цикъл.

В зависимост от степента на участие на човека в работата и управлението различаваме *ръчно*, *автоматизирано* и *автоматично електрическо задвижване*.

При ръчно или неавтоматизирано задвижване всички превключвания и регулирания в системата се извършват от човека в зависимост от условията на работа или изискванията на работните механизми. При автоматизираното задвижване част от тези операции се извършват автоматично от схемата за управление, а останалата — от човека. При автоматичното всички операции се извършват от схемата за управление без участие на човека.

### 1.1.2. МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ДВИГАТЕЛИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МЕХАНИЗМИ

*Механична характеристика на двигателя* се нарича зависимостта между юловата скорост  $\omega$  и развиивания от него въртящ момент  $M$ :

$$\omega = f(M)$$

Всяка механична характеристика се характеризира чрез *твърдостта*  $\beta$ , която се определя за даден участък с отношението

$$\beta = \frac{\Delta M}{\Delta \omega} = \frac{M_2 - M_1}{\omega_2 - \omega_1}, \quad (1.1)$$

където  $M_1$ ,  $\omega_1$  и  $M_2$ ,  $\omega_2$  са координатите на началната и крайната точка на участъка (фиг. 1.2).

За сравнителни оценки и в практиката много по-често се използват *относителната твърдост*

$$\gamma = \frac{\Delta M/M_n}{\Delta \omega/\omega_0} = \beta \frac{\omega_0}{M_n} \quad (1.2)$$

и *реципрочната стойност* — *строминската*:

$$\alpha = \frac{1}{\gamma} = \frac{\Delta \omega/\omega_0}{\Delta M/M_n},$$

където  $\omega_0$  е скоростта при идеален празен ход, а  $M_n$  — номиналната стойност на въртящия момент.

Ако се приеме, че  $M=M_n$ , то  $\alpha_n = \frac{\Delta \omega_n}{\omega_0}$  изразява *относителното изменение на скоростта при изменение на товара на двигателя от 0 до  $M_n$*  и почти винаги се измерва в %.


Всички двигатели, използвани в промишлеността, имат механични характеристики с отрицателна твърдост ( $\beta < 0$ ) в работните си участъци, т. е. с увеличение на въртящия момент скоростта намалява.

Твърдостта на механичната характеристика може да бъде еднаква във всяка нейна точка. Постоянна твърдост имат тези характеристики, за които зависимостта (1.1) е линейна. Такива са характеристиките на двигателите за постстанен ток с независимо възбуждане. Ако механичната характеристика е нелинейна, то твърдостта ѝ е различна в отделните ѝ точки. Такава е характеристиката на асинхронните двигатели, двигателите за постоянен ток с последователно възбуждане и др.

В зависимост от твърдостта различаваме три основни вида характеристики (фиг. 1.3).

a. *Абсолютно твърди механични характеристики* (крива 1), за които  $\beta = \infty$  или  $\alpha = 0$ . Такава характеристика имат синхронните двигатели, поради което тя понякога се нарича *синхронна*.


b. *Твърди механични характеристики* (крива 2). Тяхната стръмност  $\alpha$  е до 10%. Характерни са за двигателите за постстанен ток с независимо възбуждане и за работния участък на асинхронните двигатели.

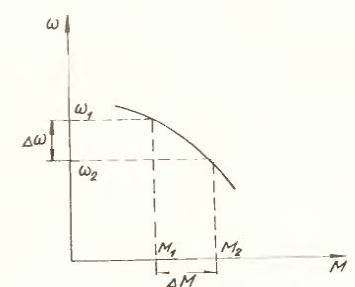


Фиг. 1.2. Определяне на твърдостта на механичната характеристика

в. Меки механични характеристики (крива 3) със стръмност  $\alpha_n > 10\%$ . Характерни са за двигателите за постоянен ток с последователно (серийно) възбудждане.

Механичните характеристики на двигателите биват естествени

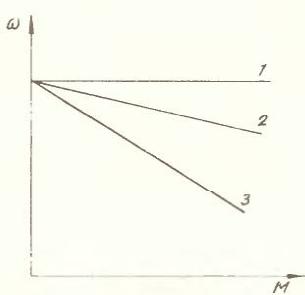

Фиг. 1.3. Видове механични характеристики на двигатели със стръмност  $\alpha_n > 10\%$ .

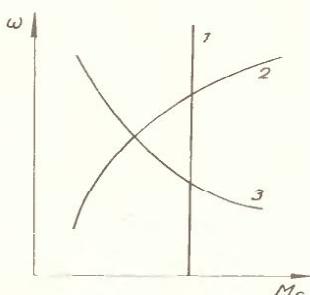

Фиг. 1.4. Видове механични характеристики на производствените механизми.

и изкуствени. Естествена е тази характеристика, при която зависимостта  $\omega = f(M)$  е определена при номинални параметри на захранващата мрежа, нормална схема на включване и липса на добавъчни съпротивления във веригите на двигателя. Изкуствена механична характеристика е зависимостта  $\omega = f(M)$ , получена при условия, различни от номиналните — промяна на свързването на намотките, включване на допълнителни елементи във веригите на двигателите или промяна на напрежението. Изкуствените характеристики, получени чрез включване на допълнителни съпротивления в силовата верига на двигателя, се наричат *реостатни*. Към изкуствените характеристики се прилага при пускане, регулиране на скоростта и спиране на двигателите. Аналогично на двигателите работните машини и механизми имат механични характеристики, които представляват зависимостта  $\omega = f(M_c)$  между щгловата скорост и съпротивителния момент на механизма.

Според вида на механичната характеристика основните видове производствени механизми са:

а. Механизми с механична характеристика, независеща от скоростта (крива 1 на фиг. 1.4). Такава характеристика имат подемните механизми на металорежещите машини и други. Към тази група могат да се причислят (макар и с известно приближение) всички механизми, при които основният съпротивителен момент се създава от силите на триене.

б. Механизми с нелинейно нарастваща механична характеристика (крива 2), при която съпротивителният момент  $M_c$  се изменя пропорционално на някакъв степен (много често втора) на щгловата скорост. Механизмите с такава характеристика (помпи, вентилатори, корабни витла) се наричат *механизми с вентилаторен момент*.

в. Механизми с нелинейно намаляваща механична характеристика (крива 3). Такава характеристика имат главните задвижвания на металорежещите машини, при които съпротивителният момент се създава главно от силите на рязане.

Тези примери не изчерпват всички възможни случаи, но дават представа за механичните характеристики на някои от най-типичните производствени машини, чието задвижване и автоматизация ще разгледаме по нататък.

Съпротивителните моменти на работните машини могат да бъдат активни или реактивни. Реактивният съпротивителен момент възниква в резултат на реакцията на външни сили срещу движението. Затова той е насочен винаги срещу движението. Такъв характер има например разгледаният по-горе вентилаторен момент, както и съпротивителният момент, създаван от срите на триене.

Активният момент запазва посоката си при смяна на посоката на въртене. Следователно при движение в една посока той, както и реактивните, е насочен срещу задвижвания момента на двигателя, а при движение в обратната посока се сумира с двигателния. Такъв момент имат подемно-транспортните машини и транспортните средства при движение по наклон.

Тъй като съпротивителният момент в най-общ случай е обратен по знак на двигателния, би трябвало да се разполага във втория квадрант на координатната система  $\omega - M$ . Значително по-удобно е обаче при разглеждане на съвместната работа на двигателя и работната машина той да се чертае в първи квадрант заедно с двигателния.

Доброто познаване на механичните характеристики на двигатели и работните механизми има твърде важно значение, тъй като ни позволява да решим следните по важни задачи:

- да намерим точката на установен режим (работната точка), в която ще работи двигателят;
- да определим дали работата на задвижването ще бъде устойчива;
- да определим поведението на задвижването в преходни режими;
- да определим рационалните методи за регулиране на скоростта на двигателя.

### 1.1.3. УСТОЙЧИВА РАБОТА НА ДВИГАТЕЛЯ В УСТАНОВЕН РЕЖИМ


Работата на двигателя в кой да е момент се характеризира с определени стойности на въртящия момент и скоростта на въртене и следователно съответства на определена точка от механичната характеристика, която ще наричаме работна точка.

В установен режим на работа развииваният от двигателя въртящ момент ( $M$ ) не се изменя и е равен на противоположния по знак съпротивителен момент на задвижвания механизъм ( $M_c$ ), т. е. изпълнено е условието

$$M = M_c. \quad (1.3)$$

Следователно работната точка на двигателя в установен режим е точката, в която механичната му характеристика се пресича с механичната характеристика на задвижвания механизъм (фиг. 1.5). За определен двигател тази точка може да мени разположението си върху механичната му характеристика в търдешироки граници в зависимост от съпротивителния момент на задвижваната машина.

Механичната характеристика на двигателя има две много характерни точки, в които тя пресича координатните оси (фиг. 1.5). Пресечната точка с абсцисната ос съответствува на момента на включване на двигателя в мрежата ( $\omega=0$ ) и стойността на развииваният от него въртящ момент  $M_0$ , който се нарича *пусков момент на двигателя*. Тъй като обикновено пусковият момент е по-голям от съпротивителния момент на задвижвания механизъм, двигателят започва постепенно да се развърта, тъгловата му скорост нараства и работната точка започва да се премества наляво по механичната характеристика. Този процес на развъртане продължава до т.  $A$  (фиг. 1.5), в която въртящият момент на двигателя става равен на съпротивителния момент  $M_c$  на механизма. Тази точка от механичната характеристика е точката на установен режим и нейните координати се наричат *установен момент* ( $M_{уст}$ ) и *установена скорост* ( $\omega_{уст}$ ). Ясно е, че тези координати зависят от глемината на преодолявания съпротивителен момент. В идеалния случай, когато  $M_c = 0$ , работата на двигателя съответствува на пресечната точка на механичната

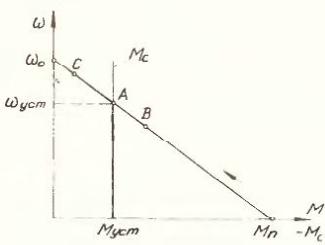

Фиг. 1.5. Развъртане на двигателя в установен режим

момент ( $M_{уст}$ ) и установена скорост ( $\omega_{уст}$ ). Ясно е, че тези координати зависят от глемината на преодолявания съпротивителен момент. В идеалния случай, когато  $M_c = 0$ , работата на двигателя съответствува на пресечната точка на механичната


характеристика с координатната ос ( $M=0$ ,  $\omega=\omega_0$ ), като скоростта на въртене  $\omega_0$  се нарича *скорост на идеален празен ход*.

Режимът на идеален празен ход е практически неосъществим, тъй като при работа двигателят винаги преодолява никакъв, макар и минимален съпротивителен момент, предизвикан от силите на триене на собствените му движещи се части. Този режим, при който към вала на двигателя не е свързан никакъв полезен момент, а двигателят преодолява само собствения си съпротивителен момент, се нарича *режим на празен ход*. *Скоростта на празен ход* по-нататък щъто ще означаваме с  $\omega_0$ , като имаме предвид, че тя се различава от скоростта на идеален празен ход.

Ако съпротивителният момент на механизма  $M_c$  е постоянен и не зависи от скоростта, а механичната характеристика на двигателя е с отрицателна търдост (вж. фиг. 1.5), то работната точка на двигателя в установен режим е *точка на устойчива работа (устойчиво равновесие)*. Нека двигателят работи в т.  $A$  (фиг. 1.5), за която е изпълнено условието (1.3). Нека предположим, че поради някаква причина скоростта на въртене намалее, т. е. двигателят премине в т.  $B$  от механичната си характеристика. В тази точка обаче въртящият момент се оказва по-голям от съпротивителния момент на механизма. Под действието на тази разлика скоростта на въртене ще започне да се увеличава до достигане на т.  $A$ , за която  $M=M_c$ . Аналогично, когато скоростта на двигателя се увеличи и той попадне напр. в т.  $C$ , неговият момент  $M$  ще се окаже по-малък от съпротивителния момент на задвижвания механизъм, което ще предизвика намаляване на скоростта, докато отново се стигне в т.  $A$ .

Устойчивата работа на  $\omega$  електрическото задвижване зависи от взаимното разположение на механичните характеристики на двигателя и задвижвания механизъм, а не само от вида на механичната характеристика на двигателя.

Ще разгледаме работата на асинхронен двигател в долната част на механичната му характеристика, която обикновено се приема за неустойчива. Ако съпротивителният момент на задвижвания механизъм  $M_c$  не зависи от скоростта, т.  $A$  от механичната характеристика на двигателя (фиг. 1.6) е точка на неустойчива работа, тъй като при повишаване на тъгловата скорост двигателият момент става по-голям от съпротивителния и двигателят

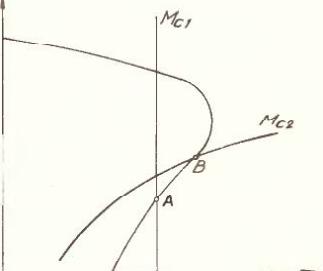

Фиг. 1.6. Устойчива работа на двигателя

ще продължи да увеличава скоростта си, а при намаляване на ъгловата скорост  $\omega < \omega_c$  съпротивителният момент става по-голям и това води до по-нататъшно намаляване на скоростта до пълно спиране на двигателя.

Ако обаче задвижваният механизъм е с вентилаторен момент ( $M_{c2}$  на фиг. 1.6), лесно се вижда, че т.  $B$  от същата част на механичната характеристика на двигателя е точка на устойчива работа.

Разгледаните примери ни позволяват да кажем, че задвижването работи устойчиво, ако в точката на установен режим са изпълнени условията

$$\frac{\Delta M}{\Delta \omega} < \frac{\Delta M_c}{\Delta \omega} \quad (1.4)$$

или


$$\beta - \beta_c < 0. \quad (1.5)$$

Т. е. задвижването работи устойчиво, ако при положително нарастване на ъгловата скорост нарастването на момента на двигателя ( $\Delta M$ ) е по-малко от нарастването на съпротивителния момент на механизма ( $\Delta M_c$ ) и обратно — при отрицателно изменение на ъгловата скорост нарастването  $\Delta M$  е по-голямо от  $\Delta M_c$ .

Тъй като механичната характеристика на задвижвания механизъм обикновено е известна предварително, за осигуряване на устойчива работа в установен режим трябва да се избере двигател с подходяща механична характеристика.

Разгледаният процес на пускане и развръщането на двигателя до достигане на определена точка на устойчива работа позволява лесно да се построи процесът на преминаване от една механична характеристика на друга.

Нека в установен режим двигателят работи в т.  $A$  от естествената си характеристика и съпротивителният момент не зависи от скоростта (фиг. 1.7). Да предположим, че по никакъв начин (чрез включване на допълнителни съпротивления към намотките на двигателя, изменение на захранващото напрежение и т. н.) превключим двигателя да работи на изкуствената механична ха-

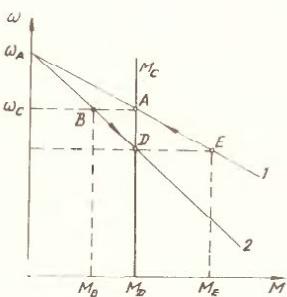

Фиг. 1.7. Преход от една на друга механична характеристика

рактеристика 2 (фиг. 1.7). В момента на превключването поради инерцията скоростта остава практически постоянна и работната точка на двигателя  $B$  върху изкуствената механична характеристика се намира като пресечна точка с хоризонталната линия през т.  $A$ , която съответствува на условието  $\omega = \text{const}$ .

В т.  $B$  обаче моментът на двигателя  $M_e$  е значително по-малък от съпротивителния момент на задвижвания механизъм  $M_c$ . Поради това скоростта ще започне да намалява. Работната точка на двигателя ще започне да се премества надясно по механичната характеристика 2 до достигане на т.  $D$ . Там  $M_D = M_c$  и двигателят ще работи устойчиво със скорост  $\omega_c$ .

Нека сега отново превключим двигателя на естествената му характеристика. Работната точка  $E$  в момента на превключването се намира аналогично — от пресичането на естествената характеристика с хоризонтална права, минаваща през т.  $D$ . В т.  $E$  моментът на двигателя  $M_e$  е значително по-голям от съпротивителния момент на механизма  $M_c$ . Поради това скоростта на въртене започва да нараства, работната точка на двигателя се премества наляво по естествената му механична характеристика, докато отново достигне т.  $A$ .

Аналогично се осъществява преходът на двигателя между две механични характеристики.

#### 1.14. ДИНАМИКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ЗАДВИЖВАНЕ

Видяхме, че в установен режим двигателят се върти с постоянна скорост и е изпълнен условието (1.3). В преходните режими обаче, каквато е процесът на пускане до достигане на установена скорост или при преминаване от една механична характеристика на друга, към съпротивителния момент  $M_c$  на механизма се добавя и допълнителен момент  $M_{ci}$ , дължащ се на инерционните сили. Така че в най-общ случай можем да напишем:

$$M = M_c + M_{ci}. \quad (1.6)$$

От механиката е известно, че допълнителният момент  $M_{ci}$ , наречен **динамичен**, се определя от ускорението (изменението на ъгловата скорост  $\Delta \omega$  за определено време  $\Delta t$ ) по формулата

$$M_{ci} = J \frac{\Delta \omega}{\Delta t}, \quad (1.7)$$

където  $J$  е инерционният момент на задвижвания механизъм. Тогава за момента на двигателя ще получим

$$M = M_c + J \frac{\Delta \omega}{\Delta t}. \quad (1.8)$$

Това уравнение се нарича *уравнение на движението на електрораздвижването*. Ясно е, че в установен режим ъгловата скорост не се изменя и следователно  $\frac{\Delta \omega}{\Delta t} = 0$ , т. е. уравнението се свежда до условие (1.3). При развъртане на двигателя скоростта му се увеличава и  $\frac{\Delta \omega}{\Delta t} > 0$ , а при спиране  $\frac{\Delta \omega}{\Delta t} < 0$ , което означава, че динамичният момент може да бъде със *съпротивителен* (при  $\frac{\Delta \omega}{\Delta t} > 0$ ) или *двигателен* характер (при  $\frac{\Delta \omega}{\Delta t} < 0$ ).

От уравнението на движение можем да получим продължителността на преходния процес до достигане на установен режим

$$\Delta t = \frac{J \cdot \Delta \omega}{M - M_c}. \quad (1.9)$$

Ако ъгловата скорост се изменя от  $\omega_1$  до  $\omega_2$ , може да се напише:

$$t = \frac{J (\omega_2 - \omega_1)}{M - M_c}. \quad (1.10)$$

В (1.10), ако инерционният момент  $J$  се измерва в  $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ , ъгловите скорости  $\omega_1$  и  $\omega_2$  — в  $\text{rad/s}$ , моментите  $M$  и  $M_c$  — в  $\text{Nm}$ , времето  $t$  се получава в  $\text{s}$ . В практиката често се използва *частотата на въртене*  $n$ , измервана в  $\text{min}^{-1}$ . Тогава, като се вземе предвид, че  $\omega = \frac{\pi \cdot n}{30}$ , от (1.10) се получава

$$t = \frac{J (n_2 - n_1)}{9,55 (M - M_c)} \approx \frac{J (n_2 - n_1)}{10 (M - M_c)}. \quad (1.11)$$

За да намерим времето за развъртане на двигателя до частота на въртене  $n$ , заместваме в горното уравнение  $n_1 = 0$  и  $n_2 = n$ :

$$t_n = \frac{J \cdot n}{10 (M - M_c)}. \quad (1.12)$$

Времето за спиране под действието на съпротивителния момент на механизма ще получим, като заместим  $M = 0$ ,  $n_1 = n$  и  $n_2 = 0$ . Тогава

$$t_c = \frac{J \cdot n}{10 M_c}. \quad (1.13)$$

Ако  $M$  и  $M_c$  се изменят през време на преходния процес, целият процес може да се раздели на отделни участъци, в които моментите се приемат за постоянни. Определяме времето на преходния процес поотделно за всеки участък и сумираме всички получени стойности.

Механичната предавка между двигателем и задвижвания работен орган може да включва елементи (зъбни колела, ремъчни шайби и т. н.) с различна маса, инерционен момент, които се въртят с различна ъглова скорост (фиг. 1.8). Изследването на работата на задвижването изисква привеждането на всички моменти и сили към един елемент — най-често вала на двигателя.

За привеждане на съпротивителния момент към вала на двигателя се изхожда от баланса на мощността в установен режим, за който може да се напише

$$P_d = P_c + \Delta P, \quad (1.14)$$

където  $P_d$  е мощността на двигателем;  $P_c$  — мощността, необходима за задвижване на производствения механизъм;  $\Delta P$  — загубите на мощност в предавателния механизъм. Ако изразим последните чрез коефициента на полезно действие  $\eta = \frac{P_c}{P_c + \Delta P}$  на предавателата, който може да се определи сравнително лесно, ще получим

$$P_d = \frac{P_c}{\eta} \quad (1.15)$$

или


$$M_d \cdot \omega_d = \frac{M_c \cdot \omega_c}{\eta}. \quad (1.16)$$

Тъй като в установен режим приведеният съпротивителен момент към вала на двигателя  $M'_c$  трябва да е равен на двигателния, можем да напишем

$$M'_c \cdot \omega_d = \frac{M_c \cdot \omega_c}{\eta}, \quad (1.17)$$

откъдето получаваме
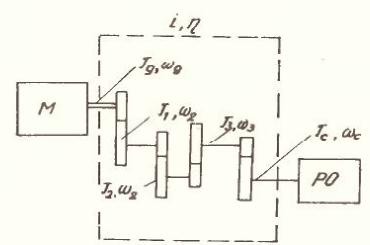
$$M'_c = \frac{M_c}{\eta} \cdot \frac{\omega_c}{\omega_d} = \frac{M_c}{\eta \cdot i}. \quad (1.18)$$



където  $i = \frac{\omega_d}{\omega_c}$  е предавателното отношение на предавката (фиг. 1.8).

Ако задвижваният орган не се върти, а се движи постъпително със скорост  $v_c$ , като при това преодолява сила  $F_c$ , то балансът на мощностите ще се запише във вида

$$M'_c \cdot \omega_d = \frac{F_c \cdot v_c}{\eta}. \quad (1.19)$$

откъдето приведеният към вала на двигателя съпротивителен момент ще бъде

$$M'_c = \frac{F_c \cdot v_c}{\omega_d \cdot \eta}. \quad (1.20)$$

За привеждане на инерционните моменти на всички въртящи се с различна ъглова скорост части към вала на двигателя се изхожда от условието, че общият запас от кинетична енергия на всички движещи се части остава неизменен и може да се отнесе към коя да е от тях въртене. В такъв случай за еквивалентния инерционен момент  $J_e$ , приведен към вала на двигателя, може да се напише (фиг. 1.8):

$$J_e \frac{\omega_d^2}{2} = J_d \frac{\omega_d^2}{2} + J_1 \frac{\omega_1^2}{2} + J_2 \frac{\omega_2^2}{2} + \dots + J_c \frac{\omega_c^2}{2}, \quad (1.21)$$

където  $J_d$  и  $J_c$  са инерционните моменти на ротора на двигателя и на задвижвания механизъм, а  $J_1, J_2, \dots, J_n$  — инерционните моменти на елементите от предавателния механизъм, въртящи се със скорости  $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ .

Тогава за сумарния инерционен момент, приведен към вала на двигателя, ще получим


$$J_e = J_d + J_1 \left( \frac{\omega_1}{\omega_d} \right)^2 + J_2 \left( \frac{\omega_2}{\omega_d} \right)^2 + \dots + J_c \left( \frac{\omega_c}{\omega_d} \right)^2. \quad (1.22)$$

### 1.1.5. СПИРАЧНИ РЕЖИМИ

Работата на ред машини и механизми изиска бързо и точно спиране на движещите се органи, което не може да се осъществи само под влияние на силите на триене след изключването на двигателя. Използването на механични спирачни устройства не винаги е възможно и оправдано, тъй като те увеличават значително габаритите на задвижването и не се поддават на точна настройка. В тези случаи се използват някои режими на работа на

двигателите, наречени *спирачки*, при които развииваният въртящ момент с насочен срещу посоката на въртене на ротора им.

В спирачен режим двигателят черпи механична енергия (кинетичната енергия на движещите се части) и я преобразува в електри-

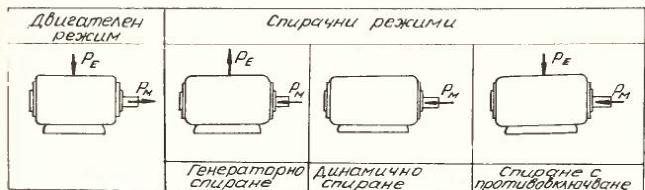


Фиг. 1.9. Спирачни режими на двигателите

ческа, като въртящият му момент действува като спирачка. Този момент се бележи с отрицателен знак и следователно механичните характеристики на двигателя в спирачни режими ще бъдат разположени във втория и четвъртия квадрант на координатната система ( $M, \omega$ ).

Всеки спирачен режим е в същинност генераторен режим, при който постъпващата на вала на двигателя механична енергия се преобразува в електрическа, която или се връща в захранващата мрежа, или се разсеява като топлина в намотките на двигателя и свързаните последователно с тях резистори. В зависимост от това различаваме три спирачни режими (фиг. 1.9).

**а. Генераторно (рекуперативно) спиране.** Двигателят остава включен към мрежата и връща (рекуперира) в нея преобразуваната механична енергия от движещите се части, постъпваща на вала му. Този режим е най-икономичен от енергетична гледна точка, но може да се осъществи само при скорост, по-голяма от тази на идеален празен ход. Механичната характеристика на двигателя в режим на

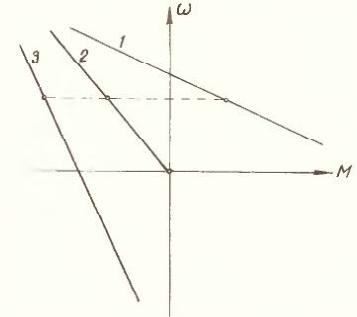

Фиг. 1.10. Механични характеристики в спирачни режими:  
генераторно спиране (1), динамично спиране (2) и спиране с противовключване (3)

генераторно спиране представлява продължението на естествената му механична характеристика във II квадрант на координатната система (права I от фиг. 1.10).

**Б. Динамично спиране.** Двигателят се изключва от захранващата мрежа. Постъпващата на вала му механична енергия се преобразува в електрическа, която се разсейва в намотките му като топлина. С намаляване на скоростта спирачният момент бързо намалява. Това е един от съществените недостатъци на този режим. Преходът от естествената механична характеристика към механичната характеристика при динамично спиране (права 2) се извършва като в т. 1.1.2.

**В. Спиране с противовключване.** При този режим двигателят се включва към захранващата мрежа в обратната посока на въртене. При това той създава спирачен момент чрез преобразуване на постъпващата на вала му механична енергия и получаваната от мрежата електрическа енергия.

В режим на противовключване спирането е най-интензивно. Но този режим е особено тежък за двигателя, който трябва да разсейва иялата получена енергия като топлина в намотките си.

Механичната характеристика на двигателя в режим на противовключване (права 3) продължава и в III квадрант на координатната система, т. е. след спиране двигателят влиза отново в двигателен режим и започва да се развърта в обратна посока. За да се избегне това, той трябва да се изключи от мрежата, след като юловата му скорост стане равна на нула или малко преди това.

#### 1.1.6. ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ЗАДВИЖВАНЕ

Под управление на електрическото задвижване в най-общ смисъл се разбира определено въздействие върху двигателя, предизвикващо изменение на състоянието му ( $M$ ,  $\omega$ ). Това е свързано с преход на двигателя на различни механични характеристики.

Обект на управлението най-често са процесите пускане, спиране, реверсиране и регулиране на скоростта. Освен тях обект на управлението могат да бъдат поддържането на определена скорост, завъртането на двигателя на определен ъгъл и др.

**Пускане.** Пускането на двигателя представлява преход от не-подвижно състояние към установлен режим на работа, характеризиращ се с определен двигателен момент и честота на въртене. То може да се осъществи най-просто чрез непосредствено включване на двигателя към захранващата мрежа, при което състоянието му се изменя по естествената механична характеристика (вж. фиг. 1.5).

Такова пряко пускане обаче не винаги е възможно и желано. При някои типове двигатели пусковите токове са недопустимо големи, в други случаи естественият пусков процес е свързан с големи механични удари или продължава търде дълго, което се отразява неблагоприятно върху производителността на механизмите. Затова управлението на процеса на пускане на двигателите има за цел:

ограничаване на тока и момента на двигателя до безопасни за него и за задвижвания механизъм стойности;  
плавно пускане (минимален момент при потегляне, малка стойност на ускорението и т. н.);

формиране на пусковия процес, т. е. осъществяването му за минимално време, без да се превишават допустимите стойности на момента и тока на двигателя.

В процеса на пускане двигателят във всички случаи трябва да разазва въгтици момент, значително по-голям от статичния момент в установлен режим, за да може да преодолее първоначалния съпротивителен момент на движещите се части и да ги ускори до достигане на установената скорост. Поради това консумира от мрежата повишено количество енергия, което води до повишено нагряване на намотките му. Затова, когато са необходими чести спиране и пускане на двигателя, се налага да се вземат специални мерки за облекчаване на пусковия процес.

В зависимост от необходимия начален момент за преодоляване на инерционните и съпротивителните сили на механизма условията на пускане могат да бъдат:

**леки** — при механизми, изискващи пусков момент ( $10 \div 40\%$ ) от номиналния (вентилатори, помпи, металорежещи машини);  
**нормални** — при които необходимият пусков момент е  $50 \div 75\%$  от номиналния (компресори, въженни линии);


**тежки** — при които необходимият пусков момент може да превиши няколко пъти номиналния (топкови мелници, бъркалки и др.).

**Спиране.** Спирането е процес, обратен на пускането, при който скоростта на двигателя се изменя от някаква установена стойност до нула. Той се извършва естествено под влияние на съпротивителния момент на механизма след изключване на двигателя от захранващата мрежа. Обаче неговите характеристики при тези условия (време за спиране, спирачен път) често са незадоволителни. За подобряването им се използват механични спирачни устройства или включване на двигателя в някой от разгледаните спирачни режими.

Основни задачи на управлението на процеса са:  
намаляване на времето за спиране до минимум;  
точно спиране на задвижвания орган в определена позиция.  
**Реверсиране.** Реверсиране се нарича промяната на посоката на въртене на двигателя. Осъществява се чрез промяна на полярността на захранващото напрежение на котвената или възбу-

дителната намотка при двигателите за постоянен ток или чрез промяна на реда на две от фазите на захранващото напрежение при трифазните променливотокови двигатели.

Реверсирането представлява последователно спиране и пускане

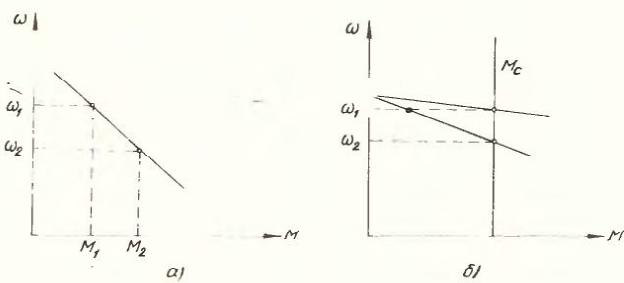

Фиг. 1.11. Изменение (а) и регулиране (б) на скоростта на двигателя

не. Основни задачи на управлението му са: постигането на минимално време, ограничаването на тока и момента на двигателя до без опасни стойности и осигуряването на необходимата плавност на процеса.

При реверсиране най-често двигателят работи в двете посоки на естествената си механична характеристика, т. е. с една и съща скорост на въртене. Ако скоростта в двете посоки се различава, системата за управление се усложнява допълнително.

Реверсирането, също както и пускането, е утежнен режим на работа на двигателите и затова при необходимост от често реверсиране на работните органи се вземат специални мерки за облекчаването му. Напр. в ред металорежещи машини движението на работния орган се реверсира през превключване на електромагнитни съединители (посоката на въртене на двигателя се запазва); в други случаи за двете посоки се използват два отделни двигателя и т. н.

**Регулиране на скоростта.** Регулиране на скоростта е принудителното изменение на скоростта на въртене на двигателя, свързано с изменение на механичната му характеристика, т. е. с преход на друга механична характеристика. Понятието регулиране не трябва да се смесва с естественото изменение на скоростта, предизвикано от намаляване или увеличаване на съпротивителния момент на двигателя, което в съответствие с параметрите на механичната му характеристика може да бъде в широки граници. Ако двигателят работи на сравнителна мека механична характеристика (фиг. 1.11), увеличаването на съпротиви-

телния момент от  $M_1$  на  $M_2$  е свързано със значително изменение на скоростта  $\Delta\omega = \omega_1 - \omega_2$  (фиг. 1.11 а), но не е свързано с изменение на механичната характеристика. Затова в случая не се извършва регулиране. Ако изменението на скоростта  $\Delta\omega$  е по-малко, но се извършва в резултат на преход на друга механична характеристика (фиг. 1.11 б), налице е регулиране на скоростта.

Щом като регулирането е свързано с изменение на механичните характеристики на двигателя, то методите на регулиране са известните вече методи за получаване на изкуствени механични характеристики, а именно:

изменение на параметрите (активно и реактивно съпротивление) на статорните и роторните вериги на двигателя;

изменение на параметрите (частота и напрежение) на захранващата мрежа;

изменение на схемата на свързване на намотките на двигателя.

Основните показатели, характеризиращи процеса на регулиране на скоростта, са следните:

а. **Диапазон на регулиране.** Представлява отношение на максималната към минималната скорост на въртене на двигателя при регулиране, т. е.

$$D = \frac{\omega_{\max}}{\omega_{\min}} \quad (1.23)$$

при зададена твърдост на механичните характеристики.

Работните машини имат различни изисквания към този показател и в някои случаи (тежки металорежещи машини) стойността му достига до няколко хиляди. Обикновено той се изразява във вид на отношение, например 2:1, 10:1, 20:1, 250:1 и т. н.

б. **Плавност<sup>\*</sup> на регулирането.** Характеризира се с отношението на две съседни стойности на скоростта, които могат да бъдат реализирани:

$$\Pi = \frac{\omega_i}{\omega_{i-1}} \quad (1.24)$$

Когато  $\Pi=1$ , регулирането се нарича плавно или безстепенно. Ако  $\Pi \neq 1$ , регулирането е степенно. Допълнителен показател е броят на степените на регулиране.

в. **Стабилност на скоростта.** Изразява се чрез отклонението на скоростта от зададената при изменение на съпротивителния момент в определени граници. По същество това представлява твърдостта на изкуствените регулировъчни механични характеристики.

г. **Посока на регулирането.** Определя се от мястото на изкуствените механични характеристики спрямо естествената. Ако

те са разположени само от едната страна, регулирането е едно-зонно. То може да бъде под основната скорост (изкуствените механични характеристики са разположени под основната) и над основната скорост. Когато изкуствените характеристики са разположени от двете страни на естествената, регулирането е двузонно.

*д. Икономичност на регулирането.* Особено важен показател, който често определя избора на метода за регулиране. Той може да се определи чрез:

разходите, необходими за реализиране на един или друг метод на регулиране, включващи цената на всички необходими машини и съоръжения;

експлоатационните разходи, свързани с функционирането на системата за регулиране, които включват разходите на енергия в системата при преобразуване на електрическата енергия в механична.

По тези показатели се характеризират методите за регулиране на скоростта и се избира някой от тях в зависимост от изискванията на работната машина.

#### Въпроси и задачи

1. Посочете основните елементи на електрическото задвижване. Кои от тях са абсолютно необходими във всички случаи?

2. Може ли двигателят да работи със скорост, равна на скоростта на идеален празен ход? Обяснете защо.

3. Предложете начин за експериментално определяне на инерционния момент на задвижването, като изхождате от уравнение (1.12) и приемете, че моментът на двигателя и съпротивителният момент остават постоянни и стойностите им са известни.

## 1.2. АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ

### 1.2.1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Поради редицата си положителни качества: просто устройство, малка цена, голям к.п.д., удобство при експлоатация, асинхронните двигатели са най-разпространените двигатели в промишлеността (около 80% от всички двигатели). В зависимост от устройството на роторната им намотка различаваме:

*Двигатели с навит (фазен) ротор,* при които роторната намотка е трифазна като статорната и е свързана в звезда, като трите свободни края са изведени върху контактни пръстени. Това позволява в роторната верига на двигателя да се включват допълнителни активни и реактивни съпротивления за получаване на изкуствени механични характеристики.

*Двигатели с късоизединен (кафезен) ротор.* При тях роторната намотка е изработена от медни или алуминиеви прътове

(проводници), свързани в двата си края накъсно с медни или алуминиеви пръстени. Поради простото си устройство тези двигатели са най-широко разпространени (над 90% от всички асинхронни двигатели), особено в задвижвания с малка и средна мощност, където не е необходимо регулиране на скоростта.

*Двигатели с двойнокафезна намотка.* Те имат две кафезни намотки, изработени от материал с различно специфично съпротивление — най-често от месинг и мед. Поради различните условия на разсейване на магнитния поток, а оттам и на индуктивните съпротивления на намотките, едната от тях (с голямо активно съпротивление) работи в процеса на пускане, а другата — в установен режим. Това позволява да се подобрят някои от характеристиките на двигателите с кафезен ротор и по-точно да се получи по-голям пусков момент при по-малък ток на пускане.

*Двигатели с дълбоки канали.* Основават се на същия принцип, както и двигателите с двойнокафезна намотка, но вместо две отделни намотки имат само една, разположена в канали, дълбоцната на които е много по-голяма от ширината. Това опростява конструкцията им, затова те са много по-разпространени от двойнокафезните двигатели, а поради добрите си характеристики в редица случаи изместяват и двигателите с нормално изпълнение.

Полезната мощност на асинхронния двигател се определя с израза

$$P = 3U_{1\phi}I_{1\phi}\cos\varphi_1 \cdot \eta = \sqrt{3}U_1 \cdot I_1 \cos\varphi_1 \cdot \eta, \quad (1.25)$$

където  $U_{1\phi}$  и  $U_1$  са фазовото и линейното напрежение на захранващата мрежа;  $I_{1\phi}$  и  $I_1$  — фазовият и линейният ток в статорната намотка;  $\eta$  — к.п.д. на двигателя.

Важна и характерна величина за асинхронните двигатели е т. нар. *хлъзгане*  $s$ , което представлява относителната стойност на разликата между скоростта на въртене на ротора  $\omega$  и скоростта на създаваното от статорната намотка въртящо се магнитно поле  $\omega_0$ :

$$s = \frac{\omega_0 - \omega}{\omega_0}. \quad (1.26)$$

Скоростта на въртене на магнитното поле

$$\omega_0 = \frac{2\pi f_1}{p}, \quad (1.27)$$

където  $f_1$  е честотата на захранващото напрежение,  $p$  — броят на чифтовите полюси на статорната намотка.

## 1.2.2. МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Въртящият момент на асинхронния двигател се определя с израза


$$M = \frac{3pU_{l\Phi}^2 \frac{r_2'}{s}}{2\pi f_1 \left[ \left( r_1 + \frac{r_2'}{s} \right)^2 + (x_1 + x_2')^2 \right]}, \quad (1.28)$$

където  $r_1$  и  $x_1$  са активното и индуктивното съпротивление на статорната намотка, а  $r_2'$  и  $x_2'$  — приведените аналогични величини на роторната намотка.

Зависимостта между скоростта на въртене  $\omega$  и хълзгането  $s$  е строго определена от (1.26), а именно

$$\omega = \omega_0(1-s).$$

Тогава  $M=f(s)$ , определена с израза (1.28), представлява уравнението на механичната характеристика на асинхронния двигател. За по-голямо удобство и сравнение с механичните характеристики на други видове двигатели обикновено тази зависимост се представя във вида  $M=f(\omega)$ .

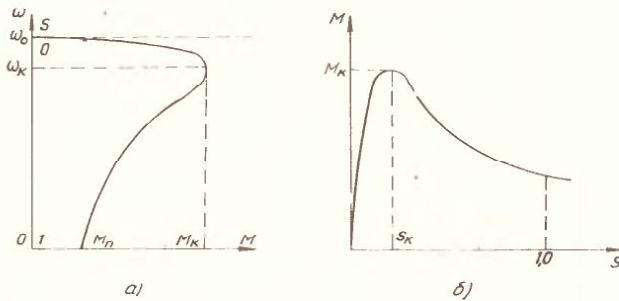

Фиг. 1.12. Механична характеристика на асинхронен двигател

На фиг. 1.12 е показан видът на механичната характеристика на двигателя, определен и по двета начини (кривата и в двата случая има един и същ характер, изменя се само начинът на означаване. На стойност  $\omega=\omega_0$  (фиг. 1.12 a) съответствува хълзгане  $s=0$  (фиг. 1.12 b), а на скорост  $\omega=0$  — хълзгане  $s=1$ .

Характерно за механичната характеристика на асинхронния двигател е наличието на максимум на момента на двигателя  $M_k$ , на който съответстват стойностите  $\omega_k$  и  $s_k$ . В диапазона между  $\omega_0$  и  $\omega_k$  твърдостта на механичната характеристика е отрицателна; при  $\omega=\omega_k$  е равна на нула; след което при  $\omega<\omega_k$  е положителна и в тази област работата на двигателя в никой случаи (вж. фиг. 1.6) е неустойчива. Затова максималната стойност на момента  $M_k$  се нарича още *критична* (при превишаването ѝ двигателят преминава в неустойчивата част от механичната си характеристика и при постоянен съпротивителен момент на вала му спира да се върти), а съответстващи са *стойности  $\omega_k$  и  $s_k$*  — *критична скорост и критично хълзгане*.

Стойността на  $s_k$  се определя с израза

$$s_k = \frac{r_2'}{\sqrt{r_1^2 + (x_1 + x_2')^2}}, \quad (1.29)$$

и следователно зависи от параметрите (активно и реактивно съпротивление) на намотките на двигателя.

Като заместим стойността на  $s_k$  в (1.28), за критичния момент на двигателя ще получим

$$M_k = \frac{3pU_{l\Phi}^2}{2\pi f_1 [r_1 + \sqrt{r_1^2 + (x_1 + x_2')^2}]}. \quad (1.30)$$

Ясно е, че възможностите на асинхронния двигател за претоварване са ограничени от големината на критичния момент. Отношението на критичния момент към номиналния момент на двигателя се нарича *претоварваща способност на двигателя*.

$$\lambda = \frac{M_k}{M_n} = 1,8 \div 3,0.$$

По-големите стойности на  $\lambda$  са характерни за двигателите с по-голяма честота на въртене, както и за специално изработени двигатели с по-голямо насищане на магнитната система.


Механичната характеристика на асинхронния двигател може да се изрази точно чрез стойностите на  $M_k$  и  $s_k$ , като се използват (1.28), (1.29) и (1.30). След преобразувания и опростяване се получава формулата

$$M = \frac{2M_k}{\frac{s}{s_k} + \frac{s_k}{s}}, \quad (1.31)$$

наречена *формула на Клос*. Тя позволява да се построи с достатъчна за практиката точност механичната характеристика на

двигателя само по каталожни данни, без да познаваме електрическите параметри на намотките.

Като се има предвид, че около установения режим отношението  $s/s_k$  е много по-малко от  $s_k/s$  и може да се пренебрегне в сравнение с него, механичната характеристика на двигателя ще се представи с израза

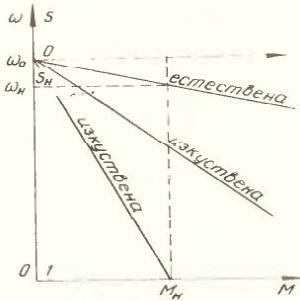

Фиг. 1.13. Линеаризирани механични характеристики на асинхронен двигател

$$M = \frac{2M_k}{s_k} s = c \cdot s. \quad (1.32)$$

Той представлява уравнение на права линия, чийто наклон се определя от коефициента  $c$ , т. е. от  $s_k$ . На фиг. 1.13 са показани няколко линеаризирани механични характеристики, определени по формула (1.30).

### 1.2.3. ПУСКАНЕ НА АСИНХРОННИТЕ ДВИГАТЕЛИ

При пускането на асинхронните двигатели обикновено трябва да се решат два основни въпроса:

а) Да се увеличи пусковият момент на двигателя, който при нормални условия (работка на естествената механична характеристика) може да се окаже недостатъчен за преодоляване на статически съпротивителен момент на вала на двигателя.

Стойността на пусковия момент може да се определи лесно от (1.28), като заместим  $s=1$ :

$$M_n = \frac{3\rho U_{1\phi}^2 r_2}{2\pi f_1 [(r_1 + r_2')^2 + (x_1 + x_2')^2]} \quad (1.33)$$

б) Да се ограничи пусковият ток до стойност, която не води до повреждане на двигателя и не нарушава нормалния режим на работа на мрежата.

Стойността на пусковия ток се определя от израза

$$I_n = \sqrt{\frac{I_{1\phi}}{(r_1 + r_2')^2 + (x_1 + x_2')^2}}. \quad (1.34)$$


Зависимостите (1.28) и (1.34) показват, че изменението на момента и тока на двигателя е свързано с изменение на захранващото напрежение или с изменение на параметрите ( $r$ ,  $x$ ) и статорната и роторната верига на двигателя.

Тези изменения са различни за двата основни типа асинхронни двигатели — с кафезен и навит ротор, затова ще разгледаме пускането им отделно.

#### Пускане на двигател с кафезен ротор

Пускането на асинхронните двигатели може да стане по няколко различни начина. Това са: директно пускане, реакторно пускане, автотрансформаторно пускане и пускане чрез превключване „звезда—триъгълник“. Схемите за отделните начини на пускане са показани на фиг. 1.14.

**Директно пускане.** Това е най-простият начин на пускане. При него статорната намотка на двигателя се включва непосредствено към мрежата с номинално напрежение (фиг. 1.14 а).

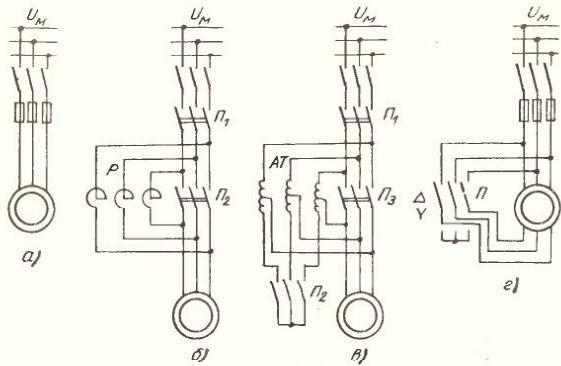

Фиг. 1.14. Схеми за пускане на асинхронен двигател:  
а) директно; б) реакторно; в) с автотрансформатор; г) чрез превключване звезда—триъгълник.

За да могат да се развъртят асинхронните двигатели, трябва да имат пусков момент  $M_n$ , по-голям от статичния съпротивителен момент на работния механизъм. Отношението на пусковия към номиналния въртящ момент на асинхронните двигатели с

кафезен ротор при пускане с номинално напрежение се нарича **кратност на пусковия момент**

$$K_n = \frac{M_n}{M_h}. \quad (1.35)$$

Стойностите на  $K_n$  са в границите  $0,7 \div 1,8$  и се дават в каталозите за асинхронни машини. По-малките стойности се отнасят за двигатели с голяма мощност.

За осигуряване на двигателя и мрежата от повреди пусковият ток на двигателите при директно пускане (уравнение 1.34) не бива да е по-голям от определена стойност. Тази стойност се дава чрез т. нар. **кратност на пусковия ток**

$$K_{nt} = \frac{I_n}{I_m}. \quad (1.36)$$

Кратността на пусковия ток за късосъединените двигатели с различни мощности и с различни скорости на въртене е в границите  $3,5 \div 15$ .

Съвременните късосъединени асинхронни двигатели се проектират така, че стойностите на възникващите при пускането електродинамични сили, действуващи на намотките, и условията за нагряване на намотките да допускат директно пускане. Директното пускане е винаги възможно, когато електрическата мрежа е достатъчно мощна и пусковите токове на двигателя не предизвикват недопустимо голям пад на напрежение в нея (не повече от  $10 \div 15\%$ ).

Сполучливи в това отношение са двигателите със специална конструкция — двойнокафезните и с дълбоки канали. Те имат голям пусков момент при сравнително малка кратност на пусковия ток  $K_{nt}=3 \div 5$  и са предназначени изключително за директно пускане.

Когато от условията за допустим пад на напрежението в мрежата директното пускане е невъзможно, се прилагат останалите начини на пускане. При тях обаче задинно с пусковия ток се намалява и пусковият момент на двигателя, което е недостатък на тези начини за пускане. Затова те се използват, когато е възможно пускането на двигателя на празен ход или при непълно натоварване.

**Реакторно пускане.** То се осъществява по схемата от фиг. 1.14 б. Най-напред се включва прекъсвачът  $P_1$  и двигателят при отворен прекъсвач  $P_2$  се захранва чрез трифазния реактор  $R$ . Реакторът представлява три индуктивни бобини, всяка със съпротивление  $X_p$ , което именно ограничава пусковия ток. При достигането на установена скорост се включва прекъсвачът  $P_2$ , който

шунтира реактора, в резултат на което на двигателя се подава номиналното напрежение на електрическата мрежа.

Пусковият ток в този случай може лесно да се определи от уравнение (1.32):

$$I_n = \frac{U_{1\phi}}{\sqrt{(r_1 + r'_2)^2 + (x_1 + x'_2 + x_p)^2}}. \quad (1.37)$$

В горния израз е пренебрегнато активното съпротивление на реактора, което е много по-малко в сравнение с активните съпротивления на статорната и роторната намотка.

Заедно с пусковия ток обаче намалява и пусковият момент на двигателя. Неговата стойност може да се определи аналогично от уравнение (1.31):

$$M_n = \frac{3\rho U_{1\phi}^2 r'_2}{2\pi f[(r_1 + r'_2)^2 + (x_1 + x'_2 + x_p)^2]}. \quad (1.38)$$

Този начин на пускане може да се окаже неподходящ, ако съпротивителният момент на задвижвания механизъм е твърде голям.

Вместо реактор в някои случаи се използват активни резистори, но се отделят големи количества топлина, което прави пускането неикономично.

**Автотрансформаторно пускане** (фиг. 1.14 в). При това пускане най-напред се включват прекъсвачите  $P_1$  и  $P_2$ . На двигателя се подава понижено напрежение чрез автотрансформатора  $AT$ . След като двигателят достигне определена скорост, прекъсвачът  $P_2$  се изключва и двигателят се захранва чрез част от намотката на автотрансформатора  $AT$ , който в този случай работи като реактор. Накрая се включва прекъсвачът  $P_3$  и двигателят получава пълно напрежение.


Ако коефициентът на трансформация на автотрансформатора е  $k$ , пусковият ток на двигателя (уравнение 1.34), който тече в страната за ниско напрежение на автотрансформатора, намалява  $k$  пъти. Токът в мрежата ще бъде намален  $k^2$  пъти, защото е първичен за автотрансформатора. Пусковият момент намалява също  $k^2$  пъти.

**Пускане чрез превключване „звезда—триъгълник“** (фиг. 1.14 г). То може да се използува в случаите, когато са изцелени шестте края на статорната намотка. При това е необходимо двигателят да е предназначен за нормална работа при свързване на намотката в триъгълник. Това се получава, когато двигателят е оразмерен за напрежение при триъгълно свързване 380 V, а работи към мрежа с линейно напрежение 220 V. На табелката на такъв двигател трябва да бъде написано  $\gamma/\Delta = 380/220$  V. При най-разпространеното линейно напрежение на мрежите за ниско

напрежение — 380 V (както е у нас), на табелката на двигателя, който ще се пуска чрез превключване „звезда—триъгълник“. трябва да е написано 660/380 V, или само  $\Delta$  — 380 V. В този случай при пускането статорната намотка се включва най-напред в звезда (долното положение на прекъсвача  $P$  — фиг. 1.14 г), а при достигане на установена скорост се превключва в триъгълник. При този начин на пускане напрежението, което се подава на фазите на намотката, намалява  $\sqrt{3}$  пъти, пусковият момент  $(\sqrt{3})^2 = 3$  пъти, пусковият ток във фазите на намотката намалява  $\sqrt{3}$  пъти (колкото напрежението). Пусковият ток в мрежата се намалява  $\sqrt{3}/3 = 3$  пъти в сравнение с директното пускане при свързване на намотката в триъгълник, т. е. този начин на пускане е равностоен на автотрансформаторното пускане при  $k = \sqrt{3}$ . Той е сравнително прост, защото не изиска специални съоръжения, но може да се използува при двигатели, които ще се пускат на празен ход или малко натоварени.

#### Пускане на двигател с навит ротор

Двигателите с навит (фазен) ротор се използват значително по-рядко от късостъединените, главно когато късостъединените двигатели са неприемливи по условията за регулиране на скоростта на въртещите; когато при пускането статическият съпротивителен момент на вала  $M_c$  е голям и не може да се използува двигател с кафезен ротор с пускане при понижено напрежение, а директното пускане на такъв двигател е недопустимо за електрическата мрежа.

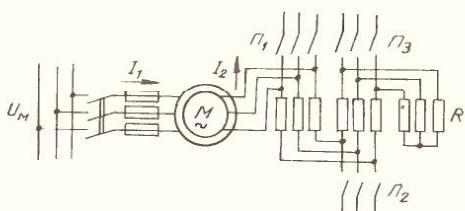

Фиг. 1.15. Пускане на асинхронен двигател с фазен ротор


Пускането на фазните двигатели се извършва с пусков резистор  $R$ , включен във веригата на ротора (фиг. 1.15). Използват се обикновено резистори, чиито елементи са изгответи от чугун или друг материал, и много рядко при ръчно пускане — водни реостати. Пусковите резистори са с няколко степени и превключ-

ването от една степен на друга се извършва ръчно с помощта на отделни прекъсвачи или автоматично (в автоматизираните за движвания) с контактори.

При пускане в роторната верига на двигателя отначало е включено цялото съпротивление на реостата. По-нататък в процеса на разъртане се затварят последователно прекъсвачите  $P_3$ ,  $P_2$  и  $P_1$ . Естествената и изкуствените механични характеристики на двигателя и зависимостта на тока  $I_a = f(s)$  при работа на различните степени на резистора са дадени на фиг. 1.16.

Съпротивленията на отделните степени на пусковия резистор, боят на степените и интервалите от време за превключването им се подбират така, че моментът и токът на двигателя през време на пускане да се изменят между стойностите  $M_{max}(I_{max})$  и  $M_{min}(I_{min})$ .

В началото на пускането при включено пълно съпротивление на реостата двигателят работи по изкуствената характеристика 3. Роторът започва да се върти, скоростта  $\omega$  започва да се увеличава и при  $\omega = \omega_s$ , когато въртящият момент, който двигателят развива, стане равен на  $M_{min}$ , прекъсвачът  $P_3$  затваря контактите си. Двигателят започва да работи по другата изкуствена характеристика (крива 2). Веднага след превключването моментът му става равен на  $M_{max}$  и в процеса на ускоряването намалява до

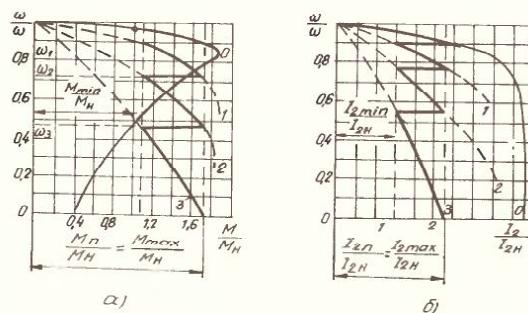

Фиг. 1.16. Изменение на момента (а) и на тока (б) на двигателя при пускане

$M_{min}$ . След това става прехвърляне върху другата изкуствена характеристика и т. н. След изключването на последната степен от реостата двигателят преминава на работа на естествената характеристика и достига установената скорост. Аналогично се изменя токът при пускането — между стойностите  $I_{max}$  и  $I_{min}$ .

Стойностите на  $M_{\max}$  и  $I_{\max}$  се избират в съответствие с допустимото максимално натоварване на двигателя и захранващата мрежа, а стойностите на  $M_{\min}$  и  $I_{\min}$  — в зависимост от желаното време за протичане на преходния процес. Ясно е, че колкото стойностите на  $M_{\min}$  и  $I_{\min}$  са по-високи, толкова по-бързо ще завърши разнъртането на двигателя до установената скорост, тъй като средната стойност на момента през време на преходния процес ще бъде по-голяма. Преходният процес ще протича за минимално време, ако моментът и токът на двигателя се поддържат постоянни и равни на максималните си стойности. Обаче съществува определена зависимост между стойността на  $M_{\min}$  и броя на степените на реостата. Увеличаването на тази стойност е свързано с увеличаване на броя на степените, а оттам и със значително усложняване на пусковата апаратура. Обикновено броят на пусковите степени е около  $3 \div 4$ , което осигурява задоволително протичане на преходния процес за по-голяма част от задвижванията (но в някои случаи достига до 20).

#### 1.2.4. Регулиране на скоростта

Съществуват две принципно различни възможности за регулиране на скоростта на асинхронните двигатели.

Първата от тях се състои в изменение на хълзгането при запазване на скоростта на въртящото се магнитно поле  $\omega_0$ . Уравнението на механичната характеристика (1.28) показва, че това може да се осъществи чрез изменение на активното и индуктивното съпротивление в статорната или роторната верига или чрез изменение на захранващото напрежение.

Втората възможност за регулиране се състои в изменение на скоростта на въртящото се магнитно поле, което в съответствие със зависимостта (1.27) може да се извърши чрез изменение на честотата на захранващото напрежение  $f_1$ , или чрез изменение на броя на полюсите  $p$  на статорната намотка.

#### Реостатно регулиране

Това е най-типичният и широко разпространен начин за регулиране на скоростта на двигателите с навит ротор. Получава се чрез включване на резистори в роторната верига и схемата за регулиране по същество не се отличава от тази за реостатно пускане (фиг. 1.15).

От основните уравнения на асинхронния двигател се вижда, че при включване на добавъчно съпротивление  $r_d$  в роторната верига нараства стойността на критичното хълзгане (1.29)

$$s_k = \frac{(r_2 + r_d)'}{\sqrt{r_1^2 + (x_1 + x_2')^2}},$$

34

а стойностите на  $\omega_0$  и  $M_k$  не се променят. Следователно получените изкуствени механични характеристики ще имат обща точка (при скоростта на идеален прazen ход  $\omega_0$ ), а наклонът им спрямо естествената характеристика ще расте с увеличаване на стойността на  $r_d$ . Видът на реостатните механични характеристики, получени чрез включване на допълнително съпротивление в роторната верига, е показан на фиг. 1.16 a.

Съпротивленията на резисторите, които трябва да бъдат оразмерени за продължителна работа, се определят по формулата

$$r_d = \left( \frac{s_{\text{иск}}}{s_{\text{ест}}} - 1 \right) r_2 = \frac{\omega_{\text{ест}} - \omega_{\text{иск}}}{\omega_0 - \omega_{\text{ест}}} r_2, \quad (1.39)$$

където  $s_{\text{ест}}$  и  $\omega_{\text{ест}}$  са хълзгането и скоростта на двигателя при работа на естествената му характеристика с даден момент,  $s_{\text{иск}}$  и  $\omega_{\text{иск}}$  — желаните хълзгане и скорост при същия момент, които се получават в резултат на включване в роторната верига на резистор със съпротивление  $r_d$ ;  $r_2$  — активното фазно съпротивление на роторната верига.

Разглежданият начин на регулиране на скоростта е свързан със значителни загуби на енергия в резистора  $r_d$  и затова не е икономичен. Той се използва главно при кратковременен или повторнократковременен режим на работа.

Недостатък на реостатното регулиране е и това, че механичните характеристики, особено при ниски скорости, са с малка твърдост.

#### Регулиране чрез включване на допълнително индуктивно съпротивление в статорната верига


За регулиране в този случай се използват най-често дросели с подмагнитване.

Дроселът се състои от една работна намотка, включена в статорната верига на двигателя (фиг. 1.17 a), и една управляваща (подмагнитваща) намотка, включена към източник за постоянен ток. Чрез изменение на тока в управляващата намотка се изменя подмагнитването на феромагнитната сърцевина, а оттам — индуктивното съпротивление на основната намотка.

Включването на дросел в статорната верига на двигателя води до увеличаване на индуктивното съпротивление  $x_1$  на статорната верига и до намаляване на захранващото напрежение  $U_{\Phi_0}$ . В резултат се увеличава критичното хълзгане (наклонът на характеристиките) и същевременно намалява критичният момент на двигателя. Общият вид на получените изкуствени характеристики е показан с кривите 1 и 2 на фиг. 1.17 b.

35


Този начин на регулиране е приложим и при двата вида асинхронни двигатели. Често той се комбинира при двигателите с навит ротор с регулирането чрез реостат в ротора.

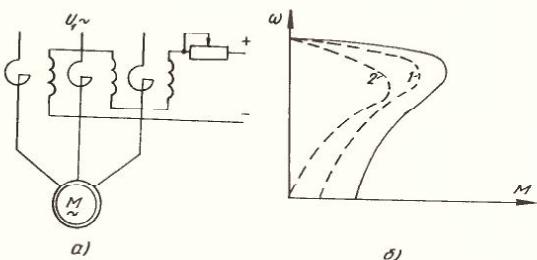

Фиг. 1.17. Регулиране на скоростта чрез включване на индуктивно съпротивление в статорната верига  
а) схема на свързване; б) механични характеристики

#### Регулиране чрез изменение на захранващото напрежение


Изкуствените механични характеристики, получени чрез изменение на амплитудата на захранващото напрежение (фиг. 1.18), имат малка твърдост и иоминалният момент на двигателите значително намалява с увеличаване на диапазона на регулирането ( $M \equiv U^2$ ). За да се увеличи диапазонът на регулиране, в роторната верига на двигателите с навит ротор може да се включи допълнително съпротивление, като по този начин се увеличава стойността на  $s_k$ . Този начин на регулиране е неикономичен и се прилага само при маломощни задвижвания, където е необходимо временно понижение на скоростта.

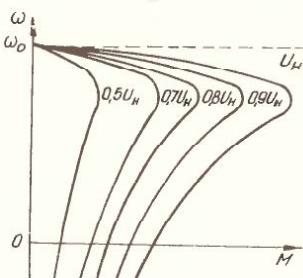

Фиг. 1.18. Механични характеристики при изменение на захранващото напрежение
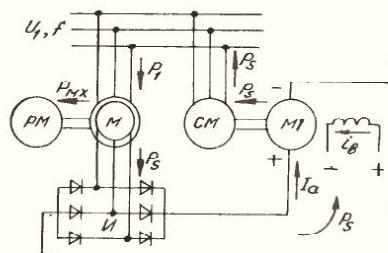
#### Каскадно регулиране

От разгледаните методи за регулиране най-добри показатели по отношение на диапазона на регулиране и твърдостта на ме-



ничните характеристики има реостатното регулиране в ротора на двигателя. При големи мощности на задвижването обаче този метод е твърде неикономичен, защото отделяните в регулиращите резистори активни загуби ( $3I_{\text{av}}^2 R$ ) стават твърде големи. Ефективно решаване на този проблем дават различните каскадни схеми. Те позволяват енергията, която при реостатното регулиране се разсейва като топлина, да се връща обратно в захранващата мрежа.

На фиг. 1.19 е показана една от най-простите каскадни схеми. В роторната верига на двигателя  $M$  чрез трифазния изправител  $I$  е включена последователно котвената верига на постояннотоковия двигател  $M_1$ . Той задвижва спомагателната машина  $CM$  (напр. синхронен генератор), който връща енергия в захранващата мрежа. Вместо да се изразходва напречно във вид на топлина, част от вторичната мощност на двигателя се използува за задвижване на двигателя  $M_1$  и оттам чрез спомагателната машина  $CM$  се връща в мрежата. Големината на тази част от мощността може да се регулира плавно чрез изменение на възбудителния ток  $I_a$  на двигателя  $M_1$ , а оттам — да се регулира плавно скоростта.

Каскадните схеми са сравнително сложни и скъпи (в тях участват две допълнителни електрически машини), затова се използват само при задвижвания с твърде голяма мощност (няколко хиляди kW), когато реализираните икономии от енергия са твърде значителни.

### Регулиране чрез превключване на броя на полюсите

Този начин на регулиране, свързан с изменение на скоростта на въртящото се магнитно поле  $\omega_0$  (вж. (1.27)), е твърде популярен и широко разпространен поради сравнителната си простота и удобство. Той е практически приложим само за двигателите с кафезей ротор, защото при двигателите с навит ротор превключването на броя на полюсите на статорната намотка изисква съответно изменение на техния брой и в роторната. При късо съединени двигатели това не е необходимо.

Изменението на броя на полюсите на един двигател може да стане по два начина: 1) като се използува статор с няколко намотки, разположени в общи канали, и с различен брой чифтове полюси  $p$ ; 2) като се използува секционирана намотка, чрез която да се получат различни стойности на  $p$  при превключване на отделните секции в схемата на свързване. Използуващото на няколко намотки не е изгодно, тъй като при ограничено място в каналите сечението на проводниците на всяка от намотките трябва да се намали, което ще намали мощността на двигателяте. Двигателите, в които може да се изменя броят на полюсите, се наричат многоскоростни. Най-разпространени са двускоростните двигатели. Те имат една намотка с възможност за превключване на броя на полюсите в отношение 2:1. Многоскоростните двигатели се използват в металорежещите и дървообработващите машини, в товарните и пътническите асансьори и др.

Съществуват две основни схеми за превключване на намотки на двигателите в отношение  $p_2:p_1=2:1$  — при постоянен момент и при постоянна мощност.

За първата схема при превключване на намотката от по-малката скорост ( $p_2$ ) към по-голямата ( $p_1$ ) схемата на свързване се променя от звезда (Y) в двойна звезда (YY). При това, ако се приеме, че  $U_1=\text{const}$ ,  $\cos \varphi_1 \approx \cos \varphi_2$  и  $\eta_2=\eta_1$ , при свързване на намотките в звезда двигателът развива на вала си мощност

$$P_1 = 3 U_\Phi I_\Phi \cos \varphi_1 \eta_1. \quad (1.40)$$

При свързването им в двойна звезда двете половини от всяка фаза се свързват паралелно (фиг. 1.20 a), поради което токът във всяка фаза нараства два пъти и мощността на вала става



$$P_2 = 3 U_\Phi 2 I_\Phi \cos \varphi_2 \eta_2. \quad (1.41)$$

Тогава

$$\frac{P_2}{P_1} = 2.$$

Но понеже свързването в двойна звезда е свързано с двукратно увеличаване на скоростта, за въртящите моменти в двата случая се получава

$$M_2 = 975 \frac{P_2}{n_2} = 975 \frac{2 P_1}{2 n_1} = M_1,$$

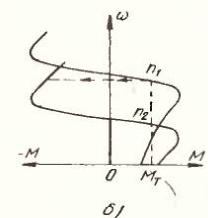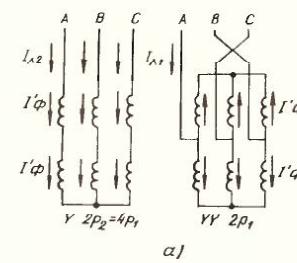

Фиг. 1.20. Регулиране при постоянно момента

откъдето идва наименованието „регулиране на скоростта при постоянно момента“.

Механичните характеристики на двигателя при тази схема на свързване са показани на фиг. 1.20 б.

При втората схема при превключване свързването на намотките се променя от триъгълник ( $\Delta$ ) в двойна звезда ( $YY$ ) (фиг. 1.21а).

При свързване на намотките в триъгълник мощността е

$$P_1 = 3 U_\Phi I_\Phi \cos \varphi_1 \eta_1. \quad (1.42)$$

При свързването им в двойна звезда токът във всяка фаза също ще нарасне два пъти поради паралелното свързване на двете половини, но напрежението на всяка от фазите ще се наложи  $\sqrt{3}$  пъти, или


$$P_2 = 3 \frac{U_\Phi}{\sqrt{3}} \cdot 2 I_\Phi \cos \varphi_2 \cdot \eta_2. \quad (1.43)$$

От (1.42) и (1.43) лесно получаваме

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1,155$$

или  $P_2 \approx P_1$ , откъдето идва наименованието „регулиране на скоростта при постоянна мощност“.

Механичните характеристики на двигателя в този случай са показани на фиг. 1.21 б.

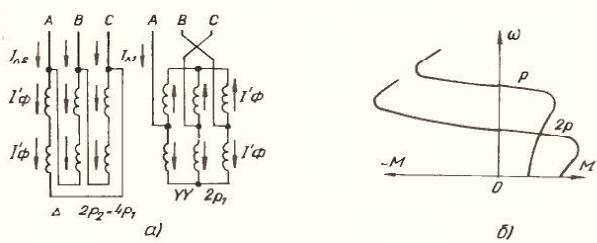

Фиг. 1.21. Регулиране при постоянна мощност

Поясната двигателите се изработват с две независими статорни намотки, всяка от които позволява превключване на броя на полюсите. Получават се четири различни синхронни скорости, например  $3000/1500/1000/500 \text{ min}^{-1}$  или  $1500/1000/750/500 \text{ min}^{-1}$ .

По този начин скоростта се регулира икономично, без да се намалява твърдостта на механичните характеристики. Обаче многоскоростните двигатели в сравнение с едноскоростните имат увеличени габарити и по-лоши енергийни показатели (к.п.д., cos φ). Съществен недостатък е и това, че регулирането е стъпално, с малък брой степени и строго определено съотношение на скоростите за всяка от тях.

#### Честотно регулиране

Този начин на регулиране също е свързан с изменение на скоростта на въртящото се магнитно поле (вж. формула (1.27)). Прилагането му изисква наличие на преобразувател на честота ПЧ (електромашинен, полупроводников и др. (фиг. 1.22 а)).


При регулиране на честотата обаче възниква необходимост да се регулира и амплитудата на захранващото напрежение. Това може да се види от уравнението

$$U_{1\phi} \sim E_1 = 4,44 f_1 \Phi w_1 k_n - k \Phi f_1, \quad (1.44)$$

където  $U_{1\phi}$  и  $f_1$  са амплитудата и честотата на захранващото напрежение,  $\Phi$  — магнитният поток на асинхронния двигател,  $w_1$  —

броят на навивките на една фаза от статорната намотка,  $k_n$  — коефициентът на намотката.

Ако честотата се изменя при неизменно напрежение, магнитният поток ще се изменя в обратно пропорционална зависимост.

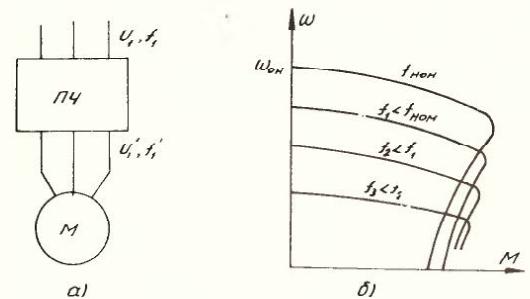

Фиг. 1.22. Честотно регулиране. Схема на свързване (а) и механични характеристики (б)

При намаление на честотата потокът ще нараства, това ще доведе до насищане на магнитопровода, а оттам и до рязко увеличаване на тока на двигателя. При увеличаване на честотата магнитният поток ще намалява, а с него и допустимият момент на двигателя.

Ясно е, че за запазване на постояннството на магнитния поток заедно с честотата трябва да се регулира и захранващото напрежение, като при постоянно натоварване на двигателя ( $M_c = \text{const}$ ) трябва да се спази условието

$$\frac{U'_1}{U_1} = \frac{f'_1}{f_1} \text{ или } \frac{U'_1}{f'_1} = \frac{U_1}{f_1}. \quad (1.45)$$

Механичните характеристики на двигателя при честотното регулиране и спазване на условието (1.45) са показани на фиг. 1.22 б. Тяхната твърдост е равна на тази на естествената характеристика.

Честотното регулиране може да се извърши в най-широк обхват под и над естествената механична характеристика на двигателя. Основният проблем за прилагането му е създаването на сравнително прости и евтини преобразуватели на честота.

## 1.2.5. СПИРАЧНИ РЕЖИМИ


Основните спирачни режими на работа на всички видове двигатели бяха разгледани накратко в т. 1. 1. 4. Тук ще се спрем малко по-подробно на някои особености, свързани с реализирането им при асинхронните двигатели.

**Генераторно спиране.** Този режим може да се осъществи само при скорост, по-голяма от тази на въртящото се магнитно поле. При това асинхронната машина преминава в режим на генератор и отдава в мрежата активна енергия, но консумира реактивна енергия за възбудждане. Практически този режим може да се осъществи в два случая.

а. При наличие на активен съпротивителен момент (напр. при спускане на товар), който е в състояние да ускори ротора до скорост, по-голяма от синхронната. Механичната характеристика в този случай представлява продължение на естествената механична характеристика във втори квадрант (фиг. 1.23a).

б. При двускоростните асинхронни двигатели, когато се превключва от по-голяма към по-малка скорост. Преходът от механичната характеристика, съответстваща на голямата скорост, към механичната характеристика на малката скорост е показан на фиг. 1.23б до достижане на новия установен режим в т. D. В частност от характеристиката B—C двигателят работи в режим на генераторно спиране.

**Динамично спиране.** Този режим се осъществява, когато ста-

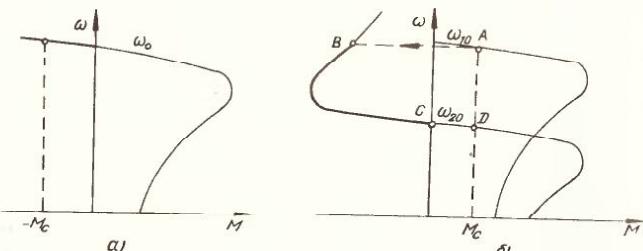


Фиг. 1.23. Механические характеристики асинхронного двигателя в режиме генераторного спиранья при спускании груза (a) и переключении количества полюсов (b)

торната намотка на двигателя се изключва от мрежата и към двете от фазите ѝ се включва източник на постоянен ток (фиг. 1.24a).

При преминаване през статорната намотка постоянният ток създава неподвижно магнитно поле. Роторът се върти, в неговите

проводници се индуцира е. д. н. и протича ток, който взаимодействува с магнитното поле. Създава се електромагнитен момент, противопоставящ се на въртенето на ротора, т. е. момента е спирачен. Машината работи като синхронен генератор с

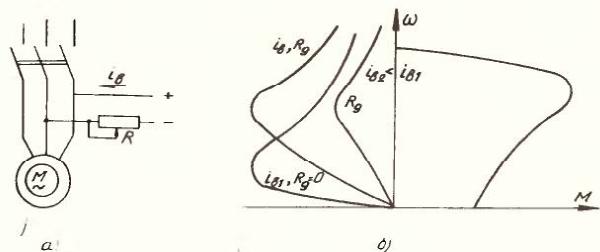

Фиг. 1.24. Динамично спиране. Схема на свързване (a) и механични характеристики (b)

възбудждане в статора, който отдава енергията си в собственото активно съпротивление на роторната верига. Механичните характеристики при този режим са показани на фиг. 1.24б. Те могат да се изменят чрез включване на допълнително съпротивление  $R_d$  в роторната верига (ако двигателят е с фазов ротор) или чрез изменение на големината на възбудителния ток  $i_s$ . При превключване на двигателя в режим на динамично спиране скоростта му намалява до  $\omega = 0$ .


Динамичното спиране е сравнително плавно, осъществява се лесно и затова е широко разпространено.

**Спирание чрез противовключване.** При този режим на спиране магнитното поле на статора се върти в посока, обратна на ротора. Така се създава спирачен момент. Наименованието „противовключване“ идва от най-употребявания начин за реализирането му — чрез превключване на две от фазите на двигателя (фиг. 1.25а). При това двигателят преминава в т. B на механичната характеристика и скоростта му бързо намалява до нула (фиг. 1.25б). След достижане на нулева скорост обаче той започва да се ускорява в обратна посока. За да се избегне това, при нулева скорост той трябва да се изключи от мрежата.


Този режим осъществява сравнително най-интензивно спиране, но е съпроводен с твърде големи механични и токови удари, поради което прилагането му не винаги е желано.

Съществува и друга възможност за спиране с противовключване (при двигатели с навит ротор), която също като при генераторното спиране е свързана с наличие на активен съпротивите-

лен момент. Да предположим, че двигателят на подемно устройство работи за издигане на товара в т. A от естествената си механична характеристика със скорост  $\omega = \omega_1$  (фиг. 1.26). Чрез включване на допълнително съпротивление в ротора двигателят се

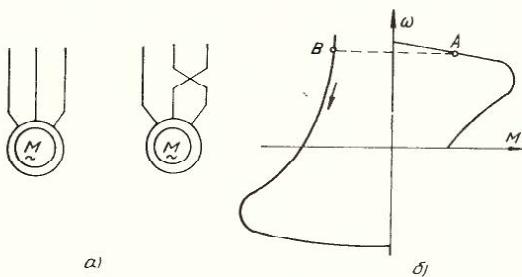

Фиг. 1.25. Спиране с противовключване. Схема на свързване (a) и механични характеристики (б)

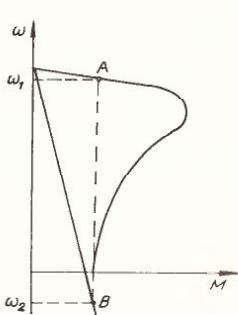

Фиг. 1.26. Режим на противовключване при активен съпротивителен момент

превключва на работа върху изкуствена характеристика с голям наклон. Понеже двигателният момент става по-малък от съпротивителния, двигателят ще започне да намалява скоростта си до  $\omega = 0$ . След това под влияние на активния момент, създаван от товара, той ще започне да се върти обратно на посоката на въртене на магнитното поле до достигане на т. B, т. е. товарът ще започне да се спуска със скорост  $\omega = \omega_2$ , при което двигателят ще работи в режим на противовключване. Стойността на допълнителното съпротивление може да се определи по (1.39), като заместим  $s_{\text{иск}} = 1,2 \div 1,5$ .

#### Въпроси и задачи

I. Обяснете защо в частта от механичната си характеристика, съответстваща на  $s > s_{\text{K}}$  и постоянен съпротивителен момент, работата на двигателя е неустойчива.

2. Посочете начините за получаване на изкуствени механични характеристики. Кон от тях се реализират практически най-лесно?

3. Сравнете начините за регулиране на скоростта на асинхронните двигатели, като отбележите положителните страни и недостатъците на всеки.

4. При какъв режим на работа хълзгането на двигателя  $s > 1$ ?

5. Върху табелката на асинхронен двигател по отношение на захранващото напрежение е отбелизано:  $Y 380 V$ . Може ли този двигател да се нюска чрез превключване „звезда — триъгълник“?

### 1.3. ДВИГАТЕЛИ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК

#### 1.3.1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Двигателите за постоянен ток имат значително по-сложно устройство и по-висока цена в сравнение с обикновените асинхронни двигатели. Но за сметка на това те имат много по-добри регулировъчни качества, които ги правят незаменими за задвижвания, където е необходим широк диапазон за регулиране и има високи изисквания към регулировъчните характеристики. В зависимост от начина на свързване на възбудителната намотка различаваме:

*Двигатели с независимо възбуждане*, при които възбудителната намотка се захранва отделно от котвената. Независим източник на възбуждане може да бъде отделен генератор, акумулаторна батерия, токоизправител и др. Често двете намотки се захранват от един и същ източник на напрежение (паралелно възбуждане), като и в този случай възбудителният ток не зависи от тока в котвата.

*Двигатели с последователно възбуждане* (серийни двигатели), при които възбудителната намотка е свързана последователно с котвената.

*Двигатели със смесено възбуждане* (компаундни двигатели). Те имат две възбудителни намотки, едната от която е свързана паралелно (тя е основната), а другата — последователно на котвената верига.

Основни и общи за всички видове двигатели за постоянен ток са следните зависимости:

Уравнение на котвената верига:

$$U = E_a + I_a R_a, \quad (1.46)$$

където  $U$  е захранващото напрежение,  $E_a$  — е. д. н. на котвената намотка,  $R_a$  и  $I_a$  са съпротивлението и токът на котвата.

Скоростта на въртене на двигателя  $\omega$  може да се намери от (1.46), като се отчете, че е. д. н.  $E_a = c\Phi\omega$ :

$$\omega = \frac{U - I_a R_a}{c \Phi}, \quad (1.47)$$

където  $\Phi$  е стойността на магнитния поток, а  $c$  — константа на двигателя, която зависи от конструкцията му.

Въртящият момент се определя по формулата

$$M = c \Phi I_a. \quad (1.48)$$

### 1.3.2. МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Механични характеристики на двигател с независимо възбуддане.** Уравнението на механичната характеристика на двигателите с независимо възбуддане лесно може да се получи от съвместното решаване на уравненията (1.47) и (1.48) и има вида

$$\omega = \frac{U}{c\Phi} - \frac{R_a}{c\Phi^2} M. \quad (1.49)$$

Тъй като стойностите на  $U$ ,  $\Phi$  и  $R_a$  са постоянни, за естествената механична характеристика може да се напише

$$\omega = \omega_0 - bM, \quad (1.50)$$

където  $\omega_0$  и  $b$  са константи и следователно (1.50) представлява уравнение на права линия (права 1 на фиг. 1.27). Тази права пресича ординатната ос в точката  $\omega = \omega_0$ , която е скоростта на идеален празен ход, а наклонът ѝ спрямо абсцисната ос (твърдостта на характеристиката) се определя от стойността на  $b$ , т. е. от

големината на съпротивлението на роторната верига и от възбудителния магнитен поток на двигателя. Тя е реципрочна на твърдостта на механичната характеристика —  $b = \frac{1}{\beta}$ , определена с (1.1).

**Механична характеристика на двигател с последователно възбуддане.** Уравнението ѝ може да се получи по същия начин при съвместното решаване на (1.47) и (1.48), като се има предвид и това, че стойността на магнитния поток не е постоянна, а зависи от тока в котвата и следователно

Фиг. 1.27. Механични характеристики на двигател за постоянно ток с независимо възбуддане

и от натоварването. Ако се приеме приблизителната линейна зависимост

$$\Phi = k_b I_a, \quad (1.51)$$

за механичната характеристика ще получим израза

$$\omega = \frac{U}{\sqrt{k_b c M}} - \frac{R_a}{k_b c} \quad (1.52)$$

или в съкратен вид

$$\omega = \frac{a}{\sqrt{M}} - g. \quad (1.53)$$

Това е уравнение на хипербола, едната ос на която е ордината, а другата — права, успоредна на абсцисната ос и разположена под нея на разстояние  $g = -g$  (крива 2 на фиг. 1.27). От това следва, че при липса на натоварване скоростта нараства значително (теоретически се стреми към безкрайност). Затова този двигател не трябва да се пуска на празен ход или с малък товар.

Уравнението на механичната характеристика показва, че и тук получаващото на изкуствни характеристики е свързано с изменение на захранващото напрежение или с изменение на съ противлението на котвената верига на двигателя.

**Механична характеристика на двигател със смесено възбуддане.** Общи вид на естествената характеристика на този двигател е показана с крива 3 на фиг. 1.27. Тъй като основната възбудителна намотка е паралелната, характеристиката е сравнително по-близка до тази на двигателите с паралелно възбуддане, но е с по-малка твърдост от нея.


### 1.3.3. ПУСКАНЕ НА ДВИГАТЕЛИТЕ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК

От уравнение (1.46) следва, че в момента на пускане ( $\omega = 0$  и  $E_a \approx 0$ ) при директно свързване на двигателя към захранващата мрежа през него протича ток

$$I_a = \frac{U}{R_a}. \quad (1.54)$$

При нормалните машини  $R_a$  има много малка стойност и затова при директно пускане токът в котвената верига достига недопустимо големи стойности:  $I_a = (20 \div 50) I_n$ . Ето защо директно могат да се пускат практически само двигатели с много малка мощност (под 1 kW), за които  $R_a$  е сравнително по-голямо. За всички останали двигатели трябва да се вземат специални мерки за понижаване на пусковия ток: включване на допълнителни резистори в котвената верига на двигателя и понижаване на захранващото напрежение.

**Пускане с допълнителни (пускови) резистори.** Това е най-разпространеният начин на пускане на двигателите за постоянен ток. Схемата на свързване и изменението на момента и скоростта в съответствие с механичните характеристики на двигател с независимо възбуждане са показани на фиг. 1.28.

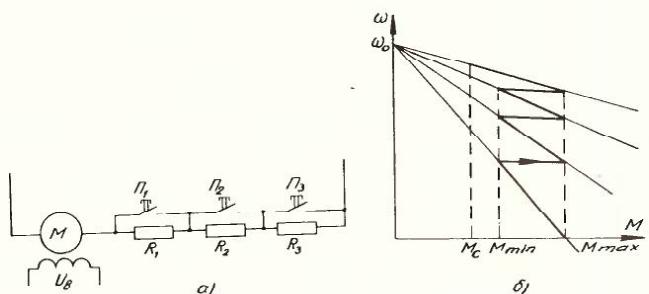

Фиг. 1.28. Пускане на двигателя за постоянно ток с пускови резистори. Схема на свързване (a) и механични характеристики (b)

Двигателят се включва към мрежата с последователно включен в котвената му верига резистор със съпротивление  $R_d = R_1 + R_2 + R_3$ . Стойността на  $R_d$  се избира така, че пусковият ток да не надминава определена стойност  $I_p = (1.5 \div 2.5) I_n$  в зависимост от мощността на двигателя (по-големи стойности на пусковия ток се допускат за по-маломощни двигатели), т.e.

$$I_p = \frac{U}{R_d + R_a} \leq (1.5 \div 2.5) I_n. \quad (1.55)$$

В процеса на развъртане на двигателя с прекъсвачите  $P_1$ ,  $P_2$  и  $P_3$  се изключват трите степени на пусковия резистор. Процесът на пускане и преходът на двигателя на отделните механични характеристики са показани на фиг. 1.28б. Броят на степените на пусковия резистор и стойността на всяка от тях се избират така, че през време на пускане моментът на двигателя да се изменя между максималната ( $M_{max} = M_n$ ) и минималната стойност ( $M_{min}$ ). Тук са в сила същите съображения, които бяха посочени при пускането на асинхронните двигатели с навит ротор — по-голямата стойност на  $M_{min}$  води до скъращаване на времето за пускане, но е свързана с увеличаване на броя на пусковите степени, а оттам и с усложняване и оскупяване на пусковата апаратура. Практически броят на степените обикновено е  $5 \div 6$ . Те се оразмеряват за краткотрайен режим на работа.

Двигателите с последователно и смесено възбуждане се пускат аналогично.

**Пускане при понижено напрежение на котвата.** Пусковият ток може да се ограничи и чрез захранване на котвената верига от отделен източник с регулируемо напрежение (отделен генератор за постоянно ток, управляеми изправители). При това е необходимо възбудителната намотка да се захранва от друг, независим източник на напрежение, така че при пускане възбудителният ток в нея да е равен на номиналния. Този начин на пускане се използва при мощните двигатели с регулиране на скоростта.

### 1.3.4. РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА

От уравненията за механичните характеристики на двигателите (1.49) и (1.52) следва, че принципно са възможни три основни начини за регулиране на скоростта:

чрез изменение на съпротивлението в котвената верига на двигателя;

чрез изменение на захранващото напрежение;

чрез изменение на възбудителния поток.

При по-подробното разглеждане на тези начини ще имаме предвид, преди всичко двигателите с независимо възбуждане, които поради добрите си регулировъчни качества намират най-широко приложение в регулируемите електроздвижвания.

**Регулиране чрез изменение на съпротивлението в котвената верига.** Този начин на регулиране се състои във включване на различни по стойност резистори в котвената верига на двигателя и по същество схемата за регулиране не се отличава от тази за реостатно пускане (фиг. 1.28). Уравнението на изкуствените механични характеристики на двигателя с независимо възбуждане може лесно да се получи от (1.49), като добавим към съпротивлението на котвената верига съпротивлението на регулирвъчния резистор  $R_d$ :

$$\omega = \frac{U}{c \Phi} - \frac{R_d + R_a}{c^2 \Phi^2} M$$

или в съкратен вид

$$\omega = \omega_0 - b' M,$$

където  $b' > b$  (вж. 1.50).

Оттук следва, че всички изкуствени реостатни характеристики се пресичат в една точка на ординатната ос при  $\omega_0$ , а наклонът им спрямо естествената се увеличава с нарастване на  $R_d$ , т.e. твърдостта им намалява (фиг. 1.29 а). Това ограничава диапазона на регулиране до около 3:1.

Уравнението на изкуствените характеристики на двигателите с последователно възбудждане ще получим аналогично от (1.52):

$$\omega = \frac{U}{\sqrt{k_a c M}} - \frac{R_a + R_d}{k_a c}$$

или съкратено


$$\omega = \frac{a}{\sqrt{M}} - g'$$

където  $g' > g$ .

Следователно изкуствените характеристики на двигателя с последователно възбудждане представляват също хиперболи с една общая ос — ординатата, а втората — успоредна на абсцисата, се намира на разстояние  $g'$  от нея (фиг. 1.29 б), която се увеличава с увеличаване на  $R_d$ , т. е. твърдостта на механичните характеристики и тук намалява с увеличаване на  $R_d$ .

Реостатното регулиране е свързано със значителни енергийни загуби в регулиращите резистори и затова е твърде неикономично, особено при двигатели с големи мощности. Въпреки несъвършенствата си то се прилага често, особено в подемно-транспортните механизми, поради сравнително простата си реализация.

Разновидност на реостатното регулиране при двигателите с независимо възбудждане представлява схемата на фиг. 1.30, където освен добавъчния резистор  $R_d$  в котвената верига е включен

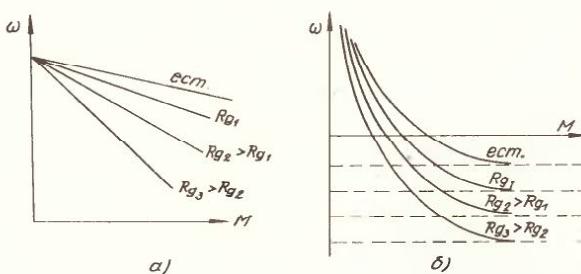


Фиг. 1.29. Изкуствени механични характеристики при реостатно регулиране на двигател с независимо (a) и с последователно (b) възбудждане

и резисторът  $R_w$  (паралелно на котвата на двигателя). Така практически се намалява котвеното напрежение и уравнението на регулировъчните характеристики ще има вида


$$\omega = \omega_0' - b'M,$$

където  $\omega_0' < \omega_0$  и  $b' > b$ , т. е. това са уравнения на прости линии, които пресичат ординатата ос под естествената характеристика на двигателя и наклонът им спрямо абсцисната ос е по-голям в сравнение с естествената.

С увеличаване на стойността на  $R_w$  скоростта на идеален празен ход на двигателя намалява, но твърдостта на изкуствените характеристики е по-голяма в сравнение с тези, получени при същото добавъчно съпротивление  $R_d$ , но без шунтиране. Това дава възможност за разширяването на диапазона на регулиране до  $(5 \div 6):1$ , но е свързано с допълнителните енергийни загуби в резистора  $R_w$ . Затова тази схема на регулиране се използва при двигатели със сравнително малка мощност (няколко kW) за кратковременно снижаване на скоростта.

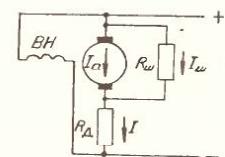


Фиг. 1.30. Шунтиране на котвата на двигателя. Схемата свързващие елементи

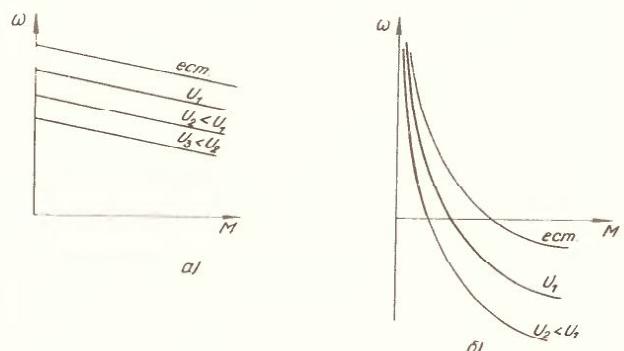

Фиг. 1.31. Изкуствени механични характеристики при изменение на захранващото напрежение на двигателя с независимо (a) и с последователно (b) възбудждане

*Регулиране чрез изменение на захранващото напрежение.* Тъй като работата на двигателите при напрежение  $U > U_n$  е недопустима, този начин на регулиране дава възможност за изменение на скоростта под номиналната. При това положение к. п.д.


на двигателя остава висок, тъй като в схемата му не се включват никакви допълнителни съпротивления. Получените механични характеристики и за двата основни вида двигатели (фиг. 1.31) са успоредни на естествената и следователно имат същата твърдост.

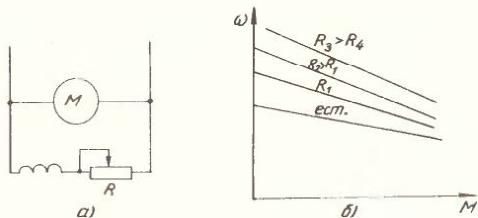

Фиг. 1.32. Регулиране на скоростта чрез изменение на възбудждането на двигател с паралелно възбуджение. Схема за свързване (a) и механични характеристики (б)

Този начин дава най-добри възможности за регулиране, но изисква отделен източник на регулируемо напрежение. Въпреки това той намира много широко приложение в системите за безстепенно регулиране на скоростта.

*Регулиране чрез изменение на възбудждането.* Изменението на възбудителния поток на двигателите може да се осъществи чрез

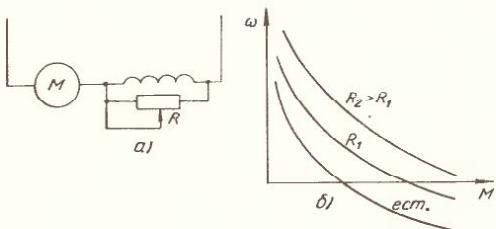

Фиг. 1.33. Изменение на възбудителния поток на двигател с последователно възбуджение. Схема на свързване (a) и механични характеристики (б)

включване на регулируем резистор последователно във възбудителната верига на двигателите с последователно възбуджение (фиг. 1.32 а) или паралелно на възбудителната намотка при двигатели с последователно възбуджение (фиг. 1.33 а).

Нормалните електрически машини са изчислени за работа с максимален магнитен поток, съответстващ на началото на насищане на магнитната им верига. При това възбудителният ток съответствува на максимално допустимото нагряване на възбудителната намотка в условията на продължителна работа. Поради това регулиране по този начин може да се извърши само за сметка на намаляване на възбудителния ток, а оттам и на магнитния поток. Получените механични характеристики са показани на фиг. 1.32 б и 1.33 б. Те са разположени над естествената характеристика на двигателя и имат по-малка твърдост от нея, тъй като с намаляване на  $\Phi$  нарастват стойностите на  $\omega_0$  и  $b$  в уравнението (1.50).

Диапазонът на регулиране за обикновените машини е до 2:1, а при машините със специално изпълнение достига до 8:1. Той се ограничава от механичната якост на машината и от условията на комутация. При високи скорости комутацията се влошава поради увеличенияте вибрации на четковия апарат, неустойчивостта на четковия контакт и по-силното изкривяване на отслабеното магнитно поле от реакцията на тока на котвата.

Регулирането е сравнително икономично, тъй като допълнителните съпротивления са включени във вериги със сравнително малка мощност. Основен недостатък, който ограничава прилагането му, е възможността за регулиране само над номиналната скорост. Затова в схемите за регулиране този начин обикновено се използва в съчетание с други, позволяващи регулиране под номиналната скорост.


### 1.3.5. СПИРАЧНИ РЕЖИМИ

*Генераторно (рекуперативно) спиране.* Този режим се осъществява само ако скоростта стане по-голяма от тази на идеален празен ход  $\omega_0$ , следователно при наличие на активен съпротивителен момент (спускане на товар, движение на транспортно средство по наклон). В този случай е. д. н.  $E_a = c \cdot \omega$  става по-голямо от напрежението на мрежата, токът  $I_a = -\frac{U - E_a}{R_a}$  сменя знака си, следователно сменя знака си и електромагнитният момент, който става съпротивителен. Машината става генератор, който отдава енергия в мрежата.


Механичната характеристика в този режим е продължение на естествената характеристика във втория квадрант на координатната система ( $M$ ,  $\omega$ ) (фиг. 1.34).

Режимът на рекуперативно спиране е невъзможен при нормално свързване на двигателите с последователно възбуджение, защото техните механични характеристики не преминават във втори квадрант, тъй като  $\omega_0 \rightarrow \infty$ . Този режим може да се приложи

при тях само ако възбудителната им намотка се изключи от въригата на котвата и се свърже към независим източник на напрежение. Това се прави често, защото особено при електротранспортните съоръжения, по този начин се възстановява голямо количество енергия.

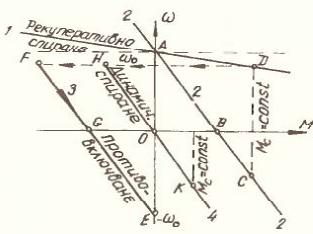

Фиг. 1.34. Механични характеристики в спирачни режими

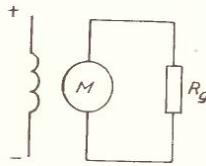

Фиг. 1.35. Динамично спиране

**Динамично спиране.** Този режим се реализира, като котвената верига на двигателя се изключи от захранващото напрежение и се свърза накъсно или през резистора  $R_d$ . При това възбудителният поток се запазва същият (фиг. 1.35).

Машината започва да работи в режим на генератор с независимо възбудяване за сметка на кинетичната енергия на въртящите се маси. Произвежданата електрическа енергия се изразходва в резистора  $R_d$ . Механичната характеристика на двигателя в режим из динамично спиране е показана с права 4 на фиг. 1.34. С намаляване на скоростта спирачният момент също намалява. За да се увеличи стойността му при по-малките скорости, понякога резисторът  $R_d$  е с няколко степени, които се изключват последовательно при намаляване на скоростта.


**Спиране с противовключване.** Този режим се осъществява по два начина. Първият се състои в изменение на полярността на захранващото напрежение в котвената верига на двигателя (фиг. 1.36). След превключване на напрежението работната точка на двигателя преминава върху съответната механична характеристика във II квадрант (участък FG от крива 3 на фиг. 1.34). Под действието на развиващия спирачен момент скоростта бързо намалява и стига до нула, след което двигателят започва да се развърта в обратна посока, ако не се изключи от мрежата.

Ако двигателят е работил на естествената си характеристика, то при превключване на полярността на котвената верига е. д. н.

на двигателя ще стане съпосочно с външното захранващо напрежение и токът в котвата ще достигне стойност

$$I = \frac{U + E_a}{R_a},$$

многократно по-голяма от номиналния ток на двигателя. Поради това в режим на противовключване котвената верига на двига-

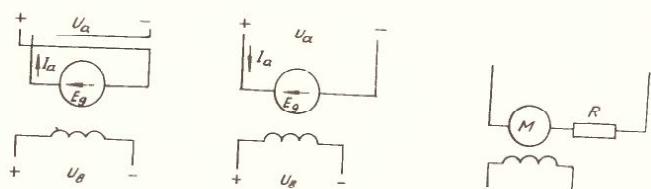

Фиг. 1.36. Спиране с противовключване

Фиг. 1.37. Режим на противовключване при активен съпротивителен момент. Схема на свързване

теля трябва да се включи добавъчен резистор за ограничаване на тока.

Режимът на спиране с противовключване може да се осъществи при наличие на активен съпротивителен момент чрез включване на резистор с достатъчно голямо съпротивление в котвената верига (фиг. 1.37). В този случай двигателят се превключва върху изкуствена характеристика с голям наклон (права 2 на фиг. 1.34). Поради малката стойност на въртящия момент скоростта на въртене намалява до нула (т. B на фиг. 1.34), след което под влияние на активния външен момент двигателят започва да се развърта в обратна посока. При това моментът на двигателя запазва знака си и е насочен срещу посоката на въртене, т. е. осъществява се режим на противовключване. Скоростта на въртене в установен режим (в т. C) се регулира чрез изменение на допълнителното съпротивление  $R_d$ . Този начин на осъществяване на кане на товара с малки скорости.

### 1.3.6. БЕЗСТЕПЕННО РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА

Разгледаните в т. 1.3.4 начини за регулиране на скоростта на двигателите за постоянен ток показваха, че най-перспективният от тях се състои в изменение на захранващото напрежение при постоянно магнитен поток на двигателя. Получените изкуствени механични характеристики имат голяма твърдост, равна на тази на естествената, която дава възможност да се регулира скоростта в широк обхват без допълнителни енергийни загуби, при големи стойности на останалите показатели на процеса на регулиране. Затова този метод се прилага изключително много във всички системи за слектрозадвижване.

Реализацията на този метод изисква наличие на източник на регулируемо напрежение, който може да бъде самостоятелен регулируем генератор, или управляем преобразувател на мрежовото напрежение. В зависимост от това скоростта на двигателите се регулира в различни системи, най-разпространените от които са:


- „Генератор — двигател“ ( $\Gamma$  —  $D$ ),
- „Електромашинен усилвател — двигател“ ( $EMU$  —  $D$ ),
- „Магнитен усилвател — двигател“ ( $MU$  —  $D$ ),
- „Полупроводников преобразувател — двигател“ ( $PIP$  —  $D$ ).

Като двигател във всички случаи се използува двигател за постоянноен ток с независимо възбуджение, който има най-добри възможности за регулиране и затова се прилага най-често.

#### Система „Генератор — двигател“ ( $\Gamma$ — $D$ )

Тази система, наричана още леонардова група, се състои от работен механизъм  $PM$  и двигател за постоянноен ток ( $M$ ), захранван от отделен генератор ( $\Gamma$ ) със съизмерима мощност. Генераторът се задвижва от самостоятелен двигател — асинхронен или синхронен (в големите агрегати). Възбудителните намотки на генератора и двигателя се захранват от независим източник на напрежение (фиг. 1.38). Пускането и регулирането на скоростта се извършват по следния начин. При максимален възбудителен ток  $I_{B\Gamma}$  на двигателя и  $I_{B\Gamma}=0$  сепуска първичният двигател  $AD$ . След това започва плавно да се увеличава  $I_{B\Gamma}$ . При известно малко напрежение в котвената верига двигателят започва да се върти, като с нарастването му скоростта плавно се увеличава. Регулирайки по този начин плавно възбудителния ток, а оттам и напрежението на генератора, можем да получим скорости на двигателя от  $0$  до  $\omega=\omega_n$ . По-нататъшното увеличаване на скоростта е възможно чрез намаляване на възбудителния ток на двигателя. За реверсиране на двигателя  $I_{B\Gamma}$  се намалява до нула, превключва се възбудителната намотка на генератора ( $BNG$ ) чрез превключвателя  $\Pi$  и отново се увеличава до необходимата стойност.

Спирането при системата  $\Gamma$  —  $D$  се извършва обикновено чрез отдаване на енергия в мрежата. За целта се намалява възбудждането и напрежението на генератора. Тогава е. д. н. на двигателя  $E_d$  става по-голямо от е. д. н. на генератора  $E_g$ . Токът в котвената верига

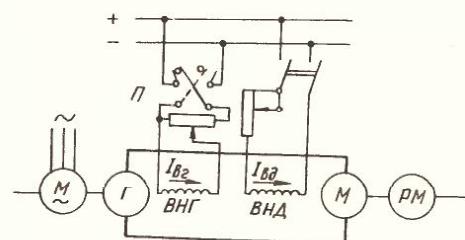

Фиг. 1.38. Регулиране по система генератор — двигател

$$I_a = \frac{E_g - E_d}{R_{B\Gamma} + R_{ad}} \quad (1.56)$$


сменя посоката си и ролите на двете машини се разменят: двигателят става генератор, а генераторът — двигател, който завърти асинхронната машина над синхронната ѝ скорост и я превръща в асинхронен генератор, който отдава енергия в променливотоковата мрежа.

При по-голяма мощност на двигателя (напр. в задвижването на прокатните станове, където мощността надминава 5000 kW) управляването на възбудждането на двигател и генератора става много сложно. В такива случаи от простата схема  $\Gamma$  —  $D$  (фиг. 1.38) се преминава към каскадна (двустепенна). При нея генераторът  $\Gamma$  се задвижва от отделни помощи двигатели  $PD$  (фиг. 1.39). Възбудителните намотки на генератора ( $BNG$ ) и на двигателя ( $BND$ ) се захранват от отделни възбудителки  $BG$  и  $BD$ , чиито възбудителни намотки  $BNG$  и  $BND$  се захранват от отделна подвъзбудителка  $PV$ , и цялото управление на системата е пренесено във веригите на възбудителите. Тази система е по-бавноподействуваща поради наличието на две степени, но процесът на управление при нея е значително облекчен.

**Механични характеристики.** Уравнението на механичните характеристики лесно може да се получи от (1.49) и има вида


$$\omega = \frac{E_g - E_d}{c \cdot \Phi} = \frac{R_{B\Gamma} + R_{ad}}{c^2 \cdot \Phi^2} \cdot M, \quad (1.57)$$

където  $E_r$  е е. д. н. на генератора, а  $R_{ag}$  и  $R_{ad}$  — съпротивленията на котвената верига на генератора и двигателния. Изкуствените характеристики при изменение на  $E_r$  и  $\Phi = \text{const}$  са прави линии, успоредни на естествената механична характеристика. Тяхната

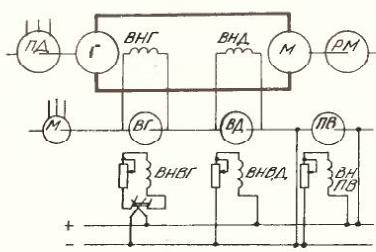

Фиг. 1.39. Двустепенна (каскадна) система  $\Gamma - D$

твърдост е по-малка от тази на характеристиките, получени при захранване на двигателя от мрежа с постоянно напрежение, поради наличието на допълнителното активно съпротивление на генератора  $R_{ag}$  в котвената верига (фиг. 1.40).

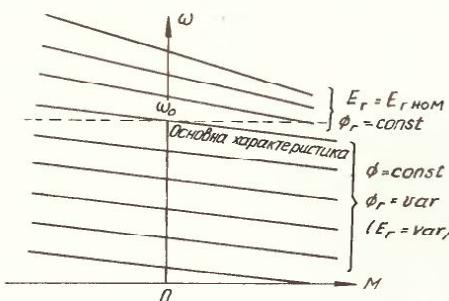


Фиг. 1.40. Механични характеристики при регулиране по система  $\Gamma - D$

При регулиране над основната скорост чрез отслабване на магнитния поток ( $E_r = E_{r,nom}$ ) твърдостта на характеристиките намалява и те се разполагат над естествената.

От основните зависимости на двигателите с независимо възбуддане лесно може да се види, че при регулиране в зоната под номиналната скорост, когато магнитният поток на двигателя е постоянен и равен на номиналния, въртящият му момент (1.48) също остава постоянен за целия диапазон на регулиране или, с други думи, регулирането на скоростта под номиналната се извършва при постоянен момент. При това мощността на двигателя намалява с намаляването на скоростта ( $P = M \omega$ ).

Регулирането в зоната над основната скорост се извършва чрез намаляване на магнитния поток. С него намалява и номиналният момент на двигателя. Затова пък мощността му

$$P = M \omega = c\Phi I_a \frac{U - I_a R_a}{c\Phi} = \\ = (U - I_a R_a) I_a \approx \text{const.}$$

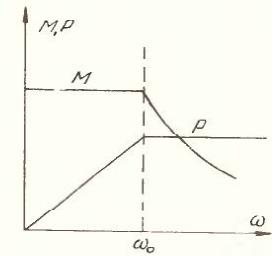

Фиг. 1.41. Изменение на момента и мощността на двигателя при регулиране по система  $\Gamma - D$

Или регулирането в зоната над основната скорост на двигателя се извършва при постоянна мощност. На фиг. 1.41 е показано изменението на момента и мощността на двигателя в двете зони на регулиране.

Широкото използване на системата  $\Gamma - D$  се определя от възможностите за регулиране в широк обхват. Долната граница на скоростта, която може да се получи, е около 0,1  $\omega_n$ . Тя се ограничава от силното влияние на реакцията на котвата на генератора при слабите полета, влиянието на остатъчния магнетизъм върху тях и от относително големия пад на напрежение в намотката. Като се вземе предвид, че чрез отслабване на полето на двигателя скоростта му на въртене може да се регулира над номиналната, общият обхват на изменение на скоростта, т. е. диапазонът на регулиране на системата  $\Gamma - D$  може да достигне 1 : 30.

Механичните характеристики на системата  $\Gamma - D$  при двигатели с последователно и смесено възбуддане също са достатъчно твърди и осигуряват стабилно регулиране в диапазон до 10 : 15. Тези двигатели обаче се използват сравнително рядко в система  $\Gamma - D$ .

*Предимства и недостатъци на системата  $\Gamma - D$ . Положителни качества на системата  $\Gamma - D$  са:*

1. Възможността за безстепенно регулиране в широк обхват.
2. Голямата твърдост на механичните характеристики.
3. Възможността за плавно пускане, спиране и реверсиране на дви-

гателя чрез подходящо изменение на напрежението на генератора, без да е необходима специална апаратура.

4. Високите икономически показатели на процеса на регулиране, дължащи се на липса на енергийни загуби в допълнителни пускови или регулиращи резистори в котвената верига, както и на възможността за спиране чрез рекуперация (връщане на енергия в мрежата).

5. Простотата на схемата за регулиране и на системата като цяло.

Същевременно системата не е лишена и от недостатъци, най-съществените от които са:

1. Голяма инсталирания мощност на участващите в системата машини — над три пъти по-голяма от мощността на регулируемия двигател, което е свързано със сравнително нисък к. п. д. (до  $70 \div 75\%$ ).

2. Големи габарити и цена.

3. Големи експлоатационни разходи, свързани с ремънта и обслужването на въртящите се електрически машини.

През последните 10—15 години системата Г—Д беше в значителна степен измествана от съвременните статични полупроводникови преобразователи, които ще бъдат разгледани по-нататък, но и сега тя е почти без конкуренция в областта на регулируемите електrozадвижвания с големи мощности (над няколкостотин kW).

#### Система „Електромашинен усилвател — двигател“ (ЕМУ—Д)

Електромашинните усилватели представляват електрически машини за постоянен ток със специална конструкция, които имат много голям коефициент на усилване по отношение на електрическите сигнали, подавани на възбудителните им намотки.


Ще припомним, че всеки генератор за постоянен ток може да се разглежда като електромеханичен усилвател, тъй като определени изменения във възбудителята му мощност предизвикват многократно по-големи изменения на мощността, която той отдава. С други думи, той усилва електрическия сигнал за сметка на механичната мощност, която получава чрез вала си. За обикновените електрически машини коефициентът на усилване може да се определи с израза

$$k_y = \frac{P_a}{P_b} = \frac{U_a \cdot I_a}{U_b \cdot I_b}. \quad (1.58)$$


Като имаме предвид, че обикновено  $U_a = U_b$  и  $I_b = (0,02 \div 0,05) I_a$ , то стойността му е в границите от 20 до 50.

При електромашинните усилватели стойностите на коефициента на усилване достигат няколко хиляди. При най-разпространен-

ния от тях — ЕМУ с напречно поле (амплидин), това се постига чрез конструктивно обединение на два последователно свързани постояннотокови генератора. Тяхната конструкция и принцип на действие са разгледани подробно в курса по електрически машини.

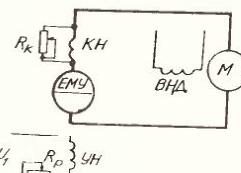

Фиг. 1.42. Регулиране на скоростта по система ЕМУ—Д

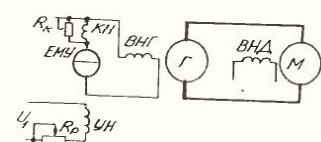

Фиг. 1.43. Използване на ЕМУ като възбудителка в система Г—Д

На фиг. 1.42 е показана схема за регулиране на скоростта на двигател за постоянно ток с независимо възбудждане по система ЕМУ—Д. В нея ЕМУ изпълнява ролята на генератора в системата Г—Д, поради което работата на показаната система не се различава от тази на системата Г—Д. Механичните характеристики на двигателя имат същия вид.

Предимство на тази схема е, че поради големия коефициент на усилване на ЕМУ за регулиране на скоростта е необходима много по-малка мощност, отколкото в системата Г—Д. Друго предимство на разглежданата схема е, че електромашинният усилвател може да има няколко управляващи намотки (обикновено четири), което позволява регулирането да се извърши при единовременно действие на няколко управляващи сигнала. Това позволява да се получат различни по форма механични характеристики, необходими за някои специални задвижвания.


Когато регулираният двигател е с голяма мощност, електромашинният усилвател се използва за регулиране на възбудждането на генератора в системата Г—Д. В случая ЕМУ играе ролята на възбудителка (фиг. 1.43). Тук се използва също големият коефициент на усилване на ЕМУ и останалите предимства на електромашинния усилвател.

#### Система „Магнитен усилвател — двигател“ (МУ—Д)

Магнитният усилвател (силовите магнитни усилватели се наричат още дросели с насищане) е електрически апарат, в който се използва изменението на магнитната проводимост на феромагнитните материали под действието на магнитното поле. Него-

вото устройство и начин на работа са разгледани подробно в курса по електрически апарати.

В електроздвижвания с малка мощност (до  $4 \div 5$  kW) магнитните усилватели могат да захранват директно котвата на посто-

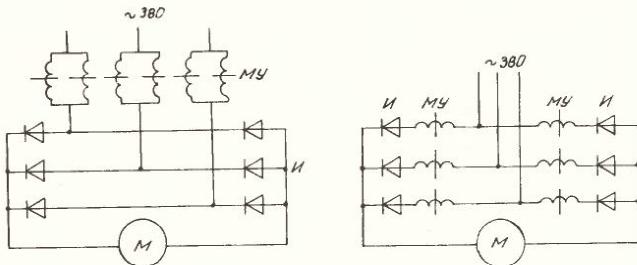

Фиг. 1.44. Свързване на еднофазни магнитни усилватели в трифазни схеми

янотоковия двигател, т. е. да изпълняват ролята на генератора в системата Г—Д.

При еднофазните схеми на свързване пулсациите на изправеното напрежение са сравнително големи и натоварването на мрежата е несиметрично. Това влошава енергетичните показатели на двигателя и на системата като цяло. За намаляване на този недостатък еднофазните магнитни усилватели се свързват в трифазни схеми (Фиг. 1.44).

Механичните характеристики на двигателя, включен по система МУ—Д, са с по-малка твърдост в сравнение с тези на система Г—Д, тъй като магнитният усилвател представлява допълнително съпротивление, включено в котвената верига на двигателя. Това ограничава диапазона на регулиране до  $1 : (4 \div 5)$ .

*Предимствата на системата МУ—Д са:*

1. Магнитният усилвател е статичен преобразувател — в него няма въртищи се части и обслужването му е много просто.

2. Магнитният усилвател понася големи претоварвания, което повишава сигурността на системата.

3. Магнитният усилвател може да има няколко управляващи намотки, което дава възможност за управление на системата от няколко различни сигнала.

*По-съществените недостатъци на системата са:*

1. Магнитният усилвател е много инертен и затова не е подходящ за системи на регулиране, в които е необходимо голямо бързодействие.

2. С нарастване на мощността значително се увеличават масата и габаритите на магнитните усилватели. Това ограничава

приложението на МУ за регулиране на скоростта на двигатели с мощност, не по-голяма от  $10 \div 15$  kW.

3. Посоката на въртене на двигателя не може да се изменя безконтактно, трябва да се превключи полярността на котвената верига. Този недостатък може да се избегне чрез свързване на магнитните усилватели в т. нар. реверсивни (двутикни) схеми. В тези схеми изменението на полярността на входния сигнал предизвиква изменение на полярността на изходното напрежение. Тези схеми обаче са значително по-сложни, поради което почти не се използват в системата МУ—Д.


#### Система „Полупроводников преобразувател — двигател“ (ПП—Д)

Полупроводниковите преобразуватели (усилватели) могат да се изпълнят с транзистори или тиристори. Транзисторите са с ограничена мощност, поради което използването им в системите за електроздвижване е възможно само за двигатели с много малка мощност (под 1 kW). Изключително приложение в електроздвижването сега намират полупроводниковите управляеми вентили, наречени *тиристори*.

Изработватните на настоящия момент тиристори са за токове до 200 A и напрежение до 1000 V, но техните качества и номинални параметри непрекъснато се подобряват.

За захранване на котвените и на възбудителните намотки на двигателите за постоянноен ток се използват различни мостови изправителни схеми на регулиране на изходното изправено напрежение. Най-често срещаните от тях са показани на фиг. 1.45. В зависимост от захранващото напрежение те биват еднофазни (фиг. 1.45 a, b, в) и трифазни (фиг. 1.45 г, д), а в зависимост от броя на управляемите полупроводникови елементи — симетрични или напълно управляеми (фиг. 1.45 а и в) и несиметрични или полууправляеми (фиг. 1.45 б, в, д).

Броят на елементите на *еднофазните изправителни схеми* е по-малък. Те са по-прости и по-евтини. Изходното изправено напрежение при тях обаче има по-големи пулсации, което увеличава

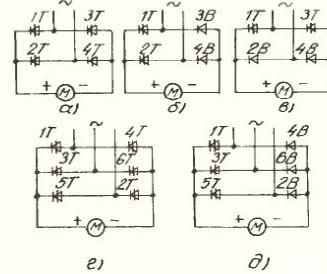

Фиг. 1.45. Схеми на тиристорни преобразуватели

ва загубите в управляния двигател. Затова еднофазните изправителни схеми се използват в задвижвания с малка мощност (до 2÷3 kW). За регулиране на скоростта на двигатели с по-голяма мощност се прилагат трифазни изправителни схеми, тъй като освен по-малките загуби на мощност при тях и захранващата мрежа се натоварва симетрично.

*Несиметричните (полууправляемите) изправителни схеми имат предимство пред симетричните поради по-малкия брой управляеми елементи. Това опростява схемата за управление на изправителя и намалява цената му. При симетричните схеми обаче възможностите за регулиране на изправеното напрежение и за работа в специални режими (например рекуперативно спиране) са по-големи. Пулсациите на изправеното напрежение при несиметричните схеми са по-големи.*

Изборът на дадена схема и на елементите в нея се определя от конкретните условия, при които изправителят ще работи, и изискванията към задвижването, за което се проектира. Дадена схема на практика винаги се захранва чрез специален трансформатор, за да се съгласува максималното изправено напрежение с номиналното напрежение на двигателя. За да се избегне употребата на трансформатор, в последно време се произвеждат и двигатели с номинални напрежения, съответстващи на изправените напрежения на тиристорните схеми.


Регулирането на скоростта с разгледаните изправителни схеми се извършва чрез регулиране на изправеното напрежение. Ако изправителят е включен към котвата на управляния двигател, регулирането се основава на същия принцип, както в системата „Г – Д“ – чрез изменение на напрежението. Ако изправителят е включен към възбудителната намотка, регулирането става чрез изменение на възбудителния ток. Механичните характеристики на двигателите са подобни на разгледаните вече съответни характеристики.

Основни предимства на управляемите тиристорни изправители са големият коефициент на усилияне, голямото бързодействие и малкият обем на устройствата. Недостатък на управляемите тиристорни схеми е, че тиристорите не понасят продължителни претоварвания и изискват специални мерки за защита.

#### Система „Широчинно-импулсен преобразувател — двигател“ (ШИМ—Д)

За разлика от разгледаните дотук методи за регулиране, където плавно се изменя някой от параметрите на подаваната към двигателя енергия (най-често големината на захранващото напрежение), при импулсно регулиране параметрите на захранващия източник не се изменят, но енергията се подава към двигателя не непрекъснато, а на отделни импулси. В най-прост случай то-

ва може да се осъществи по схемата на фиг. 1.46 a, където с помощта на контакта K двигателят периодично се включва и изключва към захранващото напрежение. Подаваното към котвата на двигателя напрежение представлява ред импулси с продължи-

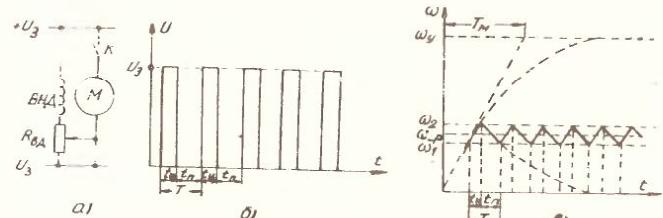

Фиг. 1.46. Регулиране по система ШИМ — Д

телиост на всеки импулс  $t_n$  и време между два импулса  $t_p$  (фиг. 1.46 б).


Ако периодът на повторение на тези импулси  $T = t_n + t_p$  е постоянен и значително по-малък от електромеханичната времеконстанта на двигателя  $T_M$ , скоростта не може да достигне установената си стойност  $\omega_y$ , съответстваща на амплитудата на захранващото напрежение, а се колебае около някаква средна стойност  $\omega_{cp}$  (фиг. 1.46 в). Тази средна стойност зависи от съотношението на времената  $t_n$  и  $t_p$ , по-точно от величината

$$\epsilon = \frac{t_n}{t_n + t_p} = \frac{t_n}{T} . \quad (1.59)$$

наречена *относителна продължителност на включването*. Колкото тази величина е по-голяма и следователно колкото е по-голямата ширина на прилагания към двигателя импулс, толкова по-голяма ще бъде и средната стойност  $\omega_{cp}$  на скоростта му. Ясно е, че регулирането на скоростта е свързано с изменение на периода на захранващите импулси, което е дало и наименование на този начин на регулиране — *широкично-импулсно*, а на преобразувателите, които го осъществяват — *широкично-импулсни модулатори (ШИМ)*.

На фиг. 1.47 а е показвана принципната схема за регулиране на скоростта на двигател с помощта на ШИМ с два тиристора  $T_1$  и  $T_2$ . Ролята на ключ при подаването на управляващ импулс изпълнява тиристорът  $T_1$ . Изключването на  $T_1$  се осъществява с помощта на спомагателния тиристор  $T_2$ , подаващ към  $T_1$  запушващо напрежение на комутация кондензатор  $C$ , който се зарежда през индуктивността  $L$ .

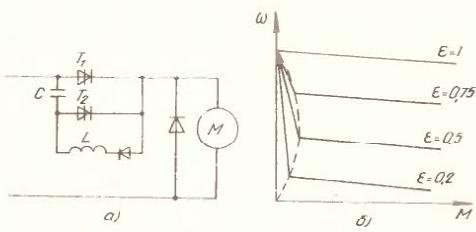Механичните характеристики на двигателя, управляван по тази схема, са показани на фиг. 1.47б. С пунктирана линия е ограничена зоната на прекъснат ток в котвата, в която твърдостта на механичните характеристики е малка. Основен метод за намаляване



Фиг. 1.47. Регулиране на скоростта с ШИМ с два тиристора  
във на тази зона и за намаляване на пулсациите на тока на котвата, момента и ъгловата скорост на двигателя е увеличаване на честотата на комутация, която достига до  $800 \div 1200$  Hz.

#### Въпроси и задачи

1. Кой от двигателите за постоянен ток има най-добри възможности за регулиране? В какво се изразяват те?
2. От какво се ограничава диапазонът на регулиране на двигателите с независимо възбудждане в зоните под и над основната скорост?
3. Каква стойност трябва да има възбудителният ток на двигателя с независимо възбудждане при пускане? Обяснете защо.
4. Нацрете кратко сравнение на начините за регулиране на скоростта на двигателите за постоянен ток. Кой от тях е най-икономичен?
5. Как спирачен режим осигурява най-бързо спиране на двигателя? Обяснете защо.
6. Може ли да се регулира скоростта на въртещия двигател с независимо възбудждане под основната чрез увеличаване на възбудителния му поток? Обяснете защо.

### 1.4. СИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ

#### 1.4.1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Конструкцията и принципът на действие на тези двигатели са разгледани подробно в курса по електрически машини. Най-характерното за тях е това, че роторът на двигателя се върти с постоянна скорост, равна на скоростта на въртящото се магнитно поле, определена от зависимостта (1.27).

Според конструкцията на ротора, където обикновено са разположени намотките, създаващи постоянно магнитно поле, син-

хронните двигатели биват два вида — явнополюсни и неявнополюсни. Намотките за постоянен ток се захранват най-често от специална машина, наречена възбудителка, чрез контакни пръстени и четки, монтирани върху вала на двигателя.

Съвременните синхронни двигатели имат върху ротора си и още една късостъединена намотка, която служи за пускане на двигателя в асинхронен режим, както и за успокоаване на евентуални колебания на ротора при променливо натоварване.


#### 1.4.2. МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

От принципа на работа на синхронния двигател следва, че скоростта му е постоянна и не зависи от натоварването, т. е. механичната му характеристика е абсолютно твърда и представлява права линия, успоредна на абсцисната ос (фиг. 1.48).


Това свойство на синхронния двигател се обяснява с характера на електромагнитния му момент. При въртене оста на ротора изостава от оста на въртищото се магнитно поле на някакъв ъгъл  $\theta$ , чиято стойност зависи от конструкцията на двигателя. С увеличаване на натоварването този ъгъл нараства, при което се увеличава и въртящият момент на двигателя в съответствие със зависимостта

$$M = M_{\max} \cdot \sin \theta. \quad (1.60)$$

Този ъгъл и въртящият момент на двигателя може да се увеличат до  $90$  електрически градуса ( $\sin 90^\circ = 1$ ), след което дви-

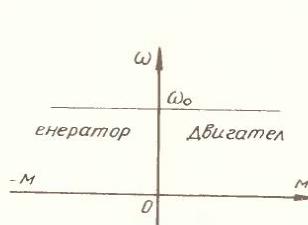

Фиг. 1.48. Механична характеристика на синхронен двигател

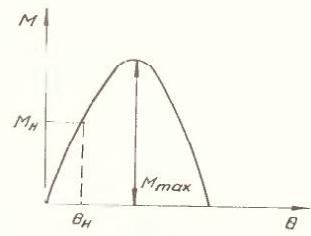

Фиг. 1.49. Ъглова характеристика на синхронен двигател

гателят излиза от синхронизъм и спира. Зависимостта между ъгъла и товарният момент се нарича *ъглова характеристика на двигателя* (фиг. 1.49).

Отношението на максималния момент, който двигателят може да развие, към номиналния се нарича *кофициент на статическо претоварване*:

$$k_m = \frac{M_{\max}}{M_n} . \quad (1.61)$$

Обикновено  $k_m \approx (2 \div 2,5)$ , но съществуват и специални синхронни машини, където той достига до  $3,5 \div 4$ .

#### 1.4.3. ПУСКАНЕ, СПИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА

За да се включи към захранващата мрежа, синхронният двигател трябва да има преди включването:

1. Ред на фазите, равен с този на мрежата.
2. Е. д. н., равно по амплитудна, моментна, ефективна стойност и честота на напрежението на мрежата.

Само при изпълнение на тези условия, наречени *условия за паралелна работа*, синхронната машина — била тя двигател или генератор — може да бъде включена към електрическата мрежа. Процесът, свързан с изпълняването на тези условия и включването към мрежата, се нарича *синхронизиране*.

Съществуват три начина за пускане на синхронните двигатели: с помощен двигател, честотно пускане, асинхронно пускане.

**Пускане с помощен двигател.** Този начин се използува, ако синхронната машина е свързана с друга машина — постояннотокова. В този случай постояннотоковата машина може да се използува като двигател за развъртане до синхронната скорост. След изпълняването на условията за паралелна работа — равенство на честотата и на напреженията, машината се включва към мрежата. Освен това включването на машината в паралел по този начин трябва да е съпроводено с операциите по синхронизирането, които не са съвсем прости.

**Честотно пускане.** Този начин изисква източник с регулируема честота и (едновременно) напрежение. В случая двигателят е в синхронизъм от момента на развъртането си — неговата скорост се изменя с промяната на честотата. Честотният преобразувател обаче е скъп и този начин не се прилага по същите съображения, както и при регулирането на скоростта на въртене на асинхронните двигатели.

**Асинхронно пускане.** Това е най-широко разпространеният начин за пускане на синхронните двигатели. Самото му наименование показва, че по време на това пускане синхронната машина ще работи като асинхронен двигател.

За осъществяване на такова пускане съвременните синхронни двигатели имат на ротора си и допълнителна пускова късостъдина на намотка, подобна на кафезината намотка на асинхронните двигатели. В търъл случаи при включване на двигателя към променливотоковото захранващо напрежение (възбудителната намотка при това е изключена!) той се развърта като обикновен асинхронен двигател. При достигане на скорост, близка до син-

хронната ( $\omega = 0,95 \omega_0$ ), към възбудителната намотка се подава постоянно напрежение и двигателят влиза в синхронизъм.

Пусковата характеристика на двигателя в този случай има същия вид, както при асинхронните двигатели (фиг. 1.50). Тук също така могат да се определят понятията пусков момент ( $M_p$  на фиг. 1.50) и критичен момент ( $M_k$ ). Освен това тук се определя и т. нар. входен момент ( $M_v$ ). Това е моментът, развилик от двигателя при  $\omega = 0,95 \omega_0$ , при който той се включва в синхронизъм.

При синхронни двигатели с голяма мощност асинхронното пускане може да се облечки чрез реактор или автотрансформатор.


От известните начини за спиране на двигателите при синхронните се използува само динамичното спиране. При него двигателят се изключва от мрежата и се включва към никакво активно съпротивление. Процесът протича така, както при асинхронните двигатели.

Генераторното спиране е неприложимо, тъй като и в генераторен режим (фиг. 1.48) скоростта на въртене се запазва постоянно. Спирането с противовключване протича при много тежки условия, поради което практически не се използува.

Скоростта на въртене на синхронните двигатели може да бъде регулирана само чрез изменение на честотата на захранващото напрежение, но това почти не се прилага. На практика тези двигатели се използват само в задвижвания, където се изиска поддържане на строго постоянна скорост, а не регулирането ѝ.

#### 1.4.4. ПРИЛОЖЕНИЕ

В сравнение с асинхронните двигатели синхронните имат големо предимство, което се състои в това, че благодарение на възбудждането с постоянен ток те могат да работят с  $\cos \phi = 1$ . При това те не консумират реактивна мощност от мрежата, а когато работят превъзбудени, даже и отдават реактивна мощност. В резултат на това се подобрява факторът на мощността на мрежата и се намаляват падът на напрежение и загубите в нея. Подобрява се и  $\cos \phi$  на генераторите, работещи в електроцентра-

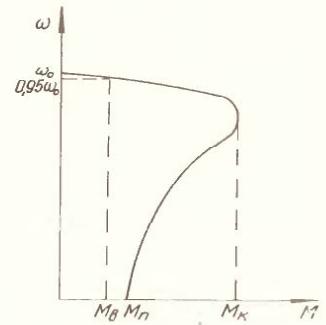

Фиг. 1.50. Асинхронно пускане на синхронен двигател

лите. Максималният момент на синхронния двигател е пропорционален на  $U$ , а на асинхронния двигател — на  $U^2$ . Затова при понижаване на напрежението синхронният двигател запазва по-голяма претоварваща способност. Синхронните двигатели имат по-голям К. п. д. от асинхронните.

От друга страна, конструкцията на синхронните двигатели е по-сложна, отколкото на късосъединените асинхронни двигатели и освен това синхронните трябва да имат възбудител или друго устройство за захранване на възбудителната намотка с постоянен ток. Затова в повечето случаи синхронните двигатели са по-скъпи. Тяхното пускане е по-сложно и регулирането на скоростта — трудно.

Въпреки това предимството на синхронните двигатели е толкова голямо, че при  $P_u > 200$ — $300$  kW е целесъобразно да се използват навсякъде, където не са необходими чести пускане и спирания и регулиране на скоростта на въртене — за задвижване на генераторите в системи Г—Д, мощнни помпи, вентилатори, компресори, мелница, трошачки и пр. Използването на синхронните двигатели непрекъснато се разширява и те се строят с мощности до  $P_u = 50\,000$  kW.

## 1.5. РЕЖИМИ НА РАБОТА И ИЗБОР НА ДВИГАТЕЛИ

### 1.5.1. НАГРЯВАНЕ И ОХЛАЖДАНЕ НА ДВИГАТЕЛИТЕ

Правилното определяне на мощността на двигателите има голямо значение за работата на задвижваните от тях механизми. При недостатъчна мощност на двигателя не могат напълно да се използват производствените мощности на машината. Двигателят системно се претоварва и бързо излиза от строя. Завишаването на необходимата мощност води до непълно използване на двигателя, при което се влошават експлоатационните му показатели (к. п. д.,  $\cos \varphi$ ), а необходимите капиталовложени и експлоатационни разходи нарастват.

Понятието *номинална мощност на двигателя* е свързано с неговото нагряване. Известно е, че двигателят се нагрява поради загубите на енергия в него. Загубите, които се дължат на нагряването на намотките, са пропорционални на натоварването и се наричат *променливи загуби*.

Останалите загуби, дължащи се на хистерезиса, вихровите токове и на механичното триене, зависят много слабо от натоварването, поради което се наричат *постоянни*.

Отделните части на двигателя се нагряват под влиянието на различни видове загуби и имат различни топлинни характеристики. При това между тях се извършва непрекъснат топлообмен. Всич-

ко това затруднява твърде много точното изследване на процеса. Затова остроумно се приема, че двигателят е еднородно тяло с еднакви топлинни свойства. При това допускане може лесно да се определи, че при работа с определено натоварване нагряване то на двигателя се повишава, стремейки се асимптотически към някаква установена стойност  $T$  (фиг. 1.51).

Изменението на температурата на двигателя може да се определи с уравнението

$$t = t_y (1 - e^{-\frac{t}{T}}) , \quad (1.62)$$

където величината  $T$  с размерност време се нарича *времеконстанта на нагряване*. Тя може да се определи графично с допирателната в началната точка на кривата на нагряване (фиг. 1.51).

От (1.62) следва, че установената стойност на нагряване  $t_y$  се достига теоретично след време  $t = \infty$  (за  $t = \infty$  се получава  $e^{-\frac{t}{T}} = 0$ ). За време  $t \geq 4T$  обаче достигнатата температура се различава от  $t_y$  само с около 2 %, така че процесът на нагряване може практически да се приеме за завършен.

При охлаждане изменението на температурата (фиг. 1.51) се описва с уравнението


$$t = t_y e^{-\frac{t}{T}} . \quad (1.63)$$

От него следва също, че пълно охлаждане на двигателя,  $t = 0$ , теоретически се постига за  $t = \infty$ , но практически процесът на охлаждане може да се смята за завършен след време  $t \geq 4T$ .

Стойността на времеконстантата на нагряване зависи от размерите на двигателя и вида на конструкцията му. За обикновени двигатели с малка и средна мощност тя е равна на  $20 \div 30$  min. Следователно времето за достигане на установената температура е около  $80 \div 120$  min.

Максималната допустима температура, до която може да се нагрее двигателят, се определя от най-малко топлоустойчивия материал в неговата конструкция — изолацията на намотките му. Според максималната допустима температура  $t_m$  се различават следните класове на изолация:

Клас	A	E	B	G	H
°C	105	120	130	155	180

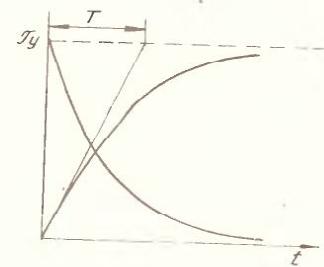


Най-разпространена в практиката е изолацията от клас А. Към нея се отнасят памучните материали, хартията и др., пропити с изолационни материали, лакове и емайли. Тя се употребява предимно за двигатели с малки и средни мощности.

Към клас В се отнасят слюдата, азбестът, стъкленото влакно и други подобни материали, при които е използвана органично свързващо вещество (микафолий, микалента). Те се използват за двигатели с големи мощности и с тежък режим на работа (кранови и металургични).

Под номинална мощност на двигателя се разбира тази, при чието постоянно действие нагряването му за  $t \rightarrow \infty$  не превиши максималното допустимо за съответния клас на изолацията. При това условие максималният срок на служба на двигателя е 12–15 години (за клас А). Прегряването силно съкрашава срока на служба. Може да се приеме приблизително, че превишаването на максималната работна температура с всеки  $8^{\circ}\text{C}$  съкрашава двойно този срок.
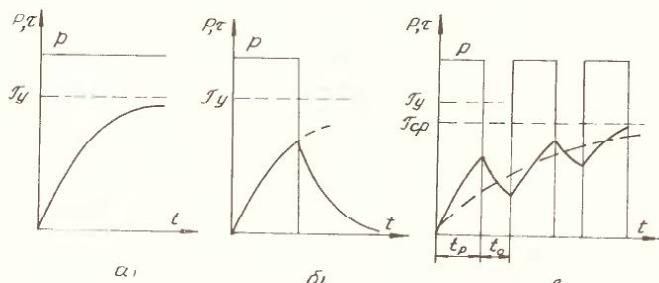
### 1.5.2. РЕЖИМИ НА РАБОТА

При задвижването на много производствени механизми натоварването и мощността на двигателя се изменят. Това може наследно да се представи чрез товарната диаграма, която представлява изменението на мощността или въртящия момент на двигателя във времето.



Според вида на натоварването, а от там и според характера на нагряване и охлаждане на двигателите различаваме няколко режима на работа, които се регламентират от БДС 180—74.

1. Продължителен (фиг. 1.52 а). Характеризира се с постоян-

но натоварване и продължително време на работа, за което двигателът достига установената си температура  $t_y$ . Съгласно БДС се означава върху табелката на електродвигателя с S1.

2. Кратковременен (фиг. 1.52 б). Характеризира се също с постоянно натоварване, но за периода на работа двигателът не успява да достигне установената си температура и в следващата пауза се охладява напълно. Означава се с S2, като след него се поставя някоя от стандартизираните стойности на продължителността на работа — 10, 30, 60 и 90 мин.

3. Повторно-кратковременен (фиг. 1.52 в). За периода на работата двигателът не успява да достигне установената си температура, но и не може да се охлади напълно в следващата пауза. В резултат на редуване на периоди на натоварване и паузи температурата на двигателя се установява около някаква средна стойност  $t_{cp}$ , по-малка от установената.

Повторно-кратковременният режим на работа се означава с S3 и се характеризира с величината

$$PB = \frac{t_p}{t_p + t_0}, \quad (1.64)$$

която се нарича *продължителност на включването* и почти винаги се означава в %. Приети са 4 основни стойности на PB — 15, 25, 40 и 60 %, за които се определят мощностите на двигателите. Мощностите са определени за различни PB при продължителност на цикъла  $(t_p + t_0) \leq 10$  мин, освен ако в каталога няма други специални указания.

4. Повторно-кратковременен с чести пусканя (S4). Периодите на работа на този режим са също като S3, но допустимият брой включвания в час е повишен и може да има една от следните стандартни стойности, които се означават върху табелката на машината: 30, 60, 120 и 240.

5. Повторно-кратковременен с чести пусканя и електрическо спиране (S5). Този режим е аналогичен на S4 по всички показатели, но се отчита и електрическото спиране, което повишива прегряването.

6. Променлив (S6). По характер е аналогичен на S3 с тази разлика, че при премахване на външното натоварване двигателът не се изключва от мрежата, а остава да работи на празен ход. Характеризира се също с относителната продължителност на работа, определена по формула (1.64).

7. Променлив с чести пусканя и електрическо спиране (S7). Съдържа аналогично на S5 периодично повтарящи се интервали на пускане, постоянно външно натоварване и електрическо спиране. Практически двигателът е постоянно под напрежение. Характеризира се с продължителността на включване и броя на включванията в час.

8. Променлив с изменение на скоростта (S8). Натоварването на двигателя в границите на един цикъл се изменя с изменение на скоростта. Характеризира се с броя на включванията в час, относителната продължителност на работа за всяко външно натоварване и съответната на него скорост.

Режимите на работа, преливящи голям брой включвания в час (S4, S5, S7 и S8), се характеризират и с т. нар. *коefficient на инерция (F)*, който представлява отношение на общия инерционен момент на всички движещи се части на машината (приведен към валът на двигателя) към инерционния момент на двигателя. Приети са следните стандартни стойности на  $F: 1,2; 1,6; 2; 2,5$  и 4.

В практиката често могат да се срещнат режими на работа, чиито товарни диаграмми се различават от разгледаните. По същество обаче всеки режим може да се разглежда като сума на няколко от горните.

### 1.5.3. ИЗБОР НА МОЩНОСТТА НА ДВИГАТЕЛИТЕ

Избор на мощността при продължителен режим на работа с постоянно натоварване (S1). Режимът на работа с постоянно или малко изменяющо се натоварване е характерен за работата на много механизми: помпи, вентилатори, тежки металорежещи машини и др. В такъв режим номиналната мощност на електродвигателя ( $P_n$ ) трябва да бъде равна на мощността, която се изисква за задвижване на работния механизъм ( $P_p$ ). Ако в каталога на двигателите няма двигател с такава мощност, избира се двигателят с най-близката по-голяма мощност. Следователно изборът на двигателя в продължителен режим на работа се определя от условията

$$P_n \geq P_p \text{ или } M_n \geq M_p.$$

Необходимата мощност за задвижване на работния механизъм може да се определи с помощта на теоретични зависимости, характерни за съответния технологичен процес, или по експериментален път.

Допълнителните динамични патоварвания, които възникват при пускане или електрическо спиране в този режим на работа, са възможни, но много редки и не се вземат под внимание, защото практически не оказват влияние върху нагряването на двигателя.

Избор на мощността при кратковременно натоварване (S2). Необходимата мощност при кратковременен режим на работа обикновено се избира от възможността за претоварване на двигателя (максимален момент). Така например за асинхронен двигател

$$M_{max} = M_n = k_n \cdot M_n, \quad (1.65)$$

където  $k_n$  е кратността на пусковия момент на двигателя (вж. (1.35)).

За постояннонотокови двигатели обикновено се приема

$$M_{max} = (2-2,5) M_n. \quad (1.66)$$


По-голямо увеличаване на максималния момент при тях е недопустимо, защото силно се влошава комутацията.

Така че окончателно за избор на двигател в кратковременен режим на работа може да се напише

$$P_{max} \geq P_p \text{ или } M_{max} \geq M_p. \quad (1.67)$$

Обаче използването на двигател, предназначен за постоянно натоварване, в кратковременен режим на работа не е много целесъобразно. Твърде често претоварващата способност на нормалните двигатели е твърде ниска. Поради това избраният двигател по условията (1.65) и (1.66) няма да може да достигне максимално допустимата си температура в края на работния период, т. е. той ще се използва недостатъчно. Поради това за кратковременен режим на работа се конструират специални видове двигатели.

Избор на мощността при продължителен режим на работа с променливо натоварване. Този режим също е характерен за работата на металорежещи машини, транспортни ленти, елеватори, топкови мелници и др. Товарната му диаграмма (фиг. 1.53) се

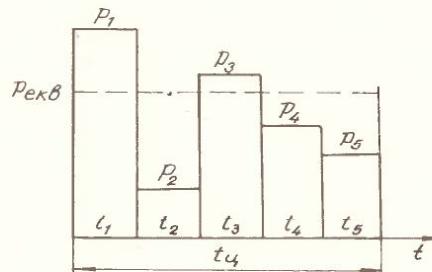

Фиг. 1.53. Режим на продължителна работа с променливо натоварване

характеризира с циклични или напълно произволни изменения на товара. Възможни са и режими на пускане и електрическо спиране, които са твърде редки и влиянието им върху нагряването на двигателя може да се пренебрегне.

За да определим необходимата мощност на двигателя, променливият цикъл на работа се заменя с еквивалентен цикъл със същата продължителност и с постоянно натоварване (като на фиг. 1.52 a), така че количеството топлина, отделено в двигателя през време на еквивалентното натоварване, да е равно на количеството топлина, отделено при реалното натоварване. Следователно може да се напише

$$Q_{\text{екв}} \cdot t_u = Q_1 t_1 + Q_2 t_2 + Q_3 t_3 + Q_4 t_4 + Q_5 t_5, \quad (1.68)$$

където  $Q_{\text{екв}}$  е количеството топлина, отделено за единица време при работа с еквивалентното натоварване;  $Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5$  — количествата топлина, отделени за единица време при работа със съответните натоварвания на реалния цикъл.

Количеството топлина, отделяно за единица време, е пропорционално на загубите в двигателя. Разделяйки последните на постоянни и променливи, ще получим израза

$$\begin{aligned} (\Delta P_u + b I_{\text{екв}}^2) t_u &= (\Delta P_u + b I_1^2) t_1 + (\Delta P_u + b I_2^2) t_2 + \\ &+ (\Delta P_u + b I_3^2) t_3 + (\Delta P_u + b I_4^2) t_4 + (\Delta P_u + b I_5^2) t_5, \end{aligned} \quad (1.69)$$

в който с  $\Delta P_u$  са означени номиналните постоянни загуби, а променливите са пропорционални на квадрата на тока ( $b$  е коефициент на пропорционалност). От него лесно може да се получи формулата на еквивалентния ток

$$I_{\text{екв}} = \sqrt{\frac{I_1^2 t_1 + I_2^2 t_2 + I_3^2 t_3 + I_4^2 t_4 + I_5^2 t_5}{t_u}}, \quad (1.70)$$

която за най-общ случай на натоварване ще напишем във вида

$$I_{\text{екв}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n I_i^2 t_i}{t_u}}, \quad (1.71)$$

където  $t_u = t_1 + t_2 + \dots + t_n$ .

При постоянен магнитен поток на двигателя въртящият му момент е приблизително пропорционален на тока. Тогава може да се използува формулата за еквивалентния момент

$$M_{\text{екв}} = \sqrt{\frac{M_1^2 t_1 + M_2^2 t_2 + \dots + M_n^2 t_n}{t_u}}. \quad (1.72)$$

Ако механичната характеристика на двигателя е достатъчно твърда, мощността му е приблизително пропорционална на момента и тогава може да се използува формулата за еквивалентна мощност

$$P_{\text{екв}} = \sqrt{\frac{P_1^2 t_1 + P_2^2 t_2 + \dots + P_n^2 t_n}{t_u}}. \quad (1.73)$$

Изборът на двигател може да се извърши по едно от условията

$$I_u \geq I_{\text{екв}}; \quad M_u \geq M_{\text{екв}} \quad \text{или} \quad P_u \geq P_{\text{екв}}. \quad (1.74)$$

Най-точно е първото (методът на еквивалентния ток), но практическото му приложение е много трудно, тъй като изисква построзване на товарната диаграма във вида  $I=f(t)$ . Затова обикновено се използват останалите два метода — на еквивалентния момент и еквивалентната мощност.


Двигателят, избран по някои от горните методи, трябва да се провери и на претоварване, т. е. на условието

$$\frac{I_{\max}}{I_u} \leq \lambda_I \quad \text{или} \quad \frac{M_{\max}}{M_u} \leq \lambda_M, \quad (1.75)$$

където  $M_{\max}$  и  $I_{\max}$  са максималните стойности на момента и тока на двигателя в товарната диаграма, а  $\lambda_I$  и  $\lambda_M$  са максималните допустими стойности за избрания двигател.

Ако избраният двигател по (1.74) не удовлетворява условието (1.75), трябва да се избере следващият по мощност двигател в каталога.

Избор на мощността при повторно-кратковременен режим на работа с променливо натоварване. Идеалната товарна диаграма на повторно-кратковременния режим на работа S3 е показана на фиг. 1.52 в. На практика обаче тя почти не се среща в този вид, а във вида, показван на фиг. 1.54, където големината на

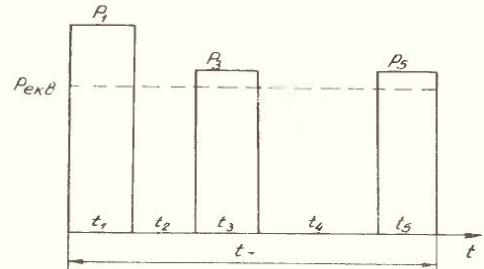

Фиг. 1.54. Режим на повторно-кратковременна работа с променливо натоварване

натоварванията и продължителността на времената на работа и пауза могат да имат различна стойност. Тази диаграма е особено характерна за крановите механизми.

Тогава мощността на двигателя се избира по следния начин.

Определя се по товарната диаграма еквивалентната мощност на двигателя

$$P_{\text{екв}} = \sqrt{\frac{P_1^2 t_1 + P_3^2 t_3 + P_5^2 t_5}{t_1 + t_3 + t_5}} \quad (1.76)$$

и продължителността му на включване

$$\Pi B = \frac{t_1 + t_3 + t_5}{t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5} = \frac{\Sigma t_p}{\Sigma t_p + \Sigma t_0} \quad (1.77)$$

където с  $t_p$  е означено времето за работа, а с  $t_0$  — времето, през което двигателят е изключен от мрежата. За да се отчетат влошението условия на охлаждане през време на паузите, то се умножава с корекционен коефициент  $\alpha \approx 0,25 \div 0,35$ . За продължителността на включване се получава окончателно

$$\Pi B = \frac{\Sigma t_p}{\Sigma t_p + \alpha \Sigma t_0} \quad (1.78)$$

Определената стойност на  $\Pi B$  обаче рядко съвпада с иякоя от стандартните стойности (15, 25, 40 и 60%). Обикновено в каталогите мощността на двигателите, предназначени за повторно-кратковременна работа, се дава за  $\Pi B = 25\%$ , освен ако изрично не е посочена никаква друга стойност.

Затова за окончателния избор на двигателя е необходимо определената еквивалентна мощност по товарната диаграма (1.76) да се приведе към указаната в каталога продължителност на включване ( $\Pi B_{\text{кат}}$ ) по формулата

$$P'_{\text{екв}} = P_{\text{екв}} \sqrt{\frac{\Pi B}{\Pi B_{\text{кат}}}} \quad (1.79)$$

Тогава избираме двигател от условието

$$P_n \geq P'_{\text{екв}} \quad (1.80)$$

Избраният двигател трябва да се провери и на претоварване по (1.75).

За работа в повторно-кратковременен режим се конструират специални двигатели. Характерно за тях е стремежът да се намали инерционният момент на ротора (по-малък диаметър и по-голяма дължина) за намаляване на времето на преходните процеси.

Избор на двигател за голям брой включвания в час. Ако технологият процес изиска голям брой включвания в час — до няколко хиляди (т. е. значително над предвидения стандартен брой за режимите S4, S5 и S7), решаващи за нагряването на двигателя са топлинните загуби през време на преходните процеси на пускане и спиране.

Максимално допустимият брой на включванията в час  $Z$  може да се определи по формулата

$$Z = 3600 \frac{(\Delta P_n - \Delta P_p) \Pi B + \alpha (1 - \Pi B) \Delta P_n}{\Delta A_n + \Delta A_c}, \quad (1.81)$$

където  $\Delta P_n$  и  $\Delta P_p$  са загубите от мощност в двигателя при номинално натоварване ( $P_n$ ) и действителното натоварване ( $P_p$ );  $\alpha$  — коефициент, отчитащ влошеното охлаждане през време на паузите (вж. формула 1.78), а  $\Delta A_n$  и  $\Delta A_c$  са загубите на енергия при пускане и спиране, чието точно определяне сега няма да разглеждаме.

Анализът на формула (1.81) показва, че увеличение на допустимия брой включвания в час може да се постигне чрез намаляване на натоварването на двигателя (а оттам и на  $\Delta P_p$ ) или чрез подобряване на охлажддането му през време на паузите (увеличаване на стойността на  $\alpha$ ) чрез системата за независима вентилация на двигателя, която действува непрекъснато през време на работа.

Увеличаването на мощността ( $\Delta P_n$ ) не винаги води до увеличаване на  $Z$ , тъй като с нея расте и инерционният момент на двигателя, а оттам и загубите на енергия при пускане ( $\Delta A_n$ ) и спиране ( $\Delta A_c$ ).

#### 1.5.4. ИЗБОР НА КОНСТРУКТИВНОТО ИЗПЪЛНение НА ДВИГАТЕЛИТЕ

Едно от важните предимства на електрическото задвижване е възможността за най-различно конструктивно изпълнение на двигателя, а оттам и възможността за най-добро му приспособяване към изискванията и условията на задвижваната работна машина. Конструктивното изпълнение на електродвигателите се различава по начина на закрепване, разположението на вала, защитата от действието на околната среда и вентилацията.

Според начина на закрепване двигателите се изпълняват най-често в 3 основни форми:

- а) машини с крака (лапи), обикновено четири;
- б) машини с фланец на тялото и без крака;
- в) машини с крака и с фланец.

Съгласно БДС 2168-68 формата на изпълнение на електрическите машини се означава условно с буква M, следвана от три цифри.

Първата цифра характеризира основната форма на изпълнение на машините. Тя има стойности съответно 1, 2 и 3.

Втората цифра характеризира някой допълнителни конструктивни разновидности на основната форма. Например за машините с крака (форма на изпълнение M1) тя може да означава наличие на два (M10) или само на един (M12) лагерен щит, разположение на краката близо до вала (M11), наличие на вграден редуктор (M16) и др.

Всяка основна форма допуска различни конструктивни разновидности. Това облекчава конструктивното оформление на задвижването при непосредствено свързване на двигателя и работната машина.

Третата цифра характеризира работното положение на машината и означава:

- 1 — хоризонтално положение,
- 2 — вертикално положение с вал надолу,
- 3 — вертикално положение с вал нагоре.

Машини, в чието условно означение третата цифра е 0, са предназначени за работа във всяко положение. Напр. МЗО1 означава машина без крака с фланец на тялото, предназначена за работа в хоризонтално положение.

Конструктивното изпълнение на двигателите трябва да осигури нормалната им работа при различни условия на околната среда. В зависимост от степента на защита различаваме три основни типа двигатели.

1. *Двигатели от открит тип*. Конструкцията им не осигурива защита нито от попадане на външни предмети, нито от досег с въртящите се или тоководещи части. Двигателят се охлажда много добре — най-често със закрепен на вала му вентилатор.

2. *Двигатели от защищен тип*. Имат защита от случайни докосвания на въртящите се и тоководещите части и от попадане на външни тела над определени размери. Охлаждането се извършва по същия начин.

3. *Двигатели от закрит тип*. Защитени са от проникване на външни тела и от капки вода във всички направления. Пълното закриване затруднява охлаждането му, затова мощността на двигателите от този тип е около два пъти по-малка в сравнение с открит двигател със същите размери. Най-често срещаният начин на охлаждане при тези двигатели е с помощта на вентилатор, закрепен на вала извън закрития корпус (обдухван двигател). Отделните на топлината се полоброяват и чрез охлаждащите ребра, които увеличават общата повърхност на корпуса.

За двигателите, работещи в повторно-кратковременен режим или с регулиране на скоростта в широк обхват, охлаждането от собствен вентилатор често е недостатъчно, тъй като е много слабо при малки скорости и липсва съвсем, когато двигателят е спрян. Тогава се прилагава до принудително охлаждане с отделно задвижван вентилатор, който най-често се монтира върху корпуса на двигателя.

Степента на защита на двигателите се означава условно с буквите IP, следвани от две цифри. Първата цифра, която има стойности от 0 до 6, определя степента на защита срещу допир на тоководещи и въртящи се части и срещу проникване на чужди тела.

Втората цифра приема стойности от 0 до 8 и определя степента на защита от проникване на вода.

Особено големи са изискванията към двигателите, работещи в пожароопасна, взривоопасна и химически активна среда.

#### 1.5.5. СВЪРЗВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ С РАБОТНИТЕ МАШИНИ

Начинът на свързване на двигателя със задвижвания механизъм зависи както от формата на изгълнение на двигателя, така и от някои специфични конструктивни изисквания на работните машини.

Едно от най-простите и ефективни решения се състои в непосредственото свързване на двигателя с механизма чрез еластични механични съединители с различни конструкции. Основното предназначение на съединителите е да смекчат ударите при пускане, спиране и други преходни режими.

Използването на различни по конструкция електромагнитни съединители разширява твърде много възможностите на задвижването, тъй като те освен основната си функция изпълняват и други допълнителни функции — включване и изключване, регулиране на скоростта и т. н. Подробно този въпрос ще се разгледа в следващите раздели.

При различна скорост на въртене на електродвигателя и работната машина за съгласуване на скоростите се използват механични предавки — най-често ремъчни и зъбни. Ремъчните предавки се прилагат при по-големи разстояния между осите. Съвременните ремъчни предавки са с клинообразни ремъци, които осигуряват плавно предаване на въртящия момент. Основно предимство на ремъчната предавка е еластичността ѝ, а недостатък — значително хълзгане, особено в преходни режими. Използваните зъбни предавки са различни по вид и конструкция. Често срещано конструктивно решение е закрепването на двигателя и редуктора на обща фундаментна плоча. Най-съвършената конструктивна форма е ограничено сливане на двигателя и предавката в обща конструкция, наречена редукторен двигател.

#### Въпроси и задачи

1. Кой от методите за избор на мощността на двигателите — на еквивалентния ток, на еквивалентния момент или на еквивалентната мощност — е най-точен? Обяснете защо.

2. Може ли да се използува методът на еквивалентната мощност в случай на двигател за постоянен ток с последователно възбудяване?

3. Как излага конструирането на специални типове двигатели за работа в кратковременен и повторно-кратковременен режим?

4. Как ще се отрази върху избора на мощността обстоятелството, че в някои участъци от товарната диаграма скоростта на двигателя се изменя подноминалната?

5. Разполагаме с два типа електродвигатели, единият от които е със самостоен (вентилатор, монтиран на вал), а другият — с принудително (независимо) охлаждане. Двигателят от кой тип трябва да има по-голяма мощност при работа в повторно-кратковременен режим?

6. Товарната диаграма на механизма представлява три редувации се участъци на натоварване с момент съответно 2, 4 и 1 [N.m] и продължителност по 1 мин, следвани от 3 мин пауза. Определете необходимата мощност на двигателя при стандартна  $P_B = 25\%$ .

## ЧАСТ 2. УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЯ ЦИКЪЛ НА МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ

### 2.1. ОСНОВНИ СХЕМИ ЗА РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯТА

#### 2.1.1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТАКТНИ АПАРАТИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Управлението на работния цикъл на голяма част от машините и механизмите се свежда до управление на задвижванията им, което включва пускането, спирането, реверсирането и промяната на скоростта (частотата на въртене) в съответствие с изискванията на технологията процес.

В най-простите случаи, разгледани в предния раздел, тези операции се извършват с помощта на апарати за ръчно управление: прекъсвачи, пакетни превключватели, контролери и др. Тези апарати се задействуват от съответният работник (оператор), натоварен с управлението на технологията процес.

За автоматизация на управлението широко се използват различни контактни апарати. Най-често срещаните са различни видове релета и контактори, бутони за управление, пъти превключватели и др. Тяхната конструкция и принцип на действие са разгледани подробно в курса по електрически апарати. Системите, построени с тяхно участие, се наричат системи за дискретно (релейно-контактно) управление. Наименованието „релейно“ е свързано с най-типичния представител на тези апарати — електромагнитното реле, а наименованието „дискретно“ отразява факта, че те имат няколко (най-често две) устойчиви състояния, напр. „включено“ и „изключено“, като преминават рязко от единото в другото, изменяйки скокообразно управляващите сигнали или въздействия.

Ще разгледаме използването на тези апарати за автоматизация на основните процеси на управлението, като започнем с един прост пример — пускане на асинхронен двигател чрез пряко включване към захранващата мрежа. На фиг. 2.1 а е показано ръчното управление на процеса от оператора, който в необходимия момент включва прекъсвача *Пр*.


Използването на релейно-контактни елементи позволява да реализираме ситуацията, показана на фиг. 2.1 б. Тук прекъсва-

щът е заменен със силовите контакти на контактора *K*, който се включва при подаване на захранващо напрежение на бобината му чрез пусковия бутон *P*. Процесът все още не е автоматизиран. Необходима е намесата на оператора, въпреки че тя се изразява само в натискане на бутона *P*.

Тази схема обаче съдържа две важни предпоставки за по-нататъшната автоматизация на процеса на управление. Първата се състои в това, че командният орган (пусковият бутон *P*) може да бъде монтиран на голямо разстояние от управлявания двигател (дистанционно управление). Това значително облекчава работата на оператора, който може да управлява удобно работата на няколко различни механизми от общ команден пулт.

Втората важна предпоставка се състои в това, че бутона *P*, чрез който операторът подава сигнал за включване на контактора *K*, може лесно да се замени с контакт на друго управляващо устройство (напр. реле), което да се задействува във функция от работата на друг механизъм (фиг. 2.1 в). Тогава за пускането на двигателя вече не е необходима намесата на оператора — процесът напълно се автоматизира.

По-нататък ще разгледаме някои основни типови схеми за управление на асинхронни двигатели с късосъединен ротор, които са значително по-прости в сравнение с другите видове електрически двигатели, но илюстрират основните принципи на съставяне то и функционирането на релейно-контактните схеми.

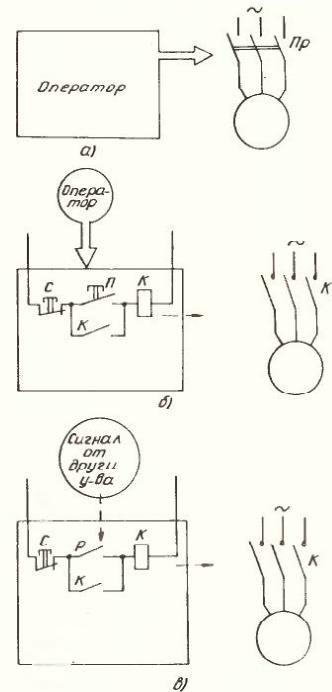


Фиг. 2.1. Преход от ръчно към автоматично управление

## 2.1-2. РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНО УПРАВЛЕНИЕ НА АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ С КЪСОСЪЕДИНЕНО РОТОР

На фиг. 2.1 б е показана най-простата схема за управление на пускането на асинхронен двигател с късосъединен ротор, която включва два основни апарати — контактор и пусков бутон. При натискане на бутона  $P$  (Пускане) се затварят трите главни контакта. Двигателът се включва към мрежата. Едновременно с главните се затваря и спомагателният (блокиращ) контакт  $K$ , който осъществява паралелизма (блокираща) верига на бутона  $P$ . Поради това контакторът остава включен и след отпускане на бутона. Изключването му и спирането на двигателя става чрез натискане на бутона  $C$  (Стоп).

При начертаване на схемите за управление с помощта на приемите означения (приложение 1) са възможни два подхода. Първият предвижда пространственото обединяване на елементите, принадлежащи на един и същ апарат. По тъкъв начин е изчертана схемата на фиг. 2.2 а, където тези елементи са отделени с прекъсвана линия. Този начин на изобразяване дава ясна представа за пространственото разположение на всички елементи, затова се използва при съставянето на монтажни схеми. Обаче при наличието на голям брой елементи в изпълненията по този начин схеми се появяват много пресичащи се линии, което затруднява проследяването на отделните вериги. В подобни схеми

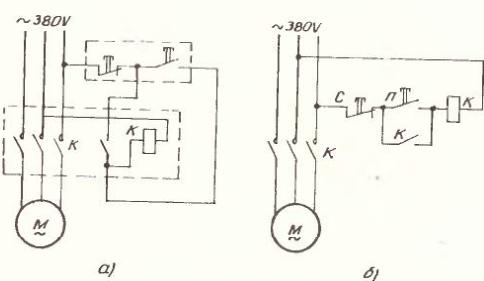

Фиг. 2.2. Схема за пускане на асинхронен двигател:  
а) съвместна (монтажна), б) разгъната (принципна)

е много трудно, а понякога и невъзможно да се изясни напълно принципът на работа и функциите на отделните елементи. Затова схемите за управление на електрическите задвижвания обикновено се изпълняват по начина, показан на фиг. 2.2 б. Отделните


апарати и елементи се чертаят в схемата не според пространственото им разположение, а там, където е най-удобно, с цел да се получи максимално прости и нагледна схема. При това много често може да се случи елементите на един и същ апарат да бъдат разположени на различни места, както например намотката, силовите контакти и блокиращият контакт на контактора  $K$  на фиг. 2.2 б. За да се покаже, че принадлежат към един и същ апарат, отделните му елементи се означават в схемата с еднакви букви. Така построените схеми се наричат *принципни*.

При по-нататъшните описание на принципните схеми трябва да се има предвид, че състоянието на електрическите апарати, характеризиращо се с липса на външно въздействие (захранващо напрежение — за релетата и контакторите, задействуваща сила — за бутоните и пътните превключватели и т. н.), се нарича *нормално*. Контактите им, които при това са отворени, се наричат *нормално отворени* (н. о.) или *включващи*, а затворените — *нормално затворени* (н. з.) или *изключващи*.

Разгледаната схема осъществява продължително включване на електрическия двигател. Често пъти е необходимо моментно (импулсно) включване само докато е натиснат пусковият бутон. Така се реализират т. нар. „настройващи“ премествания на подвижните органи на работните машини. Най-прости това може да се осъществи само с един пусков бутон  $P$ , както това е показано на фиг. 2.3 а.


Схемата на фиг. 2.3 б дава възможност както за непрекъснато, така и за импулсно включване на двигателът. Непрекъснатото включване се осъществява чрез натискане на бутона  $P$ . При натискане на бутона  $I$  (импулс) н. з. му контакт прекъсва самоблокиращата верига на контакта  $K$ , поради което след отпускане на бутона захранването на контактора се прекъсва. Затова е необходимо н. о. контакт на  $K$  да се отвори, преди да се е затворил н. з. контакт на  $I$ , през който се осъществява самоблокиращата верига на контактора  $K$ .

За реверсиране на двигателя са необходими два контактора. Свързването на силовите им контакти е показано на фиг. 2.4 а. Посоката на въртене се променя чрез смяна на реда на две от фазите на захранващото напрежение. Всеки от контакторите за

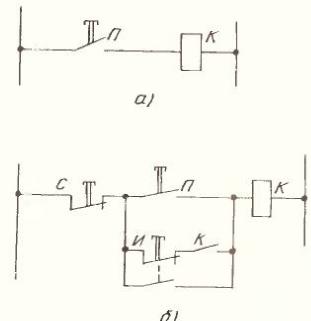

Фиг. 2.3. Импулсно включване

двете посоки на въртене —  $K1$  и  $K2$ , включва или изключва по схемата на фиг. 2.4. За да се избегне едновременното включване на двета контактора, което ще предизвика късо съединение в захранващата мрежа, съществуват различни начини, два от които са показани на фиг. 2.4 б и в.

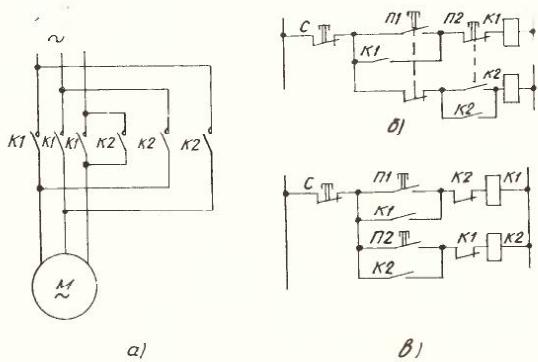

Фиг. 2.4. Реверсиране на двигател


В схемата на фиг. 2.4 б се използват н. з. контакти на двета пускови бутона  $P1$  и  $P2$ . Когато натиснем  $P1$ , най-напред се прекъсва веригата на контактора  $K2$ , след което се включва  $K1$ . Следователно  $K2$  ще изключи, ако е бил включен, преди да се включи  $K1$ . При едновременно натискане на двета бутона н. з. им контакти прекъсват веригата и на двета контактора, така че нико един от тях не може да се включи.

Тази схема обаче не може да ни предпази от късо съединение във всички случаи. Понякога поради механична повреда или заваряване на контактите контакторът може да остане включен и след прекъсване на захранващото му напрежение. Затова по-надеждна е схемата на фиг. 2.4 в с електрическа блокировка между контакторите чрез н. з. им блокиращи контакти. Ясно е, че ако един от контакторите е включен, захранващата верига на другия е прекъсната. За реверсиране на двигателя най-напред трябва да се натисне бутона  $C$ , след което може да се включи контакторът за обратната посока на въртене.

Чрез релейно-контактна апаратура се осъществяват най-различни зависимости между отделните задвижвания. В схемата на фиг. 2.5 б вторият двигател ( $M2$ ) се включва само след включването на първия чрез н. о. блокиращ контакт на контактора  $K1$ .


включен в управляващата верига на контактора  $K2$ , т. е.  $K2$  може да получи захранване само след като е включен  $K1$ .

В схемата за управление на двета двигателя на фиг. 2.5 в е осъществена обратната зависимост. Тук в захранващата верига

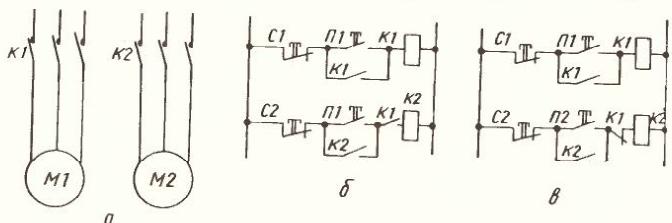

Фиг. 2.5. Зависимости (взаимни блокировки) между два двигателя

на контактора  $K2$  е включен н. з. контакт на контактора  $K1$ . Следователно  $K2$  може да се включи само ако  $K1$  е изключен, т. е. двигателят  $M2$  може да работи само когато  $M1$  е спрял. Пускането на  $M1$  автоматично води до изключване на  $M2$ .

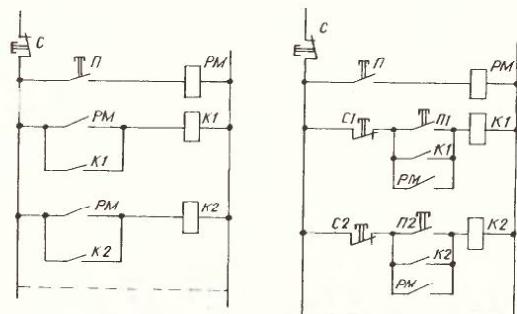

Фиг. 2.6. Едновременно включване и изключване на електрически двигатели

На практика често се налага няколко двигателя да бъдат включени и изключени едновременно. В схемата на фиг. 2.6 а е използвано едно междуинно реле  $PM$ , което се включва при натискане на пусковия бутоон и с н. о. си контакти включва кон-

такторите  $K1$  и  $K2$ . Те включват едновременно двата двигателя и се самоблокират с н. о. си блокиращи контакти  $K1$  и  $K2$ , включени паралелно на контактите на релето  $PM$ . При натискане на бутона  $C$  се прекъсва захранването на всички контактори и така едновременно се изключват работещите двигатели. Броят на двигателите, които могат да се управляват едновременно по този начин, практически е ограничен само от броя на контактите на релето  $PM$ .

Схемата на фиг. 2.6 б освен едновременно включване и изключване на двата двигателя по същия начин позволява и самостоятелно пускане и спиране на всеки от тях.

Осъществяването на подобни зависимости при включване и изключване на отделни двигатели и апарати представлява първата стъпка към създаването на автоматизирани електрически задвижвания.

#### Въпроси и задачи

1. Кои от следните електрически апарати: краен изключвател, реле за време, дросел подмагнитване, стъпален реостат, потенциометър са с лискично действие? Кои други такива апарати познавате?

2. Възможно ли е един и същи апарат да бъде използван като средство за релейно (дискретно) и за непрекъснато управление? Дайте примери.

3. Постройте схема за управление на пускането на 3 асинхронни двигателя ( $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$ ), която да отговаря на едно от следните условия:

- a)  $M_1$  може да бъде пуснат само след пускането на  $M_2$  и  $M_3$ ;
- б)  $M_1$  може да бъде пуснат, ако е пуснат  $M_2$  или  $M_3$ ;
- в)  $M_3$  може да бъде пуснат само ако  $M_1$  е пуснат, а  $M_2$  — изключен (спрян);
- г)  $M_1$  се изключва автоматично при пускане на  $M_3$ , ако  $M_2$  не е пуснат.

## 2.2. АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ ОТ ВРЕМЕТО

Електрическите задвижвания често се управляват във функция от времето. Това изискване е особено характерно при пускането и електрическото спиране на двигателите.


Нека си припомним схемата за реостатно пускане на двигателя с фазов ротор (фиг. 1.12). Първоначално двигателят се включва към мрежата с включени пускови резистори в роторната си верига. Развъртането по съответната изкуствена механична характеристика 3 (фиг. 1.13 а) продължава докато моментът на двигателя достигне стойност  $M_{min}$ . В този момент се изключва едната от степените на пусковия резистор и двигателят преминава на нова изкуствена характеристика 2, като моментът му отново нараства до  $M_{max}$ . Развъртането продължава по тази характеристика до ново достигане на  $M_{min}$ , след което се изключва следващата степен, и т. н. За правилното протичане на пусковия

процес е твърде важно моментът и токът на двигателя да остават в границите между  $M_{max}(I_{max})$  и  $M_{min}(I_{min})$ , което изисква точно спазване на необходимите интервали от време между превключването на отделните степени на пусковия реостат.

Основен апарат, с който се автоматизира управлението във функция от времето, е релето за време, което дава сигнал на изхода си (включва) определено време след постъпване на входен сигнал (напрежение на входа).

В зависимост от принципа, по който се осъществява задържането на сигнала, релетата за време биват механични (с часовников механизъм), пневматични, електронни, моторни и т. н. Те могат да осигурят задържка по време от няколко десети от секундата до няколко часа, като най-малко закъснение се получава при електромагнитните релета, а най-голямо — при моторните релета.

Да разгледаме схема за автоматизация на пускането на асинхронен двигател с навит ротор във функция от времето (фиг. 2.7). Тя работи по следния начин. При натискане на пусковия бутон контакторът  $K$  включва двигателя към мрежата. Контакторите

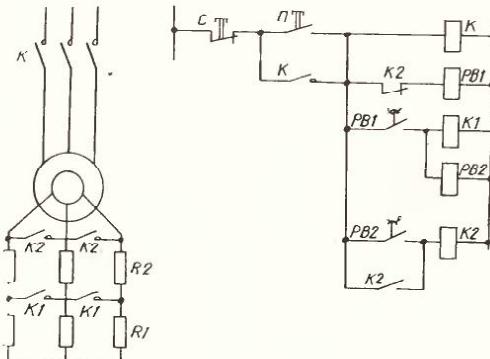


Фиг. 2.7. Автоматично пускане на асинхронен двигател с навит ротор

$K1$  и  $K2$  са изключени, т. е. в роторната намотка са включени и двете степени  $R1$  и  $R2$  на пусковия резистор. Едновременно с  $K$  се включва и релето за време  $PB1$ , което след изтичане на определеното време за задържка включва  $K1$ , който изключва

първата степен на пусковия резистор. Заедно с  $K_1$  се включва второто реле за време  $PB_2$ , което със закъснение включва следващия контактор  $K_2$ . Той включва накъсно роторната намотка и с това процесът на пускане е завършен. При това и. з. контакт на  $K_2$  прекъсва веригата на  $PB_1$ , което изключва  $K_1$  и  $PB_2$ , така че след приключване на пускането остават включени само контакторите  $K$  и  $K_2$ .

Един от разпространените начини за пускане на асинхронни двигатели с късосъединен ротор е чрез превключване на статорната намотка от звезда в триъгълник (фиг. 2.8). Използва се реле за време  $PB$ , което изключва контактора  $K_1$ , свързващ статорната намотка в звезда, и включва  $K_2$ , който я свързва в триъгълник.


Аналогично (във функция от времето) се управляват спирачните режими на двигателите. Схема за управление на процеса на динамично спиране на асинхронен двигател е показана на фиг. 2.9. При натискане на бутона  $C$  се изключва контакторът  $K$ , чиито блокиращи контакти изключват релето за време  $PB$ , което е било включено през време на работата на двигателя, и включват спирачния контактор  $K_C$ . Силовите контакти на  $K_C$  включват захранването на трансформатора  $T_p$ , който подава постоянно напрежение към статорната намотка на двигателя. След определено време релето  $PB$  отваря н. о. си контакт в захранващата верига на  $K_C$ , който се изключва и с това режимът на динамично спиране се прекратява. Времето на закъснение на ре-

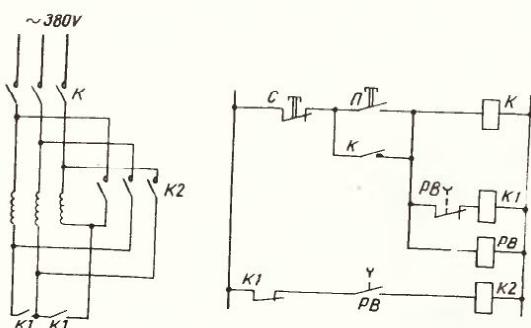


Фиг. 2.8. Автоматично пускане на асинхронен двигател чрез превключване звезда—триъгълник

лето  $PB$  се определя така, че да е равно на времето, необходимо за спиране на двигателя, или малко по-голямо от него.

На фиг. 2.10 е показана една по-сложна схема за автоматично пускане на двигателя за постоянен ток във функция от времето. При включване се задействува релето  $PB_1$ , което се захранва през котвата на двигателя  $M$  и резисторите  $R_1$  и  $R_2$ . Из-

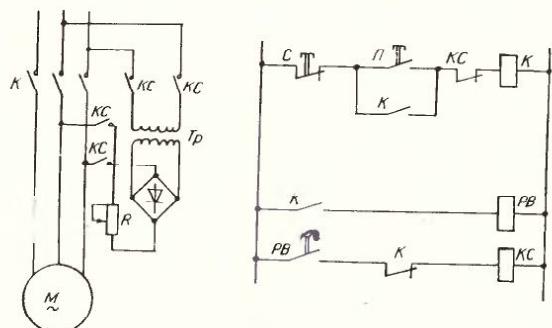


Фиг. 2.9. Динамично спиране на асинхронен двигател

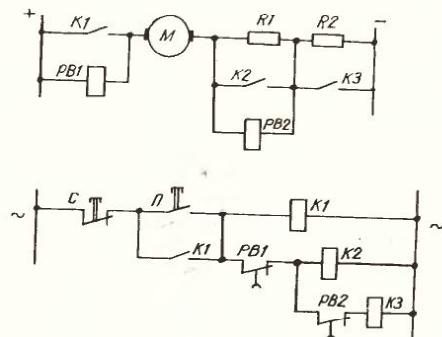

Фиг. 2.10. Автоматично пускане на двигател за постоянен ток във функция от времето

ключващият му контакт прекъсва веригата за управление на контакторите  $K_2$  и  $K_3$ . Протичащият през намотката на  $PB_1$  ток е много малък, затова практически двигателят не се задействува. При натискане на бутона  $P$  се включва контакторът  $K_1$ , а с това и двигателят. Силовият контакт  $K_1$  съединява накъсно намотката на  $PB_1$  и то започва да изключва. Едновременно протичащият пусков ток задействува релето за време  $PB_2$ , което е включено към напрежителния пад върху първата степен на пусковия резистор  $R_1$ . След определеното при настройката време се затваря изключващият контакт на релето  $PB_1$  и се включва контакторът  $K_2$ , който шунтира първата степен на пусковия резистор, а заедно с нея и намотката на  $PB_2$ . Неговият н.з. контакт се затваря с необходимото закъснение и включва  $K_3$ , който съединява накъсно и втората пускова степен  $R_2$ . С това процесът на пускане на двигателя завършва.

Автоматизацията във функция от времето се прилага широко и при пускане на комплектни технологични съоръжения, задвижвани от няколко двигателя, за осигуряване на определен ред на пускането и задвижването на отделните механизми. Напр. при пускане на крупни агрегати (топкови мелници, тежки металорежещи машини) най-напред трябва да се включи двигателът на маслената помпа и едва след определено време, необходимо за постигане на нормална циркулация на смазващата течност, може да се включи двигателът на главното задвижване. Проста схема за включване на два двигателя в определен ред с необходимото закъснение е показвана на фиг. 2.11. При натискане на бутона  $P$  се включват контакторът  $K_1$ , който пуска двигателя  $M_1$ , и релето за време  $PB$ . То затваря и. о. си контакт във веригата на контактора  $K_2$  с необходимото закъснение и дава сигнал за включване на втория двигател.

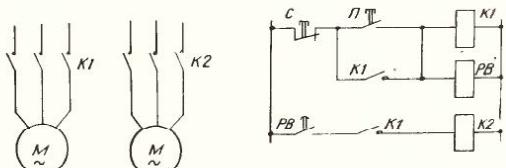

Фиг. 2.11. Последователно включване на два двигателя със закъснение

Малки закъснения при включване и изключване (от порядъка на  $1 \div 2$  s) могат да се получат и без използването на специални релета за време. Схемата на фиг. 2.12 a осъществява закъснение при изключване, което се определя от времето за разрежда-


не на кондензатора през намотката на релето и резистора  $R$ . Времето на закъснение може да се регулира в известни граници чрез изменение на стойността на  $R$ .

Ако е необходимо закъснение само при включване, може да се използува схемата на фиг. 2.12 b.


Тук релето  $P$  включва, когато кондензаторът  $C$  се зареди до напрежението на включване. Полупроводниковият изправител  $I$  не позволява на кондензатора да се разрежда през намотката на релето, затова при изключване няма закъснение. Кондензаторът се разрежда при изключено състояние през веригата на разрядния резистор  $R_2$  и н.з. контакт  $K$  на включващия апарат.

Схемата на фиг. 2.12 c осъществява закъснение само при изключване поради протичането на ток във веригата на реле—изправител, дължащ се на запасената електромагнитна енергия в намотката на релето.

На фиг. 2.13 са показани схеми за импулсно включване на електрически двигател. Техен недостатък е, че времето, през което двигателът е включен, зависи от оператора. Схемата на фиг. 2.13 осъществява импулсно включване с точно определена продължителност независимо от времето, през което операторът натиска бутона. Продължителността на импулса се определя от параметрите на разрядната верига на кондензатора и може да се регулира с резистора  $R_2$ . Резисторът  $R_1$  ограничава тока при зареждане през изправителя  $I$ .

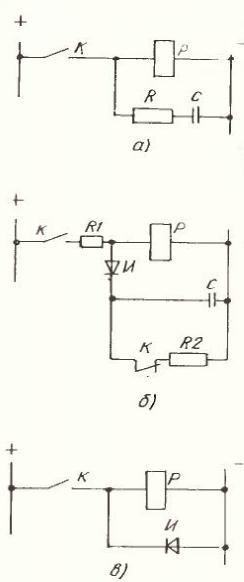

Фиг. 2.12. Увеличаване на зърненето при включване или изключване на обикновено реле

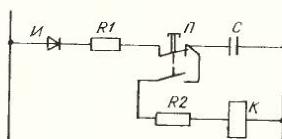


Фиг. 2.13. Импулсно включване с определена продължителност

## Въпроси и задачи

- Посочете примери на производствени механизми, при чиято автоматизация трайба да се осигури закъснение по време.
- Съставете схема за управление на два двигателя, която да изключва втория определено време след изключването на първия (редът на пускане е без значение).
- Съставете схема за последователно пускане на три двигателя със закъснение по време.

## 2.3. АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ ОТ ПЪТЯ

За автоматично изпълнение на един производствен цикъл трябва да се осъществи определена последователност и съгласуваност

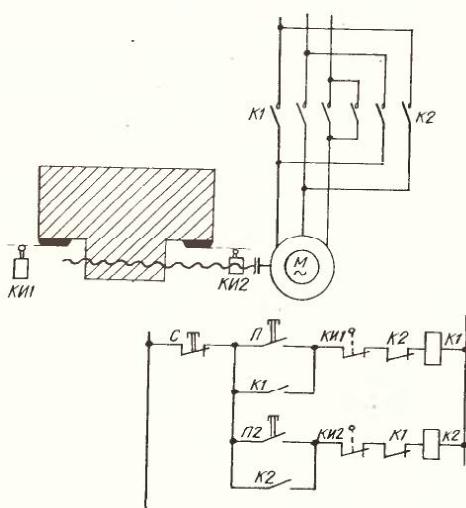


Фиг. 2.14. Ограничаване на преместването на подвижните органи

ваност на движението на работните органи на машината. Един от най-разпространените и лесноосъществими начини е контролирането на траекторията на движение о на работните органи, т. е. чрез управление във функция от пътя.

Основен елемент в схемите за управление, построени на този принцип, е пътният превключвател, чието устройство и начин на действие са разгледани в курса по електрически апарати. Напоследък често се използват и т. нар. микропреключатели, които се характеризират с малки размери, малки необходими за действие сили и моментно (скокообразно) действие на контактния им механизъм. Последните две характеристики определят голямата им точност на действие.

Във всички случаи, когато преместващето на подвижните органи извън определени граници може да доведе до повреда или до нарушаване на правилната работа на цялата машина, то се ограничава. На фиг. 2.14 е показано схематично задвижването на подвижен орган на машина от реверсивен асинхронен двигател с винтово предаване. При достигане на съответните крайни точки от пътя специални опори задействват пътните изключватели K11 и K12 (в тези случаи те се наричат крайни), чиито н. з. контакти прекъсват захранващата верига на съответните контактори.

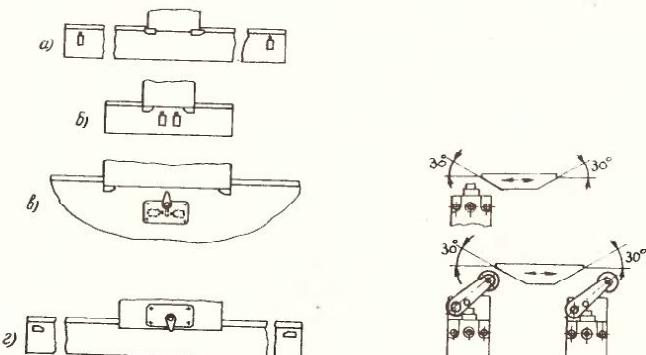

Фиг. 2.15. Монтиране на крайни превключватели за ограничаване на хода на масата на фрезова машина

Фиг. 2.16. Превключваща опора

Пътните превключватели обикновено се монтират неподвижно върху работната машина и се задействват от подвижната част, чието преместване се контролира (фиг. 2.15). Понякога превключвателят е монтиран върху подвижната част, а опората е неподвижна.

Формата на превключващите опори е показана на фиг. 2.16. Ъгълът на превключване не трябва да надминава  $30^\circ$ , защото при по-голям ъгъл големите механически удари рязко намаляват срока на работа на пътните превключватели. Оптималната стойност на ъгъла на превключващата опора е около  $10-15^\circ$ . По нататъшното му увеличаване е свързано с намаляване на максимално допустимата скорост на подвижната част.

Не винаги пътният превключвател се задействува непосредствено от подвижния орган, чието преместване се контролира. В такива случаи се използват допълнителни устройства, чиято конструкция зависи от формата на подвижния орган и мястото на монтиране на превключвателя (фиг. 2.17).


Освен за ограничаване на движението на подвижните органи пътните превключватели се използват за решаване на разнообразни задачи, свързани с автоматизацията на производствения цикъл на задвижваната машина.

Сравнително прости задачи са изключването на двигателя след завършване на определен работен цикъл, когато подвижният орган се върне в изходното си положение.


В изходно положение крайният изключвател  $KII$  е включен в самоблокиращата верига на контактора  $K$  (фиг. 2.18 а). Захраниващата верига на  $K$  през пусковия бутон  $P$  е прекъсната, при пускане се натиска по-продължително бутонът  $P$ , докато подвижният орган се премести и престане да задействува крайния изключвател. Това не е много удобно, особено при малки скорости на движение, когато е необходимо бутонът  $P$  да се натиска в продължение на няколко секунди.

По-удобна за работа е схемата, показана на фиг. 2.18 б. В нея се използва краен изключвател с два н. з. контакта —  $IKI$  и  $2KI$ , който в изходно положение е задействуван от подвижния орган. При натискане на бутона  $P$  контакторът  $K$  се включва, като се самоблокира през н. з. контакт на междинното реле  $R$ . След като подвижният орган прекрати въздействието си върху крайните превключватели, н. з. им контакти се затварят. Резултатът е показван на фиг. 2.18 в.

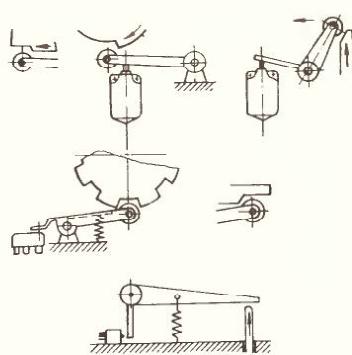Фиг. 2.17. Механически предавки за задействуване на краен превключвател



контакт  $P$  се включва и контакторът  $K$  се захранва вече през н. з. контакт  $IKI$ . За правилната работа на схемата е необходимо контакта  $IKI$  да се затвори преди  $2KI$ , т. е. преди да се е задействувало реле  $R$ . Диаграмата на включване на двата кон-

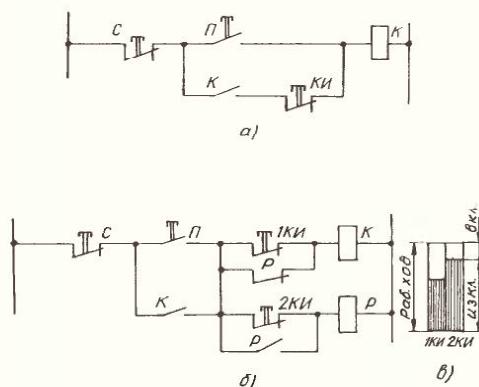

Фиг. 2.18. Автоматизиране на работния цикъл във функция от пътя

такта е показвана на фиг. 2.18 в. След връщане на работния орган в изходно положение крайният превключвател отново се задействува и двигателят изключва.


За осъществяване на някои схеми за управление във функция от пътя контактиите на един и същ пътен превключвател трябва да задействуват в определен ред. Затова пътните превключватели се произвеждат с различни диаграми на включване на контактиите им.

На фиг. 2.19 е показвана по-сложна схема за автоматизиране на работния цикъл на две агрегатни силови глави при едновременно нареценно пробиване на проходен отвор. Този режим на работата е характерен с наличие на опасна зона (а—б), в която е възможно срещане на свредлата. За да се избегне това, осъществява се следният работен цикъл: главата А спира след достигането на т. а и продължава работата си, когато главата Б след достигане на т. б се върне в изходно положение.

Агрегатните глави се задвижват с хидропомпи, които от своя страна се задвижват от асинхронни двигатели, включвани от контакторите  $K1$  и  $K2$ . В изходно положение са задействувани край-

ните изключватели  $KI1$  и  $KI2$  (от главата  $A$ ),  $KI3$  и  $KI4$  (от главата  $B$ ).

При натискане на пусковия бутон  $P$  се включва релето  $P1$ , което с и. о. си контакт се самоблокира и включва контактори-

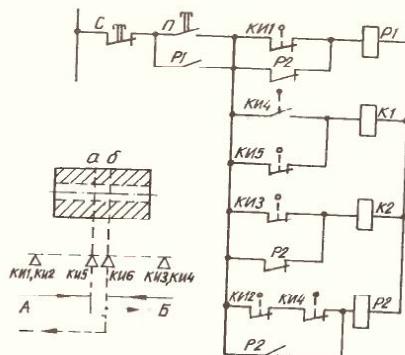

Фиг. 2.19. Автоматично управление на работния цикъл на агрегатни силови глави

те  $K1$  и  $K2$ . Те включват двигателите на хидропомпите и двете глави тръгват от изходно положение напред. Крайните изключватели  $KI1$ ,  $KI2$ ,  $KI3$  и  $KI4$  се освобождават. Включва се релето  $P2$ , което се самоблокира.

Когато върхът на свредела на главата  $A$  достигне т.  $a$ , се задействува крайният изключвател  $KI5$ , който изключва контактора  $K1$  и главата  $A$  спира.

Когато върхът на свредела на главата  $B$  достигне т.  $b$ , се задействва  $KI6$ , който чрез хидравличен разпределител (непоказан на схемата) реверсира посоката на подаване на маслото и главата  $B$  тръгва в обратна посока. При достигане на изходното си положение тя задействува крайните изключватели  $KI3$  и  $KI4$ .  $KI3$  изключва контактора  $K2$  и движението на главата  $B$  се преустановява. Н. о. контакт на  $KI4$  включва  $K1$  и главата  $A$  продължава отново движението си напред до достигане на т.  $b$ , при което отворът е пробит окончателно. В т.  $b$  се задействува  $KI6$ , който реверсира посоката на движението и главата  $A$  се връща обратно до достигане на изходното си положение, при което се задействуват  $KI1$  и  $KI2$ . Н. з. контакт на  $KI1$  изключва релето  $P1$ , което изключва и захранването на останалата част от

схемата. За повторяне на цикъла трябва отново да се натисне бутона  $P$ .


При голям брой включвания наличието на контактна система твърде често е източник на неизправности. Напоследък се използват **безконтактни пътни превключватели**, построени на различни принципи. Засега най-широко разпространени са феромагнитните индуктивни пътни превключватели с различни конструкции, чийто принцип на действие се основава на изменение на индуктивното съпротивление на бобина със стоманена сърцевина (а от там и на протичащия през нея ток) при изменение на въздушната междинна на магнитопровода. На фиг. 2.20  $a$  са показани някои от най-често срещаните магнитни системи на безконтактни превключватели.

Магнитният шунт на всяка от тях се задействува от съответна опора, монтирана на подвижната част, чието движение се контролира аналогично на контактните превключватели. За да се намали до минимум наличието на подвижни части, са конструирани **безконтактни пътни превключватели от т. нар. проходен тип**. Те са с отворена магнитна система, като магнитният шунт е монтиран върху контролирания подвижен орган.

Най-просто е последователното свързване на превключвателя в захранвашата верига на реле (фиг. 2.20  $b$ ). Обаче тази схема почти не се прилага, тъй като отношението на токовете, пропадащи при отворен и затворен магнитопровод на превключвателя, е около 1,5 и е недостатъчно за правилното действие на релето. Кратността на тока може да се повиши чрез включване на кондензатор във веригата (фиг. 2.20  $b$ ) поради последователния резонанс, който се получава при затваряне на магнитната система.

Безконтактните индуктивни превключватели са много чадеждни, но отстъпват по точност на микропревключвателите. Затова приложението им е ограничено в механизми, които не изискват много голяма точност.

За безконтактен контрол на преместванията могат да се използват и светлочувствителни уреди с фотоелементи или фото-

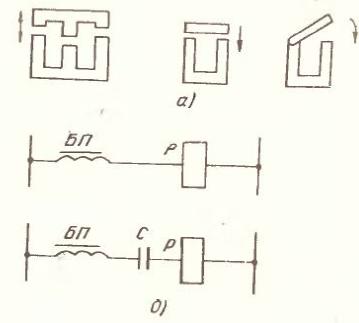

Фиг. 2.20. Магнитни системи и безконтактни пътни превключватели и схеми на свързването им

съпротивления. Те обаче се влияят твърде много от замърсяването на околната среда, поради което се използват сравнително рядко.

#### Повишаване на точността на спиране на работните органи

Автоматизацията на подемно-транспортните, металорежещите машини и др. поставя на преден план въпроса за точността на преместването на подвижните органи, тъй като в много случаи от това зависи точността на обработването на детайлите. Затова ще разгледаме този въпрос по-подробно.

Крайният превключвател се задействува, когато контролираният орган на машината достигне определена точка от пътя си. В действителност той няма да спре в тази точка, а ще измине до окончательното си спиране.

$$S_{cn} = S'_{cn} + S''_{cn} + S'''_{cn}. \quad (2.1)$$

Първото събираме  $S'_{cn}$  се определя от неточността при задействуването на превключвателя и е от  $\pm 0,05$  мп за микропревключвателите до  $\pm 5$  мп за обикновените крайни превключватели. Втората компонента  $S''_{cn}$  се определя от времето, необходимо за задействуване на апаратурата, която спира двигателя и може да се изрази като

$$S''_{cn} = v_0 \cdot t. \quad (2.2)$$

където  $v_0$  е скоростта на подвижния орган в началото на спирането;  $t$  — времето на задействуване, различно за различните типове и габарити релейно-контактни апарати. За големите постояннотокови контактори то е около 0,1 с. Променливотоковите контактори са по-бързодействуващи — това време за тях е около  $0,05 \div 0,07$  с. Третата компонента  $S'''_{cn}$  е пътят, който задвижващия орган изминава по инерция след изключване на двигателя. Тя е пропорционална на квадрата на начината скорост.


Пътят  $S_{cn}$  е винаги някаква средна стойност, тъй като компонентите му се изменят в широки граници във функция от различни параметри. Например времето за превключване на електрическите апарати  $t$  зависи от големината на захранващото напрежение и околната температура; времето, през което продължава движението по инерция, се изменя с изменението на съпротивителния момент (състоянието на триещите се повърхности), с изменението на скоростта на двигателя, която от своя страна също зависи от изменението на съпротивителния момент и колебанията на захранващото напрежение и т. н. Затова във всички случаи не можем да говорим за точно определен път  $S_{cn}$ , изминаван от подвижен орган в процеса на спиране, а за някаква зона на не-

точност, в границите на която ще бъде крайната точка на движението (фиг. 2.21).

Зоната на неточност може да се изчисли приблизително въз основа на завъртане на вала на двигателя  $\Delta \varphi_{mb}$  по формулата

$$\Delta \varphi_{max} = \frac{J_{max} \omega_{nac}}{228 (M_{c max} + M_{cn})}, \quad (2.3)$$

където  $J_{max}$  е максималният инерционен момент, приведен към вала на двигателя,  $\text{kgm}^2$ ;  $M_{c max}$  и  $M_{cn}$  — максималният статически и спирачният момент,  $\text{Nm}$ ;  $\omega_{nac}$  — скоростта на двигателя в момента на изключването му.

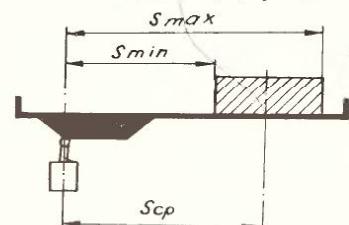

Фиг. 2.21. Зона на неточност при спиране


Анализът на зависимостта (2.3) показва, че основните фактори, чрез които може да се повиши точността, са: спирачният момент  $M_{cn}$  и начината скорост на двигателя  $\omega_{nac}$ .

Прекомерното увеличаване на спирачния момент не е желано. Затова основно внимание се обръща на понижаването на скоростта на двигателя. Но тъй като ниската скорост намалява и производителността на механизма, обикновено се прилага кратковременно понижаване на скоростта преди спиране. Необходимата начината скорост при зададена максимално-допустима неточност може лесно да се определи по формула (2.3).

Най-простият начин за понижаване на скоростта се състои в използването на двускоростен асинхронен двигател с превключване от голяма на малка скорост. Полученото двукратно или четирикратно намаляване на скоростта често е недостатъчно. Затова са разработени разнообразни схеми за понижаване на скоростта на асинхронните двигатели чрез едновременно захранване на двигателя с постоянен и променлив ток, т. е. чрез наслагване на механичните характеристики при двигателен и спирачен режим. Такава схема е показана на фиг. 2.22 а.

При нормална работа двигателят се захранва от контактора  $K1$ . За получаването на понижена скорост  $K1$  се изключва, а се включват  $K2$  и  $K3$ . В резултат от наслагването на двета режима двигателят работи в т.  $B$  от характеристиката  $3$  (фиг. 2.22 б). Тя се получава чрез просто сумиране на изкуствената механична характеристика  $1$  и механичната характеристика на динамично спиране  $2$ . За да се избегне работата на двигателя в т.  $C$  от характеристиката  $3$ , която е също точка на устойчива работа, контакторите  $K2$  и  $K3$  трябва да се включат с известно закъснение след изключването на  $K1$ , през време на което скоростта на въртене да е станала по-малка от  $\omega_3$ .

Този режим на работа е твърде тежък за двигателя, тъй като значително надвишава номиналния, затова той трябва да се осъществява само твърде кратко време. За известно ограничаване на тока служат включението в статорната верига резистори.

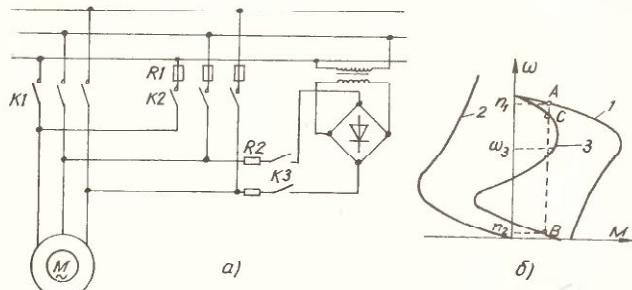

Фиг. 2.22. Понижаване на скоростта на асинхронен двигател





Фиг. 2.23. Включване на намотките на асинхронни двигатели за получаване на понижена скорост

да се осъществи с безконтактни пътни превключватели от преходен тип. На фиг. 2.24 е показана схема за точно спиране в определено положение при движение на задвижвания механизъм в две посоки. Тя намира приложение при бързоходните пътничес-

ки и асансьори. Двата безконтактни превключвателя  $K_{II}$  и  $K_{I2}$  служат за предварително понижаване на скоростта, а  $K_{I3}$  и  $K_{I4}$  — за точно спиране в нулево положение.

Ще разгледаме работата на схемата в случай на движение отляво надясно, както е показано на фиг. 2.24.

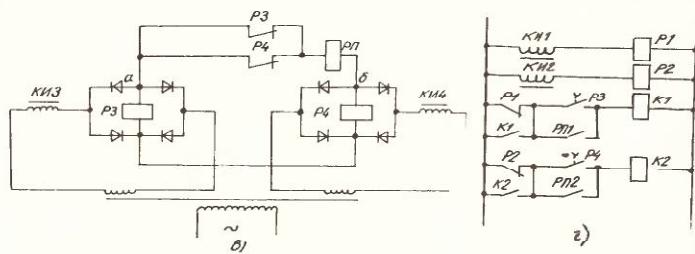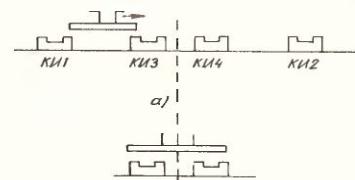

Фиг. 2.24. Система за точно спиране

В изходно положение, когато механизъмът е далеч от зоната на спиране, магнитните вериги на всички безконтактни превключватели ( $K_{II}$  —  $K_{I2}$ ) са отворени, индуктивното им съпротивление е минимално и релетата  $P1$  —  $P4$ , свързани последователно с тях, са включени. Поради симетричността на схемата (фиг. 2.24 a) потенциалът на точките  $a$  и  $b$  е равен, т. е. между тях, където е включено поляризираното реле  $P\bar{P}$ , няма напрежение.

Когато магнитният шунт премине над  $K_{II}$ , свързаното последователно с него реле  $P1$  изключва и с н. з. си контакт включва контактора за понижена скорост  $K1$  (фиг. 2.24 a).

Преминавайки след това над  $K_{I3}$ , магнитният шунт предизвиква изключване на релето  $P3$ . Симетрията на схемата (фиг. 2.24 a) се нарушава и между точките  $a$  и  $b$  се появява напрежение, в резултат на което се включва поляризираното реле  $P\bar{P}$  и се затваря единият от н. о. му контакт  $\bar{P}P1$  във веригата на контакто-

ра  $K_1$  (паралелно свързаният с него контакт на  $P_3$  се отваря със закъспенис, достатъчно, за да се включи най-напред  $P_{II}$ ). В нулево положение на задвижвания механизъм (фиг. 2.24 б) магнитният шунт затваря едновременно магнитопроводите на  $K_{I3}$  и  $K_{I4}$ . Релето  $P_I$  се изключва, симетрията на схемата (фиг. 2.24 в) се възстановява и напрежението между точките  $a$  и  $b$  се става нула.


Поляризираното реле също се изключва и н. о. му контакт  $P_{II}$  изключва контактора  $K_1$ . Движението на подвижния орган се преустановява.

Ако механизъмът по инерция измине по-голям път надясно, магнитопроводът на  $K_{I3}$  не отваря и включвателето  $P_3$ . Между точките  $a$  и  $b$  се появява напрежение с обратна полярност, поради което посока  $K_2$ . След това процесът на спиране се повтаря.

Точно спиране може да се осъществи и само с един безконтактен превключвател с Ш-образна магнитна система (фиг. 2.25). И тук при движението си надясно магнитният шунт затваря най-напред магнитната верига на намотката 2. Между точките  $a$  и  $b$  се появява напрежение. Включва се поляризираното реле  $P_I$ , което дава сигнал за превключване на понижена скорост. В симетрично положение на магнитния шунт индуцираните е. д. н. в двете намотки са равни по големина, поради което напрежението между точките  $a$  и  $b$  се става равно на нула, поляризираното реле изключва и движението се преустановява. Ако задвижваният орган по инерция отмине нулевото положение, между  $a$  и  $b$  се появява напрежение с обратна полярност, поради което се затваря другият контакт на поляризираното реле и механизъмът се задвижва с понижена скорост в обратна посока.

В никои случаи се изисква точно спиране на работния орган в строго определена позиция спрямо останалите. В такъв случай се използват специални електромеханични устройства, наречени фиксатори.

На фиг. 2.26 е показана част от схемата за точно спиране с

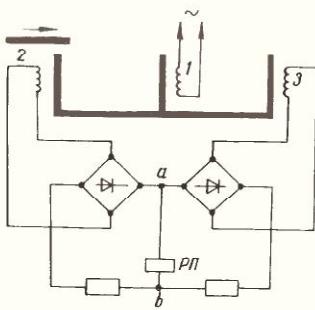

Фиг. 2.25. Точно спиране с един безконтактен превключвател

електромеханичен фиксатор. За увеличаване на точността на обработваните отвори щангата с режещия инструмент (борещанга) има допълнителни опорни втулки от двете страни на обработватите изделия. В опорните втулки има специални изрези за преминаване на режещия инструмент. За целта борещангата трябва да бъде спряна в точно определено положение.

Електромагнитният фиксатор се състои от диск, свързан с вретеното на машината, и специален щифт, който попада в изреза на диска. С щифта е свързан крайният превключвател  $K_{II}$ . През време на работа електромагнитът  $EM$  привлича вдясно фиксиращия щифт и вретеното може да се върти свободно. При това контактът на  $K_{II}$  е затворен. След завършването на работната операция вретеното се връща в изходно положение, при което от специална опора

задействува пътният превключвател  $K_{I2}$ . Веригата на електромагнита  $EM$  се прекъсва и щифтът на фиксатора попада в изреза на диска, щом той се окаже срещу него. Контактите на  $K_{II}$  се отварят и двигателят се изключва от мрежата.

Пътните превключватели често се използват и за контролиране на други функции, свързани с някакво механично преместване — затягането и отпускането на някои работни органи, правилното зацепване на зъбните блокове в предавателните механизми, липсата или наличието на допълнителни приспособления и много други. Те са едни от най-универсалните и широко използвани елементи в релейно-контактните схеми за автоматизация.

#### Въпроси и задачи

1. Пояснете механизми, чиято автоматизация е свързана с контролиране на преместванията на подвижните им органи.


2. Можете ли да предложите други методи и устройства (електрически, хидравлични, механични и т. н.) за контрол на преместванията на подвижните органи.

3. Защо точността на безконтактните индуктивни превключватели е по-малка от тази на контактните?

4. Съставете схемата за управление на понижаването на понижаването на асинхронен двигател по схемата на фиг. 2.22.

5. От какво зависи големината на грешката при спиране?


6. Каква е ролята на електромеханичните фиксатори в схемите за точно спиране?

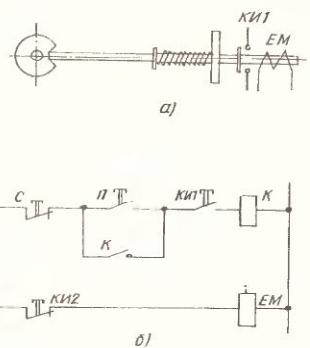

Фиг. 2.26. Точно спиране с механичен фиксатор
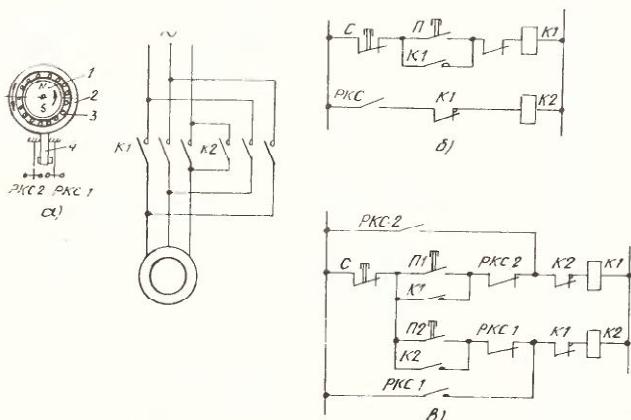
#### 2.4. АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ ОТ СКОРОСТТА, НАТОVARVANETO И ДРУГИ ПАРАМЕТРИ

Автоматизацията на пускането и спирането на двигателите може да се осъществи и чрез контролиране на тяхната скорост. Най-често използваният команден апарат в този случай е т. нар.



реле за контрол на скоростта, показано схематично на фиг. 2.27 а. Върху оста на релето, която се свързва с вала на двигателя, е поставен постоянен магнит с цилиндрична форма 1. Във външния пръстен 2, закрепен подвижно на лагерни опори, се намира късосъединена намотка 3. При въртене на магнита в намотката се индуктира е. д. н. и протича ток. Пръстенът под влияние на магнитните сили се завърта в същата посока и с палца си 4 отваря и затваря съответните контакти.

Най-разпространено у нас е съветското индуктивно реле за контрол на скоростта от тип PKC. То може да работи и в двесте посоки на въртене с номинална скорост  $300 \div 3000 \text{ min}^{-1}$ , като допуска до 30 включвания в минута. Това реле намира широко приложение в схемите за спиране с противовключване на асинхронни двигатели. Такава схема за нереверсивен двигател е показана на фиг. 2.27 б. При натискане на бутона „стоп“ се включва контакторът K2, който превключва двигателя за обратна по-

сока на въртене. При спадане на скоростта под определена стойност ( $50 \div 100 \text{ min}^{-1}$ ) контактът на PKC се отваря и захранването на K2 се прекъсва — процесът на спиране е завършил. Основното предназначение на релето за контрол на скоростта е да не допусне завъртането на двигателя в обратна посока.

По-сложна е схемата за управление на спирането на реверсивен двигател (фиг. 2.27 в). При пускане на двигателя в едната посока на въртене (контактора K1) се затваря н. о. контакт PKC-1, а н. з. контакт PKC-2 се отваря (вж. фиг. 2.27 б). При това K2 не може да включи, тъй като веригата му е прекъсната от н. з. контакт на K1.

При натискане на бутона C се изключва K1 и н. з. му контакт затваря веригата на K2, който осъществява спиране с противовключване, докато скоростта спадне под определена минимална величина и н. о. контакт PKC-1 се отвори.


При въртене на двигателя в обратна посока схемата работи аналогично, само че сега спирането се осъществява от контактора K1 и се контролира от контактиите PKC-2 на релето.

За контролиране на скоростта на електрическите двигатели в схемите за автоматично регулиране на скоростта често се използва тахогенератор. Ако към изводите му се включи реле (P на фиг. 2.28), то се задействува при определено напрежение и следователно при определена скорост на въртене. Тази скорост може да се регулира чрез резистора R.


При автоматизацията на различните затягачи устройства в металорежещите машини и на подемните механизми трябва да се контролират силите, които възникват в тях, като тези задвижвания се изключват, след като силите достигнат определена стойност.

На фиг. 2.29 а е показана кинематичната схема на затягане на механизми с постъпателно движение. Масата 1 се затяга към тялото на машината 2. Затягането се контролира по преместването на някои от детайлите на механизма: червичното колело 3 или лостът 4. Този начин на контролиране на затягащата сила не е много удобен, тъй като е трудно да се определи точната зависимост между силата и големината на преместването на подвижния орган. Освен това тази зависимост се изменя с течение на времето поради износване, осгатъчни деформации и др.

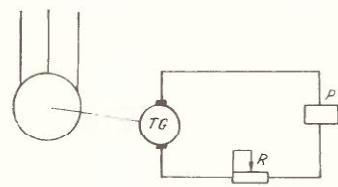Затягащата сила може да се контролира по-точно с помощта



на токово реле, включено последовательно в една от фазите на задвижващия двигател. С увеличаване на силата нараства съпротивителният момент, а оттам и токът във двигателя. Затягането се прекратява при определена стойност на тока, съответствуваща на желаната стойност на силата на затягане.

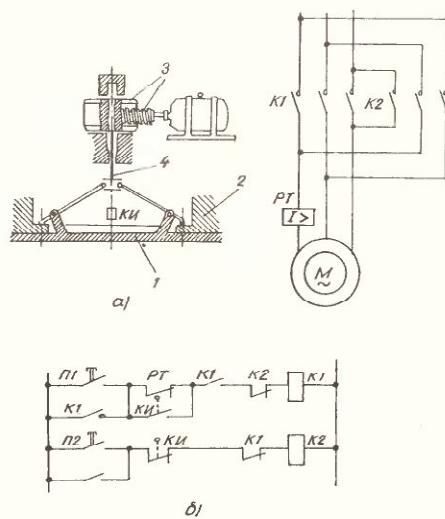

Фиг. 2.29. Автоматично управление на затягащ механизъм

Схемата за автоматизация на затягащо устройство на този принцип е показана на фиг. 2.29 б. За затягане се натиска бутона  $P_1$ , който включва контактора  $K_1$ . В изходно положение на масата крайният изключвател  $K_{II}$  е задействуван, т. е. н. о. му контакт е затворен и шунтира контакта  $PT$  на токовото реле, за да не се прекъсне захранването на  $K_1$  при задействуването на релето  $PT$  от пусковия ток на двигателя. При движението на затягания орган  $K_{II}$  се освобождава и контакторът  $K_1$  се захранва през н. о. контакт на релето  $PT$ . В процеса на затягане токът във двигателя постепенно нараства и при определена стойност, съответствуваща на необходимата сила на затягане, задей-


ствува релето  $PT$ , което прекъсва захранването на контактора  $K_1$ . Двигателят се изключва от мрежата.

За отпускане трябва да се натиска бутона  $P_2$ , който включва контактора  $K_2$ , а оттам и двигателя за въртене в обратна посока. Движението се прекратява при връщане на затварящия механизъм в изходно положение, където се задействуват крайният изключвател  $K_{II}$ .

Контролирането на тока широко се използва за ограничаване на максималното натоварване на двигателя в различни металорежещи и дървообрабатващи машини, където увеличаването на натоварването над допустимите граници води обикновено до счупване на режещия инструмент.

Обаче мощността и моментът на асинхронния двигател не са точно пропорционални на тока в статора, тъй като с изменението на натоварването съсър се изменя в търде широки граници. Затова, когато се контролира натоварването на двигателя или силата в някои механични елементи с по-голяма точност, се използват специални преобразуватели, които позволяват директно измерване на интересуващите ни сили. Едни от най-разпространените са магнитострикционните датчици (фиг. 2.30).

Датчикът се състои от шихтован магнитопровод, в който са поставени две взаимно перпендикулярни намотки, едната от които се захранва с променливо напрежение. В нормално състояние създаванието от нея магнитен поток не обхваща втората намотка, на чийто изход няма никакво напрежение. С прилагане на сила в показаната посока (фиг. 2.30) магнитното поле се деформира (магнитострикционен ефект) и част от него обхваща втората намотка, на чийто изход се появява индукирано напрежение. Го-

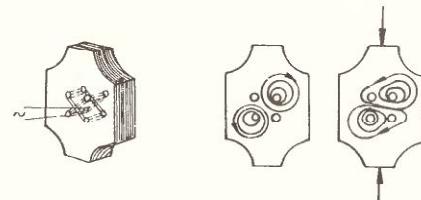

Фиг. 2.30. Магнитострикционен преобразувател (датчик) на сили

лемината на напрежението е пропорционална на приложената сила.

Принципът на управление във функция от тока може да се използува за автоматизация на пускането на двигателите. Подоб-

ни схеми обаче се срещат сравнително рядко, тъй като изискват използването на скъпи релета (особено за големи токове), докато същите процеси се автоматизират много по-удобно във функция от времето с използването на универсални релейно-контактни апарати.

Освен по разгледаните дотук методи работният цикъл на машините и механизмите може да се автоматизира и във функция от други параметри—ускорение, въртящ момент и др. Съвременните сложни системи за управление се съставят най-често във функция от няколко различни параметри, за да се използват най-пълно качествата на участващите в тях елементи и да се удовлетворяват изискванията на технологичния процес.

#### Въпроси и задачи

1. Посочете производствените механизми, които изискват контролиране на силите.

2. Двигател за постоянен ток с независимо въздействие работи е постоянно нетоварен и скоростта му се изменя чрез напрежението на котвата. Как можем да получим сигнал, пропорционален на скоростта на въртене на двигателя (освен чрез тахогенератор)?

3. Постройте схема за управление на пускането на асинхронен двигател с фазов ротор чрез пусков резистор и две степени в роторната верига във функция от скоростта, която се задава от тахогенератор. Има ли тази схема някакви предимства в сравнение със схемата, построена във функция от времето? А недостатъци?

#### 2.5. ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ В СХЕМИТЕ ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ДВИГАТЕЛИ

Всяка система за управление и автоматизация трябва да осигури защитата на включените в нея елементи срещу ненормални режими на работа, които могат да доведат до сериозни смущения в работата на задвижването или да представляват опасност за обслужващи персонал. Нормалната и безаварийна работа се осигурява още в процеса на проектирането чрез подходящ избор на машините и апаратите, съответстващи на гоемината и характера на натоварването и на условията на работа, като се спазват определени изисквания при проектирането и монтажа на участващите в тях елементи.

Независимо от това трябва да се предвидят и средства, които да изключат защищавания участък при възникване на ненормални условия на работа, като предпазят включените машини и апарати от по-големи повреди и осигуряват нормалната работа на останалите участъци от системата.

Най-често са подложени на аварийни режими електрическите

двигатели. Затова и средствата за защита в системите за управление са най-често за тях. Основните видове защити, задължителни за всяка схема, са максималнотокова, термична и нулева.

##### 2.5.1. МАКСИМАЛНОТОКОВА ЗАЩИТА

Основното ѝ предназначение е да предпази двигателя и закриващата мрежа от пропадане на прекомерно големи токове, които възникват най-често при късо съединение. Тя реагира на вече възникнала повреда, като изключва повредения участък (най-често двигател).

Най-простите и същевременно най-масово използваният апарати за тази цел са стопяемите предпазители. За постояннотокови двигатели и асинхронни двигатели с навит ротор, които се пускат плавно с помощта на пускови резистори, номиналният ток на предпазителя се избира равен или малко по-голям от номиналния ток на двигателя:

$$I_{np} = (1 \div 1,2) I_{nom}. \quad (2.4)$$

За късо съединение асинхронни двигатели този начин на избор е неподходящ, защото предпазителят би се разтопил през време на пускане, тъй като пусковият ток превишава 5-6 пъти номиналния. В този случай предпазителят се избира по някаква средна стойност между номиналния и пусковия ток на двигателя по формулата

$$I_{np} = \frac{I_n}{\alpha}, \quad (2.5)$$


където  $I_n$  е пусковият ток на двигателя;  $\alpha$  — коефициент, зависещ от условията на пускане. При нормално пускане  $\alpha = 2,5$ . При тежки условия на пускане и голям брой включвания в час  $\alpha = 1,6 \div 2,0$ .

Избраният по този начин предпазител не може да се разтопи за краткото време на пускането, но затова пък е нечувствителен даже и към значителни претоварвания. Избягването на този недостатък чрез шунтиране на предпазителите в периода на пускане на двигателя е абсолютно недопустимо.

Основните предимства на предпазителите, които спомагат да определят широкото им приложение за защита, са простата конструкция и ниската цена. Основните им недостатъци са малката точност на изключване и възможността за оставане на трифазните асинхронни двигатели да работят на две фази при изгаряне на предпазител в една от фазите.

Зашита на двигателите от токове на късо съединение може да се осъществи и чрез т. нар. **максималнотокови релета**, които

се включват в силовите вериги и се задействуват, когато токът на двигателителя стане по-голям от тока на задействуване на релето. Токът на задействуване се регулира в зависимост от типа на двигателителя и условията на пускане. На фиг. 2.31 е показана защита

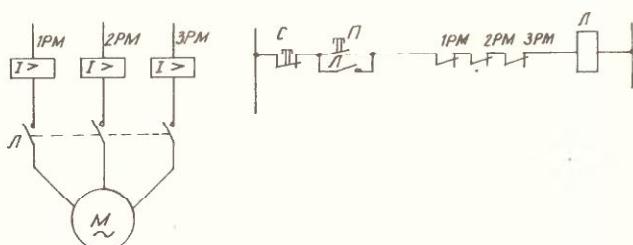

Фиг. 2.31. Защита на двигател с максималнотокови релета

на асинхронен двигател с максималнотокови релета. Тази защита може да се построи по-предизвикано, но е значително по-сложна и по-скъпа в сравнение със стопяемите предпазители.

#### 2.5.2. ТЕРМИЧНА ЗАЩИТА

Тя има за цел да предпази двигателите от недопустимо прегряване при продължителни, не много големи претоварвания, към които максималнотоковата защита е нечувствителна.

Основен елемент на термичната защита е термичното (топлинното) реле. То може да се настройва в сравнително широк обхват, като токът на настройка се определя от условието

$$I_t = (1,1 \div 1,25) I_{\text{ном}} \quad (2.6)$$


където  $I_{\text{ном}}$  е номиналният ток на двигателителя.

Препоръчва се термичното реле да се избира така, че настройката му да бъде приблизително в средата на работния обхват.

За надеждна термична защита кривите на нагряване и охлаждане на термичното реле и двигателителя трябва да са приблизително еднакви. Това условие не може да се осъществи при повторно-кратковременен режим на работа на двигателителя. Затова в този случай обикновено термични релета не се използват, а термичната защита може да се осъществи с максималнотокови релета.

Особено отговорни двигатели се защитяват от претоварване със специални термо чувствителни елементи — позитрони, които

се поставят в каналите на двигателителя. При превишаване на температурата, за която са настроени, тяхното съпротивление рязко се повишава. Това се използва за включване или изключване на съответните защитни релета, които изключват двигателите от мрежата.

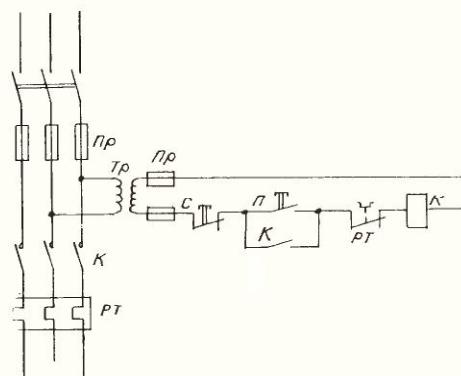

Фиг. 2.32. Схема за защита и управление на асинхронен двигател


На фиг. 2.32 е показана пълната схема за управление на асинхронен двигател с максималнотокова и термична защита. Напоследък тези две функции се обединяват конструктивно в т. нар. автоматични прекъсвачи (автомати), които освен това служат и за включване и изключване на двигателите, т. е. изгълняват всички функции на схемата на фиг. 2.32.

#### 2.5.3. НУЛЕВА ЗАЩИТА

Тази защита предпазва двигателеля от самопроизволно повторно включване при възстановяване на мрежовото напрежение след аварийното му прекъсване.

Ако двигателят е включен в мрежата чрез апарат с ръчно управление — прекъсвач, пакетен превключвател и др., при аварийно прекъсване на захранвателната схемата на включване не се изменя и след възстановяване на напрежението двигателят отново ще се задвижи. Такова произволно пускане може да стане причина за авария или за тежка трудова злополука.

В схемата за управление на асинхронен двигател (фиг. 2.32) защитата от подобно включване се осигурява автоматично поради наличието на самоблокиращ контакт в управляващата верига, който я прекъсва при изчезване на захранващото напрежение. За

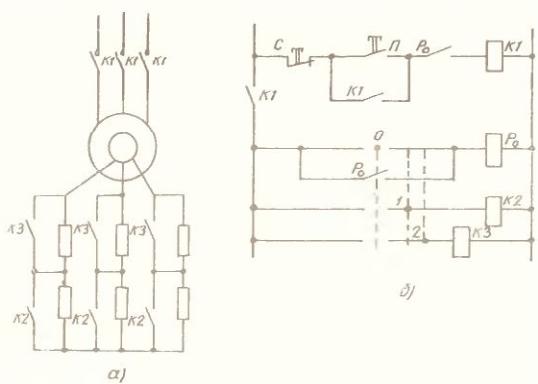

Фиг. 2.33. Нулева защита при управление с командоконтролер

включване на двигателя при появяване на напрежение е необходимо да се натисне пусковият бутон.

На фиг. 2.33 е показана нулева защита при управление на асинхронен двигател с навит ротор с помощта на командоконтролер. Тази схема двигателят се пуска, както в досега разгледаните случаи — от контактора  $K_1$ . Чрез командоконтролера последователно се изключват двете степени на резистора в роторната верига. За избягване на пускането на двигателя при изключен пусков резистор или част от него (т. е. при положение 1 или 2 на контролера) служи релето  $P_0$ . За включване на двигателя контролерът грябва да се върне в нулево положение, тъй като в противен случай захранващата верига на контактора  $K_1$  е прекъсната от нормално отворения контакт  $P_0$ .

#### 2.5.4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ

Разгледаните защитни функции са основни и задължителни за всеки двигател. Освен тях в зависимост от конкретните условия на работа и вида на електрическия двигател се осъществяват и други видове защита.

#### Зашита на трифазните двигатели от работа на две фази

Този режим може да възникне често по различни причини (механично прекъсване на някои от фазовите проводници, изгаряне на един от предпазителите и др.), а обикновените термични реле реагират на него бавно и неточно, особено ако натоварването на двигателя е под номиналното. Защитата от работа на две фази може да се осъществи чрез включване на токови реле във всяка от фазите на двигателя или на реле за напрежение между земя и нулевата точка на свързаната в звезда статорна намотка.

#### Зашита на двигателите за постоянен ток от прекъсване на възбудждането

Осъществява се чрез реле (за напрежение или токово), свързано последователно във възбудителната верига.

#### Зашита на синхронните двигатели от изпадане от синхронизъм

Осъществява се от реле, включено към захранващото напрежение. При намаляване на  $U_{\text{зар}}$  с повече от 15÷20%, релето се застъпва и предизвиква повишаване на възбуджащото напрежение, а оттам и на претворявящата способност на двигателя.

#### 2.5.5. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАЩИТНИ БЛОКИРОВКИ


Разгледаните дотук защитни схеми имат за цел да изключват двигателя и свързаните с него участък от схемата при възникване на аварийни режими, свързани с работата на двигателя и системата за регулиране на скоростта му.

За разлика от тях електрическите защитни блокировки имат за задача да предпазят производствените механизми от аварийни ситуации, които възникват извън системата за управление на двигателя. Тези ситуации са свързани с работата на задвижвания механизъм и взаимоотношението му с околната среда и биха могли да доведат до механически повреди или да създадат опасност за обслужващия персонал.

Същевременно защитните блокировки се използват и за създаване на определена зависимост в действието на някои апарати от системата за управление, ако нарушенето на такава зависимост може да доведе до аварийни ситуации (най-често до късо съединение в силовата верига) или до неправилно функциониране на системата.


В разгледаните досега принципни схеми за автоматично управление има примери на блокировки между отделни комутационни апарати в схемата. Напр. в схемата за реверсивно пускане на

двигател (фиг. 2.4) такава блокировка е осъществена между силовите контактори  $K_1$  и  $K_2$ , тъй като едновременното им включване води до късо съединение в захранващата мрежа. Подобни блокировки са осъществени и в схемите

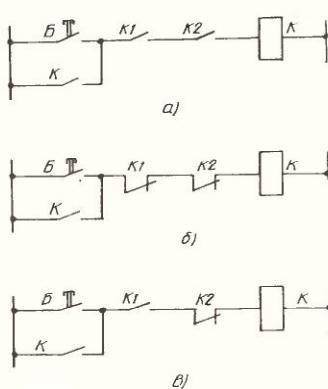

Фиг. 2.31. Защитни блокировки при включване и изключване на контактора

за едновременно управление на два асинхронни двигателя (фиг. 2.5): в първия случай вторият двигател се включва само след пускането на първия (фиг. 2.5 a), а във втория (фиг. 2.5 b)—вторият двигател се включва само ако първият не работи. Всички такива блокировки се свеждат до осъществяване на два основни вида зависимости при включване на определен апарат (реле, контактор):

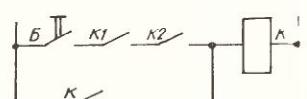

Фиг. 2.35. Защитни блокировки при включване на контактор

а. Възможност за включването му само след включване на други (един или повече) апарати. Осъществява се чрез свързване на н. о. (включващи) контакти на тези апарати последователно на захранващата верига на апаратта  $K$  (фиг. 2.34 a). Контакторът  $K$  може да бъде включен при натискане на бутона  $B$  само ако контакторите  $K_1$  и  $K_2$  (непоказани в схемата) са вече включени и н. о. им контакти в захранващата верига на  $K$  са затворени.

б. Възможност за включването му само при изключени други (един или повече) апарати. Осъществява се чрез свързване на нормално затворени (изключващи) контакти на тези апарати последователно в захранващата верига на  $K$  (фиг. 2.34 б).

На фиг. 2.34 в е показван пример за осъществяване на комбинирана зависимост. Контакторът  $K$  може да се включи само при условие, че  $K_1$  е включен (н. о. контакт на  $K_1$  в захранващата верига на  $K$ ) и  $K_2$  е изключен.

В разгледаните на фиг. 2.34 схеми условието за включване на контактора  $K$  се съблюдава през цялото време на работа, т. е. ако напр. някой от контакторите  $K_1$  или  $K_2$  изключи, след като  $K$  е вече включен (фиг. 2.34 a), то  $K$  също изключва. В ред случаи обаче трябва да се осъществи определена блокировка само в


началния момент на включване. Тогава паралелно на блокиращата верига се включва н. о. контакт на включващия апарат. На фиг. 2.35 за включване на контактора  $K$  трябва да са включени  $K_1$  и  $K_2$ , но след включването му това не е необходимо, тъй като намотката на  $K$  ще се захранва през н. о. контакт  $K$ . Такова свързване на н. о. контакти на апарат  $K$ —паралелно на захранващата верига, се нарича *самоблокиране*. Най-типичен и често срещан пример на самоблокиране е свързването на н. о. контакт на включващия апарат паралелно на контактите на пусковия бутон. Той може да се види в почти всички от разгледаните досега схеми.

Фиг. 2.36. Защитна блокировка с крайни изключватели

Защитните блокировки, които предпазват електрическото задвижване от възникване на аварийни ситуации извън системата за управление, също могат да се сведат до два основни вида, аналогични в известен смисъл на горните.

Първият вид включва блокировки, които не разрешават включването на определен механизъм, ако не са изпълнени някои предварителни условия. Напр. не трябва да се разрешава задвижването на кабината на всички видове асансьори, ако е отворена някоя от шахтовите врати на етажите, тъй като това може да стане причина за сериозни злополуки. В някои видове маталорежещи машини не се разрешава включване на подавателното движение, ако главното не е включено, тъй като това може да доведе до счупване на инструмента. Включването на задвижването на много машини и механизми не се разрешава, ако не са затворени съответни предпазни ограждания и не са затворени вратите на всички шкафове с електрически съоръжения под напрежение, тъй като това е свързано с опасност за обслужващия персонал.

Изпълнението на горните изисквания се контролира най-често с крайни превключватели, които се задействуват от съответните подвижни органи на шахтови врати, предпазни прегради, блокове от зъбни колела (контролира се правилното им взаимно разположение, тъй като в противен случай може да се изроят зъбите) и т. н. В тези случаи н. о. контакти на крайните превключватели се свързват последователно в захранващата верига.

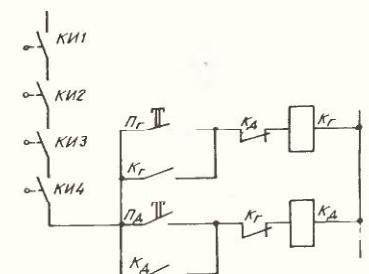

га на контактора, управляващ включването на главното движение. На фиг. 2.36 е показана част от схемата за управление на асансьор, обслужващ четири етажа. Включването на главния двигател в двете посоки се управлява от контакторите  $K_1$  и  $K_2$ . Последователно в захранващата им верига еа включени н. о. контакти на крайните превключватели  $K_{II}$ — $K_{I4}$ , които са монтирани на съответните етажи и се задействват при затваряне на шахтовите врати. Задвижването на кабината, която и да е посока, може да стане само ако всички контакти  $K_{II}$ — $K_{I4}$  са затворени, т. е. затворени са всички врати.

Вторият вид блокировки служи за изключване на задвижването на някой орган, ако при работа се появяват опасни за функционирането му ситуации, напр. достигане до крайна точка от траекторията му, появя на прекомерно големи сили, механични повреди на някои от елементите (скъсване на лентата в транспортните устройства или на въжето в асансьорните уреди) на много високи скорости и т. н.

Типичен представител на този вид запити е крайната защита, която ограничава пътя, изминаван от работния орган на машината. Границите се определят от конструктивните размери на машината (подавателните органи на металорежещите машини) или от размерите на работните помещения (кранове, асансьори). Тази защита се осъществява и с крайни превключватели, монтирани в крайните участъци от траекторията, които се задействват от подвижните органи на машините (вж. фиг. 2.15).

За защита от големи претоварвания, недопустимо големи скороности и т. н. се използват различни преобразуватели на съответните механични величини (сила, скорост) чийто сигнал се използва за включване на съответни междуинни реле. Техните н. з. контакти се включват последователно в захранващата верига на апарат, който управлява включването на контролиращия орган.

#### Въпроси и задачи

1. Кои са основните видове защиты в схемите за управление на електрическото задвижване?
2. Защо термичните реле не се използват и за защита от къси съединения?
3. Защо не се използват термични реле за защита на двигатели, работещи в повторно-кратковременен режим на работа? Как може да се осигури термична защита в този случай?
4. Може ли да се осигури защита на трифазен двигател чрез еднофазни термични и максималнотокови реле, включени само в една от фазите му? Обяснете защо?
5. Съставете схема за управление на асинхронен двигател, осигуряващ термична, максималнотокова и защита от работа на две фази.

## 2.6. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНИТЕ СХЕМИ. ИЗБОР НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СХЕМАТА

### 2.6.1. ВИДОВЕ СХЕМИ

Системите за управление включват най-различни електрически машини, апарати, елементи, устройства и т. н., свързани по определен начин в зависимост от функциите на системата. Чертежите, на които са показани с помощта на условни означения различните елементи на системата заедно с връзките между тях, се наричат *схеми*. В зависимост от предназначението и начина на изобразяването им те се делят на три основни типа.

а. **Блокови схеми.** Предназначени са за най-общо запознаване със съдържанието на функциите на системата за управление. В тях обикновено се изобразяват условно (напр. с четириъгълник) само отделни функционални групи или устройства (напр. генератор, усилвател и т. н.), а не отделни елементи. Подобни схеми ще бъдат разгледани в следващата глава.

б. **Принципни схеми.** Те дават пълна представа за работата на системата и участвующите в нея елементи, означени с помощта на условни графични изображения, които се регламентират от БДС 2755 — 78 и са задължителни за използване при проектиране и чертане на схеми за управление (приложение 1). Вече се запознахме с един от основните принципи при съставянето на такива схеми: отделните елементи и апарати се чертаят не според пространственото им разположение, а там, където това е най-целесъобразно с оглед схемата да се получи най-проста и прегледна.

Когато в схемата за управление участват няколко еднотипни апарати, техните буквени означения се допълват с цифра след тях (напр.  $K_1$ ,  $K_2$ ,  $K_3$ ). Контактите на релейно-контактните апарати имат същите буквени означения с цифри от пред (1K, 2K и др.).

в. **Монтажни схеми.** Монтажната схема е основа за практическото изпълнение на системата за управление и затова всеки елемент и устройство се изобразяват в съответствие с действителното им разположение върху машината или в шкафа за управление. Тя съдържа допълнителни указания за вида и сечението на свързващите проводници, означения на клемните съединения и др.

## 2.6.2. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРИНЦИПНИ СХЕМИ ЗА РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНО УПРАВЛЕНИЕ

Одделните елементи в системата за управление се свързват с електрически вериги, които могат да се разделят на две основни групи.

**a. Силови (главни, първични).** Това са веригите, по които се захранват силовите елементи на задвижването. В тях участват обикновено силовите контакти на комутационните апарати (контактори, превключватели), защитната апаратура на двигателите и свързватите ги проводници.

**б. Управляващи (вторични, оперативни, спомагателни).** Всички останали вериги, които в зависимост от основните им функции могат да бъдат:

вериги за управление, по които се предават управляващите команди за извършване на всички превключвания в силовите вериги;

вериги за блокировка, които осъществяват определени зависимости (блокировки) между управляващите елементи в схемата;


вериги за сигнализация (звукова или светлинна) — за определяни режими на работа на задвижванията;

вериги за защита на схемата или отделни елементи от нея при аварийни режими.

Тази класификация е твърде условна. Често една верига изпълнява няколко функции. Затова по-нататък ще се разглеждат само два основни вида вериги — силови и оперативни (управляващи). В принципните схеми силовите вериги се чертат с дебели, а управляващите вериги — с по-тънки линии. Одделните елементи на един и същ апарат могат да участват в различни вериги, напр. силовите контакти на контактора участват в силовата верига, докато захранващата намотка и блокиращите му контакти участват в управляващите вериги на схемите.


Всяка схема за управление на електрическото задвижване трябва да осъществява определени функции, съответствуващи на изискванията на задвижваната машина или механизъм. Затова съставянето на схеми за управление изиска основно познаване на характера, особеностите и условията на работа на задвижваната машина. За ефектна работа на електрическите задвижвания в прошилени условия от схемите се изиска сигурност, удобство за монтаж, удобство за ремонт и експлоатация и т. н. Затова независимо от характера на функционирането при съставянето на релейно-контактни схеми за управление трябва да се спазват някои общи правила, които осигуряват до голяма степен изпълнението на горните изисквания:

1. При съставянето на схемата да се използват минимално количество контакти и апарати. Това увеличава сигурността, прави я по-евтина и по-удобна за монтаж. В схемата на фиг. 2.37 а контактът  $K2$  се включва едновременно с  $K1$  чрез н. о. контакт на  $K1$ , включен в захранващата верига на  $K2$ . Същата функция може да се осъществи и без този контакт (фиг. 2.37 б). Съставянето на схемите с използване на минимален брой контакти не винаги е така очевидно и изиска известен опит в това отношение.

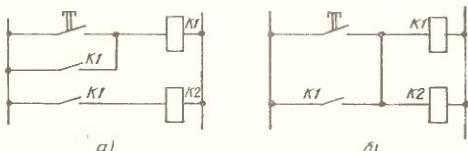

Фиг. 2.37. Намаляване на броя на контактите в схемите за управление


2. Принципната схема е основа за съставяне на монтажната схема, а оттам и за практическото осъществяване на монтажа. Правилното разположение на елементите в управляващите вериги е важно условие за рационален монтаж. Напр. разположението на елементите в управляващата верига на фиг. 2.38 а е неправилно. Двата бутона за управление обикновено се монтират върху задвижваната машина, а контакторът и захранването са в шкафа за

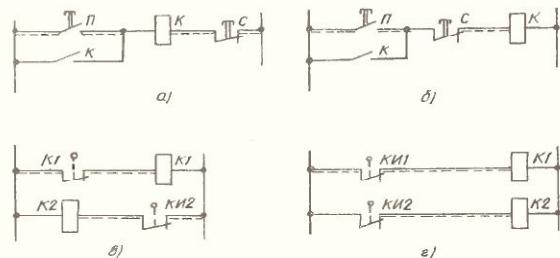

Фиг. 2.38. Разполагане на елементите в принципни схеми: неправилно (а, б), правилно (с, д)

управление. При показаното на фиг. 2.38 а разположение на елементите между бутона и шкафа за управление трябва да се прокарят 4 проводника (означени с пунктир на фигурата), докато при разположението на фиг. 2.38 б те са три. Аналогично при

разположението на елементите, показано на фиг. 2.38 в, между крайните изключватели и шкафа за управление са необходими 4 проводника, които също могат да се съкратят на 3 при правилно построяване на схемата (фиг. 2.38 г). По правило в оперативните

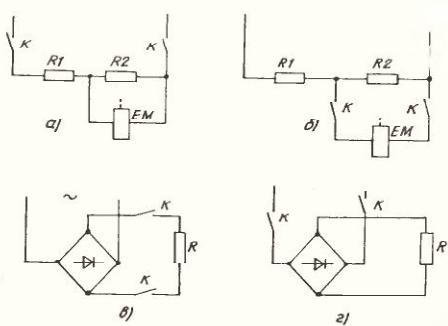

Фиг. 2.39. Превключвания в управляващите вериги неправилно (а, в), правилно (б, г)

вериги контактите на всички апарати трябва да се разполагат от едната страна на захранващата намотка на съответното реле или контактор. При изпълнение на това правило единият край на всички намотки на електромагнитните апарати е с един и същ потенциал, боят на необходимите проводници намалява и се улеснява откриването на неизправности в схемата.

3. За повишаване на сигурността на схемите за управление се спазват следните основни правила:

а. Комутацията се осъществява в онези вериги, където прекъсваната мощност е минимална. От тази гледна точка електромагнитът  $E$ , захранван от делител на напрежението, трябва да се включва така, както е показано на фиг. 2.39 б, а полупроводниковите изправители трябва да се превключват от страната на променливия ток (фиг. 2.39 г), тъй като комутационните условия там са по-леки. Това има и още едно предимство — при изключване на товара изправителят не е под напрежение.

б. За защитни функции се използват по възможност само н.з. контакти на апаратите. При използване на н.о. контакти осъществяването на защитните функции зависи от изправността на веригата, в която са включени, което намалява общата надеждност на схемата. На фиг. 2.40 са показани два примера за защита при достигане на крайно положение на задвижвания орган


чрез крайния изключвател  $KI$  и междинно реле. Изключването на двигателеля зависи от изправността на захранващата верига на релето  $P$  (фиг. 2.40 а), което е недопустимо. Правилното изпълнение на схемата е показано на фиг. 2.40 б.

Във всички други случаи се предпочита използването на н.о.


контакти на апаратите, които са по-сигурни при работа.

4. За захранване на управляващите вериги могат да се използват различни напрежения — 24, 42, 60, 110, 220, 380 V. Ниските напрежения са за предпоглътане от гледна точка на безопасността на обслужващи персонал. Те обаче намаляват сигурността на схемата, тъй като при ниски напрежения замърсяванията по контактите на апаратите често водят до нарушаване на правилната им работа.

Непосредственото захранване на управляващите вериги с напрежение 380 V (фиг. 2.2) също не се препоръчва. Това повишава опасността от поражение от електрически ток, а при аварийни заземявания в силовите и оперативните вериги се получават паразитни вериги, които могат да доведат до самопромъждане на двигателите и до тежки аварии или злополуки

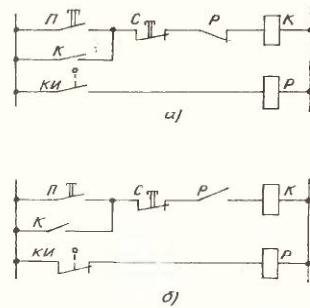

Фиг. 2.40. Защита с помощта на краен изключвател:  
неправилно (а), правилно (б)

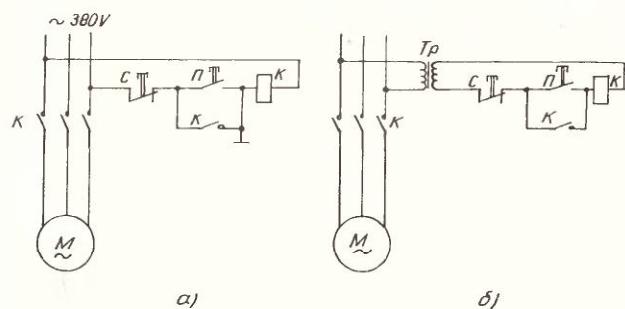

Фиг. 2.41. Захранване на схемите за управление:  
непосредствено (а), чрез трансформатор за управление (б)

(фиг. 2.41 а). Затова подобно захранване на оперативните вериги се допуска само при много прости схеми за управление, в които участват не повече от 4–5 апарати, тъй като в този случай вероятността за възникване на аварийни заземления е сравнително малка.

На практика оперативните вериги най-често се захранват с напрежение 220 V чрез трансформатор за управление (фиг. 2.41 б). Така оперативната и силовата верига се разделят галванически, което повишава безопасността при работа и премахва възможността за произволни включвания на апаратите при аварийни заземления в оперативната верига. Затова за захранване на оперативните вериги не се допуска използването на антитрансформатори или напрежение 220 V между коя да е от фазите и нулевия проводник на мрежата.

С напрежение 24 и 42 V обикновено се захранват електромагнитните съединители, тъй като те са монтирани в работните машини и използването на по-високи напрежения е опасно за обслужващия персонал.

### 2.6.3. ИЗБОР НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СХЕМАТА

Важно условие за правилната и надеждна работа на схемите е правилният избор на елементите им. Комутационните апарати обикновено се избират от каталог по два основни параметъра: комутационни възможности на контактната система; брой и вид на контактите.

Основен параметър при избор на контактори е номиналният ток на силовите им контакти. За повишаване на надеждността се препоръчва тези да се натоварват с не повече от 80 % от тази стойност. Всички силови елементи на задвижването — двигатели, електромагнити, електромагнитни съединители и др., трябва да се управляват само с помощта на силови контактори, дори ако понякога номиналният им ток е много по-малък от този на най-малкия контактор. Използването на релетата в такива случаи не се допуска.

Броят и видът на блокиращите контакти на силовите контактори е различен. Търде често контактор от един типоразмер се изготвя с различни комбинации на блокиращите контакти (2 н. о. и 2 н. з.; 3 н. о. и 1 н. з. и др.). Изборът на едно от тези изпълнения зависи от изискванията на конкретната схема за управление.

Релетата се избират предимно въз основа на броя и вида на контактите им, като се имат предвид и комутационните им възможности.

При избор на управляващи апарати — бутони, крайни и пътни изключватели, пакетни превключватели, се изхожда от броя,

вида и комутационните възможности на контактите им, а ако е необходимо — и от диаграмата на превключването. Често от значение е конструктивното оформление на съответния апарат, кое то осигурява удобното му и сигурно задействуване от оператора или задвижватите механизми.

Някои съображения при избор на оперативно напрежение бяха изложени по-горе. Мощността на трансформатора за управление се определя от мощността на едновременно включените към него намотки на релейно-контактните апарати. При това не трябва да се забравя, че в момент на включването магнитната система на релейно-контактните апарати е отворена и през намотките им протича много по-голям ток. Това затруднява точното определяне на необходимата мощност на трансформатора  $S_{tr}$ . На практика обикновено се използват някои empirични формули, напр.

$$S_{tr} = \Sigma S_A + S_{vkl. \max}, \quad (2.7)$$

където  $\Sigma S_A$  е сумата от мощностите, консумирани от намотките на едновременно включените релейно-контактни апарати, а  $S_{vkl. \max}$  — необходимата мощност за включване на най-големия от тях. Тези стойности се дават в съответните каталоги.

### Въпроси и задачи

1. Какви видове електрически схеми познавате? Главно по какво се различават принципните и монтажните схеми?
2. Какви видове електрически вериги съществуват в схемите за управление?
3. Защо за изпълнение на защитни функции трябва да се използват само и. о. контакти на електрическите апарати?
4. За какво служат управляващите трансформатори?
5. Изберете по каталог необходимите елементи за системи за пряко пускане на късо съединен асинхронен двигател с мощност 10 kW.


## 2.7. АВТОМАТИЧНО БЕЗСТЕПЕННО РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА

### 2.7.1. ОТВОРЕНИ И ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ

От гледна точка на процесите на управление всички разгледани системи имат обща структура, показана на фиг. 2.42. Тази структура включва два основни елемента: регулиращо устройство и обект на регулиране.

*Обект на регулиране* във всички разгледани системи е електрическият двигател. Върху него се прилагат определени *въздействия*, наречени *регулации* или *управляващи*, които да предизвикат някакво изменение на *регулируемата величина* — скоростта (честотата на въртене) на двигателя. В зависимост от кон-

кретния метод на регулиране управляващото въздействие може да има различен характер (съпротивлението в роторната или статорната верига при реостатните методи на регулиране, закранващото напрежение, напрежението на възбудителната намотка и т. н.).

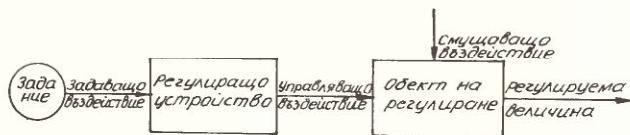


Фиг. 2.42. Структура на отворена система за управление

Регулиращото устройство има за цел да формира необходимите управляващи въздействия и в зависимост от техния характер може да има най-различна физическа реализация (контролер или релейно-контактна схема в системата за реостатно регулиране, генератор в системата Г—Д, магнитен усилвател в системата ЕМУ—Д и др.). Регулиращото устройство формира управляващи въздействия в резултат на постъпвачи на входа му задаващи въздействия, които могат да се формират от оператора (ръчно управление) или автоматично.

Системи за регулиране с такава структура са отворени, с управление само по заданието. Характерно за тях е, че на входа на регулиращото (управляващото) устройство постъпва само задание, свързано с определена стойност на регулируемата величина. Управляващото устройство няма никаква информация както то-ва задание е изцяло практически, т. е. информация за действителната стойност на регулируемата величина. Действителната стойност може твърде много да се отклони от зададената под влияние на смущаващи въздействия от най-различен характер. За електрическите двигатели основно смущаващо въздействие е изменението на съпротивителния момент на задвижвателите от тях механизми. Други въздействия, които предизвикват значително отклонения от установената скорост на въртене, са измененията на закранващото напрежение, на околната температура, на преходното съпротивление на четковия контакт (и на други подвижни контакти в схемата за управление) и др.

Поради това тези системи за управление са характеризират с твърде ниска точност на поддържане на регулируемата величина, а оттам и с малък обхват на регулиране, който рядко надминава 1:10 (при регулиране на електродвигател за постоянен ток с независимо възбудждане по система Г—Д, ЕМУ—Д и др.). Оптималното противично на технологичните процеси обаче в ред слу-

чай изисква регулиране на скоростта на двигателите в много пошироки граници, достигащи до 1:(2000÷5000) и голяма точност на поддържане на зададената скорост (допустимото отклонение в някои случаи е под 0,1 %).

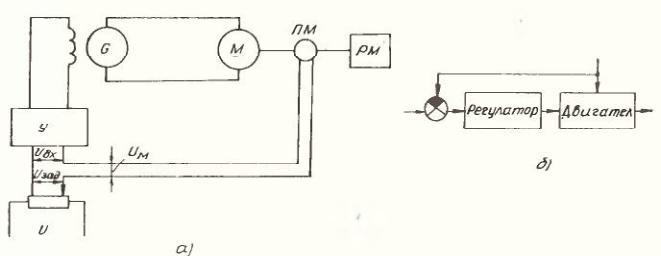

Фиг. 2.43. САР на скоростта на двигател за постоянен ток с управление по смущението

Затова в много системи управлението се извършва в зависимост и от смущенията и (или) регулируемата величина.

При изграждане на системи за автоматично регулиране (САР) на скоростта на двигателите се използват същите основни принципи както при всяка затворена САР. Тук ще разгледаме по-подробно конкретната им реализация.

Тъй като отклоненията на скоростта на въртене на електродвигателя се предизвикват от смущаващите въздействия, основното от които е съпротивителният момент на задвижвателния механизъм, един от начините за повишаване на точността на регулирането се състои в използване на информация за измененията на съпротивителния момент, която да се подава в управляващото устройство, т. е. реализира се връзка по смущаващото въздействие.

На фиг. 2.43 а е показана принципната схема за регулиране на скоростта по система Г—Д, в която е реализирана такава връзка чрез преобразувател за момент  $PM$ .

Нека предположим, че системата е пусната в ход и двигателят се върти с някаква скорост  $\omega_0$ . Ако в процеса на работа съпротивителният момент на работния механизъм  $PM$  се увеличи, това ще намали скоростта на въртене в съответствие с механичната характеристика на двигателя. Същевременно ще се повиши напрежението  $U_M$  на изхода на преобразувателя на момент  $PM$ , а оттам и входното напрежение на усилвателя:

$$U_{\text{вх}} = U_{\text{зад}} + U_M. \quad (2.8)$$

Това ще предизвика увеличаване на изходното напрежение на усилвателя, което е възбудително напрежение за генератора. Следователно ще се повиши и изходното напрежение на генератора, което води до компенсиращо увеличаване на честотата на въртене на двигателя.

При подходяща настройка на коефициента на усилване на системата може увеличението на скоростта на двигателя при увеличеното напрежение на генератора да се изравни с намалението, което би се получило под действие на увеличения съпротивителен момент. Или в резултат скоростта изобщо няма да се измени.

Системи от този тип, които също са отворени и осъществяват автоматично поддържане на зададената скорост в зависимост от изменението на смущаващото въздействие, се наричат *инвариантни* (ако е осъществена независимост на скоростта от смущаващото въздействие) а самият принцип на регулиране — *регулиране по смущение*. Чрез тях регулираната величина се поддържа значително по-точно в сравнение с отворените системи без автоматично регулиране. Следователно в тях скоростта се регулира в по-широк обхват. Но техните възможности са практически доста ограничени поради ред причини.

а. Разглежданата система компенсира само едно от смущаващите въздействия (обикновено основното), докато регулируемата величина е подложена и на влиянието на ред други. Наистина аналогично би се компенсирало и влиянието на останалите смущаващи въздействия, но системата би се получила много сложна, а измерването и компенсирането на някои смущения (напр. изменението на преходното съпротивление на четките, околната температура и др.) е много сложно и даже практически неосъществимо.


б. Зависимостта между входните и изходните величини на много от участвуващите в системата е нелинейна (напр. зависимостта между скоростта и момента на двигателя, между изходното и възбудителното напрежение на генератора). Поради това системата може да се настрои да компенсира точно измененията на смущаващото въздействие само в сравнително тесни граници, ако не се използват сложни нелинейни преобразуватели в регулиращото устройство.

Затова при изграждане на САР много по-често се използва друг принцип — регулиране по отклонението на регулируемата величина чрез затворена САР. На 2.44 са показани принципната и структурната схема на затворена система за регулиране Г—Д, построена на този принцип. За разлика от разгледаната система тук в управляващото устройство се подава информация за изменението на регулируемата величина — осъществена е обратна връзка по скоростта на двигателя с помощта на тахогенератора *TG*.

Действието на системата при работа с някаква установена скорост на двигателя се осъществява по следния начин:

Ако поради някаква причина (напр. увеличение на натоварването) честотата на въртене на двигателя се намали, ще се намали и напрежението на тахогенератора. Това ще доведе до увеличаване на входното напрежение на усилвателя, което е

$$U_{\text{вх}} = U_{\text{зад}} - U_{\text{тр}}, \quad (2.9)$$

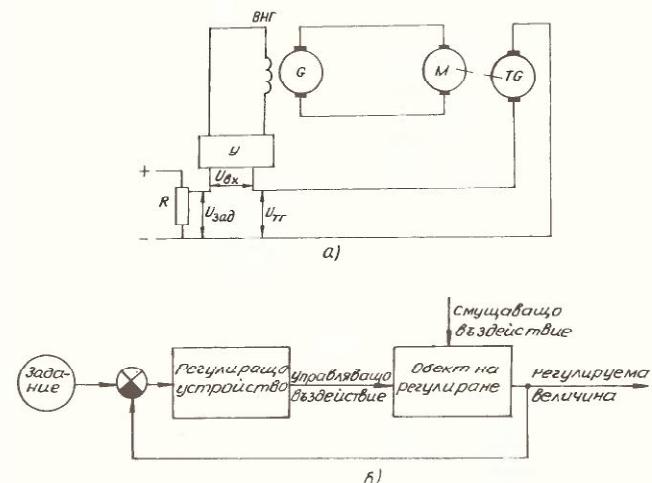

Фиг. 2.44. Затворена САР на скоростта на двигател за постоянен ток с управление по отклонението на регулируемата величина

а оттам и на изходното му напрежение, което възбудява генератора. Следователно ще се повиши и изходното напрежение на генератора, което от своя страна ще предизвика увеличаване на честотата на въртене до приближаване към зададената ѝ стойност. Действието на системата при увеличаване на юловата скорост над зададената е аналогично.

В този случай управляващото устройство реагира на отклонението на регулируемата величина от зададената ѝ стойност независимо от причината, която е предизвикала това отклонение. Следователно принципът на регулиране по отклонението е много по-универсален и ефективен в сравнение с регулирането по смущаващото въздействие и позволява изграждане на системи с много високи статически и динамични показатели. Тези систе-

ми се прилагат във всички случаи, когато е необходимо регулиране на скоростта в широк обхват, голяма точност на поддържане на зададената скорост, оптимизация на процесите на пускане и спиране, управление по сложни задачи. Затова по-нататък се разглеждат конкретни примери само на затворени системи, изградени предимно на този принцип.

Наред с предимствата си тези системи имат и някои недостатъци в сравнение със системите, работещи по отклонението на смущаващите въздействия:

а. Те са сравнително по-бавнодействуващи, тъй като всяко смущение трябва да се отрази най-напред върху изходната величина, след което системата започва да реагира. Сигналът, който се подава на входа на системата за компенсиране на настъпилото отклонение, преминава последователно през всички нейни звена, някои от които са със значителна времеконстанта.

б. Нормалната работа на системата винаги е свързана с наличие на грешка, т. е. с отклонение на регулируемата величина от зададената ѝ стойност. Това произтича от факта, че в установен режим за работата на двигателя е необходимо наличие на напрежението на входа на усилвателя (фиг. 2.44 а), за което напрежението на тахогенератора трябва да бъде по-малко от задащото. Следователно стойността на регулируемата величина също ще бъде по-малка от зададената. Системите за регулиране, построени на този принцип, за които наличието на статична грешка е необходимо условие за функционирането им, се наричат *статични*.

в. Поради наличието на затворен контур системите, построени на този принцип, са склонни към колебания и неустойчива работа.

Твърде често при изграждане на съвременните САР на скрости на двигателите се използват едновременно и двата основни принципа на регулиране — по отклонението и по смущението. Това позволява да се обединят положителните им качества и да се получат затворени системи с много по-добри характеристики, които да задоволят и най-високите изисквания.

В зависимост от характера на изменението на задаващото въздействие, затворените системи за автоматично управление се делят на три основни вида:

а. *Системи за автоматична стабилизация*, които са предназначени за поддържане с определена точност (стабилизация) на зададената стойност на регулируемата величина. Такава е разгледаната САР на скоростта на двигателя по системата Г—Д (фиг. 2.40).

б. *Системи за програмно управление*, в които задаващото въздействие и регулируемата величина се изменят по предварително зададена програма, напр. системите за програмно управление на металорежещите машини.

в. *Следящи системи*, в които регулируемата величина се изменя в съответствие с някаква предварително неизвестна функция, определена чрез задаващото въздействие.

#### 2.7.2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗАТВОРЕНИТЕ СИСТЕМИ

Статичната характеристика на затворена САР представлява изменението на установената стойност на регулираната величина във функция от установената стойност на основното смущаващо въздействие. Тъй като в разглежданиите от нас системи регулирана величина е скоростта на двигателя, а основното смущаващо въздействие е съпротивителният момент на задвижвання механизъм, статичната характеристика на затворената система представлява зависимостта  $\omega = f(M)$ , идентична с механичната характеристика на двигателя.

На фиг. 2.45 са показани статичната характеристика на затворената САР на скоростта на двигателя по система Г—Д (фиг. 2.44) и механичната характеристика на двигателя с отчитане на котвеното съпротивление на генератора, която може да се разглежда като статична характеристика на отворената система за регулиране.

В установен режим на работа, характеризиращ се с определена стойност на съпротивителния момент ( $M_{уст}$ ), скоростта на въртене на двигателя  $\omega_{уст}$  се различава от зададената, като величината


$$\delta = \frac{\omega_{зад} - \omega_{уст}}{\omega_{зад}} \quad (2.10)$$

се нарича *статична грешка* или *статичъм на системата*.

Сравнението с характеристиката на отворената система показва, че въвеждането на обратна връзка по регулируемата величина позволява да намалим грешката на регулирането, което се определя от отношението

$$\delta = \frac{\delta_0}{1+k}, \quad (2.11)$$

където  $\delta$  и  $\delta_0$  са статичните грешки при затворена и при отворена система, а  $k$  — общият *статичен коефициент на усилване* на

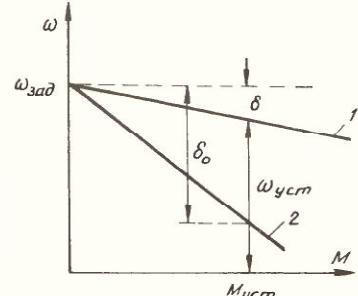

Фиг. 2.45. Статична характеристика на затворена (1) и отворена (2) САР


системата, който се определя от произведението на коефициентите на усилване на всички включени в нея звена.

Виждаме, че намаляването на грешката (увеличаването на точността) на разгледаната затворена система е свързано с увеличаване на общия коефициент на усилване, което в ред случаи изисква включване на допълнителни усилвателни звена в нея. Но грешката на разгледаната система не може да бъде премахната по принцип.

#### Динамични характеристики

Освен точността на поддържане на скоростта на въртене в установен режим за ред процеси са твърде важни и динамичните характеристики на системите за управление. Те отразяват поведението на системите през време на преходните процеси, свързани с пускане, спиране, изменение на зададената скорост и др.

На фиг. 2.46 е показана типичната крива на изменение на скоростта на двигател при прехода ѝ от една установена стойност  $\omega_1$  към друга  $\omega_2$ , предизвикан от скокообразно изменение на управляващото въздействие. Качествата на преходния процес се оценяват най-често с помощта на показателите **бързодействие, пререгулиране и брой на колебанията**.

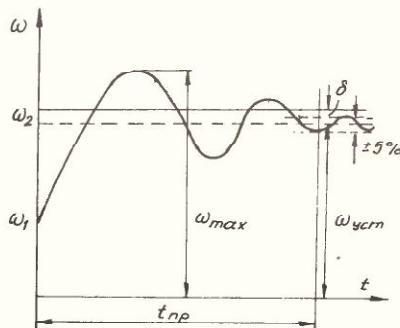

Фиг. 2.46. Преходен процес в затворена САР и определение на основните динамични характеристики

**Бързодействието на системата** се измерва с времето  $t_{np}$  (фиг. 2.46), за което честотата на въртене достига установената си стойност с грешка  $\pm 5\%$ . Това е важен показател, особено за за движкания, работещи в ръжим на чести пускания и спирания.

Прекомерното намаляване на  $t_{np}$  се ограничава във всеки конкретен случай от претоварващата способност на двигателите и за движващите механизми, допустимата скорост на нарастване на тока, зависеща от условията на комутацията, и др.

Пререгулиране на системата наричаме отношението (фиг. 2.46)

$$\sigma = \frac{\omega_{\max} - \omega_{\text{уст}}}{\omega_{\text{уст}}} . \quad (2.12)$$

Допустимата му стойност обикновено е в границите  $15 \div 30\%$  и се определя от изискванията на технологията процес. В някои случаи пререгулиране изобщо не трябва да се допуска.

Броят на колебанията на скоростта за времето  $t_{np}$  определя степента на затихване на преходния процес. Допустимият брой също се определя от конкретните условия, но обикновено е по-малък от три. Понякога се налагат ограничения и върху честотата на колебанията, за да се избегне възникването на резонансни явления в системата на задвижването.

#### 2.7.3. ОБРАТНИ ВРЪЗКИ И КОРИГИРАЩИ ЗВЕНА

Основен елемент на затворените системи за управление е обратната връзка, чрез която на входа на системата се подава информация за състоянието на регулируемата величина. За постигане на необходимите качества в сложните системи се използват различни по характер обратни връзки, които могат да обхватят както цялата система, така и само отделните части от нея.

Обратната връзка се нарича отрицателна, ако при подаването ѝ на входа на системата регулируемата величина намалява стойността си. Ако всички звена имат положителни коефициенти на усилване, на входа на управляващото устройство се подава величината

$$x_{\text{вх}} = x_{\text{зад}} - x_{\text{ов}} . \quad (2.13)$$

Такава е обратната връзка в разгледаната система за стабилизиране на скоростта на двигателя (фиг. 2.44).

Ако включването на обратната връзка довежда до увеличаване на регулируемата величина, а при положителни коефициенти на усилване на входа на управляващото устройство се подава величината

$$x_{\text{вх}} = x_{\text{зад}} + x_{\text{ов}} . \quad (2.14)$$

обратната връзка се нарича положителна.

В зависимост от физическия характер на величините обратните връзки могат да бъдат по напрежение, по скорост, по траектория, по натоварване и т. н. В затворените системи за бест

пенно регулиране на скоростта най-често се използват обратни връзки по скорост, по ток и по напрежение.

*Обратната връзка по скорост* се използва в почти всички затворени системи и особено там, където е необходим широк обхват на регулиране. Най-често се осъществява с тахогенератор (фиг. 2.47 a) — електрическа микромашина за постоянен или променлив ток, свързана механично към вала на регулируемия двигател. Негова основна характеристика е зависимостта на изходното напрежение от юловата скорост:

$$U_{ob} \approx E_{tr} = k \cdot \omega. \quad (2.15)$$

В границите на работния обхват на тахогенератора тази зависимост трябва да бъде линейна.

Най-широко разпространение в практиката на регулираните задвижвания са получили тахогенераторите за постоянноен ток с възбуджение от постоянно магнити. Използват се и променливотокови (синхронни, асинхронни) тахогенератори, като изходното им напрежение се изправя от полупроводников изправител. Поради неизбежните пулсации на изправленото изходно напрежение те не са подходящи за задвижвания с много голям обхват на регулиране на скоростта.


Фиг. 2.47. Обратна връзка по скорост с тахогенератор (a) и тахометричен мост (б)

За появилите се в последно време цифрови системи за регулиране се използват честотни тахогенератори с импулсен изход, като честотата на импулсите е пропорционална на юловата скорост. Те обаче не са подходящи за много малки честоти на въртене от порядъка на няколко  $\text{m}\text{in}^{-1}$ .

Вместо с тахогенератор обратната връзка по скорост при двигателите за постоянноен ток с независимо възбуджение може да се реализира с тахометричен мост (фиг. 2.47 б). В установен режим

$$U_{ob} = U_1 - U_2. \quad (2.16)$$

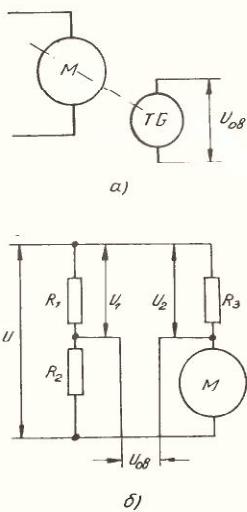Напрежението  $U_1$  е пропорционално на захранващото напреже-



ние  $U$ , а  $U_2$  — на протичашия през двигателя ток. Ако пренебрегнем входното съпротивление на следващото звено, можем да напишем

$$U_{ob} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U - R_3 I_a. \quad (2.17)$$

Захранващото напрежение може да се определи от уравнението на котвената верига на двигателя

$$U = E_0 + (R_a + R_3) I_a. \quad (2.18)$$

Като заместим стойността на  $U$  от (2.18) в (2.17), след просто преобразуване получаваме

$$U_{ob} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} E_0 + \frac{R_1 R_3 - R_2 R_3}{R_1 + R_2} I_a.$$

От последния израз се вижда, че при подходящ избор на съпротивленията на моста, така че да е изпълнено условието


$$R_1 \cdot R_3 = R_2 \cdot R_3, \quad (2.19)$$

вторият член на уравнението се анулира и напрежението на обратната връзка ще бъде пропорционално само на е. д. н., следователно при постоянно възбудждане ( $\Phi = \text{const}$ ) — само на юловата скорост на двигателя ( $E_0 = c \cdot \Phi \cdot \omega$ )

$$U_{ob} = \frac{c \cdot \Phi \cdot R_1}{R_1 + R_2} \omega = k \cdot \omega. \quad (2.20)$$


Тази пропорционалност обаче е точна в сравнително ограничен обхват и настройката на тахометричния мост не е много стабилна поради нестабилността на съпротивлението на котвената верига  $R_{av}$ , дължаща се главно на променливото съпротивление на четковия контакт. Горните недостатъци определят използването на тахометричния мост за осъществяване на обратна връзка по скорост в сравнително маломощни задвижвания с малък диапазон на регулиране (до  $(15 \div 20): 1$ ).

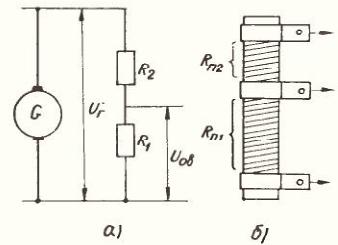*Обратна връзка по напрежение.* Тя се осъществява най-често с помощта на потенциометричен преобразувател, включен паралелно на захранващото напрежение (фиг. 2.48 а). Ако и тук пренебрегнем входното съп-




съпротивление на следващото звено и съпротивлението на котвената верига на генератора ( $R_{bx} \rightarrow \infty$ ,  $R_{ar} = 0$ ), можем да напишем

$$U_{ob} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_r = k U_r . \quad (2.21)$$

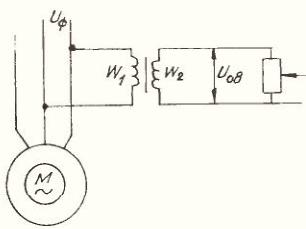

Фиг. 2.49. Променливотокова обратна връзка по напрежение с трансформатор за напрежение

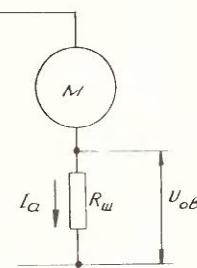

Фиг. 2.50. Обратна връзка по ток с шунтов резистор

На практика обаче съпротивлението на котвената верига  $R_{ar}$  не е нула и при това е твърде нестабилно. Входното съпротивление на следващото звено, към което се подава напрежението на обратната връзка  $R_{ob}$ , също не е безкрайно голямо и в много случаи е съизмеримо с общото съпротивление на потенциометъра. Всичко това внася значителни грешки в коефициента на пропорционалност между  $U_{ob}$  и  $U_r$ . Тази грешка може да се направи по-малка от 5%, ако се удовлетворят условията

$$R_1 + R_2 \geq 20 R_{ar} \text{ и } R_{bx} \geq 20 (R_1 + R_2). \quad (2.22)$$

Обикновено за потенциометричен преобразувател се използват полупроводников резистор (фиг. 2.48 б). Това позволява с помощта на пъзгач, който в установен режим се застопорява, да се изменя коефициентът на обратна връзка.


При променливотоковите задвижвания за обратна връзка по напрежение обикновено се използват трансформатори (фиг. 2.49), което позволява галванично разделение на управляващите вериги от силовите. В този случай напрежението на обратната връзка ще бъде

$$U_{ob} = \frac{w_2}{w_1} U_\phi = k U_\phi . \quad (2.23)$$

Настройката на коефициента на обратна връзка чрез изменение на броя на навивките на трансформатора е твърде неудобна. За-

това във вторичната му верига почти винаги се включва потенциометричен преобразувател, както е показано на фиг. 2.49.

Обратна връзка по ток може да се реализира с помощта на специални шунтови резистори, включени последователно в котвена

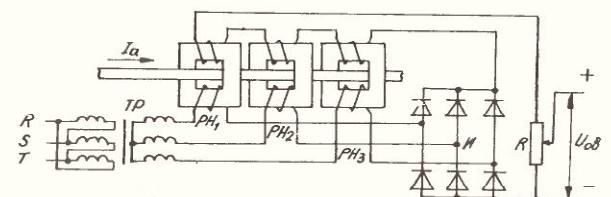

Фиг. 2.51. Обратна връзка по ток с магнитен усилвател (трансформатор за постоянен ток)

ната верига на двигателя (фиг. 2.50). При големи мощности тези резистори трябва да са със сравнително големи размери, затова вместо тях обикновено се използват намотките на допълнителните полюси или компенсационните намотки на машините за постоянно ток.

Точността на така реализираната обратна връзка зависи твърде много от съотношението между  $R_w$  и входното съпротивление на следващото звено. Може да се покаже, че грешката и в този случай ще бъде по-малка от 5%, ако е изпълнено условието

$$R_{bx} \geq 20 R_w . \quad (2.24)$$


Коефициентът на обратната връзка при по-малки токове и тук може да се регулира, като  $R_w$  се замени с полупроменлив резистор (фиг. 2.48 б). При големи токове паралелно на  $R_w$  се включва потенциометричен преобразувател както на фиг. 2.49.

Реализирането на обратни връзки по ток е много затруднено при задвижвания с много голяма мощност (над 100 kW) поради големите загуби в шунтовите резистори. В такива случаи в постояннотоковите задвижвания се използват измерителни магнитни усилватели, наричани още трансформатори за постоянно ток.

На фиг. 2.51 е показана схемата на такъв трифазен усилвател, чието работни намотки  $PH_1$ ,  $PH_2$  и  $PH_3$  са захранват от трансформатора  $TP$ , а управляваща намотка е обща за трите магнитопроводни шина, през която протича котвеният ток на двигателя  $I_a$ . С изменението на  $I_a$  се изменя подмагнитването на магнитопроводите, а оттам – и токът в работните намотки  $PH_i$ , които се изправя от изправителя  $I$ . С шунтовия резистор  $R$  от  $I$  се полу-

чава напрежението на обратната връзка  $U_{ob}$ , пропорционално на котвенния ток на двигателя.

Недостатък на така изградената обратна връзка е нелинейността на характеристиките на магнитния усилвател.

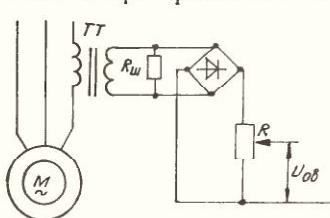

Фиг. 2.52. Обратна връзка по ток с токов трансформатор

При променливотокови задвижвания обратната връзка по ток може да се осъществи с токов трансформатор (фиг. 2.52). Същата схема може да се използува и при двигатели за постоянен ток, захранвани от променливотоков преобразувател, като се използува пропорционалността между променливия ток на преобразувателя и постоянния ток в котвата на двигателя.


Тъй като токът на двигателите с пропорционален на натоварването, то обратната връзка по ток, ако се пренебрегне зависимостта на тока от управляващото въздействие, приблизително представлява и обратна връзка по основното смущаващо въздействие — съпротивителния момент. Затова въвеждането на положителна обратна връзка по ток допринася за повишаване на точността на регулиране и осъществяване на САР само с обратна връзка по ток (регулиране по смущение на фиг. 2.43) е възможно.

Нелинейни обратни връзки. Постигането на някои специални форми на механичните характеристики на регулируемите задвижвания — най-често нелинейни, изискват въвеждане на съответни нелинейности във веригите на обратните връзки. Най-широко разпространение в практиката са получили т. нар. задържани обратни връзки, на изхода на които се получава сигнал, след като величината, по която се взема обратна връзка, достигне определена стойност.

На фиг. 2.53 а е показана типична схема за реализиране на задържана обратна връзка по напрежение. Изходният сигнал  $U_{ob}$  ще бъде нула, докато входното напрежение  $U_{bx}$  е по-малко от напрежението на сравнение  $U_{cp}$ . Характеристиката вход — изход на така построената обратна връзка е показана на фиг. 2.53 б. Напрежението  $U_{cp}$  се нарича още напрежение на отсечка, а обратната връзка — обратна връзка с отсечка.


Разгледаната схема е нереверсивна. Ако входното напрежение сменя полярността си, през резистора  $R$  изобщо няма да пропаде ток. За да се осигури аналогично действие на възела на обратна връзка, трябва да се сменят полярността на напрежението на сравнение  $U_{cp}$  и посоката на тока през диода  $D$ . Това може да се извърши по два начина — с контакти или с два независими из-

точника на сравняващо напрежение. Първият начин е показан на фиг. 2.54 а. При полярности на входното напрежение, показани на фигурата, са включени контактите с индекс „1“, а при смяна на полярността се включват контактите с индекс „2“, които сме-

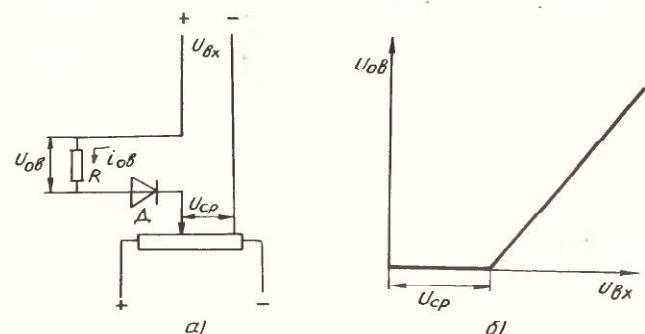

Фиг. 2.53. Нереверсивна задържана обратна връзка (а) и статичната ѝ характеристика (б)


нят полярността на напрежението за сравнение и включват във веригата на обратната връзка  $D_2$ . Вторият начин (фиг. 2.54 б) представлява всъщност две отделни нереверсивни схеми, всяка от коя-

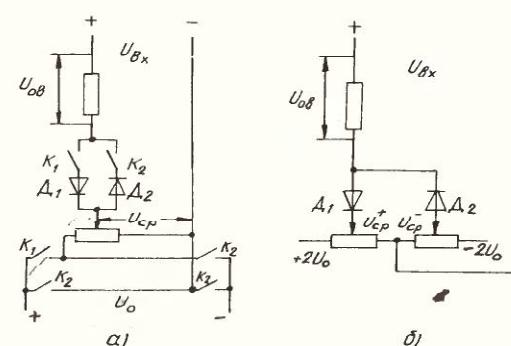

Фиг. 2.54. Контактно (а) и безконтактно (б) реализиране на задържана обратна връзка

което работи само при една полярност на входното напрежение, кое то лесно може да се проследи.

Първият начин е удобен за реализиране на задържани обратни връзки по скорост и напрежение в реверсивни задвижвания,

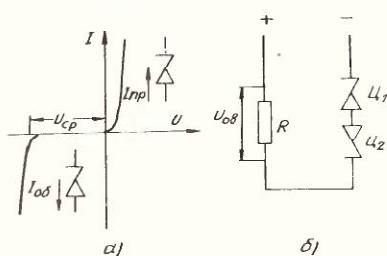


Фиг. 2.55. Задържана обратна връзка с ценеров диод

като за превключване могат да се използват блокиращите контакти на реверсивните контактори в главната верига. Той обаче е неподходящ за задържана обратна връзка по ток, тъй като в някои спирачни режими (напр. генераторно спиране) токът на двигателя сменя посоката си, без да се изменя полярността на захранващото напрежение.

За реализиране на задържани обратни връзки могат да се използват ценерови диоди (стабилитрони). Тяхната волт-амперна характеристика е показана на фиг. 2.55 а). При определена стойност на обратното напрежение  $U_{cb}$  диодът се „отпусва“ и обратното му съпротивление спада рязко от няколко М $\Omega$  до няколко десетки  $\Omega$  (ценеров ефект). Това свойство на ценеровите диоди позволява да се реализират много по-просто задържани обратни връзки, тъй като не е необходим отделен източник на сравняващо напрежение. На фиг. 2.55 б е показвана схема на реверсивна задържана обратна връзка с два еднакви ценерови диода  $U_1$  и  $U_2$ , всеки от които „пробива“ при една от полярностите на входното напрежение. Схемата е значително по-проста от тези на фиг. 2.54, които изпълняват аналогични функции.

Задържаните обратни връзки се използват за получаване на някои по-специални механични характеристики на регулираните задвижвания. На фиг. 2.56 а е показвана схема на регулиране на скоростта на двигател по система Г—Д със задържана отрицателна обратна връзка по ток. При увеличаване на натоварването до определени граници напрежението  $I_a R_{sh}$  е по-малко от напрежението на пробив на ценеровите диоди и обратната връзка по ток

практически не действува. Механичната характеристика на двигателя в този участък се определя от параметрите на системата Г—Д (фиг. 2.56 б). Когато обаче токът на двигателя нарасне над определена стойност и напрежението  $I_a R_{sh} > U_{ot}$ , ценеровият диод

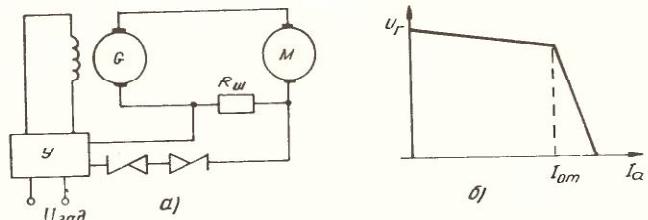

Фиг. 2.56. Схема по система Г—Д (а) за получаване на ескаваторни статически характеристики (б)


пробива, обратната връзка задействува и на входа на усилвателя който захранва възбудителната намотка на генератора, се подава напрежение  $U_{nz} = U_{зап} - U_{от}$ . С нарастването на  $I_a$  възбудждането, а оттам и напрежението на генератора бързо намаляват, което води до ограничаване на тока на двигателя, а механичната характеристика в този участък е много мека. По този начин задържаната обратна връзка ограничава прекомерното нарастване на тока на двигателя и не допуска той да надмине определени граници. Подобна характеристика е необходима за механизми, работещи с чести претоварвания (багери, ескаватори) и понякога се нарича *ескаваторна*.

#### Коригиращи звена

Сигналът от разгледаните обратни връзки, а оттам и формираното с тяхна помощ управляващо въздействие са пропорционални на отклонението на регулираната величина от чейната зададена стойност, т. е. регулиращото устройство (регулаторът) осъществява пропорционален закон на регулиране. Постигането на определени статични и динамични качества на системите е свързано с въвеждане и на други закони на регулиране — най-често диференциален и интегрален, при които управляващото въздействие е пропорционално съответно на скоростта на изменението (диференциала) или на интеграла от регулираната величина.

За въвеждане на допълнителни въздействия в закона на регулиране и извършване на корекции в общата предавателна функция на системата служат специални коригиращи звена от активен и пасивен тип.

Пасивните коригиращи звена представляват най-често  $RC$ -звени. Те въвеждат диференциални и интегрални зависимости в закона на регулиране. На фиг. 2.57 са показани схеми на някои от най-употребяваните пасивни коригиращи звена в системите за ре-

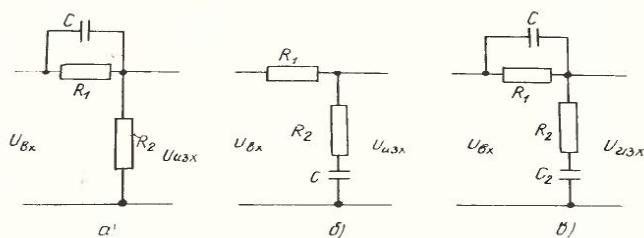


Фиг. 2.57. Пасивни коригиращи звена — диференциращо (a), интегриращо (b), интегро-диференциращо (c)

гулиране. Желаните амплитудни и честотни характеристики могат да се реализират чрез подходящ избор на параметрите на звената ( $R$  и  $C$ ).

Понякога за разлика от обикновените (твърди) обратни връзки обратните връзки, осъществени с помощта на чисто диференциращо звено, които функционират само през време на преходните процеси, се наричат *гъбакви*.

Активните коригиращи звена осъществяват и усилване на сигналите. Те се изграждат на основата на усилватели за посто-

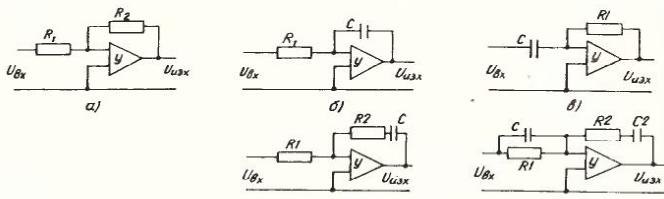

Фиг. 2.58. Схеми на активни коригиращи звена с операционни усилватели (регулатори)

чен ток, които трябва да отговарят на следните основни изисквания: малък дрейф на нулата на изходното напрежение и линейна статична (входно-изходна) характеристика.


Известни са два вида усилватели за постоянен ток: с непосредствено усилване и с преобразуване на сигнала. Усилвателите с

преобразуване на сигнала са значително по-сложни (входният сигнал се модулира с висока носеща честота, усилва се и се демодулира), но имат по-малък дрейф и се използват при по-високи изисквания.

На фиг. 2.58 са показани някои от най-често срещаните схеми на свързване на постояннотокови усилватели за реализиране на необходимите закони на регулиране. Постояннотоковият усилвател заедно със свързаните към него допълнителни елементи, се нарича *операционен усилвател* и може да изпълнява ролята на регулатор. В зависимост от реализираната операция по отношение на входния сигнал регулаторите биват пропорционални (П, фиг. 2.58 a), диференциални (Д, фиг. 2.58 b), интегрални (И, фиг. 2.58 c), пропорционално-интегрални (ПИ, фиг. 2.58 d), пропорционално-интегрално-диференциални (ПИД, фиг. 2.58 e) и др.

#### 2.7.4. ЗАТВОРЕНИ САР НА СКОРОСТТА НА ДВИГАТЕЛЯ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК С ОБЩ СУМИРАЩ УСИЛВАТЕЛ

Най-често затворените САР на скоростта на постояннотоковите двигатели се реализират с общ сумиращ усилвател. Характерно за тези системи е наличието на усилвател, на чийто вход се подава алгебричната сума на задаващия сигнал и сигналите на всички видове обратни връзки. В зависимост от вида на усилвателя су-

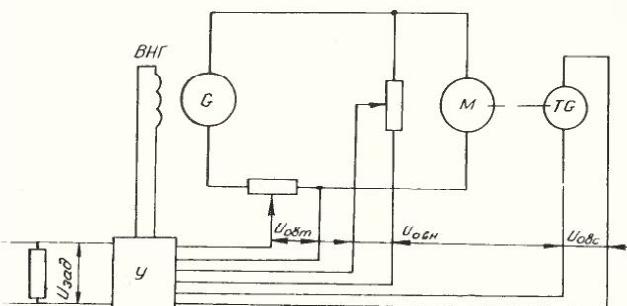

Фиг. 2.59. Затворена САР Г—Д с общ сумиращ усилвател

мирането на входните сигнали може да бъде електрическо или магнитно.

Най-общият вид на затворена система за регулиране Г—Д с отрицателни обратни връзки по напрежение и скорост и поло-

жителна обратна връзка по ток е показана на фиг. 2.59. Възбудителната намотка на генератора се захранва чрез усилване, на чийто вход се подава напрежение

$$U_{\text{вх}} = U_{\text{зад}} + U_{\text{обр}} - U_{\text{овс}} - U_{\text{ови}}. \quad (2.25)$$

Действието на системата при използване само на обратна връзка по скорост беше разгледано в т. 2.7.1. Останалите две обратни връзки компенсират влиянието на основните смущаващи въздействия в системата — съпротивителният момент (пропорционален на тока в котвата) и захранващото напрежение, и по този начин повишават точността на поддържане на регулируемата величина — честотата на въртеене на двигателя.

Като междинен, сумиращ усилвател в системата може да се използува електромашинен, магнитен или полупроводников усилвател.


Системата Г—Д, построена по този начин, дава възможност за регулиране на скоростта на двигателя в диапазон до 100:1 при грешка на поддържане на зададената скорост до 5%. Основните ѝ недостатъци — големи габарити, цена и експлоатационни разходи, сравнително ниска надеждност, са следствие на участващи в нея голям брой въртящи се електрически машини.

Предимствата на системата Г—Д са в областта на големите мощности (500 kW и повече), където нейната цена става съизмерима с тази на другите статични преобразуватели (магнитни и полупроводникови), а в ред случаи представлява единственият възможен начин на регулиране. Затова тази система сега се прилага изключително за задвижвания с голяма мощност.

**Система ЕМУ—Д.** Системата ЕМУ—Д може да се разглежда като модификация на системата Г—Д, в която ЕМУ изпълнява ролята на генератор и на сумиращ усилвател. На фиг. 2.60 е показана принципната схема за регулиране по система ЕМУ—Д с използване на отрицателна обратна връзка по скорост.

Фиг. 2.60. Автоматично регулиране на честотата на въртеене по система ЕМУ—Д с обратна връзка по скорост

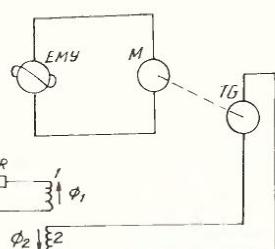Желаната честота на въртеене на двигателя се настройва с резистора  $R$ , който изменя тока, а оттам и магнитния поток на управляващата намотка  $I_1$ . Общийт възбудителен поток на усилвателя, който определя напрежението му, а оттам и скоростта на двигателя е



$$\Phi_0 = \Phi_1 - \Phi_2. \quad (2.26)$$


Системата работи в режим на автоматична стабилизация на скоростта по следния начин. Ако по някаква причина установената скорост се намали, ще се намали напрежението на тахогенератора, а оттам и магнитният поток  $\Phi_2$  на управляващата намотка 2. Това води до увеличаване на общия възбудителен поток на ЕМУ, в резултат на което ще се увеличи напрежението му. Това ще предизвика увеличаване скоростта на двигателя до достигане на установената ѝ стойност. Аналогично е действието на системата при увеличаване на скоростта над зададената.

Поради големия кофициент на усилване на ЕМУ евентуални колебания в системата, предизвикани от различни смущаващи въздействия, затихват твърде бавно. За стабилизиране на работата почти във всички случаи се използува отрицателна обратна връзка по напрежението на ЕМУ с диференциращо звено (гъвкава обратна връзка). Използува се една от управляващите намотки на ЕМУ, наречена стабилизираща ( $CH$ ), която се включва към изходното напрежение през кондензатор или специален стабилизиращ трансформатор (фиг. 2.61). Стабилизиращата намотка се свързва така, че магнитният ѝ поток в преходните режими да се противопоставя на измененията на напрежението.

Системата ЕМУ—Д позволява регулиране на скоростта на въртеене в широк обхват — до  $(300 \div 400):1$  при голяма твърдост на механичните характеристики. Големият брой управляващи намотки на ЕМУ позволява да реализираме просто и удобно различни по характер обратни връзки за получаване на някои специални характеристики на задвижването.


Системата ЕМУ—Д се използува при относително малки мощности — до 10 kW, тъй като ЕМУ с по-голяма мощност не се произвеждат. Недостатъците ѝ се определят изключително от недостатъците на самия електромашинен усилвател, който изисква сложна настройка. В последно време системата ЕМУ—Д се среща все по-рядко — известна се от полупроводниковите преобразуватели.

**Система МУ—Д.** Стремежът да се избягнат недостатъците на системите с въртящи се преобразуватели на енергия — генератор или ЕМУ, доведе до създаването на системи за регулиране със

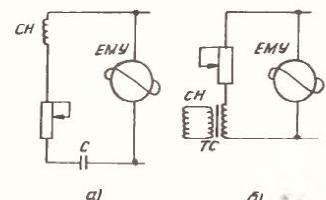

Фиг. 2.61. Стабилизиране на напрежение на ЕМУ с гъвкави обратни връзки

статични преобразуватели. Един от тях е магнитният усилвател. На фиг. 2.62 е показана принципната схема на система МУ—Д, захранвана от еднофазно променливо напрежение. Схемата е разработена от Експериментален научноизследователски институт по

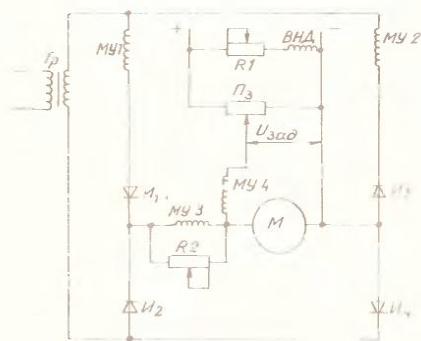

Фиг. 2.62. Автоматично регулиране на скоростта на двигател за постоянен ток с еднофазен магнитен усилвател

металорежещи машини (ЕНИМС) в ССР и е предназначена за серия електрораздвижвания с мощност от 0,1 до 4,5 kW и диапазон на регулиране 10:1. В нея са използвани две обратни връзки — положителна по ток, която се осъществява от управляващата намотка MU3, включена последователно на котвената връзка на двигателя, и отрицателна по напрежение, която се осъществява от управляващата намотка MU4 (едновременно и задаваща). През нея протича ток, обусловен от разликата между задаващото напрежение  $U_{зад}$  и напрежението на котвата на двигателя.

Едновременното използване на отрицателна обратна връзка по напрежение и положителна по ток може да се разглежда като еквивалентно на обратна връзка по скорост, тъй като е. д. н. на двигателя за постоянен ток е

$$E = U - I_a \cdot r_a.$$

Затова при насрещното включване на двете управляващи намотки (MU3) и (MU4) може да се получи резултатен магнитен поток, който да е пропорционален на с. д. н., а оттам и на честотата на въртене на двигателя.

Ако по някаква причина скоростта се намали, ще се увеличи общото подмагнитване на усилвателя, т. е. постоянният магнитен поток, който се определя от разликата между магнитния поток на задаващата намотка и този на обратните връзки. С нараства-не на подмагнитването магнитната система на усилвателя се насища и индуктивното съпротивление на намотките за променлив ток MU1 и MU2 намалява. Това води до увеличаване на напрежението на двигателя, при което скоростта му се увеличава до зададената.

Аналогично е действието на схемата при увеличаване на зададената скорост. Общото подмагнитване намалява, което води до увеличаване на индуктивното съпротивление на намотките за променлив ток и до намаляване на приложеното към двигателя напрежение.

Особеност на разглежданата схема е наличието на още една положителна обратна връзка по ток. Тя се осъществява за сметка на това, че пред намотките MU1 и MU2 преминава ток само пред единия полупериод на захранващото напрежение и следователно противчиящия през тях ток има постоянна съставка. Тази обратна връзка се нарича *вътрешна*.

Диапазонът на регулиране на разгледаната система е 1:20 при точност на поддържане на зададената скорост 8:10 %.

По-нататъшно разширение на диапазона на регулиране до 100:1 може да бъде постигнато с използване на обратна връзка по скорост и допълнителен междинен усилвател. Такава схема, разработена също от ЕНИМС (фиг. 2.63), е предназначена за задвижвания до 2 kW. В нея е използван трифазен магнитен усилвател, който захранва двигателя чрез нерегулируемия трифазен изправител II. В схемата се използува една управляваща намотка на усилвателя, на която се подава разликата между задаващото напрежение и обратната връзка по скорост, осъществена от тахогенератора TG. Тази разлика се усилва от тринадесетпален полупроводников усилвател (1T, 2T и 4T), в който транзисторите са включени по схема с общ емитер. Входът на усилвателя е шунтиран с диодите 1Д и 2Д, които го предпазват от пренапрежения в преходните режими и не влияят върху работата му в установен режим.


Освен основната обратна връзка по скорост в системата са използвани още:

*гъвкава отрицателна обратна връзка по напрежение* (диференциращо звено RC), предназначена за успокояване на възникващи колебания в системата;

*задържана отрицателна обратна връзка по ток* (с токов трансформатор TT), предназначена да ограничава тока на двигателя при пускане и в някои аварийни режими. Тя действува по следния начин.

В нормален режим на работа стабилитроните 3Д и 4Д са за-

пушени и на базата на транзистора  $3T$  не се подава напрежение. Когато токът надмине определена стойност, изходното напрежение на изправителя  $U2$  става достатъчно за отпускането на  $3D$  и  $4D$ , в резултат на което на базата на триода  $3T$  се подава на-

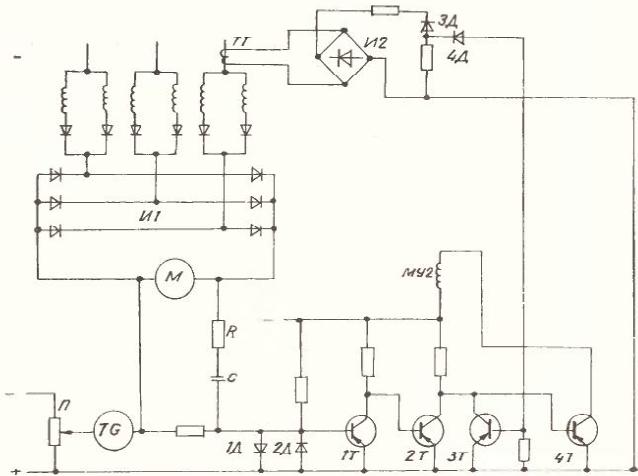


Фиг. 2.63. Автоматично регулиране на скоростта на двигател за постоянен ток с трифазен магнитен усилвател

прежение и той се отпуска и запушва крайното стъпало на усилвателя ( $4T$ ). Токът в управляващата намотка  $MУ2$  рязко намалява, а оттам намалява и захранващото напрежение на двигателя.

Системата МУ—Д позволява регулиране на скоростта в сравнително широк обхват (100:1) при голяма твърдост на механичните характеристики. Магнитният усилвател има висока надеждност, не изиска никакви грижи при експлоатация и понася големи претоварвания. С увеличаване на мощността обаче габаритите на МУ нарастват твърде много, затова практически задвижванията по система МУ—Д рядко надминават 10 kW. Към недостатъците на системата трябва да споменем и голямата ѝ инертност, която я прави неприложима, когато се изисква бързодействие.

**Система ПП—Д.** На фиг. 2.64 е показана опростената принципна схема на САР на скоростта с използването на трифазна полупроявляема мостова схема с полупроводникови изправители, управявани по „вертикален“ принцип.

Характерно за протичащия през двигателя изправен ток е наличието на пулсации, чиято стойност нараства значително при увеличаване на ъгъла на отпускане на тиристорите, т. е. при намаляване на стойността на изправеното напрежение. Пулсациите

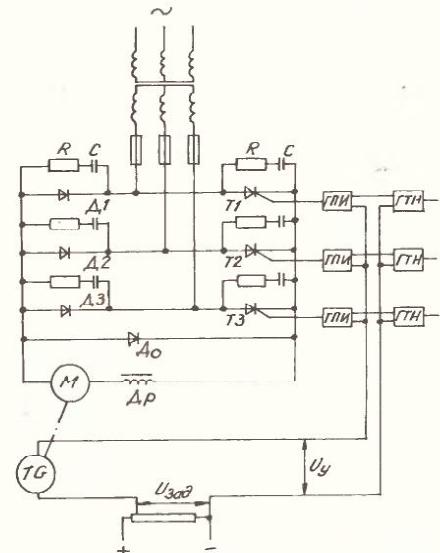

Фиг. 2.64. Автоматично регулиране на скоростта на въртене на двигател за постоянен ток с управляем полупроводников изправител

на котвенния ток предизвикват допълнителни загуби в котвената намотка, намаляват кофициента на използване на двигателя и влошават условията на комутация. За намаляване на стойността на пулсациите в котвената верига на двигателя се включва последователно изглеждащият дросел  $D_r$ . чиято индуктивност се определя в зависимост от схемата на преобразувателя. Използванието на еднофазни изправителни схеми (с по-голяма стойност на пулсациите) изиска съответно по-голяма индуктивност на изглеждащия дросел.

В силовата верига на системата ПП—Д е включен шунтиращият диод  $D_0$ , наречен още *нулев* или *разряден*. Той осигурява разреждането на индуктивността на котвената верига, като по

този начин подобрява условията на комутация на тиристорите и осигурява запущането им при изчезване на управляващите импулси — важно условие за правилната работа на полууправляемите изправителни схеми.

Основните елементи от схемата за управление на преобразувателя по „вертикалния“ метод са генераторът за тройкообразно напрежение ( $GTH$ ) и генераторът на пускови импулси ( $GPI$ ).

Работата на схемата при автоматично поддържане на зададената скорост принципно не се различава от разгледаните досега системи. Големината на постоянното управляващо напрежение, която при „вертикалния“ метод на управление определя търгъла на отпушване на тиристорите, зависи от разликата на задаващото напрежение  $U_{ad}$  и напрежението на тахогенератора, осъществяващ обратна връзка по скорост. При отклонение на скоростта в една или друга посока от зададената се изменя стойността на управляващото напрежение, а зетам и търгът на отпушване на тиристорите. По този начин се предизвиква съответно изменение на изведеното напрежение, насочено към ликвидиране на възникнатото отклонение на скоростта.

Полупроводниковите елементи са твърде чувствителни към претоварвания, което се дължи на много малката им топлинна инертност. Загона в системите ПП—Д се обръща особено внимание на гяхната защита. Максималнотоковата защита в тези системи се осъществява често от специални бързодействуващи предпазители, които прекъсват захранващата верига, пред температурата на полупроводниковия елемент да с достигнала критичната си стойност. Разрядните вериги  $RC$ , включени паралелно на диодите, предпазват елементите от пренапрежения, които възникват при комутацията на тока.

Системите ПП—Д успяха за период от около 20 години да се наложат убедително във всички области на регулируемите електрически движителни. Основните им предимства, които доведоха до това, са:

липса на въртящи се части (статични преобразуватели);

минимално тегло и размери в сравнение с всички останали преобразуватели ( $\Gamma$ , ЕМУ, МУ);

пригодност за всички режими на работа на движителните;

най-високи енергетични показатели в сравнение с останалите системи за регулиране;

много широк диапазон на регулиране, достигащ до 10 000:1;

голяма мощност, която в отделни случаи надминава 1000 kW (в това отношение възможностите им почти достигнаха тези на системите  $\Gamma$ —Д);

голямо бързодействие.

**Недостатъците** на системата, които все още ограничават приложението ѝ, са:

ограничената мощност на отделните елементи, което налага

при мощните задвижвания паралелно свързване на голям брой от тях, усложнява схемите за управление и намалява надеждността им;

голямата чувствителност към претоварвания, което изисква специални мерки за защита.

Съвременните постижения на полупроводниковата техника все повече ограничават горните недостатъци. В близките 10—15 години системите ПП—Д навсярно ще заместят другите системи във всички области на регулирането на електрическите движителни.

#### 2.7.5. ЗАТВОРЕНИ САР НА СКОРОСТТА НА ДВИГАТЕЛИ И ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК С ПОДЧИНЕНО РЕГУЛИРАНЕ

Разгледаните затворени САР с общ сумиращ усилвател са сравнително прости за реализиране, но имат някои недостатъци, най-съществените от които са следните:

а. Изходният сигнал на усилвателя е функция на няколко променливи, което прави практически невъзможно регулирането на всяка от тях независимо от останалите.

б. Постигането на определени динамични качества е свързано с използване на сложни коригиращи звена. При това не може да се осъществи независима настройка на качеството на регулиране на отделните променливи.

Тези недостатъци не позволяват постигането на много високи или оптимални качества на системата като цяло. Поради това по този принцип се строят САР, към които няма много високи изисквания по отношение на качеството на преходните процеси и не е необходимо да се настройва поотделно качеството на регулиране на всяка от регулируемите величини.


Появата на малогабаритни и сравнително евтини операционни усилватели (фиг. 2.58), изградени с интегрални схеми, даде възможност за широко използване на принципа на подчинено регулиране с последователна корекция.

*Системите с подчинено регулиране* (фиг. 2.65) се състоят от няколко регулиращи контура (броят им е равен на броя на регулираните променливи), като всеки вътрешен контур е подчинен на следващия по ред външен. Задаваща величина на входа на всеки вътрешен контур е изходният сигнал на регулатора от външния му по ред контур. Всеки контур е построен на принципа на регулиране по отклонението с отрицателна обратна връзка и собствен регулатор (обикновено операционен усилвател).

На фиг. 2.65 е показана типовата структура на САР на скоростта с две обратни връзки (регулиране на две величини) — скоростта и тока на двигателя. Системата има два регулиращи контура. Първият (вътрешният) служи за регулиране на тока на

двигателя, а вторият (външният) — за регулиране на скоростта на двигателя. Изходът на регулатора на външния контур е задаващ сигнал за регулатора на вътрешния контур.


Основното предимство на изградените по този принцип системи

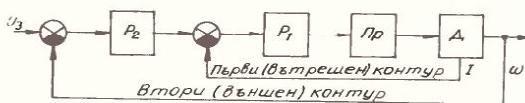

Фиг. 2.65. Структурна схема на подчинено регулиране

ми е възможността за самостоятелно регулиране на всяка от променливите, което значително облекчава проектирането и изграждането на системата и позволява да се постигне много по-високо качество на преходните процеси.

На фиг. 2.66 е показана принципната схема на система за подчинено регулиране на скоростта на двигател с иерархичен тиристорен преобразувател. Показаната схема е двуконтурна — с външен контур за регулиране на скоростта (отрицателна обратна

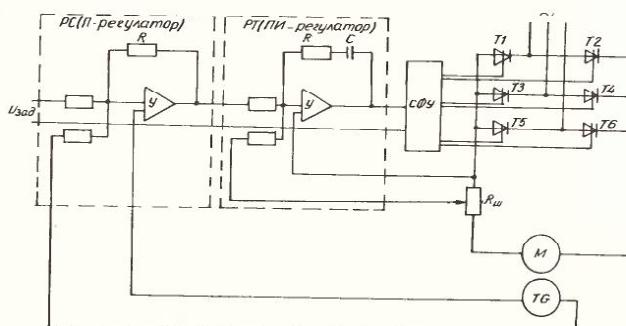

Фиг. 2.66. Система за подчинено регулиране на постояннотоков двигател

на връзка по скорост с тахогенератора ТГ) и вътрешен (подчинен) контур за регулиране на тока (отрицателна обратна връзка по ток чрез шунтовото съпротивление  $R_m$  в катодната верига на двигателя).

Управляващият сигнал на изхода на регулатора на тока се подава в системата за фазово управление на тиристорите (СФУ). Схемата позволява да се получи диапазон на регулиране до 200:1 при високо качество на преходните процеси.

#### 2.7.6. СИСТЕМИ ЗА БЕЗСТЕПЕННО РЕГУЛИРАНЕ НА АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ

Двигателите за постоянен ток притежават най-добри регулировъчни качества, поради което засега регулираните постоянно-токови задвижвания намират най-широко приложение и се използват почти навсякъде, където се изисква широк диапазон на регулиране и високи статични и динамични показатели на системата за регулиране. Но по ред икономически и експлоатационни показатели те отстъпват пред променилвотоковите задвижвания. Напр. сравнението на технико-икономическите показатели на двигателите за постоянен ток с общо предназначение със съответните асинхронни двигатели показва, че при еднаква мощност и номинална честота на вътрешните двигатели за постоянен ток са  $1,5 \div 2$  пъти по-тежки, около 3 пъти по-скъпи, мащабният момент на ротора им е  $1,5 \div 2$  пъти по-голям. Двигателите за постоянен ток имат значително по-сложна конструкция, изискват много по-голям разход на дефицитни материали (цветни метали) и труд при производството им. Наличието на колектор значително усложнява експлоатацията, намалява сигурността на работата им и ги прави непригодни за работа в среди с повишена влажност, за-прашеност, пожаро- и взривоопасност.

Затова се разработват методи за безстепенно регулиране на скоростта в широк обхват на двигателите за променилв ток (асинхронни двигатели).


Почти всички от разгледаните в предния раздел методи за регулиране на скоростта на асинхронните двигатели (с изключение на честотния) са основани на изкуствено изменение на хългането на двигателя и се обединяват с едно общо наименование — *параметрични методи*. От тях в затворените САР сравнително най-голямо разпространение са получили методите, основани на изменение на захранващото напрежение с помощта на магнитен усилвател или полупроводников преобразувател.

На фиг. 2.67 а е показана принципната схема на затворена САР на скоростта на асинхронен двигател с помощта на магнитен усилвател (дрошел с насищане). Работата на системата е аналогична на работата на различните системи от т. 2.7.4 и за повишаване на статичните и динамичните качества могат да се използват допълнителни обратни връзки по напрежение и ток на двигателя.

Аналогична е и работата на схемата на фиг. 2.67 б, в която

место магнитен усилвател е използван тиристорен преобразувател на напрежение, управяван с фазов модулатор.

При параметрично регулиране на скоростта енергетичните показатели на задвижването твърде много се влошават. Стойността

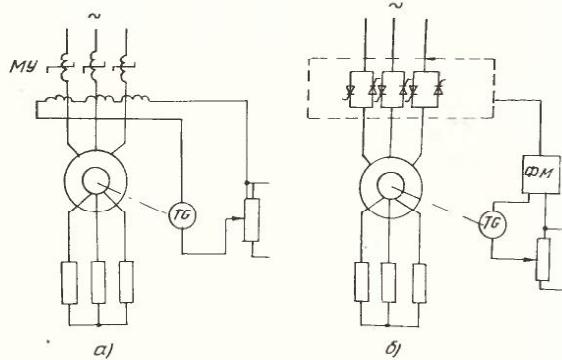

Фиг. 2.67. Параметрично управление на скоростта на асинхронен двигател с магнитен усилвател (а) и полупроводников преобразувател (б); FM — фазов модулатор

на к. п. д. намалява обратно пропорционално на диапазона на регулиране в съответствие с израза

$$\eta = 1 - s_m \approx \frac{1}{D}, \quad (2.27)$$


където  $s_m$  е максималното хълзгане на двигателя, а  $D$  — диапазонът на регулиране.

Затова въпреки сравнително простите схемни решения параметричните методи за регулиране се използват само в задвижвания, които изискват сравнително кратковременно изменение на скоростта (напр. някои механизми на подемно-транспортните машини).

Значително по-перспективен е честотният метод на регулиране, който обаче изиска сравнително сложни преобразуватели на честота. Развитието на полупроводниковата техника позволяли в последните години създаването на сравнително евтини и надеждни преобразувателни устройства. Това от своя страна разшири значително възможностите за създаване на надеждни и икономични системи за регулиране на променливотокови двигатели.

Използваните сега честотни преобразуватели могат да се разделят на две големи групи.

а) преобразуватели с непосредствено преобразуване на променливото напрежение на захранващата мрежа в напрежение с регулируеми параметри (честота и амплитуда);  
б) преобразуватели със звено за постоянен ток, в който про-

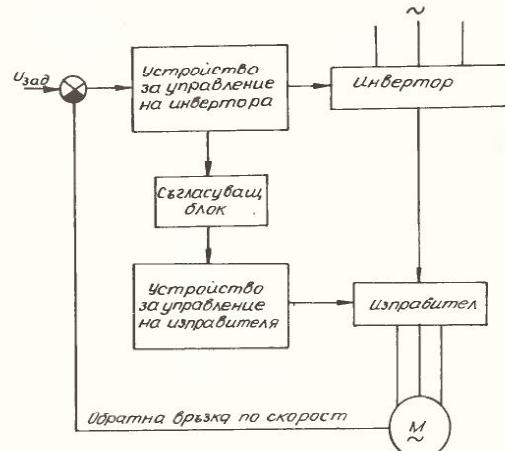

Фиг. 2.68. Блокова схема на затворена система за честотно регулиране на асинхронен двигател

менливото напрежение на мрежата най-напред се изпраща и след това се трансформира отново в променливо напрежение с регулируеми параметри.

Преобразувателите от втората група са сравнително по-сложни и с по-малък к.п.д. поради двукратното преобразуване на енергията. Тяхно основно предимство е възможността за регулиране на честотата на изходното напрежение в много широки граници — от няколко Hz до 2÷3 kHz.

На фиг. 2.68 е показана блоковата схема на затворена система за честотно регулиране на асинхронен двигател, в която се използват тиристорен преобразувател на честота с междуинно звено за постоянен ток. Тя има две управляващи устройства — на тиристорния изправител и на тиристорния инвертор, на входа на които се подават задаващото напрежение и напрежението на обратната връзка по скорост.

Системите за честотно управление осигуряват широк диапазон на регулиране на скоростта при високи енергетични показатели. Техен основен недостатък е голямата им сложност, която намалява надеждността и затруднява експлоатацията им.

### Въпроси и задачи

1. Каква е разликата между отворените и затворени системи за регулиране?
2. Каква е ролята на различните обратни връзки в системите за регулиране?
3. Каква е ролята на коригиращите звена в затворените системи?
4. Направете кратко сравнение на предимствата и недостатъците на затворените САР за постояннотокови задвижвания.

### 2.8. АВТОМАТИЧНО РЕЛЕЙНО БЕЗКОНТАКТНО УПРАВЛЕНИЕ

С помощта на релейно-контактните апарати могат да се осъществяват всички функции, необходими за автоматизирането и на най-сложните работни цикли на машините и механизмите. Но наред със своята простота и универсалност, която позволява използването им в най-разнообразни схеми за автоматизация, релейно-контактните апарати имат и съществени недостатъци. Наличието на движещи се части и на контакти е постоянен източник на неизправности от най-различен характер изисква и постепрен надзор. Срокът на служба на релейно-контактните апарати зависи от механичното и електрическото износование на детайлите им. Съвременното състояние на техниката и технологията позволява създаването на апарати с голямо износустойчивост — средно около  $1 \cdot 10^6$  цикъла за контактите при номинален товар (електрическа износустойчивост) и  $10 \cdot 10^6$  цикъла за движещите се механични части (механична износустойчивост). Но и това не е достатъчно за схеми с интензивна работа. Типичен пример са схемите за управление на автоматичните поточни линии в машиностроенето с голям брой релейно-контактни апарати и интензивен режим на работа. Таблица 2.1 се отнася за автоматична линия за обработка на циклиндови блокове в Московския автомобилен завод.

При такъв интензивен режим на работа срокът на служба на релейно-контактните апарати се оказва твърде малък. От данните в таблицата може да се определи, че при двусменен режим на работа всеки десет дни трябва да се прави подмяна или поне основно почистване на контактите. По статистически данни на всеки един милион включвания контактите не задействват правилно 10 пъти по най-различни причини със случаен характер, т. е. през време на всяка смяна може да възникне неизправност в системата за управление.


Ето защо в много системи за автоматизация широко се прилагат релейни апарати с безконтактно действие, наречени **безконтактни логически елементи**. Те са много по-надеждни и срокът на службата им е практически неограничен.

Таблица 2.1

Наименование на контактните апарати	Брой	Брой на контактите		Общ брой на включването на контактите за един час
		в силови вериги	в оперативни вериги	
Контактори	34	93	176	5635
Термични реле	27	—	37	313
Реле за време	9	—	15	2009
Междинни реле	29	—	111	444
Реле за налягане	31	—	31	4226
Пътни превключватели	104	—	162	930
Командоапарати	3	—	62	
Общо	237	93	594	14557

По изграждането на елементите и схемите с тях се използва специален математически апарат, наречен **булева алгебра** или **алгебра на логиката**. Тази алгебрична система се характеризира с това, че участващите в нея променливи величини могат да приемат само две стойности — 1 или 0. Тя е подходяща за анализ на схеми с дискретно действие, където всички участващи елементи имат само две състояния: включено и изключено.

За да разберем принципа на изграждане на безконтактните логически елементи, ще разгледаме част от релейно-контактна схема, показана на фиг. 2.69. При затваряне на контакта  $a$  релето  $X$  включва и затваря н.о. си контакт  $X'$ , който дава сигнал за включване на други елементи. Разглежданата част от схемата може условно да се обедини в един елемент (фиг. 2.69 б). Вход е сигналът, подаван на релето от контакта  $a$ , а изход — сигналът

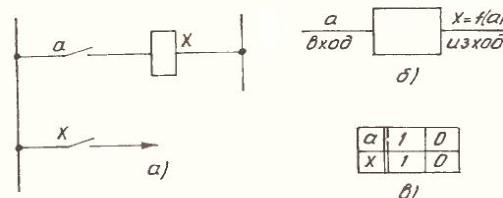


Фиг. 2.69. Релейно-контактна схема като логичен елемент

от контакта  $X$  на същото реле. Изходният сигнал зависи по определен начин от входния — в случая разглежданата част от схемата изпълнява определена логическа функция, наречена **повторение**, тъй като състоянието на изхода ѝ повтаря състоя-

ннето на входа. Това условно се изразява с диаграмата на сигналите (фиг. 2.69 б), в която наличието на сигнал се отбелязва с 1, а липсата — с 0.

Може да се построи безконтактна схема, която да осъществява същата логическа функция. Варианти на такава схема с транзистор и полупроводников изправител са показани на фиг. 2.70. И в двете схеми изходен сигнал се получава само при наличие на сигнал на входа, т. е. те осъществяват функцията понторение. В първата от тях (фиг. 2.70 а) при липса на входен сигнал транзисторът  $T$  е запущен. Протичащият през него ток е минимален и изходното напрежение, равно на пада на напрежението върху резистора  $R$ , е практически равно на nulla. При подаване на входно напрежение транзисторът се отпуска, през него протича ток и изходното напрежение нараства до определена стойност.


В схемата с полупроводников изправител (фиг. 2.70 б) при

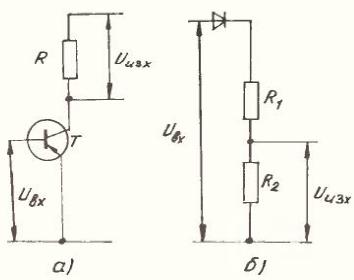

Фиг. 2.70. Безконтактни логически елементи

на напрежението върху резистора  $R$ , е практически равно на nulla. При подаване на входно напрежение транзисторът се отпуска, през него протича ток и изходното напрежение нараства до определена стойност.

В схемата с полупроводников изправител (фиг. 2.70 б) при

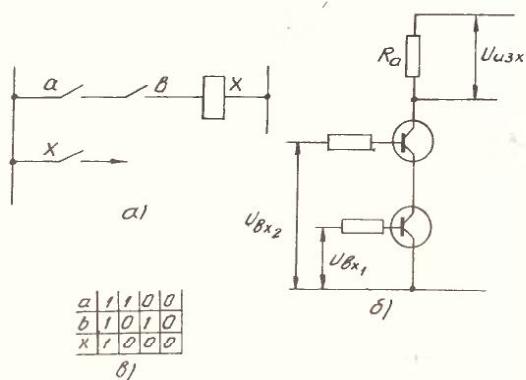

Фиг. 2.71. Релейно-контактна и безконтактна логическа схема, осъществяваща операция И

Таблица 2.2

Наземование на функцията (елемента)	Условно обозначение	Релейно-контактен вариант	Диаграма на сигналите															
И	$X_1 \& X_2 \rightarrow Y$	$X_1 \quad X_2 \quad \square \quad Y$	<table border="1"> <tr><td>X1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>X2</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>Y</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	X1	1	1	0	0	X2	1	0	1	1	Y	1	0	0	0
X1	1	1	0	0														
X2	1	0	1	1														
Y	1	0	0	0														
ИЛИ	$X_1 + X_2 \rightarrow Y$	$X_1 \quad X_2 \quad \square \quad Y$	<table border="1"> <tr><td>X1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>X2</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Y</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	X1	1	1	0	0	X2	1	0	1	0	Y	1	1	1	0
X1	1	1	0	0														
X2	1	0	1	0														
Y	1	1	1	0														
НЕ	$\bar{X} \rightarrow Y$	$X \quad \square \quad Y$	<table border="1"> <tr><td>X</td><td>1</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> </table>	X	1	0			Y	0	1							
X	1	0																
Y	0	1																
ИЛИ-НЕ	$\bar{X}_1 + \bar{X}_2 \rightarrow Y$	$\bar{X}_1 \quad \bar{X}_2 \quad \square \quad Y$	<table border="1"> <tr><td>X1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>X2</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Y</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table>	X1	1	1	0	0	X2	1	0	1	0	Y	0	0	0	1
X1	1	1	0	0														
X2	1	0	1	0														
Y	0	0	0	1														
И-НЕ	$\bar{X}_1 \& \bar{X}_2 \rightarrow Y$	$\bar{X}_1 \quad \bar{X}_2 \quad \square \quad Y$	<table border="1"> <tr><td>X1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>X2</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Y</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	X1	1	1	0	0	X2	1	0	1	0	Y	0	1	1	1
X1	1	1	0	0														
X2	1	0	1	0														
Y	0	1	1	1														

подаване на напрежение на входа във веригата  $R_1 - R_2$  протича ток и на изхода се появява напрежение, равно на пада върху резистора  $R_2$ .


Нека разгледаме една по-сложна релейно-контактна схема (фиг. 2.71 а). Задействуването на релето  $X$  в случая зависи от състоянието на два входа — контактите  $a$  и  $b$ . То включва само тогава, когато са включени и двата единовременно, т. е. и на единия, и на другия вход има сигнал. Релейната схема в случая осъществява логическата операция И — логическо умножение. На фиг. 2.71 б е показан безконтактен вариант на схема, която изпълнява същата логическа функция. За появата на изходно напрежение трябва да се отпускат и двата транзистора, т. е. да има напрежение и на двата входа на схемата.

В табл. 2.2 са показани основните логически функции и условните означения на безконтактните елементи, които ги реализират.

Освен разгледаните вече функции „Повторение“ и „И“ към основните логически елементи се отнасят още „ИЛИ“ и „НЕ“. От таблицата се вижда, че изходен сигнал при елемента ИЛИ (логическо събиране) се появява при наличие на сигнал на единния или на другия му вход. Елементът „НЕ“ (логическо отрицание) е обратен на „Повторение“.

Може да се покаже, че всяка логическа функция може да се представи като комбинация от трите основни функции И, ИЛИ и НЕ и следователно с помощта на тези три логически елемента може да се изгради всяка релейна схема. От своя страна всяка от горните функции може да се построи само с помощта на елемента И—НЕ или на елемента ИЛИ—НЕ.

Съществуват два вида безконтактни логически елементи — потенциални и импулсни.

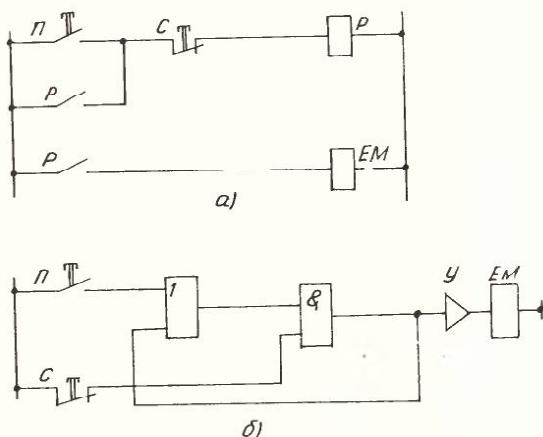

Фиг. 2.72. Схема за управление на електромагнит с релейно-контактни (a) и безконтактни (b, в) логически елементи

При потенциалните елементи входните и изходните сигнали се изразяват чрез изменения на нивото на съответните напрежения (потенциали). Ниското ниво съответства на нулев сигнал (0), а по-високото на единичен сигнал (1).

При импулсните елементи единичният сигнал съответства на наличие на импулс в определен момент от времето, а нулевият — на липсата му.

Потенциалните елементи имат най-голямо приложение в релейните безконтактни схеми за управление, а импулсните — в цифровите изчислителни устройства.

Съществуващи сега безконтактни логически елементи са изградени най-често на основата на интегрални схеми, но се правят и изградени от дискретни полупроводникови и магнитни елементи. Те се различават по някои от основните си показатели (габарити, тегло, захранващо напрежение, ниво на входните и изходните сигнали), но всички изпълняват определени логически функции и дават възможност за изграждане на необходимите дискретни системи за управление. Като командни органи се използват обикновени бутони за управление, контактни или безконтактни пътни превключватели.

На фиг. 2.72 е показана схема за релейно-контактно (a) и безконтактно (b, в) управление на електромагнит с логически елементи. Бутона P подава входен сигнал чрез елемента ИЛИ на елемента И, който захранва намотката на електромагнита чрез усилвателя Y, тъй като логическите елементи са с малка мощност (не повече от 0,15 W). При отпускане на пусковия бутона се самоблокира, като на втория вход на елемента ИЛИ се подава сигнал от изхода на елемента И. При натискане на бутона C се прекъсва единият от входните сигнали на елемента И, в резултат на което изходното му напрежение става равно на нула и електромагнитът се изключва.

На следващата фиг. 2.73 е показан аналогичен пример за контактно и безконтактно управление на включването на два механизма, които са взаимно блокирани (единият не може да се включи, когато е включен другият). В нормално състояние на схемата, изпълнена с безконтактни логически елементи от типа ИЛИ—НЕ (фиг. 2.73 б) на изходите на елементите L1 и L2 има сигнал и следователно на изходите 1 и 2 сигналът е 0. При натискане на P1 се подава сигнал на единия от входовете на елемента L1 и следователно изходният му сигнал става 0. Тогава се появява сигнал на изхода 1, тъй като и двета входа на L3 са в състояние 0. Този сигнал се подава и към единия от входовете на L4 и по този начин осигурява вулев сигнал на изхода 2, който не може да се промени при никакъв сигнал на другия вход на L4. Аналогична е работата при натискане на бутона P2.

Разгледаните елементарни примери показват, че броят на елементите в схемите за безконтактно управление е обикновено по-голям, отколкото в съответните релейно-контактни схеми. В ня-

кои сложни схеми тежият брой може да надвиши неколкократно броя на необходимите за същата цел релейно-контактни апарати, което не увеличава габаритите, тъй като интегралните схеми съдържат по няколко логически елемента в един чип, а и са много по-малки.

Това обаче прави схемите за безконтактно логическо управление много по-сложни от релейно-контактните схеми. Голямата им сложност се компенсира с тяхната висока надеждност, минимални експлоатационни разходи и практически неограничен срок на работа. Тези качества са особено важни за сложни системи за управление, които работят при тежки и интензивни режими на работа. Затова безконтактните логически елементи се използват именно в тези случаи.

Необходимата мощност на входните сигнали е от порядъка на  $0.01 \text{ W}$ , а на изходните —  $0.1 \div 0.2 \text{ W}$ . Това налага при захранването на някои изпълнителни органи да се използват междинни усилватели на мощност.

#### Въпроси и задачи

- Защо безконтактните логически елементи се наричат „релейни“? Кои излагат тяхното използване в системите за управление?
- Съставете логически схеми с помощта на транзистори, които да реализират логическите функции НЕ и ИЛИ.
- Какви видове логически схеми съществуват?
- Съставете с помощта на логически елементи схема за непосредствено пускане и реверсиране на асинхронен двигател с кафезен ротор.

## 2.9. ПРОГРАМИРУЕМИ АВТОМАТИ

### 2.9.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Използването на разгледаните в предната глава безконтактни логически елементи повишава в значителна степен надеждността на релайните (дискретни) системи за управление. Но тези

системи имат още ред недостатъци, които се проявяват все по-силно с нарастване на нивото на автоматизация на работните машини и усложняване на законите на тяхното управление. Между по-съществените недостатъци на системите за управление, изградени с релайнни (дискретни) контактни или безконтактни елементи могат да се посочат:

голям обем и тегло;  
сложност на монтажа, който изисква твърде големи разходи на квалифициран труд и време;

сложност при откриване и отстраняване на повреди;

твърде ограничени възможности за развитие на вече изградената система (разширяване на обхвата, въвеждане на нови функции).

Стремежът към отстраняване на тези недостатъци, както и успехите на изчислителната техника доведоха до създаването на ново техническо средство за управление — *програмируемият автомат* (*програмируем контролер*).

Първите програмириани автомати се появили през 1970 г. Само десет години по-късно — през 1980 г., се наброяваха повече от 160 различни модела, произвеждани в над 20 страни, в това число и у нас. Причината за това бързо развитие трябва да се търси безспорно в тяхните значително по-високи качества и технически възможности на системите за управление, построени на тяхна основа.

Понятието „автомат“ се използва широко в техниката и във всекидневния живот за означение на машини или устройство, което изпълнява определени функции автоматично, без участие на човека.


В теорията на автоматичното управление терминът „автомат“ има по-абстрактен смисъл и означава устройство с пронизволна природа, което се означава схематично така, както е показано на фиг. 2.74, и има следните свойства:

1. Определен брой входове  $X_i$  и изходи  $Y_i$ .

2. На всеки от входовете може да се прилага определен набор от въздействия, т. е. всяка от входните величини  $x_1, x_2, \dots, x_n$  може да приема определен брой стойности (входна азбука).


3. Във всеки момент автоматът може да се намира в едно от състоянията  $z_1, z_2, \dots, z_n$ , което се определя в зависимост от комбинацията на входните величини.

4. Всеки от изходите  $y_1, y_2, \dots, y_n$  може да приема определен брой стойности (изходна азбука), като стойността на всеки изход се определя едновременно от състоянието на входните величини и вътрешното състояние на автомата.

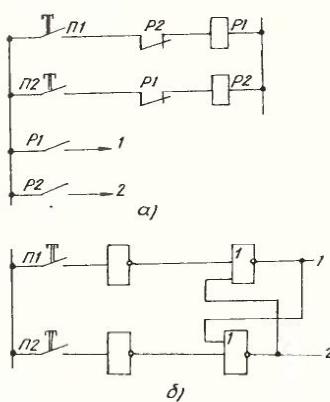


Фиг. 2.73. Схема за включване и взаимна блокировка на две релета с контакти (a) и безконтактни (b) елементи

изпълнителни органи да се използват междинни усилватели на мощност.

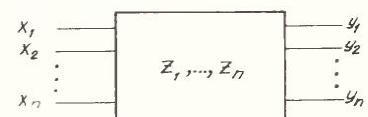

Фиг. 2.74. Схема на автомат

Разгледаният абстрактен модел се нарича *дискретен автомат* и може да служи като модел на много реалини технически устройства. Системите за релейно (дискретно) управление се представляват като дискретни автомати (фиг. 2.75).

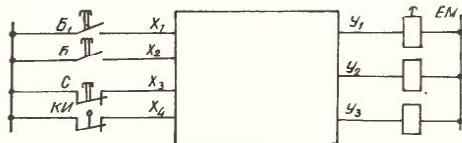

Фиг. 2.75. Представление на релейна схема за управление във вид на автомат

*Входовете* на така получения модел на системата са свързани към управляващите органи — бутони, превключватели, крайни изключватели и др. Ясно е, че всеки от входовете може да приема само две състояния. Тези състояния съответстват на двете възможни положения на командните органи — включено и изключено, и се изразяват в наличие или отсъствие на напрежение към съответния вход.

*Изходите* на автомата са свързани към силовите елементи (контактори, електромагнити), които реализират съответните управляващи взаимодействия. Всеки от изходите може също така да приема само две състояния — наличие и отсъствие на напрежение, което от своя страна да предизвика включване или изключване на съответния изпълнителен орган. Състоянието на всеки от изходите се определя единствено от състоянието на входните величини.

Всяко от *вътрешните състояния* на автомата представлява комбинация от състоянията на включените в структурата му релейни елементи и се определя също така от състоянието на входните величини.

Всяка система за релейно управление може да се представи във вид на автомат, входовете и изходите на които могат да приемат само две стойности, които ще означим условно с 0 и 1. В зависимост от конкретната схема автоматът извършва логически функции, които определят единствено зависимостта между входните и изходните величини.

*Автомат, чиито входове и изходи могат да приемат само две различни стойности, се нарича логически.*

## 2.9.2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА БУЛЕВАТА АЛГЕБРА

Елементите, участващи в дискретните системи за управление, могат да заемат само две устойчиви състояния (включено — изключено). Следователно те могат да се представят математически с помощта на променлива величина, която може да приема само две стойности 0 и 1. Такива променливи се наричат *логически или булеви*. Тези променливи могат да се използват и като модел на логически изказвания, всяко от които също така може да има две значения — истинно и неистинно.

Функциите на логически променливи, които също така могат да приемат само стойностите 0 и 1, се наричат *логически или булеви функции*. Математическият апарат, който установява основните правила за опериране с логически променливи, се нарича *логическа или булева алгебра* по името на нейния създател — английският математик Дж. Бул (1843 г.).

По-нататък ще използваме три основни логически функции, които бяха споменати в предната глава:

а) *логическо отрицание*  $\bar{x}$  ( $\bar{x}$ ) — чете се „не  $x$ “ и означава, че  $x=0$ , ако  $x=1$ , и обратно:  $x=1$ , ако  $x=0$ ;

б) *логическо умножение* ( $x_1 \cdot x_2$ ) или *конюнкция*. Нейната стойност е равна на 1 само когато  $x_1=1$  и  $x_2=1$ ;

в) *логическо събиране* ( $x_1 + x_2$ ) или *дизюнкция*. Стойността ѝ е равна на единица, ако  $x_1=1$  или  $x_2=1$ .

Основните тъждества (аксиоми) на булевата алгебра са следните:

$$\begin{array}{ll} x \cdot x = 0. & x \cdot 0 = 0. \\ x + x = 1. & x + 0 = x. \\ x \cdot 1 = x. & x \cdot x = x. \\ x + 1 = 1. & x + x = x. \end{array} \quad (2.28)$$

В булевата алгебра са валидни и четири основни закона:

а) *комутативен (разместителен):*

$$x_1 + x_2 = x_2 + x_1; \quad (2.29)$$

$$x_1 \cdot x_2 = x_2 \cdot x_1; \quad (2.30)$$

б) *асоциативен (съдружителен):*

$$(x_1 + x_2) + x_3 = x_1 + (x_2 + x_3) = x_1 + x_2 + x_3; \quad (2.31)$$

$$(x_1 \cdot x_2) x_3 = x_1 (x_2 \cdot x_3) = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3; \quad (2.32)$$

в) *дистрибутивен (разпределителен):*

$$x_1 (x_2 + x_3) = x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3; \quad (2.33)$$

$$x_1 \cdot x_2 + x_3 = (x_1 + x_3) (x_2 + x_3). \quad (2.34)$$

г) закон на инверсията

$$\overline{x_1 + x_2} = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2}; \quad (2.35)$$

$$\overline{x_1 \cdot x_2} = \overline{x_1} + \overline{x_2}. \quad (2.36)$$

Чрез тези тъждества и закони всяка релейно-контактна схема може да се запише с логически уравнения, които да преобразуваме в подходяща форма.

#### 2.9.3. ПРИЛОЖЕНИЕ НА БУЛЕВАТА АЛГЕБРА ЗА АНАЛИЗ НА РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНИ СХЕМИ

За да опишем една релейно-контактна схема с булева функция, трябва да имаме предвид следните основни правила:


1. Всеки контакт от релейно-контактната схема съответства на булева променлива и се записва като  
 $x$  — при н. о. контакт,  
 $\bar{x}$  — при н. з. контакт.

Проводимостта на верига с произволен брой контакти се разглежда при условие, че апаратите, на които принадлежат тези контакти, са включени. Следователно можем да запишем:  
 $x=1$  и  $\bar{x}=0$ .

2. Операцията ИЛИ (дизюнция) съответствува на паралелно свързване на контакти или участъци от схемата.

3. Операцията И (конюнция) съответствува на последователно свързване на контакти или участъци от схемата.

4. Всяка булева функция съответствува на проводимостта между двета полюса (+ и — или фаза и 0) на релейно-контактната схема, която е равностойно на състоянието на намотката на релейно-контактния апарат, включен между тях. Когато функцията приеме стойност 1, намотката е възбудена и съответният апарат е включен.

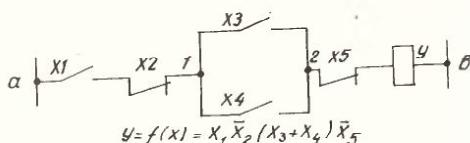

Фиг. 2.76. Контактна схема и съответната ѝ булева функция

Да разгледаме съставянето на булевата функция на схемата на фиг. 2.76. За удобство ще я разделим на участъци, в които се реализират основните логически функции. Такива са участъците между точките  $a$  и  $I$ ,  $I$  и  $2$ ,  $2$  и  $b$ .

В първия участък ( $a-I$ ) е реализирана операцията И с един н. о. ( $x_1$ ) и един н. з. ( $x_2$ ) контакт. Булевата функция, съответстваща на този участък, ще бъде

$$x_1 \cdot \bar{x}_2.$$

Във втория участък е реализирана операцията ИЛИ с двата н. о. контакта  $x_3$  и  $x_4$ . Съответната булева функция е

$$x_3 + x_4.$$

Третият участък се състои от н. з. контакт  $\bar{x}_5$ .


Трите участъка са свързани последователно, което съответства на логическо умножение (И). Булевата функция на разгледаната схема окончателно ще има вида

$$y = f(x) = (x_1 \cdot \bar{x}_2)(x_3 + x_4)\bar{x}_5. \quad (2.37)$$


Използващето на основните тъждества и закони на булевата алгебра позволява преобразуване на получените функции за опростяването им, т. е. намаляване на броя участващи контакти.

Булевата функция на схемата на фиг. 2.77 а има вида
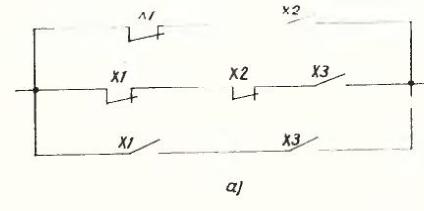
$$y = \bar{x}_1 \cdot x_2 + \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot x_3. \quad (2.38)$$



а)

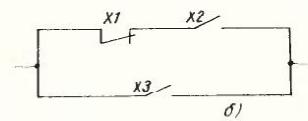

б)

Фиг. 2.77. Опростяване на контактни схеми с помощта на булева алгебра  
 а) първоначална схема; б) опростена схема

който може да се запише:

$$y = \bar{x}_1(x_2 + \bar{x}_2 x_3) + x_1 \cdot x_3. \quad (2.39)$$

Ще преобразуваме най-напред израза в скобите, като използваме равенството

$$x_2 + x_2 \cdot x_3 = x_2(1 + x_3) = x_2 \cdot 1 = x_2, \quad (2.40)$$

получено в съответствие с аксиомите (2.28).

Тогава в скобите на (2.39) ще заместим  $x_2$  с еквивалентния му израз  $x_2 + x_2 \cdot x_3$ .

Получаваме

$$y = \bar{x}_1(x_2 + x_2 \cdot x_3 + x_2 x_3) + x_1 x_3, \quad (2.41)$$

което по-нататък може да се преобразува във вида

$$y = \bar{x}_1[x_2 + x_3(\bar{x}_2 + x_2)] + x_1 x_3. \quad (2.42)$$

Тъй като съгласно (2.28)  $\bar{x}_2 + x_2 = 1$ ,

$$y = x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_1 x_3 = x_1 x_2 + x_3(x_1 + x_1) = x_1 \cdot x_2 + x_3. \quad (2.43)$$

На последния израз отговаря схемата на фиг. 2.77 б, която съдържа само 3 контакта вместо 7 в първоначалната схема.

#### 2.9.4. ОБЩА СТРУКТУРА НА ПРОГРАМИРУЕМИЯ АВТОМАТ

В разгледаните досега релейни схеми функциите се задават и решават чрез реализиране на електрически съединения (твърди връзки) между елементите на системата (апарати и контакти). Изменението на тези функции изисква съответно изменение на съществуващите връзки. Затова системите за автоматизация, изградени на този принцип, се наричат системи с твърда или аппаратна логика.


В програмируемия автомат булевите уравнения се решават от електронноизчислителна машина (ЕИМ) в съответствие със зададената в оперативната ѝ памет програма. В този случай изменението на функциите на системата се свежда до съответно изменение на програмата на ЕИМ. Такива системи се наричат *системи с гъвкава (програмируема) логика*.

Може да се приеме, че програмируемият автомат се получава в резултат на замяната на твърдата логическа схема в релейните системи за управление с ЕИМ. При това конструкцията на машината може да бъде значително опростена, тъй като тя трябва да извърши ограничен брой операции, свързани с решаването само на булеви функции.

Общата структура на програмируемият автомат е показана на фиг. 2.78. Основният му компонент е *централният процесор*, който извършва необходимите аритметични операции, *памет*, в която се записват състоянията на входните величини, както и съответните инструкции за обработката им във вид на булеви функции, *входни и изходни устройства*, свързани чрез датчици и изпълнителни механизми с обекта за управление. Съществен елемент е и устройството за програмиране — *програматор*, което може да обслужва произволен брой единични автомати.

Използването на електронноизчислително устройство внася една съществена особеност в работата на програмируемия автом-

ат. В системите с твърда логика решаването на отделните булеви уравнения се извършва паралелно и независимо едно от друго, т. е. всички сигнали се обработват в момента на постъпването им. ЕИМ обаче във всеки момент може да извършива само една

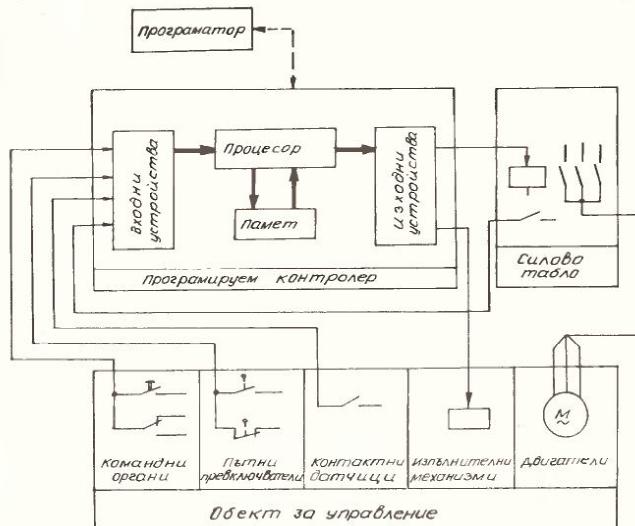

Фиг. 2.78. Структура на система за управление с програмируем автомат

единствена операция. Това налага циклична работа на автомата, който последователно „обхожда“ всички входове и изходи и изпълнява свързаните с тях инструкции, които са записани в паметта. Това изисква входните въздействия (сигнали) също да се записват в специално отделена за това част от паметта, тъй като не могат да се обработват в момента на постъпването им.

В съществуващи програмируеми автомати се осъществяват няколко различни *вида цикли*, които зависят от конкретния модел:

а. Всички входни сигнали се прочитат в началото на цикъла, а изходните се управляват, след като се решат всички булеви уравнения, определящи работата на автомата.

б. Всички входни сигнали се прочитат в началото на цикъла, а всеки изходен сигнал се формира след решаване на съответната функция.

в. За всяка отделна функция се прочитат необходимите входове и се формират съответните изходи.

Времетраенето на един цикъл на автомата е няколко  $\mu$ s (отделните операции се изпълняват за около  $1 \mu$ s) и това реално създава впечатление за едновременно решаване на всички булеви функции, така както това се извършва в схемите с твърда логика.

Първите модели на програмируеми автомати (програмируеми контролери) бяха предназначени само за изпълнение на функциите на релейните (дискретни) системи за управление. Развитието на микропроцесорната техника позволи значително разширяване на тези функции, към които се добавиха:

регистриране и обработка на данни за състоянието на управляемия обект

диагностика на състоянието на системата за управление, връзка с други програмируеми автомати и ЕИМ.

Всичко това разшири областта на приложение на програмируемите автомати и ги превърна в едно модерно техническо средство за управление на технологични машини, агрегати и линии във всички отрасли на промишлеността.

## 2.9.5. ПРОГРАМИРАНЕ

Програмирането на логическите функции на автомата се осъществява с помощта на специално устройство за въвеждане на програмата (програматор, програмна конзола). Програмата първоначално се записва в паметта на програматора и след проверка с помощта на специално входно-изходно устройство се предава в паметта на автомата във вид на изпълними машинни инструкции за централния процесор.

Наред с това програматорът може да осъществява контрол по изпълнението на програмата и изменение във връзка с желано изменение или разширение на функциите на системата.

По сложност програматорът е съизмерим с програмируемия автомат. Понякога дори е по-скъп, но един програматор може да обслужва няколко автомата.

На фиг. 2.79 е показан външният вид на командното табло на програматора на произвежданния у нас програмируем автомат „Програма 700“, което служи за записване и въвеждане на програмата.

Всяка програма се състои от последователни команди и оператори, към които трябва да се приложат. Използваните команди са от вида:

ЗПМ — запомняне (начало на програмата).


ВВД — въвеждане,

ИЗТР — изтриване,

ИЗХ — изход (край на програмата),

НЕ — логическа функция НЕ,

И — логическо умножение,  
ИЛИ — логическо сумиране,  
ПРЛ — паралелно свързване на вериги,  
ПСЛ — последователно свързване на вериги,

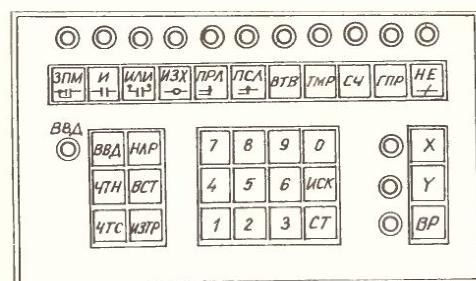


Фиг. 2.79. Командно табло на програматор

СТ-(стъпка) — завършване на програмна команда, и се реализират чрез натискане на съответния бутон на командното табло (фиг. 2.79).

Бутоните с означение  $X$  и  $Y$  и цифрите от 0 до 9 служат за въвеждане на операторите, с което се изпълняват съответните команди. Тези оператори съответстват на контактите и апаратите от контактната схема.

Програмата се въвежда на отделни последователни стъпки (команди), всяка от които съответства на една елементарна логическа операция от типа НЕ, И, ИЛИ.

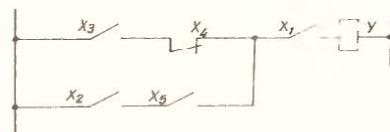

Фиг. 2.80. Релейно-контактна схема за програмата от табл. 2.3

Ще разгледаме съставянето на програма за реализиране на функциите на схемата на фиг. 2.80. Булевото ѝ уравнение има вида

$$Y = (x_3 \cdot x_4 + x_2 \cdot x_5)x_1. \quad (2.44)$$

Таблица 2.3

№ на програмната стъпка	Команди за извършваните логически операции	Оператор
0	ЗПМ	$x_3$
1	И+НЕ	$x_4$
2	ЗПМ	$x_2$
3	И	$x_5$
4	ПРЛ	
5	И	
6	ИЗХ	$x_1$

Командата ЗПМ се използва за въвеждане на първата входна променлива за всеки клон от схемата (табл. 2.3). В края на всяка междинна стъпка след въвеждане на оператора се въвеждат и командите ВВД и СТ, с които междинният резултат се записва в специално отделената памет на автомата и се подготвя за програмиране следващата стъпка.

Езикът, на който се записват програмите, е свързан непосредствено със съответните логически уравнения на релейните схеми и използването му не изисква никаква специална подготовка.

#### 2.9.6. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

**Основните предимства** на програмируемите автомати са:

малки размери и тегло,

намаляване на времето за реализиране на системата за управление — до 15% в сравнение с времето за монтиране на аналогични релейни схеми,

бързо и удобно изменение на обхвата и функциите на системата, възможност за автодиагностика, което значително намалява времето за търсне и отстраняване на повреди и повишава надеждността на системата,

възможност за въвеждане на допълнителни функции за обработка и регистриране на данни за състоянието на обекта за управление.

Тези предимства определят непрекъснатото разширяване на областите на приложение на програмируемите автомати за управление на дискретни технологични процеси във всички отрасли на промишлеността. Основен недостатък си остава сравнително високата цена, което прави използването им икономически оправдано само за замяна на сравнително сложни релейни схеми.

#### Въпроси и задачи

1. Какво означава понятието „автомат“ в теорията на автоматичното управление? Дайте примери за технически устройства, които могат да се разглеждат като „автомат“.

2. Съставете няколко произволни комбинации от и. о. и и. з. контакти и напишете съответстващите им булеви функции.

3. Опростете следните булеви уравнения, като начертаете и релейните схеми, съответстващи на първоначалните и на опростените уравнения:

$$a) \bar{x}_1x_2 + x_1\bar{x}_3 + x_1 \cdot x_2;$$

$$b) \bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3.$$

4. По какво се различава програмируемият автомат от съответстващата му релейна система за управление?

### 2.10. АВТОМАТИЧНО ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ

#### 2.10.1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

За осъществяване на определен технологичен процес, работните органи на машините трябва да извършат комплекс от движения (операции) в определен ред, т. е. по определена програма. В най-общ смисъл всяка машина, която изпълнява автоматично определен работен цикъл (напр. във функция от времето или пътя) може да се разглежда като машина с програмно управление. На практика понятието *програмно управление* се употребява в значително по-тесен смисъл, като обхваща само онези системи за управление, които позволяват бързо и удобно изменение на програмата в сравнително широки граници.

В зависимост от начина на задаване на програмата съществуват две основни системи за програмно управление: системи с циклическо програмно управление и системи с цифрово програмно управление.

*В системите с циклическо програмно управление* програмата се задава с помощта на електромеханични устройства: превключватели, командаапарати, щепселни комутатори и др. В тях се програмира редът на преместванията на работните органи, а размерът на преместванията се установява чрез изменение на положението на съответните крайни превключватели или на превключвателите ги ограничители.

*За системите с цифрово програмно управление* е характерно задаването на програмата в числов вид с перфокарта, перфолента или магнитна лента. В зависимост от характера на програмирането величини тези системи се разделят на:

*позиционни системи*, в които се програмират само отделните позиции на работните органи, без да се интересуваме от точната траектория на преместването им от една позиция в друга;

контурни системи, наречени още *непрекъснати*, в които се програмира цялата траектория на преместване на работните органи.

Както позиционните, така и контурните системи могат да бъдат отворени и затворени. В отворените системи липсва обратна връзка. Подвижните органи се задвижват с устройства за дискретни премествания (стъпкови двигатели, спирачни механизми и др.). В затворените системи непрекъснато се следи траекторията на работните органи с помощта на обратна връзка.

Като частен случай на системите за програмно управление могат да се разглеждат *копирните системи*, в които програмата се задава във вид на плоски или пространствени шаблоани (копири), чито очертания точно съответствуват на необходимата траектория на преместване на работния орган на машината.

#### 2.10.2. ЦИКЛОВО ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ

Системите с циклово управление са най-простите системи за програмно управление. Те задават определен ред в движението на работните органи на машината, посоката и скоростта на тези движения. Големината на преместванията не се програмира чрез устройството, а се задава чрез преместване на пътни превключватели или задействуващите ги опори, които контролират съответните премествания.

На фиг. 2.81 е показан опростено външният вид на командаапарат за циклово програмно управление. Върху въртящия се барабан 2 от изолационен материал са монтирани контактните пластини 3, захранвани с напрежение чрез контактния пръстен 1. Успоредно на барабана върху изолационната рейка 8 са монтирани контактите 7, всеки от които е свързан с намотката на едно от релетата P. Барабанът се върти чрез стъпков механизъм 4, 5, задвижван от електромагнита 6.


На всяка позиция на барабана в зависимост от разположението на контактните пластини 3 се подава напрежение към съответните междинни релета P, които изпълняват необходимите превключвания в силовите вериги на изпълнителните (контактори, двигатели). След завършване на всеки участък от технологичния цикъл се дава команда на електромагнита 6, който завърта барабана на следващата позиция. Програмата се изменя чрез разместяване на контактните пластини 3 върху барабана.

По-често програмата се задава с щекерни превключватели и стъпкови избирачи.


На фиг. 2.82а е показана принципната схема на такава система за циклово програмно управление. Характерни елементи са щекерното устройство и стъпковият избирач СИ, който при пода-

ване на импулс премества подвижната си контактна система с един стъпка и така включва различни електрически вериги.

След настройването на машината и включването ѝ стъпковият избирач е в позиция 1. Захранват се всички релета, в чиито вериги е поставен щекер. Така се задава необходимата посока и скорост на преместване, с които започва движението на съответния работен орган. След извършване на необходимото преместване се задействува крайният превключвател KИ1 (фиг. 2.82 б), който включва релето за управление РУ. То захранва стъпковия избирач, който премества подвижната си контактна система в позиция 2 и с това прекъсва захранването на релето P1 и движението на работния ор-

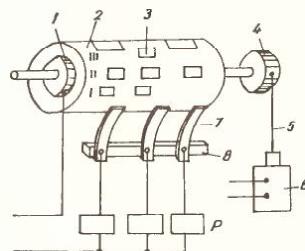

Фиг. 2.81. Командаапарат за циклово програмно управление

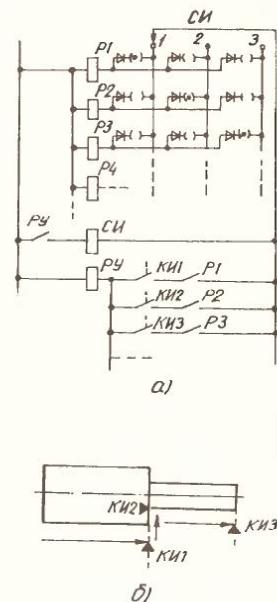

Фиг. 2.82. Система за циклово програмно управление с щекерно табло

ган. На тази позиция отговаря друга комбинация на включване на релетата, а следователно и друга посока и скорост на движение. Същевременно захранващата верига на управляващото реле чрез н. о. контакт на релето P2 се прехвърля към втория краен превключвател KИ2. При достигане на KИ2 стъпковият избирач се превключва на трета позиция. Това води до друга комбинация на включване на релетата според поставените щекери и следователно до нова промяна на посоката и скоростта на преместването. Сега захранващата верига на РУ е включена към крайния превключвател KИ3 и следователно движението в новата посока ще продължи до достигането му.

Циклограмата на преместванията на подвижния орган в границите на един работен цикъл при тези системи е обикновено правоъгълна. Големината на преместванията във всяка от необходимите посоки се задава чрез преместване на съответния краен изключвател *K11*, *K12* и т. н. или на превключващата го опора. Обикновено крайните изключватели се монтират неподвижно и се огърят в специален блок, а задействуващите го опори се монтират в специални канали върху подвижния орган на машините.

Съвременните щекерни полета са с твърде големи размери (до  $40 \times 40$  и повече), което в съчетание с  $8 \div 10$  крайни превключвания позволява програмирането на много сложни цикли на обработка.

Циковите системи за програмно управление са много по-прости в сравнение с цифровите, но изискват много време за пренастройка, затова са по-подходящи за машини, които не изискват честа смяна на работния цикъл.

#### 2.10.3. ЦИФРОВО ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ

Задаване на програмата. В системите за цифрово програмно управление (ЦПУ) за разлика от циковите се програмира не само редът, но и големината на преместванията. При това всички данни на програмата (посока, големина и скорост на движението) се дават в цифров вид.

Траекторията на работния орган на машината се записва в програмата чрез координатите на определен брой точки от нея в предварително определена координатна система. Ако траекторията на работния орган се състои само от праволинейни участъци, в програмата се записват само координатите на крайните точки, като между тях се дава посоката и скоростта на движението (фиг. 2.83 а). Ако обаче траекторията включва и криволинейни участъци, в програмата трябва да се запишат координатите на по-голям брой точки, които да определят траекторията с достатъчна точност (фиг. 2.83 б). Движенето между две съседни точки от криволинейния участък се управлява от специални интерполяционни устройства.


В обикновената десетична система всяко число се представя като сума от отделните му цифри, умножени с числото 10 на степен, зависеща от мястото на цифрата. Напр. числата 236 и 5,72 могат да се запишат така:

$$2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0,$$

$$5 \cdot 10^0 + 7 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2}.$$

За да запишем едно число в десетична система върху някакъв физически програмоносител, всеки от използваниите елемен-

ти трябва да има по 10 фиксиранi положения. Броят на елементите зависи от максималното число, което трябва да се запише. Напр. за записване на всички числа от 0 до 999 са необходими три елемента с по 10 фиксиранi положения. Могат да се изпол-

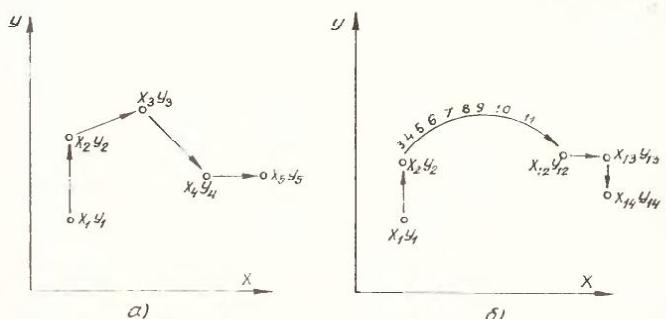

Фиг. 2.83 Програмиране на траекторията на работния орган

зуват декадни превключватели, стъпкови броячи и др. Обаче основните контактни и безконтактни елементи, участващи в схемите за управление, имат само две фиксиранi състояния: включено и изключено (релса), запушено и отпусено (транзистори), наситено и ненаситено (феритни елементи). Затова е много по-удобно числата от програмата да се записват в двоична система в която всяко число се изразява с комбинация от 2 цифри — 0 и 1, умножени по две на определена степен. Напр. числото 13 в двоична система може да бъде представено във вида

$$1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

и ще се запише като 1101.

Аналогично двоичното число 10011 може да бъде дешифрирано като

$$1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 19$$

в десетична система.

В табл. 2.4 са записани в двоична система първите 10 числа от десетичната.

Таблица 2.4

Десетична система	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Двоична система	00001	00010	00011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010

Едно десетично число се записва в двоична система по следното правило. Делим последователно числото на 2; при всяко деление записваме 0, ако числото се е разделило без остатък, и 1, ако има остатък 1; всяко следващо деление извършваме, като премахнем остатъка от предното. Получените от горе на долу цифри 0 и 1 записваме от дясно наляво. Например десетичното число 12 може да се приведе в двоична система по следната схема:


$$\begin{array}{rcl} 12:2=6 \text{ остатък } 0 \\ 6:2=3 \quad 0 \\ 3:2=1 \quad 1 \\ 1:2=0 \quad 1 \end{array}$$

и се записва като 1100. Дясната колона от 0 и 1 представлява остатъците от делението на 2.

От казаното дотук се вижда, че за записване на едно число в двоична система са необходими много повече елементи, отколкото при десетичната (около 3 пъти повече), но затова тък всеки елемент трябва да има само две фиксирани състояния. Записването на числата чрез релейни схеми от безконтактни елементи е бързо и удобно.

Съществуват и други форми на записване. Често се използва двоично-десетичен код, в който всяка цифра от десетичното число се кодира поотделно в двоичен код.

Носители на програмата в системите за цифрово програмно управление най-често са перфоленти, перфокарти или магнитни ленти. *Перфолентите* се изработват от хартия или целулонд и имат обикновено 5 или 8 пътечки. На фиг. 2.84 е показан един от възможните начини за записване на програмата, като върху

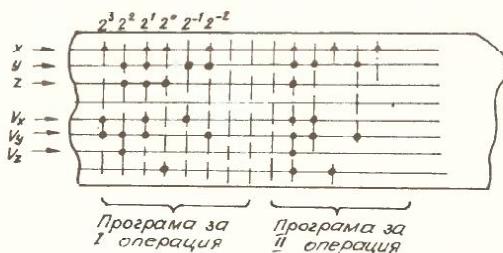

Фиг. 2.84. Записване на програмата на перфолента

всяка пътечка се записват определени команди — размерът на преместването по трите координатни оси  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$ , скоростта на преместването по трите координатни оси  $v_x$ ,  $v_y$ ,  $v_z$ . Средната пътечка, перфорирана непрекъснато с друг размер на отверстията,


е водеща. Размерът на преместванията се записва в двоичен код, като пробитият отвор отговаря на 1, а липсата му — на 0. За записване на програмата за всеки прекод са отделени определен брой редове, зависещ от размерността на записваните числа. Напр. в първите три пътечки на перфолентата (фиг. 2.84) са записани големините на преместванията по трите координатни оси, представляващи съответно

$$\begin{aligned} X &= 101101, \\ Y &= 011011, \\ Z &= 011100. \end{aligned}$$

При приетите степени на 2 за вски ред не е трудно да се определи, че горните координати в десетична система са равни съответно на 19,25; 6,75 и 7,00. Програмата се записва от специални перфорации устройства и се прочита от електромеханични (контактни или безконтактни) устройства. На фиг. 2.85 а е показано контактно четящо устройство. При наличие на перфорация върху лентата 1 щифтът 2 се премества нагоре, при което се отваря контактът 3 и се затваря контакт 4, в резултат на което се извършват и съответните превключвания в схемата на записващото устройство.

Броят на контактните щифтове е равен на броя на пътечките на перфолентата.

Контактните четящи устройства са сравнително прости, но имат недостатъци — малка скорост (до 20 реда в секунда) и из-

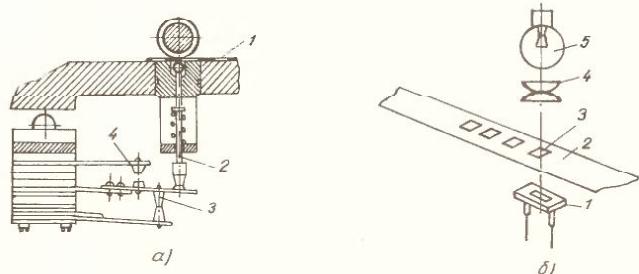


Фиг. 2.85. Прочитателни устройства — контактно (а) и фотоелектрическо (б)

носване на програмоносителя, което налага замяната му след определен брой прочитания.


Значително по-съвършени са фотоелектрическите четящи устройства (фиг. 2.85 б), при които лентата 2 се осветява от

оптическо устройство 4 и 5, а разположеният под всяка пътешка фотоелемент 1 изпраща сигнал в зависимост от това, дали съответният отвор 3 е перфориран или не.

Програмата може да се запише и на **магнитна лента** във вид

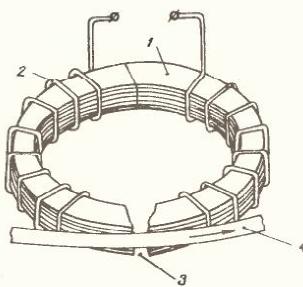

Фиг. 2.86. Електромагнитна глава за четене и запис

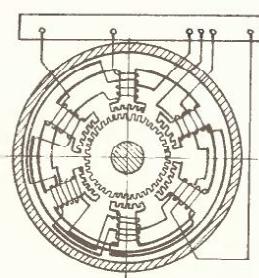

Фиг. 2.87. Сътников двигател

на последователност от намагнитени и ненамагнитени участъци, отговарящи на 1 и 0. Записът се прочита от магнитни глави (фиг. 2.86) с кръгла форма на магнитопровода 1. При подаване на импулс в намотката 2 във въздушната междина 3 се създава магнитно поле и съответният участък на лентата 4 се намагнитва. За прочитане на записа намотката 2 се свързва към усилвателно устройство. При движение на магнитната лента се индуцира импулс всеки път, когато покрай въздушната междина премине намагнитен участък.

Магнитната лента позволява записване и многоократно прочитане на програмата с голяма скорост. Могат да се записват различни програми. Недостатък е невъзможността за визуален контрол на записаната програма.

**Изпълнителни електрически двигатели.** За задвижване на подвижните органи на машините с програмно управление обикновено се използват двигатели за постоянен ток, чието честота на въртене се регулира в широк обхват. Обаче системите за програмно управление често поставят по-високи изисквания към двигателите по отношение на динамичните им качества (бързодействие, малък инерционен момент, значителна претоварваща способност).

Тези изисквания не могат да се удовлетворят от двигателите с нормално изпълнение и налагат създаването на специални ти-

пове двигатели. Между тях можем да споменем двигателите с печатни намотки, нанесени върху ротор с формата на диск. За създаването на магнитен поток се използват постоянни магнити. Тези двигатели имат много малка електромеханична времеконстанта, но и малка претоварваща способност.

В последно време търдео широко разпространение получиха т. нар. **високомоментни двигатели**. Големият динамичен момент се създава главно чрез специална магнитна система (и тук възбудждането е от постоянни магнити) и подобрени условия на комутация.

Характерни за задвижването на машините с програмно управление са **стъпковите двигатели**, които представляват разновидност на синхронните двигатели с явно изразени полюси. На фиг. 2.87 е показано устройството на стъпков двигател. Двигателят е трифазен. На всяка фаза съответствува двойка диаметрално разположени полюси. Повърхността на полюсите е назъбена (по 5 зъба на всеки полюсен накрайник). Роторът е назъбен по същия начин, като съдържа 32 зъба.

Поради различния брой зъби роторът може във всеки момент да бъде симетричен само спрямо една от fazите на статора.


Статорната намотка се захранва напрежение с импулсна форма, като импулсите се подават последователно на трите фази на намотката. След като е бил симетричен спрямо една от fazите, при подаване на импулс на съседната фаза роторът се завърта на една стъпка, стремейки се да заеме симетрично положение спрямо нея. Големината на стъпката зависи от съотношението на броя на зъбците на статора и ротора и от броя на чифтовете полюси. Сумарният ъгъл на завъртане на ротора е пропорционален на броя на импулсите, а ъгловата скорост — на честотата им.

Стъпката на съвременните стъпкови двигатели е от порядъка на  $1 \div 2^\circ$ , а максималната честота на захранващите импулси достига  $10 \div 15$  kHz.

**Преобразуватели за обратна връзка.** Важен момент от затворените системи за цифрово програмно управление е преобразувателят (датчикът) за преместване, който осъществява обратната връзка по програмриания параметър. В системите за програмно управление от преобразувателя се изисква голяма точност и обхват на измерване до два и повече т. Механичните премествания се преобразуват в пропорционален електрически сигнал от различни преобразуватели. Според вида на изходния си сигнал те се делят на две големи групи: аналогови и дискретни.

**Преобразувателите от аналогов тип** преобразуват механичното преместване в пропорционална на него електрическа величина — най-често напрежение. Тъй като запазването на строго линейна зависимост между входната и изходната величина в широк обхват е много трудно, тези преобразуватели се използват сравнително рядко.

**Дискретните преобразуватели** преобразуват механичното преместване в пропорционален брой импулси или в определен код. В зависимост от начина на преобразуването преобразувателите могат да бъдат индуктивни, капацитивни, оптически и др.

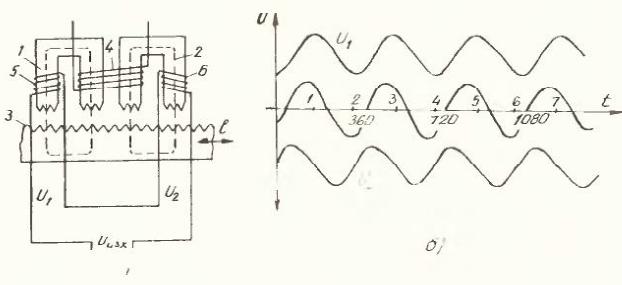

Фиг. 2.88. Индуктивен преобразувател (датчик) на преместване

На фиг. 2.88 а е показана една характерна конструкция на индуктивен дискретен преобразувател на преместване. Неподвижната му част се състои от магнитопроводите 1 и 2, на които са поставени захранващата намотка 4 и изходните намотки 5 и 6. Подвижната част на преобразувателя 3 е назъбен гребен. Намотката 4 се захранва от променливо напрежение с повишена честота.

При движението си успоредно на магнитопроводите зъбният гребен преминава последовательно през две крайни положения. Първото съответства на разположение на зъбите на магнитопровода с намотките и зъбния гребен точно един срещу друг и следователно на максимална магнитна проводимост за магнитния поток, създаван от захранващата намотка. Второто съответства на разположение на зъбите на рейката точно срещу междинните на зъбите на магнитопровода и определя минимална магнитна проводимост за магнитния поток. При първото положение индуцираното е. д. н. в намотките 5 и 6 ще бъде максимално, а при второто положение — минимално. Или при движението на зъбния гребен амплитудата на е. д. н. ще се изменя непрекъснато между минималната и максималната стойност, като стъпката на изменение е равна на ширината на един зъб на магнитопровода.

На фиг. 2.88 б е показано условно изменението на изходното напрежение  $U_1$  на намотката 5 във функция от преместването. Магнитопроводът 2 е изместен спрямо него на половина стъпка, поради което е. д. н.  $U_2$  на намотката 6 е изместено спрямо  $U_1$  на


90 електрически градуса (две стъпки преместване съответстват на 360 електрически градуса). Двете намотки са свързани противопосочно и затова  $U_2$  е представено като „отрицателно“ — изместено с фаза 180° спрямо възбуджащото напрежение на намотката 4. Сумарното напрежение  $U_{\text{изх}}$  вече има нулеви стойности във всяка стъпка.

Използването на два магнитопровода прави изходния сигнал на преобразувателя чувствителен към посоката на преместване, тъй като в зависимост от нея фазовата разлика между е. д. н. в изходните намотки и възбуджащото напрежение на намотка 4 се изменя с 90°.

Изходът на преобразувателя обикновено се свързва към формировател на импулси, който формира импулс при преминаване на изходното напрежение през минимална или максимална стойност.

Широко разпространен измерителен преобразувател от индуктивен тип е т. нар. **индуктосин**. В него се използва изменението на взаимното разположение на две намотки, едната от които се захранва с променливо напрежение. Индуцираното е. д. н. в другата се изменя във функция от разположението им.

В **линейния индуктосин**, чиято конструкция е показана схематично на фиг. 2.89, двете намотки са с печатно изпълнение върху плоски изолационни пластини, едната от които е неподвижна, а другата е закрепена към подвижния орган на машината, чиято траектория се контролира. Обикновено намотката 2, разположена върху подвижната част 1, се захранва с напрежение с повишена честота. Индуцираните е. д. н. в намотките 4 и 5, разположени върху неподвижната част 3, се изменят периодично между минималната и максималната стойност в зависимост от взаимното им разположение със захранващата намотка 2 (е. д. н. е максимално, когато са точно една срещу друга). Както в разгледания преди това индуктивен преобразувател и тук се изпол-

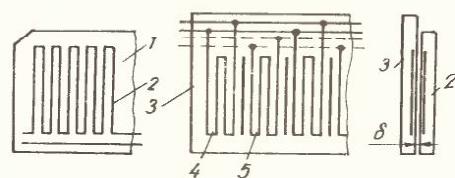

Фиг. 2.89. Индуктосин

зуват две намотки, чието напрежение са дефазирани на 90° за определяне на посоката на преместване.

Структура на системите за ЦПУ. Системите за ЦПУ биват два основни вида — отворени и затворени.

В отворените системи за управление подвижните органи се задвижват най-често от стъпкови двигатели с точно определен ъгъл на завъртане на ротора си, пропорционален на постъпилия в захранващата му намотка брой импулси. Затова в този случай не




Фиг. 2.90. Структура на отворена система за програмно управление

е необходима обратна връзка по положението на задвижвания орган, която да следи за изпълнението на програмираното му преместване.

Структурната схема на отворена система за програмно управление е показана на фиг. 2.90. Преобразувателното устройство преобразува програмириания размер на преместването в съответен брой импулси, с които се захранва стъпковият двигател, осъществяващ преместването непосредствено или чрез хидравличен усилвател. Движението по всяка координата се осъществява от отделен стъпков двигател.

На фиг. 2.91 е показана блоковата схема на затворена система за цифрово програмно управление на подвижния орган по една от координатите. Програмата, записана на програмоносители, се прочита от подходящо четящо устройство. Към системата за управление на задвижваният орган се подават необходимите команди за посоката и честотата на въртене, а програм-

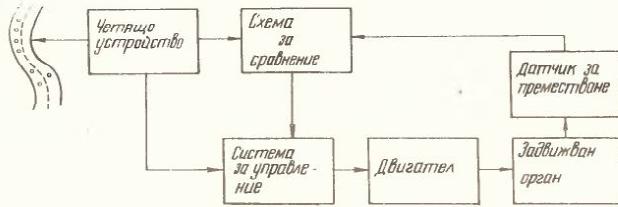

Фиг. 2.91. Структура на затворена система за програмно управление

мирианият размер на преместването се записва в т. нар. схема за сравнение. Когато задвижваният орган измине разстояние, равно на програмираното (контролирано чрез датчика за преместване), схемата за сравнение дава команда за спиране на движението.

Аналогично се управлява движението и по другите координатни оси.

Затворените системи за програмно управление са по-сложни, но осигуряват по-голяма точност и имат по-добри динамични качества.

### Въпроси и задачи

- Какво наричаме система за програмно управление? По какво се различава тя от обикновените системи за управление?
- Посочете работни машини, които според вас биха могли да се автоматизират с помощта на системи за програмно управление.
- Защо в системите за ЦПУ програмата се записва в двоичен код?

## 2.11. МОНТАЖ И НАСТРОЙКА НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

### 2.11.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Въвеждането на все по-сложни във функционално и структурно отношение системи за автоматизация е свързано със значително увеличаване на електрическата част на металорежещите машини — от 10% до около 25% от стойността им, а за някои сложни машини с програмно управление и до 50%.

Част от участващите в системата за управление електрически апарати е концентрирана в предназначени за целта шкафове, пултове, ниши и др., а друга част е разположена на различни места в машината. Това изисква разклонена мрежа от електрически проводници, които да свързват всички елементи в единна система, осъществяваща определени функции.

Въпросите за рационалния монтаж на елементите за управление и свързващите ги проводници придобиват все по-голямо значение. Правилният монтаж е важно условие за надеждността и правилната работа на елементите за управление и на машината като цяло. Той определя до голяма степен условията на обслужване на електрическото задвижване, които включват откриването на неизправности, ремонт и замяна на отделни елементи и др.

Най-добър начин за монтаж на електроконтактната апаратура (реле, контактори) представлява вграждането ѝ в специални ниши, разположени в корпуса на машината, което е възможно само в някои случаи. Когато това е невъзможно или нецелесъобразно, апаратите за управление се монтират в специално конструиран електрошкаф или шкаф за управление. Апаратите за управление са монтирани вертикално върху табло, метално или от изолационен материал. Достъпът до апаратите е през врата, уплътнена с гумени или ду напрено ленти, за да се намали до минимум проникването на прах. Вратите на шкафа се заключват

или се предвижда блокировка, която прекъсва захранващото напрежение при отварянето им.

*Апаратите за управление* се монтират върху таблото така, че дължината на свързвашите проводници да бъде минимална. Апаратите, чиито функции са свързани (реверсивни контактори, контактор и термично реле), се разполагат елип до друг. В горната част на таблото се монтират елементите, които отделят по-голямо количество топлина — сelenови изправители, мощнни съпротивления и др. Най-отдолу почти винаги са монтирани съединителни клеми. Препоръчва се обособените възли от електронни елементи да бъдат отделени по подходящ начин (чрез специални обвивки, кутии и др.) от мощните силови елементи, през които противчат големи токове.

Електрическите съединения между апаратите в шкафа се осъществяват по различен начин, най-разпространени от които са следните:

a. Използване на твърд едноожилен проводник, чието форма се определя от работника, извършващ монтажа. За увеличаване на механичната здравина проводниците, отиващи в една посока, се свързват в спонове с помошта на металически или пластмасови ленти. Този начин на монтаж позволява бързо откриване на грешно изпълнени съединения и други неизправности на схемата. Сериозен недостатък е голямата му трудопоглъщаемост и необходимостта от по-висока квалификация на монтажника. Поради това той все повече се измества от останалите начини.

b. Монтаж на проводниците с пластмасови канали, които се монтират хоризонтално и вертикално върху монтажното табло. Страниците стени на канала са перфорирани за извеждане на проводниците към изводите на съответните апарати. За монтаж се употребява гъвкав многоожилен проводник.

Използването на пластмасови канали позволява значително по-бързо осъществяване на необходимите съединения. Този начин обаче изисква по-голяма до  $30 \div 40\%$  монтажна плът, което увеличава размерите на електрошкафа.

в. *X-монтаж*. При него съединителните проводници се прокарват от задната страна на монтажното табло по най-късото разстояние между апаратите. За присъединяването им към клемите на апаратите в таблото се правят съответни отвори. В този случай също се употребява гъвкав многоожилен проводник. Този начин на монтаж е много бърз и икономичен, но изисква достъп до обратната страна на монтажното табло, което не винаги е лесно осъществимо.

Друг основен елемент от системите за управление е пултът за управление, върху който са монтирани апаратите за ръчно управление — бутони и превключватели, сигналните лампи и измервателните уреди. Чрез него се осъществява непосредствена връзка между автоматизираната машина и обслужващия работник.

Затова правилният избор на мястото му, разположението на командните органи и конструктивното му изпълнение се определят от формата и характера на работното място. Обикновено той се разполага отпред или отляво на работника, за да може удобно да се управлява машината, като при това се следи нейната работа. При избор на място за пулта трябва да се има предвид, че разстоянието между него и работника не трябва да е по-голямо от 0,6 м (средна дължина на протегната ръка).

Според конструктивното си изпълнение пултовете за управление биват *неподвижни* (стационарни) и *подвижни*. Неподвижните представляват самостоятелен възел, който се прикрепва неподвижно към работната машина, така че да се осигури най-удобно обслужване. Подвижните пултове се конструират в две основни изпълнения: *висящи* и *преносими*. Висящите се използват при тежките металорежещи машини, където работната зона е твърде голяма. Пултът е свързан чрез метален или пластмасов гъвкав маркуз, през който преминават съединителните проводници, към подвижно рамо, което може да се върти свободно около оста си. За движване има отделен двигател.




Преносимите пултове се монтират на стойка и са свързани с гъвкав кабел с останалата част на задвижването.

Разполагането на командните апарати върху пултовете за управление трябва да бъде такова, че да отвлича минимално вниманието на работника от наблюдаването на хода на производствения процес и да му дава възможност за бързо реагиране, особено в аварийни положения.

Обикновено в горната част на пулта се монтират измервателните уреди и сигналните лампи. При това разположение те не се закриват с ръка през време на управление и могат непрекъснато и удобно да се наблюдават. В средната част на пулта се поставят командните органи, които се използват по-рядко (различни превключватели за промяна на скоростите и режимите на работа, задаващи потенциометри и др.). В долната част се монтират управляващите органи, които се използват най-често — командни, гускови и стопови бутони. Бутона за общо (аварийно) спиране се поставя най-отдолу, а понякога се монтира и на някоя от страниците стени на пулта. Използува се бутон със специална гъвкообразна форма, което улеснява бързото му задействуване.

Тъй като често върху пулта са монтирани голям брой едно типни органи за улесняване на управлението, особено при първоначално запознаване с машината, те се означават с *надписи* или *символи*. Използваните надписи трябва да са кратки, като същевременно ясно означават същността на операцията, например „Пускане“, „Стоп“, „Охлаждане“, „Затягане“, „Настройка“ и т. н. За предпочтание е вместо надписи да се използват специални символи при условие, че те достатъчно ясно и нагледно изразяват съответните операции. Някои от често срещащите се графични означения са показани в табл. 2.5.

Таблица 2.5

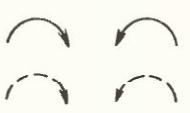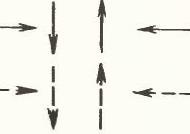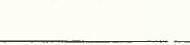Предназначение на органа за управление	Графично означение
Въртеливо движение на задвижвания орган в дадената посока	 а) продължително
	 б) само при въздействие на командния орган
Постъпательно движение в съответната посока	 а) продължително
	 б) само при въздействие на командния орган
Скорост на движението	  а) голяма
	 б) малка
Увеличаване на скоростта	
Затягане и отпускане на подвижния орган	
Охлаждане	

За увеличаване на нагледността графичните символи често се комбинират с условно символично означение на задвижвания орган, който се управлява от съответния команден апарат. Командните бутони се оцветяват в различни цветове. Най-унотребявани са черен или зелен за команда „включено“ и червен за „изключено“.

Електрическите съединения се изпълняват външно или скрито (вътрешно).

**Външният монтаж** на електрическите проводници се извършва в стоманени тръби, които ги защищават сигурно от вредното въздействие на околната среда и от механични повреди. Тръбите се закрепват към корпуса на машината. Това опростява монтажните работи и облекчава обслужването и ремонта на задвижването, но влошава външния вид на машината.

**Скрытият монтаж** на проводниците може също да бъде изпълнен в метални тръби, но се допуска използването на обикновени пластмасови маркучи и дори монтирането на проводника без специална защитна обвивка. Скрытият монтаж усложнява проектирането, тъй като предварително в корпуса на машината трябва да се предвидят канали, отвори и др. за проводниците. Трасето на проводниците трябва да се избере много внимателно, така че да осигури запита от механични повреди, достъпност, удобен монтаж, възможност за електрическо разединяване при демонтаж на отделни възли на машината.


На практика обаче е трудно и нецелесъобразно да се осъществи само външен или скрит монтаж. Обикновено тези две форми на изпълнение се съчетават така, че максимално да се използват предимствата им. Така се постига сравнително прости конструкции, без да се влоши външният вид на машината.

Електрическите съединения между подвижните и неподвижните части на задвижваните машини биват контактни и безконтактни.

**Контактните електрически съединения** се състоят от троелни проводници 2, закрепени неподвижно по пътя на подвижния орган с изолатори към специални носачи 1 (фиг. 2.92 а). Върху подвижния орган 4 са монтирани подвижни токовземачи устройства (четки) 3 за непрекъснат контакт с троелните проводници (фиг. 2.92 б). Тези устройства обаче са опасни — може да настъпи късо съединение при попадане на метални предмети върху тях или поражение при случайни докосвания на работещите. Затова те се използват само там, където случайният достъп до тях е практически невъзможен. Засега те намират най-голямо приложение при електrozадвижването на кранови механизми.

**Безконтактните съединения** са по-разпространени, защото са безопасни за обслужващия персонал. Най-простите представляват свободно висящ гъвкав кабел, окачен в две точки върху подвижната и върху неподвижната част на машината. Точките на окачване и дължината на кабела се избират така, че при максимално отклонение проводникът да остава в свободно неопънато състоя-


ние, а при минимално отклонение — да не достига до пода или до други подвижни части на машината. Това условие често е неизпълнимо, особено при голямо преместване на подвижната част. Тогава за поддържане на проводника (за да се избегне донира-

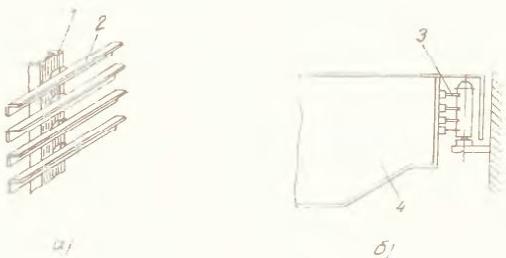

Фиг. 2.92. Конструкции за токозахранване на подвижни органи.  
А) тролейни проводници, Б) токозахранване на подвижния орган

нето му до пода или попадането му между движещите се части на машината) се използват намотаващи барабани или кабелни колички.

Интересно и ефикасно конструктивно решение е използването на специална гъсенична верига (фиг. 2.93), която осигурява необходимата механична опора и може да се използува при произволна траектория на подвижния орган.

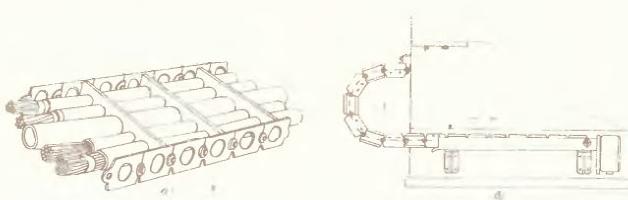

Фиг. 2.93. Токозахранване на подвижни органи чрез кабелна верига  
А) конструкция; Б) пример за приложение

За да се осигури достатъчна механична якост, всички електрически съединения независимо от това, дали са в шкафа, пулта за управление или между отделни елементи върху машината, се изпълняват с проводник с минимално сечение  $1,5 \text{ mm}^2$ . Минимално

допустимото сечение за проводниците от силовите вериги е  $2,5 \text{ mm}^2$ . Използването на проводници с по-малко сечение се допуска само в отделно обособени блокове с електронна и слаботокова апаратура, ако са добре защитени от външни въздействия.

Общите изисквания към монтажа на системите за управление се регламентират от държавни стандарти или от други нормативни документи (нормали, технически изисквания) на производителите на автоматизирано обзавеждане.

#### 2.11.2. ПРИНЦИПНИ И МОНТАЖНИ СХЕМИ

В т. 2.6 бяха подробно разгледани някои основни принципи при съставяне на релейно-контактни схеми и начините за означаване на елементите от схемата.

Допълнително изискване към принципните и монтажни схеми е всички контакти на релейно-контактните апарати и присъединителните изводи на всички апарати да се означават в схемата с онези цифри, с които са означени в съответния апарат. Напр. контактите на пронзежданите у нас (АЕЗ—Пловдив) силови контактори са означени, както следва: силовите 1—2, 3—4, 5—6, и. о. блокиращи контакти — 21—22 и 23—24, и. з. 11—12 и 13—14. В някои апарати се използват буквенi означения: а—б, с—д и т. н.).<sup>2</sup> Тези означения се нанасят върху принципната схема, както е показано на фиг. 2.94.


За да се улесни разчитането и работата с принципните схеми, всички вериги в тях се номерират последователно и до всяко реле или контактор се нанасят в таблица номерата на веригите, в които участват негови контакти.

Върху принципната схема понякога се поставят и означения за вида и мощността на двигателите, за номинален ток на предпазителите и други данни, които биха улеснили практическото ѝ използване.

Тъй като всички принципни схеми влизат в състава на съответните ръководства за експлоатация на машината, те се изпълняват на дължина (широкината е равна на формат 11—288 mm), което позволява удобното им сгъване и работа с тях.


За разлика от принципните, монтажните схеми показват действителното разположение на елементите на задвижването и електрическите съединения между тях. Принципната схема допуска много варианти на монтаж, докато монтажната установява само един от тях, което е необходимо условия за практическото реализиране на задвижването.

Увеличаването на обхвата и функциите на автоматизирано пото електрическо задвижване доведе до значително увеличаване на обема на монтажните схеми. Това налага секционирането им. За сложните системи на автоматизирано задвижване се изготвя ком-

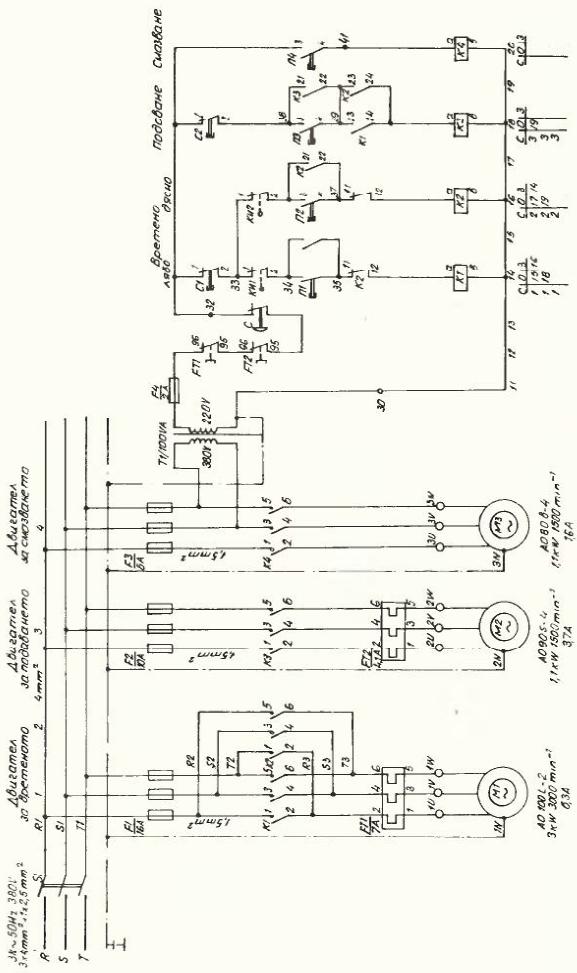

Фиг. 2.94. Пълна принципна схема на металорежеща машина

плект от монтажни схеми, който обхваща монтажните схеми на отделни възли и общата монтажна схема. Най-често се оформят отделно монтажните схеми на електрошкафа и пулта за управление.

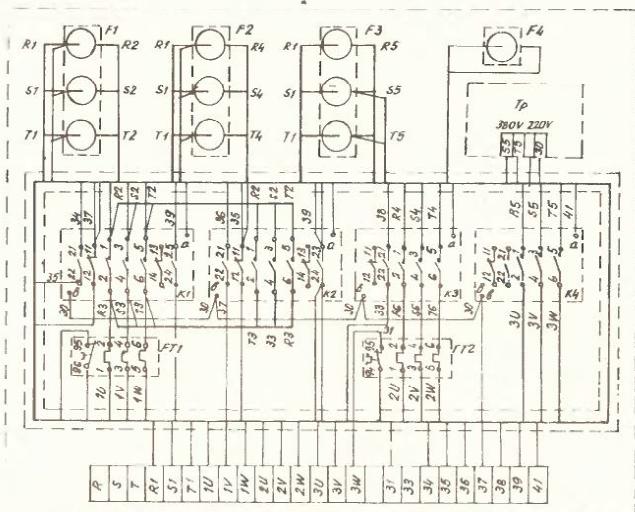

Фиг. 2.95. Монтажна схема на шкаф за управление на металорежеща машина

Контактните апарати, разположени върху таблото в електрошкафа, се чертаят в монтажната схема условно като правоъгълник, който съответства в определен мащаб на реалните им размери и разположение. В рамките му се чертаят управляващата намотка и контактите с приетите условни означения, като се означават със съответстващото на действителния апарат цифрово или буквенозначение (фиг. 2.95).

Безконтактни апарати и електронните елементи и възли също се чертаят условно като правоъгълник с означение на изводите им в съответствие с действителните.


Условните буквени означения на апаратите съвпадат с тези от принципната схема. Съединителните проводници се означават с различни по дебелина линии за силовите и оперативни вериги. Об-

щите спонове от проводници също се означават с една по-дебела линия.


Съединителните проводници се чертаят в общ спон след излизането им от съединителните клеми на апаратите, като всеки край на проводника се означава с условното означение на апарата и номера на клемата, към която е свързан другият му край. Например означението  $K9-11$  показва, че другият край на проводника трябва да се присъедини към клема 11 (единият край на н. з. контакт) на контактора  $K9$ . Аналогично се чертаят монтажните схеми на пултовете за управление (фиг. 2.96).

Общата монтажна схема (фиг. 2.97) показва съединенията между отделните възли. По нея се изпълнява монтажът между съединителните клеми на шкафовете и пултовете за управление. Всеки обособен спон от проводници се означава с отделен номер, като в отделен чертеж се дават подробни указания за неговото оформяне. Общата монтажна схема дава представа за пространственото разположение на элементите на електrozадвижването. За точното им разположение върху работната машина се изготвят специални конструктивни чертежи на закрепяването на елементите и електрическите съединения между тях.

Монтажните схеми се използват илюстративно за първоначалния монтаж. При всички по-нататъшни проверки, настройки и други дейности си служим предимно с принципните схеми, по които може по-добре да проследим взаимните връзки между елементите и да се ориентираме по-точно за евентуалния характер на появила се неизправност.

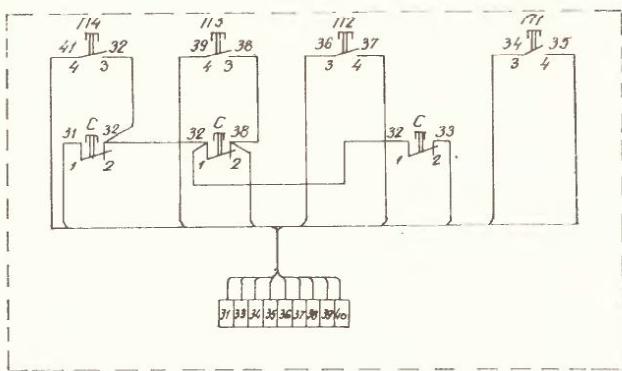

Фиг. 2.96. Монтажна схема на пулт за управление на металорежеща машина

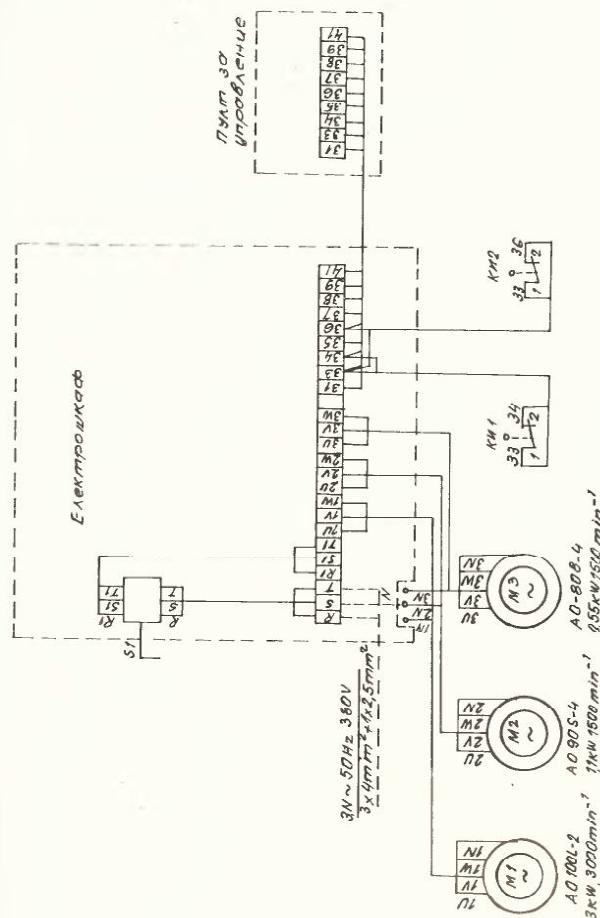

Фиг. 2.97. Обща монтажна схема на металорежеща машина

### 2.11.3. КОНТРОЛ И НАСТРОЙКА

Проверката и настройката на вече монтираната система за управление включват комплекс от дейности, които имат за цел да проверят правилното и функциониране във всички възможни режими на работа и отстраняването на евентуални неизправности. Те могат да се дължат както на наличието на неизправни елементи, така и на грешки в изпълнението на схемата за управление. Подборът и настройката на съответните елементи (резистори, потенциометри и др.) в безконтактните схеми за управление е също част от тези дейности.

Възможността за бърза и лесна проверка и настройка трябва да се предвижда още в първоначалните стапи на проектиране на системите за управление. За това спомага изпълнението на сложните схеми в отделни секции или блокове, свободният достъп до всички елементи на схемата, ясните означения на всички апарати с присъединителни клеми, различните цветове на съединителните проводници и др.

Необходим инструмент при проверка и настройка на електро-задвижването е универсалният комбиниран измервателен уред, който позволява измерването на напрежения, токове и съпротивления в сравнително широк обхват. Ако е необходимо само да се провери наличието на напрежение, може да се използува пробна лампа. За проверка на целостта на веригите (при изключено напрежение) може да се използува пробно устройство от милиамперметър и батерия. При липса на милиамперметър може да се използува обикновена крушка, съответстваща на напрежението на батерията.

При проверка и настройка на електрическите задвижвания се използват изключително принципните им схеми, а монтажните схеми се използват при проверка на съединенията между електрошкафа, пулта за управление и управляващите органи, разположени върху работната машина.

Тъй като голяма част от работите по проверката и настройката на схемите за управление могат да се извършват само под напрежение, при осъществяването им трябва да се вземат всички мерки за безопасност на персонала и строго да се спазват всички изисквания по охраната на труда.

Преди започване на проверката на функционирането и настройката на схемата за управление се прави внимателен външен оглед, като трябва да се обърне внимание на правилния монтаж на отделните елементи. Всички оголени, несвързани краища на проводниците (и на резервните) трябва непременно да се изолират, тъй като могат да предизвикат грешни свързвания.

Проверката и настройката на задвижването зависи от характеристика на схемата, от квалификацията на персонала и от конкретния опит в настройка на подобни схеми, но съществуват някои


общи принципи, чието спазване може да улесни и значително да съкрати времето за проверка и настройка.

Най-простият и разпространен метод за работа се състои в последователното задействуване на различните командни апарати (бутони, крайни превключватели и др.) и наблюдение за правилното действие на съответните участъци от схемата, които включват обикновено не повече от 3 – 4 апарати. След като схемата и нейното функциониране се познават добре, може да се установят съществуващи неизправности и да се ограничи участъкът, в който трябва да се тъсят причините за тях.

За да се избегнат механични повреди в задвижваната машина при евентуално погрешно включване на двигателите, те се изолират чрез изваждане на предпазителите им. За режима на работа и посоката на въртене на двигателите в такъв случай се съди по включването на съответните релейно-контактни апарати.

Когато някои от командните апарати са монтирани на трудно достъпни места в машината, тяхното задействуване се измисля чрез свързване на съответните клеми от клемореда в шкафа за управление.

Проверката и откриването на неизправности в сложни схеми се улеснява чрез проверката на отделни участъци, които се изолират от останалата част чрез прекъсване на съответните проводни връзки. При откриване на неизправния участък изключването може да бъде продължено до откриване на неизправния елемент. Методът на изключване на отделни участъци може да се използува и без електрическо изолиране от останалите части на схемата. Тогава се проверява входът и изходът на последователно свързаните функционални елементи. На фиг. 2.98 е показано търсенето на неизправност в една от веригите на схема за управление, в която е констатирано, че при натискане на бутона  $P$  релето  $R$  не се задействува.

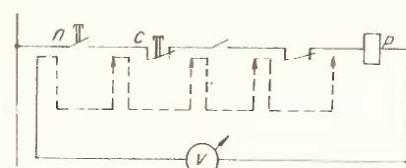

Фиг. 2.98. Последователна проверка на участък от схемата за управление

Когато някои възли и елементи са оформени в отделни блокове с възможност за бърза замяна, методът на изключването може да се приложи чрез замяна на съответния възел с предварително проверен.

Изложението дотук не изчерпва разнообразните методи и средства, използвани за проверка и настройка на автоматизираните задвижвания. В системите за автоматично безстепенно регулиране на скоростта на електрическите двигатели е необходима внимателна настройка на параметрите и характеристиките на основните им елементи (ЕМУ, МУ, ПУ и др.). Тази дейност изисква по-специални уреди и средства.

#### *Въпроси и задачи*

1. Кой начин за осъществяване на електрическите съединения между елементите в шкафа за управление осигурява най-бърз монтаж?
2. Как се осъществяват електрически съединения между подвижни и неподвижни части на машините? Посточете примери, където са осъществени такива връзки. От какъв тип са те?
3. Съставете принципна схема за директно пускане на реверсивен асинхронен двигател с късоъединен ротор от два различни пункта за управление. Начертайте монтажната схема.
4. Разгледайте схемата за реверсиране на асинхронен електродвигател (фиг. 2.4 в). На какви причини могат да се дължат следните неизправности:
  - а) двигателят не включва при натискане на  $P_1$  и  $P_2$ ;
  - б) двигателят включва при натискане на  $P_1$ , но не включва при натискане на  $P_2$ ;
  - в) двигателят не изключва при натискане на  $C$ ;
  - г) при включване на  $K_1$  и  $K_2$  двигателят се върти в една и съща посока.

## ЧАСТ 3 ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ

### 3.1. ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КРАНОВЕ

#### 3.1.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Електрическите кранове са един от най-разпространените промишлени механизми, които намират широко приложение във всички отрасли на народното стопанство. Тези подемно-транспортни машини с различни конструкции служат за извършване на прости и разпространени операции, свързани с издигане и преместване на товари в складови помещения, строителни площиадки, цехове и др.

Най-разпространени са крановете от мостов тип или *мостовите кранове*. Тяхната основа е във вид на мост, който може да се премества по релси, монтирани върху носещи колони до стените на помещението. Когато кранът е предназначен за работа на открито, релсите се монтират на земята, а конструкцията на моста се допълва с опорни крака. Такива кранове се наричат *портални*. Съществуват и специални кранове за извършване на определени работи, високите *кулокранове*, използвани предимно на строежите, *кабелните кранове*, използвани в големи складови помещения и открити рудници, *претоварващите кранове*, предназначени за мини и металургичните предприятия, и др.

Освен изброените видове стационарни кранове, които обслужват определена ограничена територия, разпространени са и различните *подвижни кранове*: автомобилни, гъсенични, железопътни и плаващи.

В зависимост от вида на транспортираните товари в крановете се използват различни захващащи устройства. Най-разпространени са различните видове куки, електромагнити, клещи и др. В зависимост от това на крана се дават съответните наименования — *обикновен, грайферен, магнитетен, клещови* и др.

Механизмите на крановете, а оттам и задвижващите ги двигатели и останалите елементи на схемата за управление работят в повторно-кратковременен режим на работа, който в зависимост от характера на товара и условията на работа се дели на четири групи: *лек, среден, тежък и много тежък*.

**Лек режим** е този, при който продължителността на включване ( $P_B$ ) е от порядъка на 15 %, броят на включванията е не повече от 60 в час, рядко се работи с максимален товар, а температурата на околната среда е  $25 \div 30^\circ\text{C}$ . В лек режим работят механизмите на ремонтните кранове в машинните зали, придвижвателните механизми на строителните кранове и куликовете и др.

**Средният режим** се характеризира с  $P_B=25\%$ , средно 120 включвания в час и различни по големина товари. В такъв режим работят крановете в механичните и монтажните цехове със средносерийно производство.

Характерно за **тежкия режим** е работата с максимални натоварвания. Средната продължителност на включване е около 40 %, а броят на включванията в час достига до 240. Този режим е характерен за работата на крановете в механичните и монтажните цехове на заводи с едросерийно производство, подемните механизми на строителните кранове и др.

**Много тежкият режим** на работа се характеризира също с максимални натоварвания, продължителност на включване до 60 %, над 240 включвания в час и повишена температура на околната среда (до  $45^\circ\text{C}$ ). В много тежък режим работят крановете в технологическите цехове и складове на металургичните заводи.

Определянето на режима на работа на съответните кранови механизми може да се използува за опростено определяне на необходимата мощност на задвижвания двигател.

Условията, при които работят елементите от задвижването на крановете (електрически двигатели, апарати за управление), са твърде тежки. Това се лъжи както на повторно-кратковременния режим на работа, така и на условията на околната среда, която често е влажна, силно запрашена, с резки колебания на температурата. Много от елементите на задвижването са монтирани поради специфичните условия на места, където са трудно достъпни за ремонт. Всичко това изисква използването на елементи с повишена надеждност, съобразени с условията на работа на съответните кранови механизми.

### 3.1.2. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КРАНОВИТЕ ЗАДВИЖВАНИЯ

**1. Електрически двигатели.** Крановите механизми работят в повторно-кратковременен режим с голям брой включвания в час с чести реверсиране и претоварвания. Тези изисквания, както и неблагоприятните условия на околната среда са довели до създаване на специални серии двигатели, наречени **кранови**. Характерно за тях е намаленият махов момент за сметка на намаляване на диаметъра и увеличаване на дължината на двигателя. Поради това те имат по-малко време за разъртане от обикновените двигатели. Те имат по-голяма възможност за претоварване, кое-

то се постига чрез използване на изолация от по-висок клас — В и F, и повищена кратност на пусковия момент в сравнение с универсалните двигатели.


Крановите двигатели са изпълнени най-често като защитени или закрити със самовентилация и са предназначени обикновено за хоризонтален монтаж с помощта на лапи.

Най-голямо приложение за задвижване на крановите механизми намират асинхронните двигатели с навит ротор. При тях регулирането на скоростта в необходимия обхват (който обикновено не е много голям), както и получаване на ниски устойчиви скорости, необходими при някои монтажни операции, е сравнително лесно.

Двигателите за постоянноен ток се използват рядко — за някои специални типове кранове, които изискват регулиране в широк обхват или са предназначени за работа с автономни източници на захранване (автомобили, плаващи и др.).

**Мощността на двигателите**, които работят най-често в кратковременен режим на работа с променливо натоварване, се определя в съответствие с изложените в част I методи. Те обаче изискват построяване на товарни диаграми на задвижваните механизми, което е много трудно и в някои случаи практически невъзможно поради разнообразните операции, които те изпълняват. Затова за избор на мощността на двигателите се прилагат опростени методи, които използват класификацията на механизмите по разгледаните режими на работа. Например мощността на двигателите може да се определи по формулата

$$P_{26} = K_1 \cdot K_2 \cdot P_{max}, \quad (3.1)$$

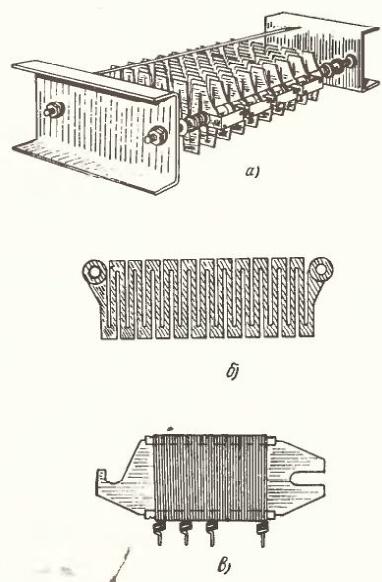

Фиг. 3.1. Общ вид на кранов пусково-регулиращ резистор (a) и на отделни негови елементи: чугунени (b) и жични (c).

където  $P_{25}$  е номиналната мощност на двигателя при  $PB=25\%$ ;  $P_{max}$  — необходимата мощност за издигане или пренасяне на максималния товар;  $K_1$  — коефициент, зависещ от режима на работа на крановия механизъм: 0,5 — за лек, 0,75 — за среден, 1,0 — за тежък, и 1,5 за много тежък режим;  $K_2$  — коефициент, зависещ от отношението на времето за пускане на двигателя  $t_p$  към продължителността на работната операция  $t_p$ .

Стойността на  $K_2$  се определя по специални графики и се изменя приблизително от 1,0 до 1,5 при изменение на  $t_p/t_p$  от 0,2 до 0,8 за асинхронни двигатели с навит ротор и двигатели за постоянен ток.

**2. Пусково-регулиращи резистори.** Това са резистори, предназначени за пускане, спиране и регулиране на скоростта на крановите двигатели. При мощните двигатели, където токът в роторната верига достига няколко десетки А, резисторите се конструират от леки чугунени елементи (фиг. 3.1 б), от които се съставят отделни съпротивителни касетки (фиг. 3.1 а). За по-малки токове отделните съпротивителни елементи се изготвят от константан, фехрал или друга сплав с голямо специфично съпротивление. Проводник от тази сплав се навива върху метална пластинка с порцеланова изолация (фиг. 3.1 в). Тези елементи се обединяват като чугунените в отделни касетки.

Регулиращите резистори се подбират по необходимата стойност на съпротивлението им и максимално допустим ток.


**3. Електромагнитни спирачки.** Важен елемент от електроздвижването на крановете са електромагнитните спирачни механизми (електромагнитни спирачки), които трябва да осигурят сигурно спиране (на механизмите за придвижване на крана) и задържане на товара (за повдигащите механизми) при изключване на съответните двигатели или аварийно прекъсване на захранването.

На фиг. 3.2 а е показан най-разпространеният конструктивен вариант на електромагнитна спирачка, състояща се от спирачен барабан 1, монтиран на вал на задвижващия двигател, спирачни челости 2, чугунена тежест 3, електромагнит 4 и свързваща ги лостова система. В нормално състояние, когато електромагнитът е изключен, спирачните челости се притискат към барабана под действието на тежестта 3 и осигуряват сигурното му спиране. При включване на електромагнита, което се извършва едновременно с двигателя, котвата му се премества нагоре и чрез лостовата система освобождава барабана от притискането на спирачните челости.

Конструкцията на електромагнита е показана на фиг. 3.2 б. Той има Ш-образна магнитна система, състояща се от неподвижна част 1 и подвижна 3, към която е закрепен лостът 4. Намотките 2 са свързани обикновено в звезда и се захранват с трифазно променливо напрежение чрез клемната кутия 7. Цилиндърът б

и буталото 5 служат за смекчаване на механичните удари при включване и изключване.

Разгледаните променливитокови електромагнити имат сравнително най-просто устройство, но и твърде съществен недостатък.

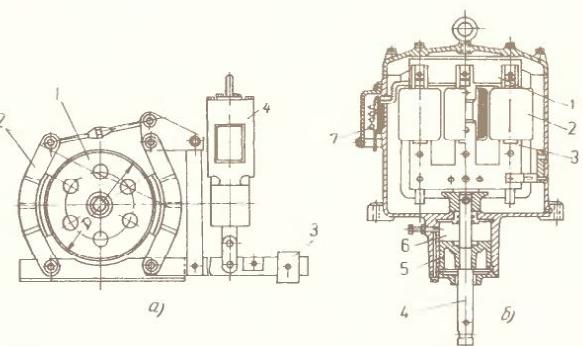

Фиг. 3.2. Кранова електромагнитна спирачка (а) и спирачен електромагнит (б)

тък — много голям ток на включване (в началния момент при отворена магнитна система той е  $10 \div 30$  пъти по-голям от тока при затворена). Това изисква добра настройка на подвижната система на спирачката, която да осигури пътно затваряне на магнитната система на електромагнита. В противен случай при работата през намотките протича силен ток и те често изгарят.

При постоянноятокови задвижвания се използват електромагнити за постояннояток и включват последователно или паралелно на котвената верига на двигателя.

**4. Апаратура за ръчно управление.** Крановият управлява крановите механизми най-често с помощта на контролери. Контролерът е многопозиционен превключвателен апарат, предназначен за ръчно превключване на електрически вериги. По свое устройство и предназначение контролерите биват два вида: силови и командни.

**Силовите контролери** са предназначени за непосредствено превключване на силовите вериги на двигателите. В зависимост от конструкцията на превключващия механизъм те биват баравани и плацеви.

**Командоконтролерите** (фиг. 3.3) извършват превключвания в оперативните вериги на схемите за управление, като превключванията в силовите вериги се осъществяват с контактори.

Използването на силови контролери значително опростява схемите за управление, но те са с големи размери и изискват значителни физически усилия при работа с тях. Затова се използват обикновено за управление на кранови двигатели с малка мощност и не много тежък режим на работа. Във всички други случаи се предпочитат командоконтролерите, които са по-удобни и по-надеждни.

И двата вида контролери се произвеждат с различни диаграми на превключване в зависимост от необходимите механични характеристики на управляемия двигател.

б. Защити. За нормална работа на крана системата за управлението му осигурява следните защити:

а) максималнотокова защита на системата за управление от претоварявания и къси съединения със стопяеми предпазители или максималнотокови релета;


б) нулева защита, която не позволява самопроизвольно включване на двигателите при възстановяване на мрежовото напрежение;

в) крайна защита, която осигурява движението на работните органи в съответствие с конструктивните особености и монтажа на крана (най-често крайни превключватели, монтирани исподвикно в крайните участъци на пътя);

г) технологични защити, които да не позволяят включването на някои механизми, когато това може да бъде опасно за работата на други механизми или за обслужващия персонал—най-често различните блокировки, които не позволяват включването на крана, ако вратата на кабината или капакът на горния люк не е затворен (също с пътни превключватели).

Главният превключвател, апаратите за защита (максималнотокови релета, предпазители) и част от защитните и сигнални вериги се обединяват конструктивно в един елемент, наречен **защитно табло**. Това, освен че улеснява търсенето и отстраняването на повреди, допринася и за стандартизация и унификация на системите за управление. В зависимост от типа на двигателите защитните табла биват за променлив и за постоянен ток.


Фиг. 3.3. Общ вид на командоконтролер

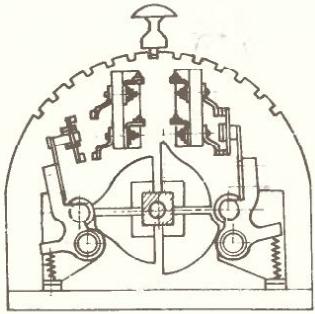

Фиг. 3.3. Общ вид на командоконтролер

### 3.1.3. ЗАДВИЖВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МОСТОВИ КРАНОВЕ

Обикновенният мостов кран с кука (фиг. 3.4), най-широко разпространен във всички промишлени предприятия, се състои от

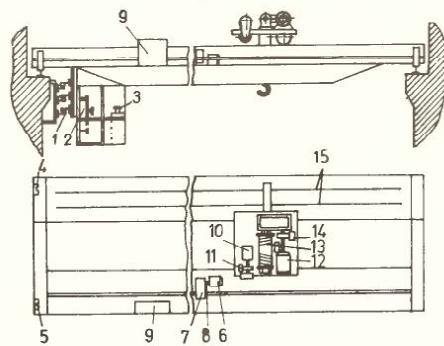

Фиг. 3.4. Общ вид на мостов кран

мост, количка с подемен механизъм и кабина, в която са монтирани апаратите за управление.

Мостът на крана се състои от две стоманени греди. Върху тях са монтирани релсите, по които се премества количката с подемния механизъм. Двигателят за придвижване на моста 6 е монтиран заедно с редуктора 7 и електромагнитната спирачка 8 върху една от гредите. Двете водещи колела на моста се задвижват чрез трансмисионен вал.


Количката с подемния механизъм се придвижва от отделен двигател 10, монтиран върху нея. Подемният механизъм, монтиран върху количката, се състои от двигател 12, барабанен полиспаст 13, електромагнитна спирачка 14 и редуктор 11.

За ограничаване на движението на моста служат монтирани върху него крайни превключватели 4 и 5. Останалите апарати за управление са монтирани в шкафа за управление 2, разположен в кабината. Двигателите се управляват обикновено от контролери 3, също разположени в кабината. Пусково-регулиращите реизстори 9 се монтират на моста.

Кранът се захранва с електрическа енергия по контактни проводници (тролеи) 1 — обикновено стоманен прокат с различна форма (плоска, ъглова, релсова). Тролеите се разполагат по дължината на крановия път, не по-ниско от 3,5 м от пода. За свърз-

ване на елементите от задвижването, монтирани върху количката служат допълнителните контактни проводници  $I_5$ , монтирани на моста.

Крановите механизми на обикновените универсални мостови

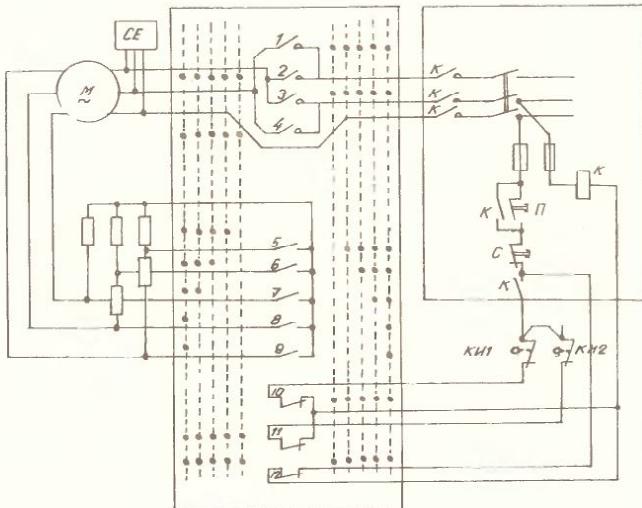

Фиг. 3.5. Управление на асинхронен двигател с навит ротор с помощта на контролер HT-51

кранове не изискват регулиране на скоростта в широк обхват, нито особена твърдост на механичните характеристики. Поради това за задвижването им най-често се използват асинхронни двигатели с навит ротор.

На фиг. 3.5 е показана принципната схема за управление на асинхронен двигател с навит ротор чрез или със силовия контролер HT-51 със симетрична схема на включващие, който управлява двигателите на всички механизми.

Двигателят  $M$  се захранва през контактите на контактора  $K$  за нулева защита и автоматично изключване при задействуване на някои от крайните изключватели за двете посоки на движение —  $K_{II}$  и  $K_{I2}$ . Контакторът се включва с натискане на бутона  $P$  при условие, че контролерът е в нулево положение и контактът му  $I_2$  е затворен. При това към мрежата се включва само

една от фазите на двигателя. Веригите на останалите две са прекъснати от контактите на контролера.


При завъртане на контролера на първа степен в желаната посока на движение се захранва статорната верига и двигателят се разърта при максимална стойност на съпротивлението на пусково-регулиращия резистор в роторната му верига. Получената механична характеристика  $I$  (фиг. 3.6) е с малка твърдост. При завъртане на контролера на следващите позиции се изключват съответните степени от пусково-регулиращия резистор, при което скоростта се изменя. Механичните характеристики при петте позиции на контролера са показани на фиг. 3.6.

Контакторът  $K$  се захранва през един от крайните превключватели ( $K_{II}$  за „нагоре“ или  $K_{I2}$  за „надолу“ и „назад“) и се прекъсва при задействуването му. Намотката на спирчния електромагнит  $CE$  е включена паралелно на двигателя и се захранва заедно с него.

На фиг. 3.7 е показана схемата за управление на асинхронен двигател с навит ротор на един от крановите механизми с използване на командоконтролер от тип КС, симетричен, с по четири фиксираны положения за двете посоки на въртене.


При включване на прекъсвача  $P$  се захранва релето за напрежение  $RH$ , което с н. си контакт включва контактора  $K$ , ако контролерът е в нулево положение (нулева защита). Двигателят се включва към мрежата на първата позиция на контролера чрез контактора  $K$  и един от реверсивните контактори  $K_1$  или  $K_2$  в зависимост от желаната посока на въртене. На следващите позиции на контролера се включват последователно контакторите  $K_3-K_6$ , които изключват съответните степени на регулиращия резистор. В крайната позиция на контролера в роторната верига остава включена последната степен на резистора, което е необходимо за получаване на по-мека механична характеристика.

Пусковият процес на двигателя е автоматизиран във функция от времето с трите релета за време  $PB1-PB3$ . Да предположим,

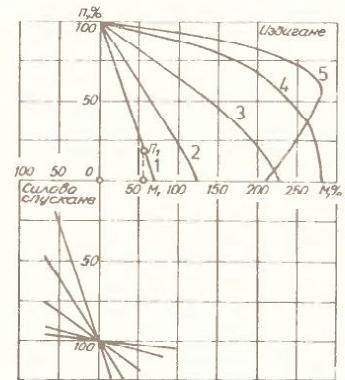

Фиг. 3.6. Механична характеристика на асинхронен двигател, управляем с контролер HT-51

че контролерът е поставен направо на крайната си четвърта позиция. В такъв случай най-напред ще включат само контакторите  $K_1$  (или  $K_2$ ) и  $K_3$ . Останалите контактори  $K_4$ — $K_6$  ще се включат със съответно закъснение, определено от релетата за време

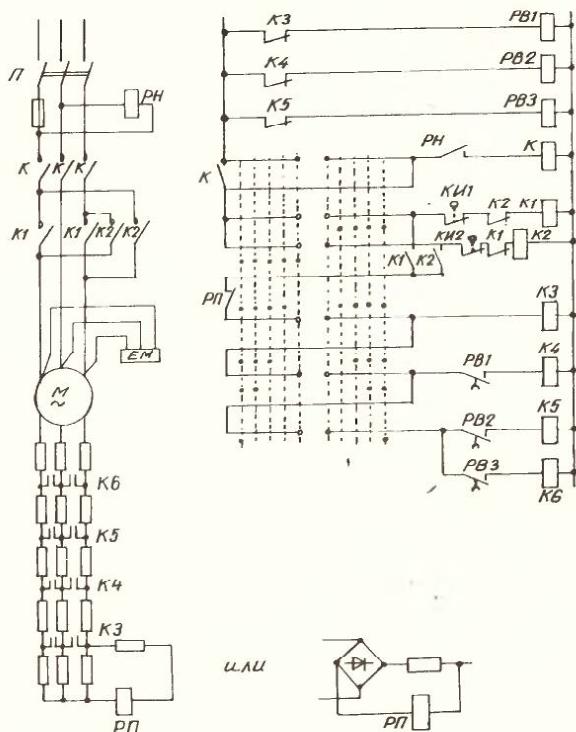


Фиг. 3.7. Управление на асинхронен двигател с навит розет с командоконтролер от тип КС

$PB_1$  и  $PB_3$ . Механичните характеристики на двигателя са показани на фиг. 3.8.

За намаляване на времето за спиране в разглежданата схема се използва режим на противовключване, управляван от релето

$P\bar{I}$ . Нека двигателят е включен в посока „нагоре“ и работи на механичната си характеристика 4. За да се осъществи режим на противовключване, командоконтролерът бързо се превключва на една от позициите „надолу“. В тази позиция най-напред включва контакторът  $K_2$  и превключва двигателтя за обратната посока на въртене. При това на изводите на релето  $P\bar{I}$  възниква достатъчно високо напрежение и то се задействува, като с. и. з. си контакт прекъсва веригите на контакторите  $K_3$ — $K_6$ . Поради това двигателят работи в режим на противовключване с напълно включен резистор в роторната верига на механичната си характеристика 1 (фиг. 3.8). Ако при намаляване на скоростта до нула контролерът не се поставя в нулево положение, релето  $P\bar{I}$  изключи и двигателят автоматично се развърта в обратната посока до скорост, зависеща от положението на командоконтролера.

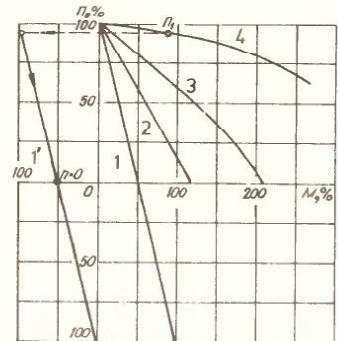


Фиг. 3.8. Механични характеристики на асинхронен двигател, управляван с командоконтролер от тип КС

### 3.14. ЗАДВИЖВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ГРАЙФЕРНИ КРАНОВЕ

Грайферните кранове се различават от обикновените мостови кранове по това, че имат специално закраниващо устройство, предназначено за издигане и пренасяне на насилни товари (пясък, въглища и др.), наречено грайфер. Най-разпространен е грайферът, чиято кинематична схема е показана на фиг. 3.9 а. Управлява се с две въжета — издигащо 1 и затварящо 2, на отделен барабан. При издигане или спускане на отворен или затворен грайфер лявата двигателя се въртят едноосочно с една и съща скорост. За отваряне на грайфера при движение надолу се спира двигателят на издигащото въже. Затварящото въже продължава да отпуска грайфера, при което челостите му се отварят под действието на тежестта си. Грайферът се затваря със затварящия барабан, докато другият е неподвижен.

От описание на работата на грайфера се вижда, че при из-

дигане или спускане на затворен грайфер скоростта и опъванията на двете въжета трябва да са еднакви, тъй като евентуална разлика може да доведе до отварянето му и изсипване на товара. Това изискване се осъществява при задвижването им от един

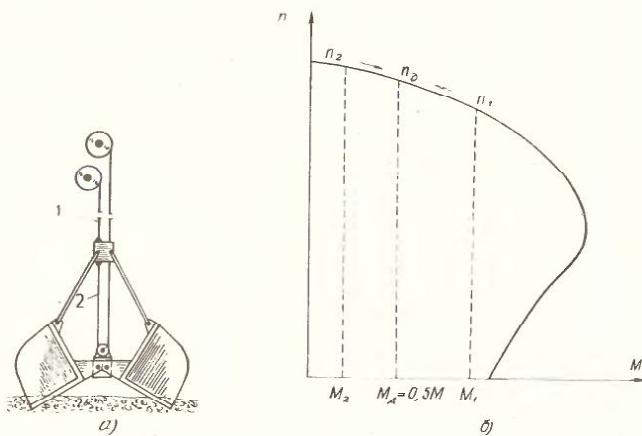

Фиг. 3.9. Грайферен механизъм. Общ вид (a), изравняване на скоростите на двета барабана (b)

двигател, но най-често се прилага разделеното задвижване на двета барабана от два отделни двигателя, като механичната връзка между барабаните (чрез въжетата) е напълно достатъчна, за да осигури изравняването на скоростите и натоварването на двета двигателя (фиг. 3.9 б).

Нека в определен момент двигателите работят в една и съща точка от механичната си характеристика със скорост на въртене  $n_d$  и момент  $M_d$ , равен на половината от общия съпротивителен момент  $M_c$ . Ако по някаква причина опъването на едно от въжетата се намали, а на другото се увеличи, двигателят на барабана с по-натовареното въже ще започне да се върти по-бавно — със скорост  $n_1$ , а другият двигател ще се разтовари и ще увеличи скоростта си до  $n_2$ . Тъй като  $n_2 > n_1$ , натоварването на втория двигател нараства, а скоростта му намалява. Това ще намали натоварването и увеличава скоростта на първия двигател. В крайна сметка както натоварването (опъванията на двете въжета), така и скоростите на двигателите ще се изравнят отново. Този процес е показан на фиг. 3.9 б със стрелки.

За да може процесът на изравняване на скоростите и опъванията да протича по-бързо, механичните характеристики на двигателите трябва да бъдат с по-голям наклон, т. е. по-меки. За целта при използване на асинхронни двигатели с навит ротор в роторните им вериги се оставят постоянно включени резистори.

Двета двигателя на грайфера най-често се управляват с командоконтролери, монтирани един до друг (за едновременно управление с една ръка).

### 3.1.5. ЗАДВИЖВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МАГНИТНИ КРАНОВЕ


Магнитните кранове са обикновени мостови кранове, на които захващащото устройство е електромагнит.

Подемните електромагнити са обикновено кръгли или правоъгълни. Състоят се от стоманен корпус 2, в който е поставена захранващата намотка 5, залита с компаундна маса (фиг. 3.10). Полюсните накрайници 3 се закрепват за корпуса с болтове. Отдолу намотката е защитена от немагнитния пръстен 4. Тя се захранва с помощта на гъвкав кабел 1.

Подемната сила на електромагнита се меня в твърде широки граници в зависимост от вида на издигнатия товар. Тя е най-голяма, когато товарът е във вид на плочи или блокове, а най-малка — при товар във вид на стружки и други дребни отпадъци. Подемната сила се изменя и в зависимост от температурата на пренасяните предмети. При температура около  $720^{\circ}\text{C}$  тя спада до nulla, тъй като феромагнитните материали губят магнитните си свойства.


Характерно при използването на електромагнит като захващащо устройство е това, че за освобождаването на товара е необходимо пълното му размагнитване, което изисква захранването на намотката с напрежение с обратна полярност. Освен това при управлението му трябва да се вземат мерки за ограничаване на значителните пренапрежения, които възникват при изключване на намотката поради голяма ѝ индуктивност.

На фиг. 3.11 е показана принципната схема за управление на подемен електромагнит. За захващане на товара се завърта ключът  $K$ . Задействува се контакторът  $K_1$ , който включва намотката на електромагнита към захранващото постоянно напрежение.

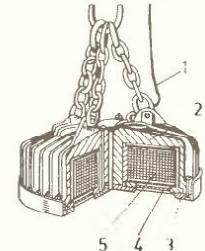

Фиг. 3.10. Подемен електромагнит

За да се освободи товарът, се изключва ключът  $K$ . Под действието на е. д. и. на самоиндукция през намотката на електромагнита продължава да тече ток в същата посока през веригата, образувана от разрядните резистори  $R_1$ ,  $R_2$  и  $R_3$ . На изходите на контактора  $K_2$  се появява напрежение, достатъчно за включването му. При застъпване на  $K_2$  електромагнитът отново се включва към източника на постоянен ток, но този път с обратна полярност. Токът в намотката промени посоката си и нараства до стойност, ограничена от резисторите  $R_1$  и  $R_2$ , достатъчна за премахване на остатъчния магнетизъм. При това токът сменя посоката си в  $R_1$  и при определена негова стойност контакторът  $K_2$  изключва и прекъсва окончателно захранването на електромагнита. В никако схема за управление изключването на

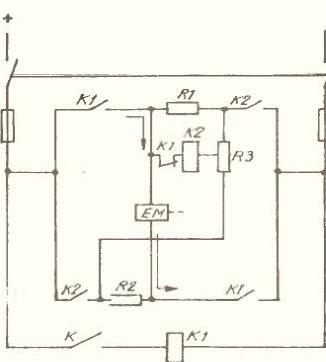

Фиг. 3.11. Схема за управление на подемен електромагнит

$K_2$  се управлява от реле за време.

Веригата на захранващата намотка на електромагнита е винаги затворена през разрядните резистори  $R_1$ – $R_2$  за избягване на недопустимо големите пренапрежения при изключване, които могат да доведат до пробив на изолацията.

Останалата част на електrozадвижването и автоматизацията на магнитните кранове по нищо не се отличава от тази на обикновените мостови кранове.

#### Въпроси и задачи

1. С какво се характеризират условията на работа на крановите механизми?
2. Защо в крановете се използват електромеханични спирачни устройства? Могат ли те да бъдат заменени от системи за електрическо спираче на двигатели?
3. Защо на крановите електродвигатели не се поставя термична защита?
4. Защо управлението на крановите механизми се осъществява от командо-контролер, а не от бутони за управление?

## 3.2. ЗАДВИЖВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА АСАНСЬОРИ

### 3.2.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Асансьорите са подемни механизми, предназначени за превоз на хора и товари в многоетажни здания. Независимо от голямото разнообразие на конструктивни варианти всички асансьори са състоят от кабина, противотежест, подемно устройство и апаратура за управление (фиг. 3.12). Подемното устройство 2, включващо двигател, електромагнитна спирачка и редуктор, е разположено в горната част. Тяговото усилие се предава на кабината и противотежестта чрез стоманени въже-та 3. Противотежестта 7 обикновено се избира така, че да уравновесява масата на празната кабина и част от номиналния товар, т. е.

$$G_{up} = G_0 + \alpha G_n, \quad (3.2)$$

където  $G_0$  е масата на празната кабина;  $G_n$  — номиналният товар на асансьора;  $\alpha$  — коефициентът на уравновесяване, обикновено  $\alpha=0,5$ .


В процеса на работа кабината 5 се премества в специално обзаведена шахта по направляващи релси 6. Противотежестта 7 също се премества успоредно на кабината по направляващи релси. За предпазване от ударието им в дъното на шахтата са предвидени специални буфери 4 – пружинни или маслени.

Таблото за управление и апаратите, монтирани в кабината, се свързват чрез гъвкавия кабел 1.

Според предназначението си асансьорите биват няколко основни вида:

a. *Пътнически асансьори*. Монтират се в жилищни, административни и търговски сгради. Основното им предназначение е да превозват пътници заедно с багажите им. Обикновено управлението им се осъществява от самите пътници, но в някои случаи и от специален придружител. Основните изисквания към тях са свързани с надеждната им и безопасна работа.

b. *Товарни асансьори*. Предназначени са изключително за пренасяне на товари в промишлени предприятия, складове, магазини и други. Кабините им имат значително по-големи размери за преместване на пренасянния товар и в някои случаи за влизане на

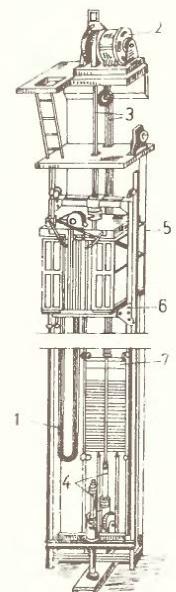

Фиг. 3.12. Общий вид на пассажирски асансьор

съответни транспортни устройства — ръчна количка, електрокар, вагонетка. Това ускорява значително товарно-разтоварните операции, но поставя повишени изисквания по отношение на точността на спиране.

Управлението на товарните асансьори може да се извърши от придружител или без придружител (от етажните площадки). При асансьори от втория вид пътуването на хора в кабината е забранено.

6. **Болнични асансьори.** Предназначени са за болнични заведения и в кабината им трябва да се помества болен (на носилка или на количка) и до четири съпровождащи лица. При тези асансьори има повишени изисквания към плавността при тръгване и спиране, скоростта на движение и точността на спиране. Управляват се най-често от придружител.

В зависимост от скоростта на движение на асансьорите те се разделят на **бавноходни** (със скорост до  $0,75 \text{ m/s}$ ), **бързоходни** ( $0,75 \div 1,5 \text{ m/s}$ ) и **високоскоростни** — над  $1,5 \text{ m/s}$ . Максималната скорост на движение на кабината не трябва да надвишава физиологично обусловената граница, над която възникват усещания за болка поради бързата промяна на барометричното налягане. Тази граница е около  $10 \text{ m/s}$ . Практически над 90 % от произвежданите асансьори са със скорост до  $2,5 \text{ m/s}$ .

Пряко свързано със скоростта на движение е ускорението при тръгване и спиране. Човешкият организъм трудно понася ускорение над  $2 \text{ m/s}^2$ , което е и горна граница на допустимото ускорение. У нас обикновено ускорението на асансьорните уредби е под  $1 \text{ m/s}^2$ .

Физиологичното състояние на пътуващите в асансьора е свързано и с първата производна на ускорението (така нареченото „дръпване“), което не трябва да надминава  $5 \text{ m/s}^3$ .

**Основните изисквания към системата за задвижване и управление на асансьорите са следните:**

1. Да осигури максималната производителност на асансьорната уредба, което е особено важно при високите обществени и административни сгради.

2. Да осигури плавно потегляне и спиране на кабината, като стойностите на ускорението и „дръпването“ не надминават споменатите по-горе физиологични норми.

3. Да дава възможност за повикване на кабината от всеки етаж и за адресирането ѝ на всеки етаж от пътуващите в нея.

4. Да осигури спиране на кабината на всеки етаж с определена точност. Неточното спиране увеличава времето за слизане и качване на пътниците, а при товарните асансьори затруднява и даже прави невъзможно товаренето и разтоварването. Изобщо недостатъчната точност влошава производителността и експлоатационните качества и създава условия за трудови злополуки.

Обикновено грешката при спиране не трябва да надвишава  $\pm(40 \div 50 \text{ mm})$  при едноскоростни пътнически асансьори в жилищни сгради и  $\pm(5 \div 10 \text{ mm})$  при двускоростни и бързоходни пътнически асансьори. За някои специални видове товарни асансьори тази грешка не трябва да е по-голяма от  $\pm(1 \div 2 \text{ mm})$ .

5. Да осигури защита от аварийни положения на пътуващите в асансьора и на хората, имащи непосредствен допир с някои от съоръженията на асансьорната уредба.

### 3.2.2. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЗАДВИЖВАНЕТО И СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

За задвижване на бавноходни пътнически асансьори в невисоките жилищни сгради (до 10 етажа) най-често се използува асинхронен двигател с късостъединен ротор. Това опростява максимално схемата за управление и нейното обслужване. Малката скорост на движение на кабината ѝ позволява да спира на желания етаж със задоволителна точност, без да са необходими никакви специални мерки за това.

За подобряване на точността на спиране при бързоходните асансьори се използват двускоростни асинхронни двигатели с преминаване на понижена скорост в процеса на спиране.


За тази цел в някои случаи се използува и задвижване с два двигателя. Основното движение е от двускоростен асинхронен двигател. Вторият двигател е обикновено маломощен асинхронен двигател, който чрез допълнителен редуктор задвижва кабината с  $5 \div 10$  пъти по-малка скорост (микропривод) и осигурява точното ѝ довеждане до желания етаж след спиране на основния двигател.

Скоростните и високоскоростни асансьори се задвижват най-често с двигатели за постоянен ток по някоя от разгледаните в предишните раздели системи, но системата за управление е значително по-сложна, за да се удовлетворят всички технически изисквания, свързани с точното спиране и оптималното изменение на скоростта и ускорението на кабината.

Режимът на работа на двигателя е повторно-кратковременен с променливо натоварване и голям брой включвания в час. Мощността му се определя от товарната диаграма. Ако построяването ѝ не е възможно, мощността се избира при най-тежък режим на работа — издигане на пълен товар и спускане на празна кабина, като се проверява на допустим брой включвания в час.

Асансьорите са типични производствени механизми, чиято автоматизация се осъществява във функция от пътя. Един от основните елементи в системите за управлението им е пътният прекъсвач или както се нарча в този случай — етажен превключвател.

В старите конструкции асансьори такива етажни превключватели се монтираха на всеки етаж и се задействаха механично при преминаване на кабината. Поради недостатъците им бяха заменени с централен етажен превключвател, който се монтира в ма-

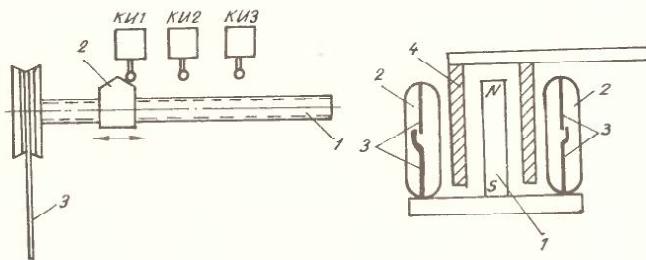

Фиг. 3.13. Централен етажен превключвател


шинното помещение и се задвижва от кабината чрез стоманено въже, което преминава през цялата височина на шахтата и образува затворен кръг. На фиг. 3.13 е показвана схематично една от възможните конструкции на централен етажен превключвател. При въртене на винта 1 от кабината чрез стоманено въже 3 превключващият палец 2 се премества хоризонтално и задействува последователно пътните превключватели КИИ – КИЗ, като положението на всеки от тях съответствува на положението на кабината на определен етаж. Основен недостатък на тези превключватели е малката им точност поради хлябини в кинематичните вериги, удължаване на въжето и др.

рии, удавливане на звънка и др.

Напоследък в асансьорите широко приложение намират безконтактните магнитни превключватели от индуктивен или магнитен тип, монтирани върху кабината (фиг. 3.14). Тези състоят от постоянен магнит 1 и две ампули с магнитно-управляеми контакти 2, разположени на 15÷20 mm от двете му страни и закрепени на обща основа. В нормално състояние под действието на магнита контактите 3 и на двете ампули са затворени. При достигане на кабината до етажа превключвателят среща магнитния шунт 4 (флагче) от феромагнитен материал. Силовите линии на магнита се затварят през него, двета контакта 3 се отварят и дават съответен сигнал в схемата за управление. Магнитният шунт се монтира на разстояние преди достигане на етажа, което зависи от скоростта на движение на кабината и схемата за управление.

За осигуряване на безопасността на пътниците в схемата за управление на асансьора се въвеждат релица блокировки, които

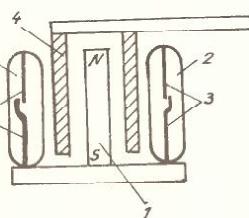Фиг. 3.14. Безконтактен магнитен етажен превключвател



контролират състоянието на асансьориата уредба. Те се осигуряват най-често от пътни превключватели с подходяща конструкция. Такива блокировки се използват най-често за контролиране на затварянето и заключването на шахтовите врати на етажите, затварянето на вратата на кабината (ако има такава), наличие на кора в кабината (контакти под подвижния пол) и т. н.

Отварянето на шахтовите врати при спиране на кабината на определен етаж се управлява механично от т. нар. *електрическа отбивачка*. Работната част на отбивачката (фиг. 3.15) е шината 1 с дължина около 400 mm, която се придвижва хоризонтално под действието на електромагнита 2. В отпуснато състояние шината под действието на пружина натиска лоста 3 на заключващото устройство 4 и позволява отключване и отваряне на вратата. При движение на кабината електромагнитът 2 е захранван, шината е прибрана към него и вратите на етажите, покрай които кабината минава, без да спира, остават заключени.

Асансьорите се управляват с бутони, монтирани на специални табла в кабината и на етажните площадки. Използва се и светлинна сигнализация за положението на кабината, посоката на движението ѝ, както и за някои аварийни режими (най-често за претоварване).

Схемите за управление на преобладаващата част от асансьорите се изграждат от релейно-контактни елементи. За произвежданите у нас асансьори се използват постояннотокови релета от клапанен тип с две намотки, свързани самостоятелно или в комбинация. Необходимите закъснения при включване и изключване се осъществяват чрез специални схеми на свързване (вж. фиг. 2.12).

### 3.2.3. СИСТЕМИ И СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АСАНСОРИ

Съществуващи системи и схеми за управление на асансьорите са твърде разнообразни, но могат да се сведат до няколко основни групи:

**1. Система с лостово управление**, наречено още система за управление с придвижител. Команден орган е трипозиционен лостов превключвател, чиято крайни положения съответстват на двете посоки на движение. След връщането на лоста в на-

утрално положение кабината спира на следващия по посоката на движение етаж. Тези превключвания се осъществяват от специално лице, придвижаващо кабината. Тази система за управление е най-проста, но се изпълнява твърде рядко поради необходимостта от придвижителя.

**2. Система с обикновено бутоно управление.** Тя осигурява движение на кабината до желания етаж, който може да се избере чрез натискане на съответен бутон на етажа или вътре в кабината. Системата може да приема нова команда само след изпълнение на текущата. Това също е сравнително проста система, която се използва широко за управление на бавноходни асансьори в жилищни сгради. Тя обаче има два съществени недостатъка:

a. Управлението е свързано със загуба на време, тъй като влезлите в кабината пътници трябва да изяснят предварително коя за къде пътува и да натискат бутона за управление по реда на следване на желаните етажи.

b. Понеже системата не може да приема нови команди по време на изпълнение на текущата, кабината твърде често преминава празна или недонатоварена покрай етажи с чакащи пътници. С това увеличава времето за обслужване и намалява производителността на асансьора.

**3. Система с бутоно управление и запомняне на командите.** При нея всеки от влизашите в кабината пътници натиска бутона за желания от него етаж. Командите се запомнят и се изпълняват по реда на следване на етажите. Така се отстранява първият недостатък на системата с обикновено бутоно управление.

**4. Система с бутоно управление и изпълнение на командите по реда на подаванията им.** Тази система е по-„справедлива“ по отношение на пътниците, но и тя е свързана с твърде големи празни или ненатоварени пробези.

Поради ниската си производителност горните системи са твърде остарели и не се използват. Могат да се срещнат при някои стари конструкции, които са още в експлоатация. В съвременните асансьори се използват някои от следващите системи за управление.

**5. Система със събирателно управление.** Системата запомня полаленията в кабината команди, като приема и текущи повиквания от етажите, покрай които преминава. Това е модерна система за управление, осигуряваща висока производителност на асансьорите уреди, която се използва широко за управление на асансьорите в големи хотели и административни сгради. По тази система се и управляват произвежданите у нас асансьори.

**6. Система за групово управление.** Това е система със събирателно управление, приложена към група от 2 или 3 асансьора. Повикванията от етажите се изпълняват от асансьора, чиято

кабина е най-близо. Това намалява до минимум времето за обслужване и празните пробези.

Системите със събирателно и групово управление са основните, които се срещат в асансьорите през последните 15÷20 години. Освен тях съществуват и някои по-сложни системи като тези с програмно и адаптивно управление, които намират приложение в някои специални видове асансьори.

Ще разгледаме най-напред по-подробно схемата за бутоно управление на обикновен бавноходен пътнически асансьор, задвижван от асинхронен двигател с късосъединен ротор (фиг. 3.16).

Асансьорът обслужва 4 етажа, в съответствие с което в схемата участват съответен брой бутона за управление, контакти на централния етажен превключвател ЦЕП и междуини етажни реле PE. В схемата за управление са предвидени блокирочки за осигуряване на безопасността на пътниците: крайните изключватели KB1 – KB4, които се задействват от вратите на етажите и не допускат включването на задвижването, ако някоя от тях е отворена; крайните изключватели KII1 и KII2, монтирани върху кабината, които изключват задвижването при скъсяване на въже то и задействват механичното захващащо устройство, което задържа кабината към стените на шахтата.

В управляващата верига участват още крайните изключватели на вратата KB5 и на пода на кабината – КП1 и КП2. КП се задействват и отварят контактите си, когато в кабината има пътници. Тогава двигателят може да се включи само от бутоните, разположени в кабината, ако вратата ѝ е затворена (KB5 е включен). Изключвателят KIII създава паралелна верига, позволяваща да се повика кабината чрез някои от етажните бутони, когато в нея няма хора и вратата ѝ е отворена.


Състоянието на схемата за управление е показано в момент, когато кабината е спряла на втория етаж. Да предположим, че влезлият в нея пътникът иска да отиде на четвъртия и натиска съответния бутон. Ако всички врати са затворени, ще се включи етажното реле PE4 и чрез н. о. сиконтакти ще включи контактора за движение нагоре KI през контакта на етажния превключвател ЦЕ4. Движенето на кабината ще се прекрати, когато тя достигне четвъртия етаж и превключи контактите на етажния превключвател ЦЕ4 в неутрално положение (изключват етажното реле PE4 и KI).

Аналогично е работата на схемата, ако пътникът иска да слезе на първия етаж. В такъв случай се задействува етажното реле PE1 и чрез контакта на етажния превключвател ЦЕ1 включва контактора за движение надолу K2.

Повикване на кабината от етажните площици е възможно, когато в кабината няма пътници. Действието на схемата при натискане на някои от етажните бутони е напълно аналогично на описаното.

В схемата не са показвани веригите за светлинна сигнализация на всеки от етажите, когато асансьорът е в движение.

Произвежданите сега у нас асансьори са със система за събирателно управление, която приема и запомня всички подадени команди от кабината и етажните площици и ги изпълнява последователно по посока на движението си. Пълната схема за уп-

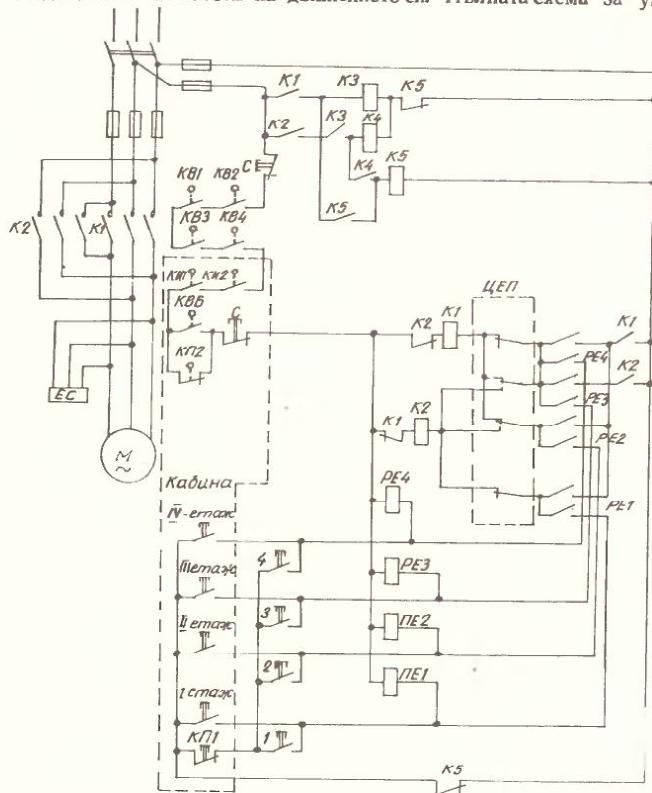


Фиг. 3.16. Схема за управление на обикновен пътнически асансьор

равление на асансьора е сложна. Ще се спрем само на някои по-характерни елементи в нея.

Асансьорът се задвижва от двускоростен асинхронен двигател с отношение на честотите на въртене 4:1 или 6:1. На фиг. 3.17


е показана силовата част от системата за управление на главното задвижване. Двигателят се реверсира от контакторите K1 и K2 и се включва на голяма и малка скорост от K3 и K4. При малка скорост във веригата на двигателите са включени резисторите R,

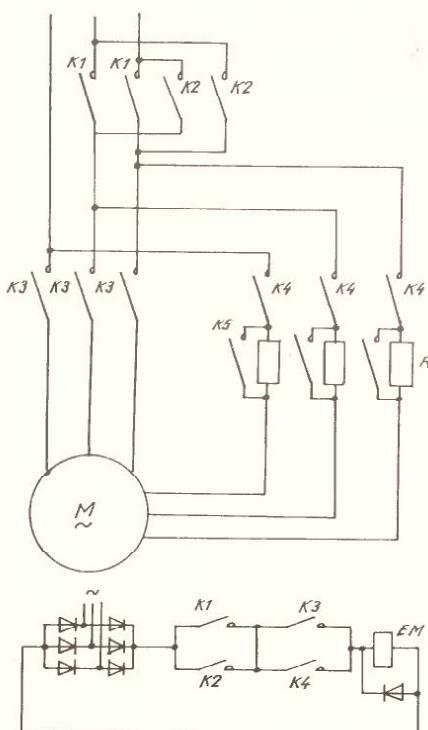

Фиг. 3.17. Схема на главното задвижване на асансьор със събирателно управление

които се шунтират от контактора K5 със закъснение около 0,7 s. Първоначалното включване на резисторите осигурява плавно преминаване от голяма към малка скорост на движение на кабината.

Превключването на скоростта и изключването на двигателя при достигане на желания етаж се управлява от магнитен етажен превключвател (фиг. 3.14) и магнитни шунтове (флагчета), монтирани на разстояние 1100 mm (за превключване на малка скочка).

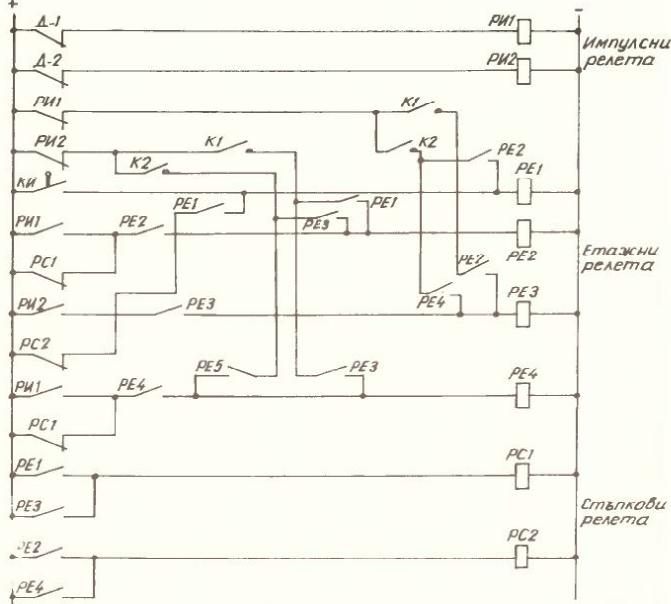

Фиг. 3.16. Релейна схема за блокиране на движението на кабината на лифта със събирателно управление

рост) и 200 mm (за изключване на двигателя) преди достигане на етажа (в двете посоки). След изключване на двигателя се включва електромагнитната спирачка  $EM$ , която осигурява окончателното спиране на кабината.

Положението на кабината при движението ѝ се следи от релейна схема (релеен копирапарат), показана на фиг. 3.18. С  $D1$  и  $D2$  са означени контактите на етажния превключвател (фиг. 3.14), които нормално са отворени и се затварят при достигането на магнитния шунт. Тези контакти управляват включването и изключването на импулсните релета  $RI1$  и  $RI2$ . Релетата  $PE1$ — $PE4$ , които се включват, когато кабината стигне определен етаж, се наричат етажни. Тяхното превключване се управлява от

стъпковите релета  $PC1$  и  $PC2$ . Ще разгледаме накратко работата на схемата при условие, че кабината се намира на най-долния етаж. В това положение контактите  $D1$  и  $D2$  са отворени.

При подаване на команда за движение на кабината нагоре се задействува контактът  $K1$  и електрическата отбивачка, която заключва шахтовата врата и натиска крайния превключвател  $KI$ . Той включва етажното реле  $PE1$ , което се самоблокира и с и. с. си контакт включва релето  $PC1$ .

След започване на движението етажният превключвател излиза от обсега на магнитния шунт, контактите  $D1$  и  $D2$  се затварят и включват импулсните релета  $RI1$  и  $RI2$ . На определено разстояние от втория етаж (около 1100 mm) етажният превключвател среща магнитен шунт, който изключва контактите  $D2$  и релето  $RI2$ . Тогава през и. з. му контакт  $RI2$ , блокиращия контакт на контактора за движение нагоре  $K1$  и и. о. контакт на  $PE1$  се захранва етажното реле  $PE2$ , което се самоблокира през и. о. контакт на  $RI1$ . В този момент релетата  $PE1$  и  $PE2$  са включени едновременно.

Единият от и. о. контактите на  $PE2$  затваря захранващата верига на стъпковото реле  $PC2$ . То включва и с и. з. си контакт прекъсва веригата, през която  $PE1$  се е самоблокирало. Остава включено само етажното реле  $PE2$  — кабината е достигната до втория етаж. Остава включено и  $PC2$ .

При достигане на точката на забавяне на скоростта за третия етаж магнитния шунт изключва  $D1$  и  $RI1$ , което през контактата на  $PE2$  включва етажното реле  $PE3$ . То се самоблокира с контакт си. Сега в схемата са включени едновременно релетата  $PE2$  и  $PE3$ .

Същевременно и. о. контактът на  $PE3$  включва стъпковото реле  $PC1$ . С. контакта си то прекъсва самозадвижващата верига на  $PE2$  и то изключва, като заедно с него изключва и  $PC2$ . Остава включено само етажното реле  $PE3$  (заедно с  $PC1$ ) — кабината е достигната до третия етаж.

Т. е. единият от контактите на етажния превключвател (в случая  $D1$ ) се задействува при достигане на кабината до етаж с нечетен номер (1, 3, 5 и т. н.), а вторият —  $D2$  — при достигане до етаж с четен номер (2, 4, 6 и т. н.).


Превключването на етажните релета при движение на кабината отгоре надолу е аналогично.

Друга част от схемата за управление (фиг. 3.19) осигурява събирателно на всички получени команди и последователното им изпълнение по посока на движение на кабината.

Всички постъпили команди за движение се запомнят от т. нар. определителни релета  $OP1$ — $OP4$ , всяко от които съответствува на определен етаж. В схемата се използват по две намотки на всяко реле, включени противопосочно. При натискане на някои от командните бутони  $B1$ — $B4$  се захранва намотката 1 на

съответното реле  $OP$ , което включва и се самоблокира. С това заявката за съответния етаж е приета.

Да предположим, че кабината се намира на първия етаж и намиращите се в нея пътници са натиснали бутоните  $B2$  и  $B4$ . С

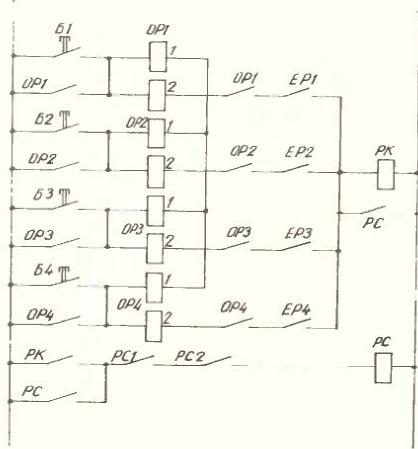

Фиг. 3.19. Събирането на заявки от пътниците и управлението на асансьор

това се подава импулс за включване на контактора  $K1$  (вж. фиг. 3.17) и кабината започва да се движжи нагоре. При достигане на 1100 mm преди втория етаж се включва етажното реле  $EP2$ , което с н. о. си контакт включва събирателното реле за заявки от кабината  $PK$ . В захранващата верига на  $PK$  е включена последователно и намотката 2 на релето  $OP2$  (противопосочено на намотката 1), но протичащият през нея ток е слаб и не може да изключи релето.

Релето  $PK$  затваря контакта си в захранващата верига на общото събирателно реле  $PC$ . В момента на превключване на етажните релета двете стъпкови релета  $PC1$  и  $PC2$  са включени едновременно (вж. фиг. 3.18). В този момент общото събирателно реле включва, с н. о. си контакт шунтира намотката на  $PK$  и то отпада. Съпротивлението във захранващата верига на намотка 2 на  $OP2$  рязко намалява, токът през нея нараства, а с това и магнитният поток, който става равен и противопосочен на магнитното поле, създадено от намотката 1. Поради това релето  $OP2$  също се отваря. С това заявката е заличена, тъй като вече е

изпълнена — с включването на общото събирателно реле  $PC$  дава импулс за превключване на двигателите от бърз на бавен ход и за спирането му след достигане на следващото магнитно флагче.

След слизане на пътниците на втория етаж кабината продължава движението си нагоре. При наближаване на третия етаж в схемата за управление на двигателя няма да се извършат никакви превключвания, защото съответното адресно (определенително) реле  $OP$  не е включено. Кабината ще пролъжи движението си с голяма скорост нагоре до достигане на четвъртия етаж, където в схемата за събирателно управление ще се извършат аналогични превключвания, свързани с релето  $OP4$ .

#### Въпроси и задачи

1. Кои са основните изисквания към системите за управление на асансьорите?
2. За какво служат контактите, които се задействуват от пода на кабината (когато в нея има хора)?
3. Какви видове системи за управление на асансьори съществуват? Коя от тях е най-съвършена и защо?

### 3.3. ЗАДВИЖВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МЕХАНИЗМИ ЗА НЕПРЕКЪСНАТ ТРАНСПОРТ


#### 3.3.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Механизмите за непрекъснат транспорт са предназначени за пренасяне на товари в насилено състояние (пясък, въглища, зърнени храни) и на отделни бройки в голямо количество (машинни детали и заготовки, пакети, сандъци и др.). Те се използват във всички предприятия за междуоперационен и междуцехов транспорт, подаване на материали и полуфабрикати към работните места и технологичните агрегати, изнасяне на готовата продукция и отпадъците и т. н. Широкото им разпространение се дължи преди всичко на тяхното просто устройство, висока надежност и голяма производителност.

Основен конструктивен елемент на механизмите за непрекъснат транспорт е затворен, непрекъснато движещ се тягов елемент, който може да бъде изпълнен във вид на лента, верига, пластини, въже и др. В зависимост от това различаваме лентови, верижни, пластични и т. н. транспортьори. Сравнително най-разпространени са лентовите транспортьори.

На фиг. 3.20 е показано принципното устройство на лентов транспортьор. Основният тягов елемент е транспортната лента 1, която се движи непрекъснато между два барабана 2 и 5. Единият от барабаните (в случая 2) е съврзан със задвижващия дви-

гател 4 чрез редуктор или ремъчна предавка 3 и се нарича *водещ* или *задвижващ*. Оста на другия барабан може да се премества хоризонтално по специални направляващи елементи, което позволява с помощта на тежестите  $Q_0$  да се поддържа определено

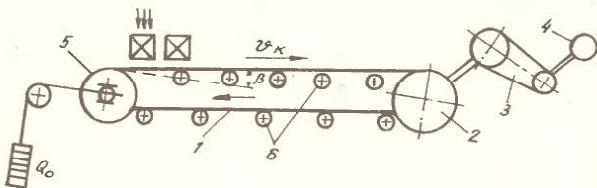

Фиг. 3.20. Лентов транспортьор

но опъване на лентата. Този барабан се нарича *водим* или *опъвач*. За избягване на прекалено голямо провисване на лентата в горната част под действие на пренасянния товар на определено разстояние по дължината ѝ са монтирани редица опорни ролки 6, които могат да се върят свободно около оста си.

Работата на лентовите транспортни устройства, както и на другите видове устройства за непрекъснат транспорт се характеризира със следните особености, които трябва да се имат предвид при тяхното задвижване и автоматизация:

а. Режимът на работа е най-често продължителен с много редки пускания и спиране (обикновено в началото и края на смяната). Натоварването е постоянно или се изменя плавно.

б. Пренасянето на товарите е еднопосочен, т. е. не се налага реверсиране на двигателя освен в някои специални случаи при ремонт и настройка.

в. Регулиране на скоростта на движение на лентата не е необходимо. Изключение са различните монтажни конвейери, където се налага изменение на ритъма на работа, но диапазонът на регулиране е твърде ограничен и рядко достига до 2:1.

г. При пускане на транспортните ленти е възможно възникване на значителен съпротивителен момент, особено ако се пускат под товар.

д. Поради еластичността на лентата при рязко пускане тя може да се скъса или да се получат силен механичен трептене във вертикална посока. За избягването на тези нежелани явления ускорението при пускане (особено за ленти с голяма дължина) се ограничава до  $0,2 \div 0,3 \text{ m/s}^2$ .

е. Работа в най-разнообразни околнни условия: на открито, в запрашени влажни помещения, при много високи и много ниски температури.

### 3.3.2. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЗАДВИЖВАНЕТО

Посочените особености на работа на лентовите транспортни устройства изискват пристрастна, но надеждна система на задвижване, осигуряваща повишен пусков момент и продължителна работа в разнообразни условия. Широко се използват асинхронни двигатели с късостъединен ротор и повишен пусков момент. Асинхронни двигатели с навит ротор се използват сравнително рядко — при повишени изисквания по отношение на пусковия момент и плавността на пускането.

Ако трябва да се регулира скоростта, най-често се използват многоскоростни асинхронни двигатели с превключване на броя на полюсите или чрез механични вариатори.

Ако транспортната лента е много дълга, задвижването ѝ само от един двигател е и нецелесъобразно, тъй като в участъците до задвижвания барабан възникват значителни механични сили, което може да доведе до бързото ѝ износване и скъсване. В такива случаи се прилага към многодвигателно задвижване. При еднакви механични характеристики на двигателите натоварването между тях се разпределя и поддържа автоматично от механичната връзка чрез лентата както при двудвигателното задвижване на грайферни кранове (вж. фиг. 3.9).

Схемите за управление осигуряват най-често дистанционно пускане и спиране на транспортната лента (и регулиране на скоростта) от операторски пункт на разстояние. Затова пусковите и стоповите бутони в близост до лентата се дублират (особено необходимо при ремонтни работи или аварийни режими).

Значителното разстояние между транспортните механизми и операторския пулт и невъзможността на оператора в много случаи да наблюдава пряко тяхната работа налага въвеждането на следните вериги за сигнализация:

*звукова (понякога и светлинна) сигнализация за предстоящо вклъчване на транспортната лента*, предназначена за предпазване на обслужващия персонал близо до лентата от нещастни случаи;

*светлинна сигнализация върху операторския пулт за състоянието на лентата* — включено или изключено;

*светлинна и звукова сигнализация за някои аварийни режими*, които изискват намесата на оператора — скъсване на лентата, претоварване на транспортьора, задръстване на приемната станция и др.


### 3.3.3. СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ

На фиг. 3.21 е показана схемата за управление на единична транспортна лента, задвижвана от асинхронен двигател с късостъединен ротор. При натискане на бутона  $P$  се включва релето

за време  $PB$ , което с н. о. си контакт се самоблокира и включва предупредителната звукова сигнализация (3a). След определено закъснение (обикновено от 5 до 10 s) закъснителният контакт на  $PB$  включва контактора  $K$ . Силовите контакти на  $K$  включват задвижванияния двигател към мрежата, а н. з. му блокиращ контакт изключва релето  $PB$ . Сигналните лампи  $L1$  и  $L2$  сигнализират за включването на  $K$ , а следователно и за работещо или неработещо състояние на транспортьора.

Както се вижда от посочения пример, схемите за управление на единични транспортни ленти не се различават принципно от схемите за управление на асинхронни двигатели. По-голям интерес представляват схемите за управление на няколко транспортни ленти, свързани в общ транспортен поток. Пример за такъв технологичен поток с три транспортни ленти е показан на фиг. 3.22 a. Условията на технологичния процес изискват определен ред при пускане и спиране на трите ленти:


1. Пускането трябва да става в реда 1—2—3, т. е. най-напред

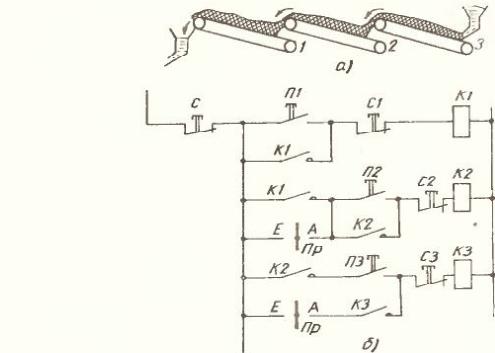

Фиг. 3.22. Управление на три свързани в общ материален поток транспортни ленти

да се пусне последната транспортна лента (по посока на технологичния поток). В противен случай може да се създаде аварийен режим — натрупване на товари върху някоя от лентите 2 или 3 (ако пускането започне от 3).

2. Спирането трябва да се извърши в обратен ред — най-напред 3, след това 2 и 1, като между спирането на отделните ленти има интервал от време, необходим за пълното им освобождаване от товар.

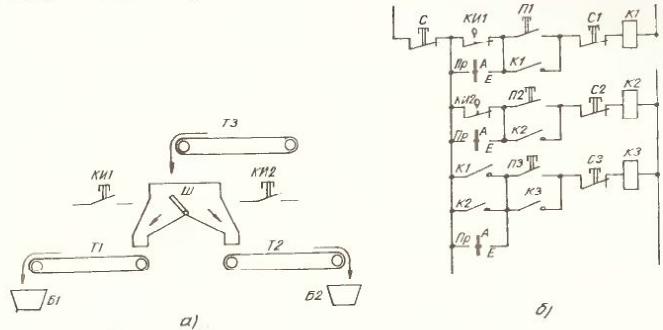

Фиг. 3.22. Схема за управление на три транспортни ленти при разпределение на материала

На фиг. 3.22 б е показвана принципната схема за управление на технологичния поток с три транспортни ленти, всяка задвижвана от обикновен асинхронен двигател с късосядениен ротор. Двигателите не са показани на схемата; включват се с контакторите  $K_1$ ,  $K_2$  и  $K_3$ . Номерът на контакторите съответства на мястото на лентата (чието задвижване включват в технологичната схема на фиг. 3.22 a).

Показаната схема не е напълно автоматична. Трите транспортни ленти се пускат поотделно от оператора, като са предвидени технологически блокировки, осигуряващи необходимия ред при пускане и спиране. Напр. всяка от лентите не може да бъде пусната преди пускане на следващата я в технологичния поток, кое то се осъществява с включването на н. о. контакти на  $K_1$  и  $K_2$  в захранващите вериги съответно на  $K_2$  и  $K_3$ . Това осигурява и спиране на лентите 2 и 3 при спиране на следващата ги в технологичния поток. При натискане на бутона  $C$  (общ стоп) се изключват едновременно и трите ленти. Превключвателят  $Pr$  осигурява елиничен режим на работа на лентите 2 и 3. В положение  $E$  той шунтира блокировката от следващата лента и дава възможност за независимо включване и изключване на всяка от лентите 1, 2 и 3.

На фиг. 3.23 a е показвана по-сложна транспортна система с 3 ленти, която разпределя постъпващия материал към бункерите  $B1$  и  $B2$ . Посоката на подаване на материала се определя с ши-

бъра  $\mathcal{W}$ . В зависимост от положението му, което се контролира от крайните превключватели  $K_1$  и  $K_2$ , транспортьорът 3 трябва да работи съвместно с транспортьорите 1 или 2. При това 1 не трябва да се включва, докато не са включени 2 и 3, тъй като това може да доведе до задръстване на разпределителя с материал.

Схемата за управление на горната транспортно-разпределителна система е показвана на фиг. 3.23 б. При положение на пакетния превключвател  $Pr$  за автоматичен режим на работа операторът може да включи най-напред движението на транспортьорите ленти 1 и 2 в зависимост от положението на шибъра (крайните изключватели  $K_1$  и  $K_2$ ), след което може да се включи задвижването на транспортьора 3 ( $K_3$ ). В единичен режим на работа всяка лента може да се пуска и спира самостоятелно.

#### Въпроси и задачи

1. Какви изисквания има към задвижването на механизмите за непрекъснат транспорт?
2. Защо за задвижване на механизмите за непрекъснат транспорт не се използват двигатели за постоянен ток?

### 3.4. ЗАДВИЖВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПОМПИ, КОМПРЕСОРИ И ВЕНТИЛАТОРИ


#### 3.4.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Компресорите, помпите и вентилаторите също са едни от най-разпространените производствени машини. Те имат общи конструктивни елементи, свързани с общите принципи на функционирането им, и са предназначени да преобразуват енергията на задвижващия ги двигател в енергия на някаъв флуид (течност или газ).

Помпите, работещи отделно или групово (помпен агрегат), служат най-често за транспортиране на вода, гориво (мазут), течни химикали и други, а в състава на крупните техноложични машини и агрегати (тежки металорежещи машини, мелница, автоматични линии) — за подаване на смазваща и охлаждаща течност.

Вентилаторите и компресорите се използват като генератори на състен въздух. Различават се основно по разликата в налягането на газовете, които създават. При вентилаторите, които служат за вентилация на производствените помещения и подаване на охлаждащ въздух в различни инсталации, тази разлика е от 0,001 до 0,01 MPa (0,01–0,1 at).

Компресорите създават разлика в налягането над 0,4 MPa (4 at) и служат за получаване на състен въздух, чиято енергия от своя страна се използва за задвижване на някои механизми (чукове, преси, ръчни инструменти), пневмотранспорт на различни вещества в химическата промишленост (сода, цимент) и т. н.

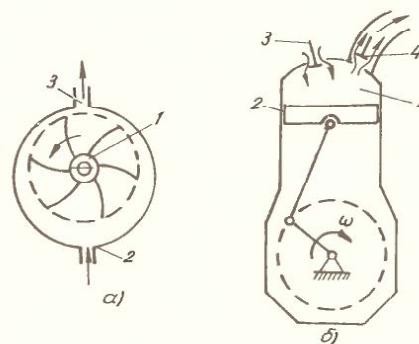

Фиг. 3.24. Принцип на действие на центробежни (а) и бутални (б) помпи

От конструктивна гледна точка помпите, вентилаторите и компресорите могат да се разделят на две основни групи — центробежни и бутални.

На фиг. 3.24 а е показвана принципната конструктивна схема на центробежните помпи и вентилатори. При въртене на ротора 1, разположен ексцентрично в работната камера, лопатките му всмукват флуид на входния тръбопровод 2 и го изтласкат през изходния тръбопровод 3. Налягането се увеличава чрез повишаване на честотата на въртене на ротора, която достига до  $15\,000 \text{ min}^{-1}$ .

Съпротивителният момент на помпите и вентилаторите от центробежен тип е пропорционален на квадрата на ъгловата им скорост. Механичната им характеристика, наричана често вентилаторна, е характерна за широк клас механизми и беше разглеждана в част 1.

Основен елемент в конструкцията на буталните помпи и компресори (фиг. 3.24 б) е коляно-мотовилковият механизъм. При движението на буталото 2 надолу в работната камера 1 се създава вакуум и през входния клапан 3 се всмуква съответният флуид.

При движение на буталото нагоре налягането в камерата се увеличава, клапанът 3 се затваря и през клапана 4 флуидът се отпраща към потребителя.

Съпротивителният момент на механизми от този тип се изменя по синусоидален закон в зависимост от ъгъла на завъртане на коляно-мотовилковия механизъм. За намаляване на неравномерността на натоварването на вала на двигателя обикновено се поставя маховик.

При компресорите от този тип флуидът се подава към потребителя също неравномерно — само при движение на буталото нагоре. Това предизвиква големи колебания на налягането в изходния тръбопровод. За намаляването им обикновено между компресора и потребителя се монтират междинни резервоари, наредени ресивери.

Условията на работа на помпите, вентилаторите и компресорите са характеризират със следните особености:

а) продължителен режим на работа с редки пускания и спирания; натоварването е постоянно или се изменя в сравнително малки граници;

б) регулиране на честотата на въртене практически не е необходимо;

в) пускането е облекчено — статическият момент при пускане е около  $20 \div 25\%$  от номиналния. Изключение правят буталните компресори, когато се пускат под товар;

г) някои от агрегатите, обикновено помпените, работят при утежнени условия — на открито, в запрашени и влажни помещения, в агресивна среда.

#### 3.4.2. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЗАДВИЖВАНЕТО

Сравнително леките условия на работа на помпите и вентилаторите определят широкото използване на асинхронни двигатели с късосъединен ротор за задвижването им. В зависимост от производителността на задвижвания механизъм се използват двигатели от няколкостотин до няколко хиляди kW.

При много големи мощности — над  $200 \div 300$  kW — и малки скорости в някои случаи е изгодно използването на бавноходни синхронни двигатели — особено за задвижване на буталните компресори. Това позволява да се намалят значително размерите на предавката между двигателя и компресора и да се подобри факторът на мощността ( $\cos\phi$ ) на предприятието.

За задвижване на някои типове бутални компресори с по-малка мощност се използват асинхронни двигатели с навит ротор поради необходимостта от значителен пусков момент.


Схемите за управление на помпите и вентилаторите с малка средна мощност осигуряват пускане и спиране на двигателите

и някои технологични блокировки в зависимост от работата на други, свързани с тях механизми.

За автоматизацията на работата на помпени и компресорни агрегати се използват електроконтактни манометри (за измерване на налягането в тръбопроводите) и датчици за ниво от различен тип. Разположението на помпите и вентилаторите често не позволява пряко наблюдение на работата им от оператора, а и от другия обслужващ персонал. Затова се въвежда сигнализация за състоянието на отделните задвижвания (включено, изключено) и за състоянието на някои параметри, характеризиращи работата на агрегата като цяло — налягане в тръбопроводите, ниво на течността в резервоарите, наличие на поток от течност или газ в определени тръбопроводи и т. н.

#### 3.4.3. СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОМПИ, ВЕНТИЛАТОРИ И КОМПРЕСОРИ

На фиг. 3.25 а е показан помпен агрегат, състоящ се от помпите  $P1$  и  $P2$ , които подават водата от резервоар за отпадъчни води към общ тръбопровод. Нивото на водата в резервоара се

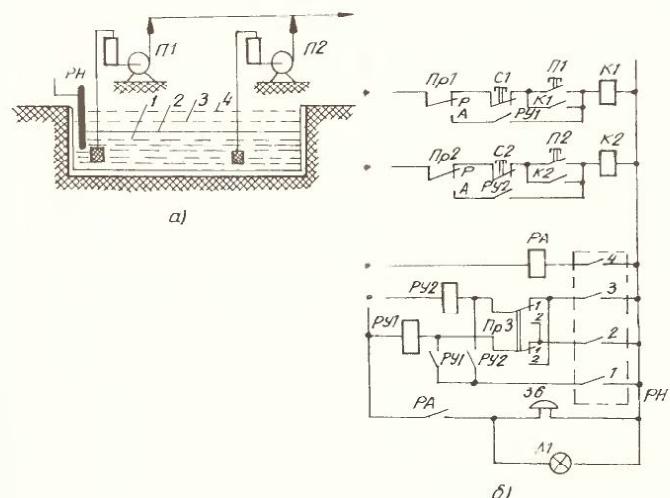

Фиг. 3.25. Управление на помпен агрегат

контролира от електронното реле за ниво  $RH$ , което дава импулси в схемата за управление при 4 различни нива, означени в схемата като 1, 2, 3 и 4. Включващите контакти на  $RH$  в схемата от фиг. 3.25 б са номерирани по същия начин. Помпите се задвижват от асинхронни двигатели с късосъединен ротор, включвани от контактите  $K1$  и  $K2$ .


Всяка от помпите чрез превключвателите  $Pr1$  и  $Pr2$  може да работи в ръчен или в автоматичен режим. Превключвателят  $Pr3$  определя в автоматичен режим една от помпите като работна, а другата — като резервна.

Ще разгледаме работата на схемата в показаното положение на превключвателите, което съответства на автоматичен режим на работа и избор на помпата  $P1$  за работна. Да предположим, че водата в резервоара най-напред е под ниво 1 и започва да се покачва. При достигане на ниво 1 се затваря контактът 1 на реле  $RH$ , но други превключвания в схемата за управление не се извършват. При достигане на водата до ниво 2 се затваря контактът 2 и включва релето  $RY1$ , което включва  $K1$  и помпата  $P1$  започва да работи. В резултат на работата на помпата нивото на водата ще започне да спада. При спадане под ниво 2 контактът 2 на  $RH$  изключва, но помпата продължава да работи, тъй като релето  $RY1$  се е самоблокирало с н. о. си контакт през контакта 1 на  $RH$ .  $P1$  ще престане да работи, след като нивото на водата в резервоара спадне под ниво 1 и контактът 1 на  $RH$  се отвори.

Ако дебитът на постъпващата в резервоара вода е по-голям, отколкото са възможностите на помпата  $P1$ , то нивото ще продължи да се качва и след нейното включване. При достигане до ниво 3 се затваря контактът 3 на  $RH$ , включва се  $RY2$  и  $K2$  — започва да работи и втората помпа. Тя също се самоблокира през контакта 1 на  $RH$ , т. е. двете помпи ще продължат да работят заедно, докато нивото на водата в резервоара спадне под ниво 1.

Ако поради някакви причини нивото на водата продължи да се покачва и след включване на втората помпа, при достижане на ниво 4 се включва релето  $PA$ , което от своя страна включва аварийната сигнализация на пулта за управление.

Подобна по своите функции е схемата за управление на компресорния агрегат, показан на фиг. 3.26 а. Агрегатът се състои от два бутални компресора 1, задвижвани от асинхронни двигатели с късосъединен ротор 2. Сгъстеният въздух преминава през въздухоочистващи устройства 4, където се очиства от прах, влага и масло. По въздухопровод 5 въздухът постъпва в ресиверите 7, откъдето по въздухопровода 6 се подава към потребителите. Обратните клапани 3 предпазват от обратно подаване на въздух към някои от компресорите. За автоматично управление на работата на агрегата служат контактните манометри ( $M1$

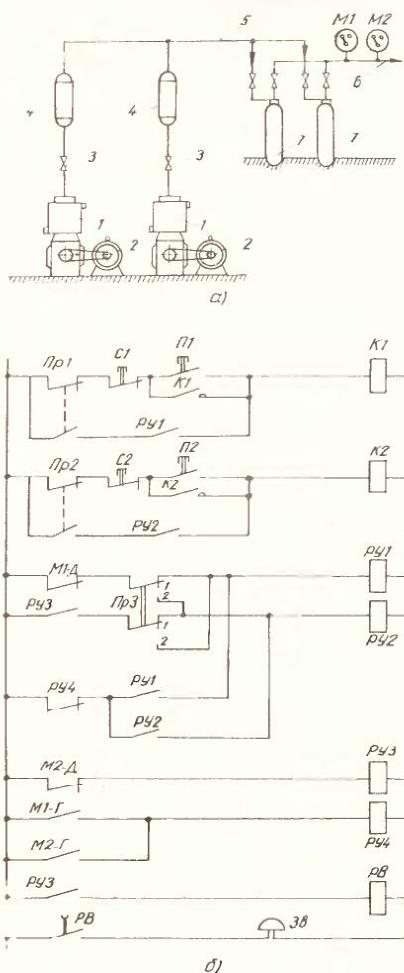

Фиг. 3.26. Управление на компресорен агрегат

и  $M2$ ), чиито подвижни контакти се настройват на определена горна и добра граница на налягането на въздуха в ресиверите. Горните граници за двата манометъра обикновено са еднакви и при достигането им се затварят контактите им  $M1-G$  и  $M2-G$  (фиг. 3.26 б). Н. з. контакти, съответствуващи на долната граница на налягането  $M1-D$  и  $M2-D$ , се отварят, след като налягането превини тази граница.

Двата компресора могат да работят в ръчен или автоматичен режим на работа, което се определя с превключвателите  $Pr1$  и  $Pr2$ , а превключвателят  $Pr3$  определя единия компресор за работе, а другия — за резервен.

Да предположим, че ресиверите са напълнени и налягането на въздуха съответства на горната граница. При това положение контактите  $M1-G$  и  $M2-G$  са затворени, а  $M1-D$  и  $M2-D$  — отворени. Ако в резултат на консумацията на стъклен въздух налягането в ресиверите спадне под горната граница и продължи да спада до достижане на първата си минимална стойност, ще се включи контактът  $M1-D$  на първия контактен манометър, който ще предизвика включване на  $РУ1$  и  $K1$  — т. е. на първия компресор. Налягането ще започне да се повишава. Компресорът ще спре да работи, след като то достигне горната си граница и контактите  $M1-G$  и  $M2-G$  се включат.

Ако в резултат на голямата консумация налягането в ресиверите продължи да спада и след включване на първия компресор, при достижане на следващата добра граница, на която е настроен манометърът  $M2$ , ще се затвори контактът  $M2-D$  и ще се включи и вторият компресор. Двата компресора ще продължат да работят заедно до достижане на горната граница.

Ако въпреки съвместната работа на двата компресора налягането не се покачва, известно време след включване на втория компресор (определеното от релето  $PB$ ) се включва аварийната сигнализация.

#### Въпроси и задачи

1. Кои са изискванията към системите за управление на помпите, компрессорите и вентилаторите?
2. Обяснете подробно какви предимства има използването на синхронни двигатели.

### 3.5. ЗАДВИЖВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МЕТАЛРЕЖЕЩИ МАШИНИ

#### 3.5.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Металорежещите машини са предназначени за механична обработка на метални детали с помощта на един или няколко режещи инструменти, които снемат част от повърхностния слой

на обработвания детайл и по този начин му придават желаната форма и размери. В зависимост от вида на инструмента и на движението в процеса на формообразуването металорежещите машини се делят на няколко основни групи: *стругови, фрезови, пробивни, шлифовъчни, стръгателни, отрезни, зъбообработващи и резбообработващи*.

Според вида и номенклатурата на обработваните изделия металорежещите машини биват: *универсални* — за изпълнение на различни операции върху различни по форма и размери изделия; *специализирани* — за операции върху изделия със сходна форма и размери; *специални* — за обработка на едни и същи изделия. Важна част от специалните са *агрегатните металорежещи машини*, които се конструират от стандартизиранi механични възли.

В зависимост от размерите и масата си металорежещите машини се делят на *масивни* с нормална маса (до 10 t), *големи* (от 10 до 30 t), *тежки* (от 30 до 100 t) и *унисални* (над 100t).

По точността на обработката различаваме металорежещи машини с *нормална* и с *повишена точност*, наречени още *прецизни*.

За обработване на изделията чрез рязане (снеман на структура) трябва да се осъществи относително преместване на режещия инструмент спрямо обработваното изделие. Това става чрез съчетаване на движението на изделието и инструмента, които се наричат *основни или работни движения*. Те се делят на главно, при което инструментът отразява един слой от метала, и *подавателно*, при което инструментът или изделието се премества, за да се отреже нов слой. Работните движения могат да се осъществят по различен начин, в зависимост от което се определя видът на обработката и на машината. Напр. при струговата обработка има въртеливо движение на изделието и постъпателно движение на инструмента; при пробивната — единовременно въртеливо и постъпателно движение на инструмента при неподвижно изделие и т. н.

Освен основните органите на металорежещите машини извършват и редица *спомагателни движения*, необходими за закрепване и настройка на обработваното изделие, довеждане и отвеждане на инструмента от зоната на рязане и др.

Металорежещите машини са основната техническа база на машиностроенето. Развитието и усъвършенстването им определя техническия прогрес в много отрасли на народното стопанство. Всички постижения в автоматизираното електrozадвижване са памерили и намират приложение най-напред в металорежещите машини. В това отношение историята на развитието на металорежещите машини представлява своеобразна история на развитието на електrozадвижването — като се започне от големите трансмисии, задвижващи няколко машини, и се стигне до съвременните модерни металорежещи машини, в които доближаването

на двигателя до работния орган е максимално и се използват системи за управление с много висока степен на автоматизация. Това спомага за успешното решаване на редица задачи, свързани с комплексната автоматизация на производствените процеси, чрез създаване на автоматични линии, цехове и даже на цели заводи-автомати.

### 3.5.2. ЗАДВИЖВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА УНИВЕРСАЛНИ СТРУГОВЕ

Струговете са металорежещи машини, предназначени за обработка на външни и вътрешни ротационни повърхности. Главното ротационно движение се извършва от обработвания предмет, а подавателното — от режещия инструмент (фиг. 3.27).

За главното движение на универсалните стругове се използват изключително асинхронни двигатели с късосъединен ротор, като регулирането на скоростта е чисто механично — чрез превключване на зъбни колела и кинематичната верига.

Подавателното движение се осъществява от главния двигател с помощта на ходов вал (или ходов винт — при наризване на резето, когато главното и подавателното движение трябва да бъдат строго съгласувани).


В процеса на рязане възниква сила, приложена под някакъв тъгъл към режещия ръб на инструмента, която може да бъде разложена на три компоненти (фиг. 3.27):

*тангенциална сила или сила на рязане  $F_z$ , преодолявана от вretenето на машината;*

*радиална сила  $F_y$ , която се поема от упорта;*

*осова или подавателна сила  $F_x$ , която се преодолява от подавателния механизъм.*

Компонентите на силата на рязане зависят от дълбината на рязане  $t$ , скоростта на рязане и подаване, обработвания материал и вида и формата на режещия инструмент и ѝ определят по емпирични формули. Максимално допустимите скорости на рязане и подаване също зависят от дълбината на рязане, обработвания материал и режещия инструмент. Тъй като на големите скорости на рязане съответстват малки подавания и дълбочини на рязане (а от там и малки усилия), а на малките скорости — големи усилия, може да се смята, че във всички режими на работа необходимата мощност за рязане е приблизително еднаква и равна на

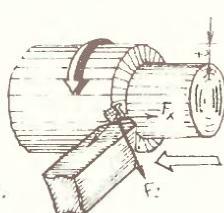

3.27. Схема на стругова обработка

тъй като на големите скорости на рязане съответстват малки подавания и дълбочини на рязане (а от там и малки усилия), а на малките скорости — големи усилия, може да се смята, че във всички режими на работа необходимата мощност за рязане е приблизително еднаква и равна на

$$P_p = F_z \cdot V_{pr} \quad (3.3)$$


откъдето, като отчетем и к. п. д. на механичните предавки, лесно може да се определи необходимата мощност на задвижващия двигател.

При определяне на необходимата мощност за подавателния механизъм  $P_u$  трябва да се има предвид, че той трябва да преодолее не само осовата сила  $F_x$ , но и силата на трисне, предизвикана от действието на останалите две компоненти. Или общото усилие, необходимо за преместване на суппорта с режещия инструмент в процеса на рязане, ще бъде

$$F_6 = F_x + \mu(F_y + F_z), \quad (3.4)$$

където  $\mu$  е коефициентът на трисне в направляващите повърхности. Оттук необходимата мощност на подаване е

$$P_6 = F_6 \cdot V_{pr}. \quad (3.5)$$

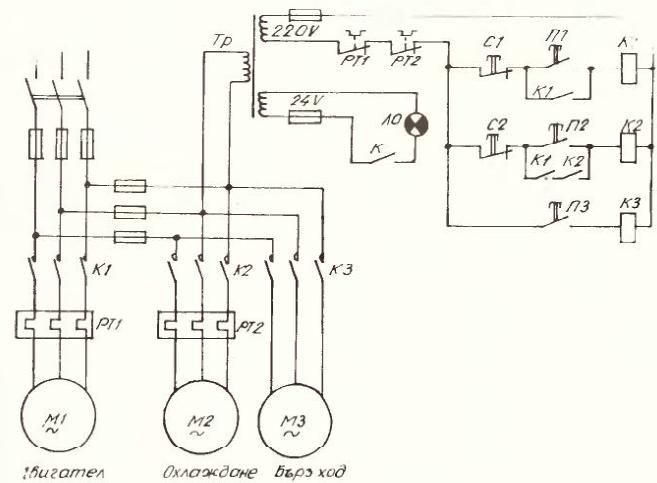

Фиг. 3.28. Схема за управление на струг

тъй като скоростта на подаване е много по-малка от скоростта на рязане, мощността на подаване е също много по-малка от тази на рязане и представлява около 1÷2 % от нея.

Към спомагателните движения в струговете се отнасят бър-

зото придвижване на суппорта, затягането и отпускането на обработваното изделие, преместването на задното седло и др.

Обикновено главното и подавателното движение на универсалните стругове се осъществяват от един и същ асинхронен двигател. Понякога се използват многоскоростни двигатели, което позволява да се опости механичната скоростна кутия. Някои от спомагателните задвижвания се осъществяват от отделни двигатели. Например схемата за управление на българския универсален струг С11М, произвеждан от завода за металорежещи машини (ЗММ) – София (фиг. 3.28), включва три двигателя – за главното и подавателното движение  $M_1$ , за помпата за охлаждане на течност  $M_2$  и за бързо преместване на суппорта  $M_3$ . Първите два двигателя се пускат и спират с отделни бутони. Двигателят за бърз ход е включен само докато е натиснат бутоят  $P_3$ . Реверсирането на вретеното, подаването и бързият ход се осъществяват механично. Съществува блокировка между главния двигател и двигателя за охлаждането, която позволява да се включи вторият само след включване на първия. Такива са схемите за управление на почти всички универсални стругове.

### 3.5.3. ЗАДВИЖВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ЩЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ


Щлифовъчните машини са металорежещи машини, при които обработката на детайла се извършва с помощта на диск от абразивен материал (щлифовъчен диск). Главното движение е вретене на щлифовъчния диск. Подавателното движение е праволинейно и може да се извърши както по диска, така и от обработвания детайл. Към спомагателните движения спадат бързите премествания на щлифовъчния диск, на масата и др.

Всички щлифовъчни машини могат да се сведат в две основни групи: *круглощлифовъчни* и *плоскощлифовъчни* които се използват съответно за обработката на ротационни и плоски повърхности.

Щлифовъчният диск се задвижва от асинхронен двигател, като честотата на вретене не се регулира. За получаване на по-добро качество на обработваните повърхности периферната скорост на диска трябва да е не по-малка от  $30 \div 50 \text{ m/s}$ . Затова при малки диаметри на диска между него и двигателя се поставя разшираща механична предавка. В последните години бяха разработени специални двигатели, захранвани с повишена честота. Честотата им на вретене достига до  $150\,000 \div 200\,000 \text{ min}^{-1}$ . В този случай двигателът и щлифовъчното вретено са обединени конструктивно в едно устройство.

Подавателното движение на масата се осъществява хидравлично, което позволява да се постигне по-голяма плавност на подаването и по-добро качество на обработваната повърхност.

Характерно за кръглощлифовъчните машини е, че за подобряване на качествата на обработваната повърхност на обработваното изделие също се придава въртеливо движение в посока обратна на посоката на вретене на щлифовъчния диск. Обикно-

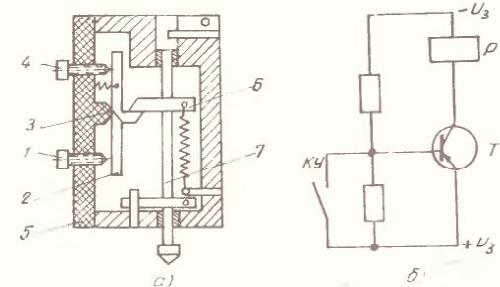

Фиг. 3.29. Електроконтактен измервателен уред

вено се налага скоростта на вретене на изделието да се регулира в обхват около 10:1, което лесно може да се осъществи с някоя от разгледаните системи.

Голямо приложение на щлифовъчните машини са получили т. нар. *устройства за активен контрол*, които контролират непрекъснато размера на детайла в процеса на обработка и сигнализират при достигане на определения размер. Основна част на подобно устройство е електроконтактният датчик (наричан още електроконтактна измервателна глава), чието устройство е показано схематично на фиг. 3.29 а.


Долният край на контактния лост 7 опира непрекъснато в обработваната повърхност. Тъй като в процеса на обработка съответният размер намалява, лостът постепенно се придвижва надолу под действието на пружина 3. При това напречният лост 6 натиска върху опората на контактния лост 2, закрепен чрез плоската пружина 3. При завъртането на контактния лост най-напред се нарушава контактът между него и контактния винт 4, след което се затваря долният контакт между него и контактния винт 1. Контактните винтове, с помощта на които може да се регулира моментът на отваряне и затваряне, и контактният лост 2 са монтирани върху планката от изолационен материал б.

Двета контакта, които се задействуват един след друг, осъществяват автоматично преминаване от грубо към фино щлифоване, а от там – към спирне на обработката при достигане на желания размер.

Подобни устройства се използват широко в машиностроене-

то като основен елемент в различни видове уреди за контрол и измерване на обработените детайли.

За да се предотврати ерозионното износване на контактите, те не се използват за пряко управление на други релейно-контактни

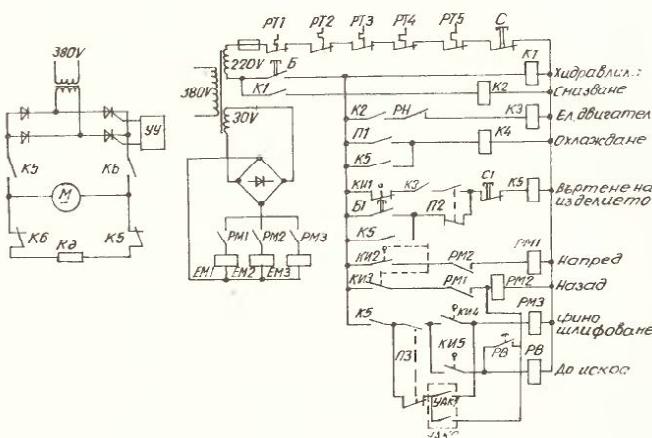

Фиг. 3.30. Схема за управление на къглошлифовъчна машина

ни устройства, а се включват в маломощни управляващи вериги на електронни или полупроводникови усилвателни устройства. На фиг. 3.29 б е показан пример за включване на електроконтактно устройство в базовата верига на транзистора  $T$ , който захранва релето  $P$ .

Точността на електроконтактните измервателни уреди обикновено не надвишава 0,01 mm. За по-голяма точност се използват електроневматични измервателни устройства, които тук няма да разглеждаме.

На фиг. 3.30 е показана опростената принципна схема на къглошлифовъчната машина ШК 321, произвеждана от ЗММ — София. Задвижването ѝ включва четири асинхронни двигателя с късосъединен ротор, които задвижват съответно шлифовъчния диск, хидравличния агрегат за подаването, помпите за смазваща и за охлаждаща течност. Изделното се върти от двигател за постоянен ток с независимо възбудждане, чиято частота на въртене се регулира по системата ПП—Д. Полупроводниковият регулатор представлява еднофазен полууправляем мостов изправи-

тел, в рамената на който са включени два диода и два тиристора. Те се управляват по вертикалния принцип. В схемата за управление са осъществени обратни връзки по напрежение и ток на двигателя, които не са показани. Чрез резистора  $R_L$  се осъществява динамично спиране на двигателя при изключването му от управляемия полупроводников изправител.

Работното подаване е хидравлично. Посоката му се изменя с хидравлични разпределители, задвижвани от електромагнитите  $EM1$  и  $EM2$ , които се включват от междинните реле  $PM1$  и  $PM2$ . Релетата се управляват ръчно от команден превключвател, който задействува крайните изключватели  $K11$  и  $K12$ .

Чрез включването на електромагнита  $EM3$  и съответният разпределител се осъществява минимална скорост на подаване, при която се извършва т. нар. фино шлифоване.

В схемата за управление е включено и устройство за активен контрол УАК, чиито контакти УАК1 и УАК2 се задействуват последователно при достигане на желания размер.

Схемата работи по следния начин. При натискане на бутона  $B$ , който играе ролята на общ пусков бутон, се включват контакторите  $K1$  и  $K2$ . Те от своя страна включват двигателите на хидравличната помпа и помпата за смазване. Когато налягането в системата за смазване стане достатъчно голямо, задействува се релето за налягане  $PH$  и с. н. о. си контакт включва контактора  $K3$  на двигателя на шлифовъчния диск. Помпата за охлаждане течност може да се включва чрез  $K4$  независимо от превключвателя  $P2$  или автоматично след включване на двигателя за въртене на изделието.

При показаното на фиг. 3.30 положение на превключвателя  $P2$  двигателят за въртене на изделието се включва и изключва независимо от другите бутони чрез  $BI$  и  $C1$ . При другото положение на превключвателя  $P2$  веригата през  $BI$  е прекъсната и  $K5$  се включва автоматично при включване на главния двигател ( $K3$ ). Крайният изключвател  $K11$  се задействува в задно положение на седлото, при което обработеното изделие се сиema и се поставя ново.

Устройството за активен контрол УАК се включва в схемата от превключвателя  $P3$ . Когато размерът на обработваното изделие се доближи до желания, задействува се контактът на устройството УАК1 и включва междинното реле  $PM3$  за по-фино окончателно шлифоване на обработвана повърхност. При достигане на желания размер, на който е настроено устройството, се задействува контактът УАК2 и включва релето  $PM2$ . Бързо се отвежда шлифовъчният диск. Операциите по обработката на изделието са окончателно завършени.

Когато липсва устройство за активен контрол, тази част от процеса се автоматизира с крайните превключватели  $K14$  и  $K15$ .  $K14$  задействува при доближаване на обработвания размер до

желания и включва релето  $PM_3$ , осигуряващо режим на фино шлифование. При окончателно достигане на желания размер подава се спира от предварително настроен твърд ограничител. Едновременно се задействува крайният изключвател  $KI_5$ , който включва релето за време  $PB$ . В това положение се извършва окончателната дообработка на повърхнината до изчезване на искрите, свидетелствуващи за наличие на съприкоснение между шлифовъчния диск и обработваното изделие. Необходимото време се задава от релето  $PB$ . След изтичането му се дава сигнал за включване на релето  $PM_2$  за отделяне на шлифовъчния диск.

Тази автоматизация не позволява да се постигне такава точност на обработватите детайли, каквато се постига с помощта на устройството за активен контрол. Главната причина е фактът, че крайните превключватели  $KI_4$  и  $KI_5$  се задействуват при определени позиции от хода на шлифовъчната глава, а по този начин не може да се отчете неизбежното износване на шлифовъчния диск през време на работата му.



Задвижването на плоскошлифовъчните машини по принцип не са различава от това на къръглошлифовъчните. Главното движение — вътрешне на шлифовъчния кръг, и тук се осъществява от асинхронен двигател. Подавателното движение се извършва от масата на машината, върху която неподвижно е закрепен обработвателят детайл, с хидравлични системи. Характерно е използването на електромагнитни закрепващи устройства (електромагнитни маси). Електромагнитното закрепване има много предимства пред механичното с използване на различни захранващи устройства (скоби, болтове и др.). Те са: бързо и удобно закрепване и освобождаване на детайлите, особено на тези с по-големи размери;

възможност за едновременно закрепване и обработка на няколко детайла;  
възможност за обработка от всички страни;  
постигане на по-голяма точност при обработката, тъй като при загряване детайлът може да се разширява свободно.

Заедно с това електромагнитното закрепване има и недостатъци, най-същественият от които е малката сила на закрепване. Това ограничава приложението му изключително при плоскошлифовъчните машини, където силите на рязане са сравнително малки. Друг недостатък е възможността за откъсване и изхвърляне на детайлата встризи при прекъсване на захранването на електромагнита.

На фиг. 3.31 е показано устройството на електромагнитна ма-са. Тя има стоманен корпус  $I$  с полюсни накрайници  $2$ , около които са поставени захранващите намотки. Отгоре корпусът е покрит с плочата  $3$ , на която участъците  $4$ , разположени над полюсните накрайници, са отделени от останалата част с прослойка  $5$  от немагнитен материал (бронз, оловни сплави и др.). При за-

хранване на намотките с постоянен ток всички участъци над полюсните накрайници се намагнитват едновременно и представляват единият полюс на електромагнита, а цялата останала повърхност на плочата — другият полюс. Обработваният детайл, който

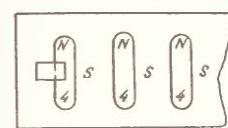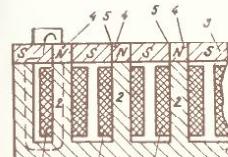

Фиг. 3.31. Електромагнитна

Фиг. 3.32. Схема за управление на захранването на електромагнитна ма-са

пресича немагнитната прослойка в кое да е място, затваря част от магнитния поток и се задържа от силите на привличане към повърхността на масата.


За да се запазят намотките от проникване на охлаждаща течност, вътрешността на електромагнитните маси се залива изцяло с изолационна маса (напр. битум). Намотките се захранват с постоянен ток с напрежение 24, 48, 110 и 220 V. Електромагнитните маси не се захранват с променлив ток поради вредното действие на вихровите токове. Захранването най-често става през токозправители.

На фиг. 3.32 е показана схемата за включване на електромагнитна ма-са, захранвана през селенов изправител. Превключвателят  $PM$  позволява да се включва двигателят  $M$  на шлифовъчния кръг, без да се включва ма-сата. Токовото реле  $PT$ , включено последователно на захранващата намотка, изключва двигателът  $M$  на шлифовъчния диск при аварийно прекъсване на захранването на ма-сата. За премахване на остатъчния магнетизъм, който понякога затруднява снемането на детайлите, в някои схеми е предвидена възможност за захранване на ма-сата с понижено напрежение с обратна полярност.

За да унищожи напълно остатъчният магнетизъм в обработените детайли, се използват устройства, наречени демагнитатори. Схематично подобно устройство е показано на фиг. 3.33.

Детайлите се пускат по специален улей 1 от намагнитен материал. При това те преминават във вътрешността на намотката 2, захранвана с променлив ток. Пренамагнитвайки се, детайлите губят остатъчния магнетизъм.

Освен описаните електромагнитни маси понякога се използват такива и с постоянни магнити. Те имат известни предимства, тъй като не изискват специално захранване, но закрепващото усилие при тях е много по-малко.

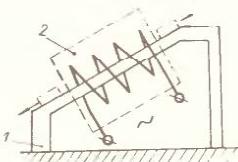

Фиг. 3.33. Демагнетизатор

#### 3.5.4. ЗАДВИЖВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СТЪРГАТЕЛНИ МАШИНИ

Стъргателните машини са предназначени за обработка на плоски повърхности с помошта на инструмент с един режещ ръб. Главното движение при тях е праволинейно преместване на инструмента спрямо обработваната повърхност, при което се снема стружка (прав ход), след което инструментът отново се връща в изходно положение (обратен ход), т.е. главното движение е възможно постъпательно. Подавателното движение представлява врътено-постъпательно. Подавателното движение на режещия инструмент, което се извършва периодично в края на всеки обратен ход.

Стъргателните машини се разделят на *напречно-стъргателни (шепинги)* и *надлъжно-стъргателни (хобели)*.

Тук ще бъдат разгледани само вторите, при които главното движение се извършва от работната маса със закрепения върху нея детайл, а подавателното движение – от ножа.

Обикновено скоростта на работния ход на стъргателните машини не е много голям, тъй като режещият инструмент изпитва силни ударни натоварвания при врязването му в обработваната повърхност. На практика ти рязко надвишава  $100 \div 200 \text{ m/min}$ .

Скоростта на обратния ход обаче трябва да е значително по-голяма, за да се повиши производителността на машината. Обикновено скоростта на обратния ход е от 2 до 3 пъти по-голяма от тази на работния.

Посоката на движение на масата може да се реверсира по два начина, които по-нататък определят цялата система на задвижването и автоматизацията на машината. Първият се състои в запазване на посоката на въртене на задвижващия двигател и изменение на посоката на движение на масата чрез промяна на кинематичната верига (чрез електромагнитни съединители).

Електромагнитните съединители са характерен елемент в задвижването и автоматизацията не само на металорежещите машини. В много други производствени машини и механизми те се използват за реверсиране на посоката на движение и превключване на кинематичните вериги. Ще разгледаме триещ дисков съединител, показан на фиг. 3.34a.


При пропътване на ток през намотката 3 котвата 9 се привлича към корпуса. Дисъкът 7, свързан чрез лостовете 4 с котвата, притиска триещите се дискове 8 към гайката 2. Основата на съединителя е от немагнитен материал. Към нея са прикрепени половината дискове. Тя се свързва с единия от валовете. Другата половина дискове са свързани с втория вал, който не е показан на фигурата.

Въртящият момент се предава от единия вал на другия за сметка на силите на триене. Поради това за увеличаване на коефициента на триене дисковете се покриват със специални покрития от металокерамични материали.

Съединителят се изключва от пружината 5, която изтласква дисковете в изходното им положение след изключване на тока в намотката. Съединителят се захранва чрез контактни пръстени 1 и четки. Обикновено се използва само един контактен пръстен, като другият край на намотката се свързва към корпуса на съединителя.

Наличието на четков контакт е един от сериозните недостатъци на тези съединители. Той е източник на твърде много неизправности, затова са разработени конструкции на съединители с неподвижна захранваща намотка (фиг. 3.34б).

Намотката 3 на този съединител е закрепена към неподвижните части на машината, като е отделена от стоманените полюсни пръстени 1 и 2 с въздушна междина. Действието по принцип не се различава от действието на описания съединител с контактни пръстени. Поради наличието на допълнителна въздушна междина този вид съединители изискват около 30 % по-голяма захранваща мощност спрямо съединителите с контактни пръстени при един и същи предаван въртящ момент.

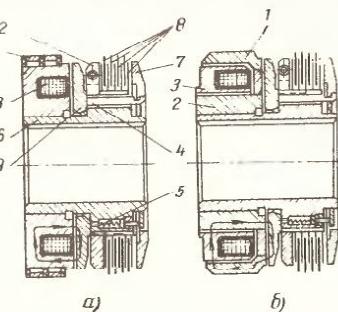


Фиг. 3.34. Електромагнитни съединители

Фрикционните дискове на разглежданите електромагнитни съединители са изнесени извън магнитното поле. Затова те се изготвят от немагнитни материали с голям коефициент на триене. В по-старите конструкции се използват и дискове от магнитен материал (най-често закалена стомана), през които се затваря магнитният поток.

Електромагнитните съединители се захранват с ниско постоянно напрежение — 24 или 42 V. Паралелно на намотката им обикновено се свързва резистор, наречен разряден, който я предпазва от възникващите поради голямата ѝ индуктивност пренапрежения при изключване.

Основен параметър на триещите се електромагнитни съединители е големината на предавания въртящ момент. При избор на съединителят номиналният им момент трябва да бъде по-голям от максималния момент на двигателя. В противен случай при претоварване съединителят започва да припъльзва, нагрява се до недопустимо висока температура, а триещите се дискове се износват много бързо.


На фиг. 3.35 е показано схематично използването на електромагнитни съединители за реверсиране на посоката на въртене. Двета електромагнитни съединителя EC1 и EC2 се задвижват от валовете 2 и 3 в противоположни посоки. Двата вала може да се задвижват от отделни двигатели с различна скорост или от един

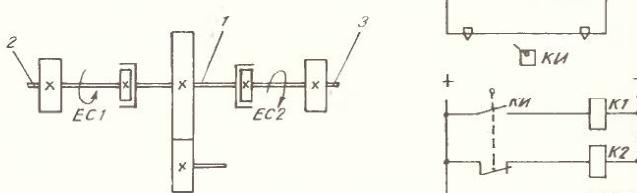

Фиг. 3.35. Реверсиране на посоката на движение с електромагнитни съединители

Фиг. 3.36. Реверсиране на масата на надлъжно-стъргателна машина

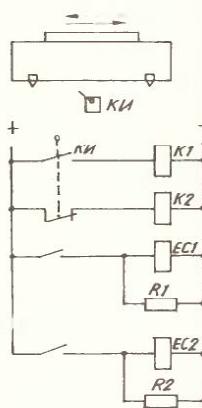и същ двигател чрез съответни механични (зъбни или ремъчни) предавки. Вторите половини на съединителите са свързани към задвижвания вал I, която ще се върти в една или друга посока в зависимост от това кой от двета съединителя е включен.



На фиг. 3.36 е показана схемата за управление на реверсирането на масата на надлъжно-стъргателни машини чрез пътния превключвател K1. Задвижването е с асинхронен двигател. За получаване на по-голяма скорост на обратния ход може да се използува двускоростен двигател или предавателното число на предавката към двета съединителя да бъде различно.

Този начин на електрораздвижване е прост и сигурен при експлоатация, но реверсирането е свързано с големи механични удари, които водят до бързо износване на скоростната кутия. Затова се използува само при малките надлъжно-стъргателни машини, където масата на движещите се части не е много голяма.

По-съвършена система за задвижване предлага реверсирането на самия двигател. Използването на обикновен асинхронен двигател в този случай не е особено подходящо поради големия брой реверсиране в час (до 2÷3 хиляди) и необходимостта от плавно спиране и развъртане в началото и края на всеки ход. Затова чай-често задвижването на масата по тази система се използуват двигатели за постоянен ток, чиято честота на въртене се регулира по някоя от известните ни вече системи.

За разлика от подавателните движения при разгледаните досега металорежещи машини, които са непрекъснати, предавателното движение при надлъжно-стъргателните машини е периодично. То се осъществява от отделен двигател. Големината му се определя от специални механични или електромеханични системи. В схемата за управление трябва да се предвиди блокировка, която да не позволява включването на работния ход, преди да е завършило периодичното подаване, защото това може да доведе до счупване на режещия инструмент.

### 3.5.5. ЗАДВИЖВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА РЕВОЛВЕРНИ СТРУГОВЕ

Револверните стругове са предназначени за серийна обработка на ротационни детайли със сложна форма, което изисква последователно извършване на няколко операции.

Най-характерен елемент от конструкцията на струга е револверната глава, върху която се закрепват всички инструменти, необходими за обработката (обикновено до шест). В зависимост от това, кой инструмент е завъртян към закрепения на вретеното детайл, се извършва и съответната обработка. По този начин необходимите операции се извършват в целесъобразен ред при едно захватане на обработвания детайл, като за смяна на инструмента е необходимо само завъртане на револверната глава. Това съкращава много спомагателното време и повишава производителността на машината.

Револверът га глава е монтирана върху суппорта и се подава по същия начин както при обикновения струг.

Револверните стругове най-често се задвижват от едноскоростни или многоскоростни асинхронни двигатели. Регулирането на скоростта на въртенето и подаването е чисто механично, като за превключване на скоростите се използват електромагнитни съединители. Тъй като за всеки вид обработка, т.е. на всеки инструмент, обикновено са необходими различни скорости на рязане и подаване, тези с ругове се автоматизират с помощта на специални командоапарати, механично свързани с револверната глава. На всяко положение на главата съответства определена комбинация от затворени и отворени контакти на командаапарата, които от своя страна започват съответни електромагнитни съединители. В резултат на това на всяко положение на главата съответствува определена скорост на въртене на вретеното и подаването, която може да се настройва предварително.

На фиг. 3.37 е показана принципната схема за управление на револверен струг, предназначен за обработка на детайли от прътъв материали.

Главното и подавателното движение се ѝсъществяват от асинхронен двигател с късоъден ротор. Регулирането на скоростите на вретеното и на подаването е механично, с електромагнитни съединители, включени от командаапарата *КА* при завъртане на револверната глава.

При натискане на бутона „затяга з“ се осъществява пълен цикъл: отпускане — подаване на прътвия материал — затягане. Бутона се натиска, докато се освободи крайният изключвател *KII*, който в изходно положение е включен. При задействуването на контактора *KI* се включва двигателът за затягане, а н.з. му контакт *KI* изключва електромагнитния съединител *EC9*, който изпълнява ролята на спирачка на затягачния механизъм. След завършване на цикъла отново се задействува *KII*, което води до изключване на двигателя и спиране на затягачния механизъм.


до изключване на двигателя и спиране на затягатия механизъм. За управление на главните движения на струга освен бутони *ПИ С* служи и ръчният превключвател *РП* с три фиксиирани положения. Едното от тях е работно — при него са затворени контакти *РП1*; другото е спирачно — при него са задействувани контакти *РП2*, а при третото (средното) и двата контакта не са задействувани.

Двигателят на вретсното се включва с бутона *P* при работно положение на ръчния превключвател. При това най-напред се включва двигателят на помпата за смазване. За спиране трябва да се натисне бутоњът *C* или *PC* да се постави в средно или спирачно положение.

При поставяне на РП в средно положение се отварят контактиите му РП1, при което контакторите K2 и K3 изключват и времето спира под действие на силите на трисне. В това положение

и се двигателят може да се пусне само докато е натиснат пусковият бутон.

При поставяне на РП в спирачно положение заедно с изключването на двигателя се включва и електромагнитният спирачен

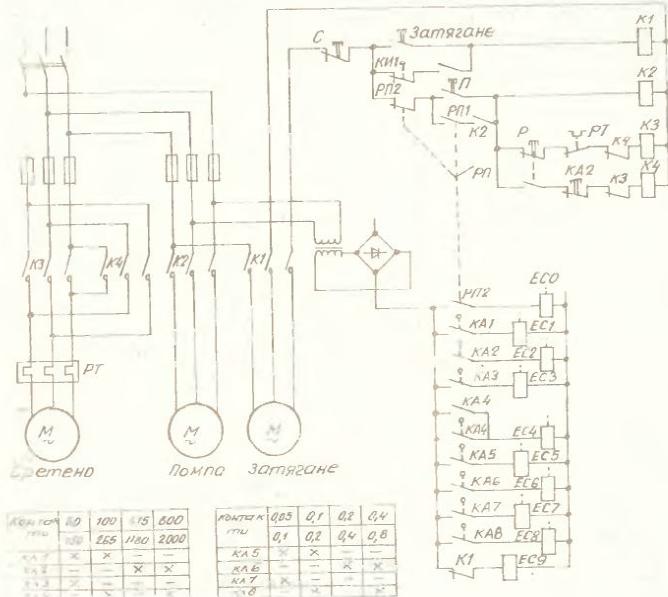

Фиг. 3.37. Схема за управление на револверен струг

съединител *ECO*, който осъществява принудително спиране. В това положение ново пускане на двигателя е невъзможно, тъй като веригата на контакторите *K2* и *K3* остава прекъсната.

Реверсирането на шиндела, което е необходимо за отвеждане на разбонарезния инструмент, се осъществява с натискане на бутона  $P$ . При това се изключва контакторт  $K3$  и се включва  $K4$ , което освен до реверсирането на двигателя води до изключване на електромагнитния съединител  $EC3$  и включване на  $EC4$ . То от своя страна увеличава скоростта. Ако обаче в работната посока на въртене е бил включен  $EC1$ , изменения в скоростта при реверсиране няма да настъпят.

Нарязването на резби се извършва на една от двете ниски скорости на шпиндела за всеки обхват (60, 100, 150 или  $265 \text{ min}^{-1}$ , т. е. при задействуван контакт *KAI* (вж. диаграмата за скоростите на вретеното на фиг. 3.37). Затова при натискане на бутона *P* се включва обратно въртене на вретеното със скорост 100 или  $265 \text{ min}^{-1}$ . За избягване на реверсирането на вретеното при по-големи скорости служи н. з. контакт на командаапарата *KA2*, който прекъсва веригата на контактора *K4*.

### **3.5.6. Задвижване и автоматизация на агрегатни машини**

Агрегатните машини са специални металорежещи машини, които се създават от стандартни възли и агрегати: различни по видове и размери тела, колони, въртящи се маси, силови глави и хидравлични възли.

Най-често употребяваните стандартни възли са т. нар. *само-действуващи силови глави*. Вграден в корпуса им двигател осъществява въртливо движение на вretenото. Постъпателното движение на главата се осъществява от хидроцилиндър, като помпата на хидравличната система се задвижва от свояния двигател.

На агрегатните машини обикновено изделията се обработват едновременно от няколко инструмента. Затова тези машини се отличават с много по-голяма производителност от обикновените универсални металорежещи машини и се използват в условията на едросерийното и масовото производство.


Основна задача при автоматизацията на агрегатните машини е автоматизацията на движението на силовите глави, които в зависимост от обработката извършват различни движения. Цикълът обикновено е праволинеен и включва участъци с бърза и с работна скорост на подаване. Автоматизацията на циклите на агрегатните силови глави е типичен пример за автоматизация във функция от пътя.

На фиг. 3.38а е показана схема за управление на агрегатна си-  
лова глава при пробиване на дълбоки отвори. Пробива се на ня-  
колко прохода (в случая — три) за периодично изваждане на  
стружките. Циклограммата на движението (фиг. 3.36б) показва, че  
цикълът се контролира от пет крайни изключвателя (*КИ1* — *КИ5*),  
като *КИ3* се задействува два пъти от две различни опори.

Подаването на главата е хидравлично. Постоката се управлява от двата електромагнита на хидравличният разпределител *EPI* и *EPZ*.

Главата се включва за работно подаване от бутона *P1*. В края на първия проход се задействува крайният превключвател *КИЗ*, който включва *P2*. Релето *P2* с единния от н. о. си контакти подготви за включване *P3*, а с другия включва електромагнита *EP2*, който праткива посоката за подаване.

Когато агрегатната глава се върне на бърз ход в изходното си положение, превключвателите  $KII$  и  $KI2$  се задействуват съгласно циклограмата.  $KII2$  с н. о. си контакт включва  $P3$ , а с н. з. — изключва  $EP2$ .  $KII$  включва отново работното подаване в първоначалната посока.

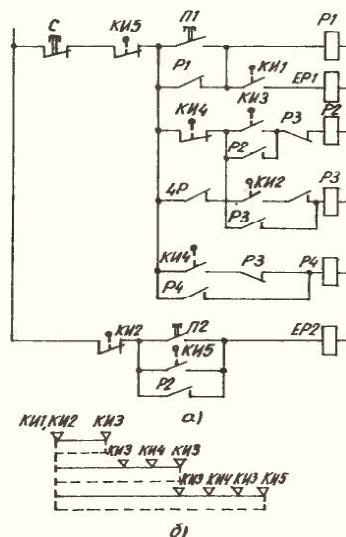

Фиг. 3.38. Схема за управление на агрегатна  
сизова глава

При втория проход най-напред се задействува КИ3, но релето Р2, косто превключва посоката на подаването, не се задействува, защото веригата му е прекъсната от н. з. контакт на останалото включено реле Р3. Затова работното подаване протължава. След КИ3 се задействува КИ4. Той прекъсва веригата на Р8 и включва Р4, кото се самоблокира. В края на втория проход КИ3 се задействува отново от втора опора. Сега вече релето Р2 включва и реверсира подаването.

В изходно положение отново се задействува КИ1 и КИ2, който отново включва РЗ. Така че при започване на третия проход са включени редовата РЗ и Р4. В течението на прохода редото Р2


не включва при първото задействуване на *KИ3*, защото веригата е прегазена от *P3*. Релето *P3* обаче не изключва при задействуване на *KИ4*, тъй като захранването му продължава през паралелно включения на *KИ4* кон.кт на релето *P4*. Затова и при повторното задействуване на *KИ3* релето *P2* не включва и подаването продължава в същата посока.

В края на последния проход се задействува крайният изключвател *KИ5*, който изключва *EР1* и включва *EР2*. Главата се връща окончателно в изходната му позиция. Релето *P1* също е изключено, така че работното подаване може да се включи отново само след натискане на бутона *П1*.

За осъществяване на някои по-сложни режими на работа автоматизацията във функция от пътя често се комбинира с автоматизацията *—* функция от времето.

### 3.5.7. ЗАДВИЖВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА АВТОМАТИЧНИ ЛИНИИ

Автоматичните линии в машиностроенето се създават от отделни агрегатни или други специализирани машини, които се свързват помежду си с общо автоматично действуващо транспортно устройство. На автоматичните линии без участие на човек детайлът се транспортира от една машина до друга, фиксира се, затяга се в необходимото положение и се обработва. Работникът само поставя обработвания детайл в изходна позиция

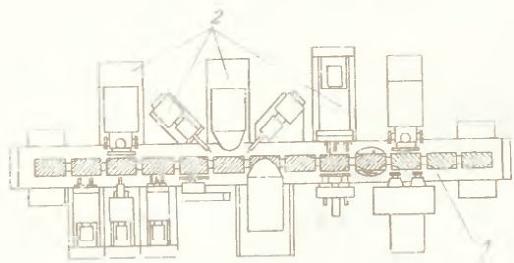

Фиг. 3.39. Автоматична линия с твърда транспортна връзка

и го сваля след завършване на обработката. На фиг. 3.39 е показан схематично външният вид на една автоматична линия, в която отделните машини 2 са свързани помежду си с твърда транспортна връзка 1.

За съгласуване на работата на всички участвуващи в линията механизми най-често се използва принципът на автоматизация във функция от пътя. Това се определя преди всичко от необходимостта да се контролира взаимното разположение на обработвателните детайли и работните органи на машините. Схемата за управление обикновено се строи така, че – тандем за всяко следващо действие се получава тогава, когато предишното е вече завършено.

Времето между подаването на две последователни команди се нарича *такт на линията*. През това време се извършват определени действия, необходими за обработката – транспортиране, затягане, механична обработка и др. Комплексът от няколко такта, необходими за обработката на детайли, се нарича *цикъл*. Най-често срещаният цикъл съдържа следните основни тактове: 1. Преместване на детайла от една позиция на следващата. 2. Фиксиране в необходимото положение. 3. Затягане. 4. Механична обработка. 5. Освобождаване от фиксиращите устройства. 6. Отпускане. Този цикъл се изпълнява паралелно на всички работни позиции.

Автоматичните линии работят в следните основни режими:

1. Автоматичен режим, при който описаният цикъл се повтаря непрекъснато.

2. Полуавтоматичен, при който линията спира след изпълнението на всеки цикъл и е необходимо намесата на работника, за да започне следващият.

3. Настроечен, при който всички машини и механизми се управляват поотделно.

4. Специални режими, при които някои агрегати се изключват от работата на линията.

Желаният режим обикновено се избира от специален превключвател на режимите.

Схемата за управление за автоматичните линии трябва да осъществява и някои основни блокировки.

1. Транспортьорът се включва и обработвателните детайли се преместват само когато всички работни органи са в изходно положение, детайлите са отпуснати и освободени от фиксиращите устройства.

2. Затяга се само след окончателното преместване на детайлите и изходно положение на силовите глави.


3. Подаването на главите се извършва след пълното затягане на детайлите.

4. Отпуска се само ако всички глави са завършили работния си цикъл и се намират в изходно положение.

5. Работата на линията се прекратява, ако се изключи кой да е от участвуващите в нея агрегати.

В схемата за управление обикновено има и много други блокировки и зависимости, които се определят от вида на линията, характера на обработката и т. н.

Тъй като в работата на линията участвуват голям брой електрически двигателни, едновременно им пускане е съпроводено с големи пускови токове. За да се избегнат, двигателите се разделят на няколко групи, чието последователно пускане се извършва последователно. Процесът се управлява от рееле за време. Подобна схема е показана на фиг. 3.40.

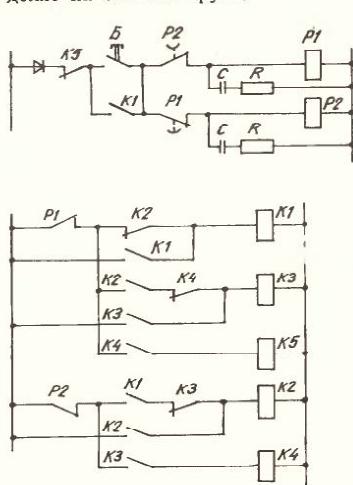

Фиг. 3.40. Схема за последователно пускане на двигателите от поточна линия


При натискане на бутона  $B$  най-напред се включва  $P2$ , което от своя страна включва релето  $P1$ , а то — контактора  $K1$  за първата група двигатели. С малко закъснение  $P1$  изключва  $P2$ , което след изтичане на времето, за което е настроено, отваря контакта си във веригата на  $P1$  и включва контактора  $K2$  за втората група. При следващото включване на  $P1$  се включва  $K3$  и т. н. до включване на последния контактор  $K5$ , който изключва схемата. Броят на контакторите, участващи в схемата, може да бъде произволно увеличен. Редът на включването им във всички случаи се осигурява от съответните им блокиращи контакти.

Недостатък на разгледаната схема на автоматична линия с твърда транспортна връзка (фиг. 3.39) е това, че работата ѝ се преустановява при излизане от строен на кой да е от участващите в нея агрегати. По-широки възможности в това отношение дава автоматичната линия с гъвкави транспортни връзки, в която между отделните машини има специални бункерни устройства (фиг. 3.41). Всяка машина от тази линия извършва свой независим цикъл. Поради големите междуинни бункерни устройства линията като цяло може да продължава работата си за известно време и даже при спиране на някоя от участвуващите в нея машини.

Взаимните връзки, които трябва да осигури схемата за управление, се определят преди всичко от състоянието на бункерите

и работата на междуинните транспортъри. В показаната схематично линия (фиг. 3.42) такива взаимни връзки в участъка между машините 3 и 4 са:

1. Машината 3 трябва да спре, когато транспортърът 6 не работи или бункерът 2 е запълни.

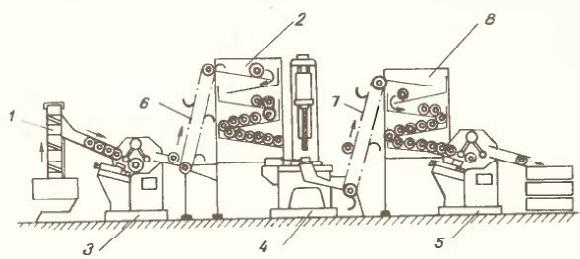

Фиг. 3.41. Автоматична линия с гъвкава транспортна връзка

2. Машината 4 трябва да спре, когато бункерът 2 се изразни.

2. Ако машината 4 не работи, транспортърът 6 продължава работата си до напълването на бункера 2, след което се изключва.


За задвижване на отделните машини и механизми в автоматичните линии се използват изключително асинхронни двигатели с късосъединен ротор.

Основните апарати, които участват в схемите за управление, са различни релета и контактори, пътни превключватели, бутони и други командаопрати. Даже в сравнително не много сложни линии броят им е голям, като силно нараства с увеличаване броя на включението в линията агрегати и увеличаване на сложността на обработката, а напоследък и с приложението на програмираните автомати.

### 3.5.8. ЗАДВИЖВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОПИРНИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ

Копирните металорежещи машини се използват за обработка на дстайли със сложни повърхности, като например различни матрици, гребни винтове, турбинни лопатки и др. Копирането се използва и при обработка на по-прости повърхности, тъй като води до намаляване на спомагателното време и повишаване на производителността и точността на обработката.

В зависимост от формата на детайлите обработката им чрез копиране може да се извършива на фрезови, стругови, разточни и други металорежещи машини, като най-често се използват първите от тях.

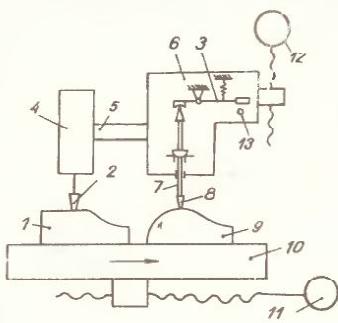

Фиг. 3.42. Принцип на копиране

Фигурата е показана обработката на детайла 1 по шаблона 2 с помощта на фрезата 2. Фрезовият супорт 4 е съединен чрез твърда връзка 5 с копирното устройство 6. То се състои от копирния лост 7, завършващ с копирен палец 8. С другия край копирният лост въздействува на контактния лост 3, като отваря и затваря контакта 13. Обработваният детайл и шаблонът са закрепени върху масата 10 на копирната фреза. Двигателят 11 с ходов винт осъществява подавателното движение на масата в определената посока, което се нарича *задаващо подаване*. Вертикалното преместване на копирното устройство и фрезовата глава се нарича *следящо подаване* и се осъществява от двигателя 12.

Схемата за управление на двигателя 12 е построена така, че при отворен контакт 13 копирното устройство заедно с фрезовия супорт се премества към шаблона, а при затворен контакт се отдалечава от него.

Да предположим, че в началния момент контактът 13 е отворен и копирният палец започва да се движи към шаблона. При достигането му под действието на лостовата система контактът 13 ще се затвори и копирният уред ще започне да се премества в обратна посока. Когато копирният палец се отдели от шаблона, контактът 13 отново ще се отвори и следящото подаване относно ще смени посоката си до следващото достижане на шаблона,


Обработката на детайлите с копирни металорежещи машини се извърши по предварително изработен образец, наречен *модел* или *шаблон*. В процеса на обработката по повърхността на модела се движи непрекъснато *копирен палец*, чиято форма съответства на формата на режещия инструмент. Преместванията на копирния палец в процеса на „опипване“ на шаблона се предават на режещия инструмент от системата за управление.

Принципът на копиране е представен схематично в най-прост вид на фиг. 3.42. На

което няма да бъде в същата точка поради наличието на непрекъснато задаващо подаване.

В резултат на периодичните доближения и отдърпвания ма-

ко контактния палец и непрекъснатото задаващо подаване копирни-

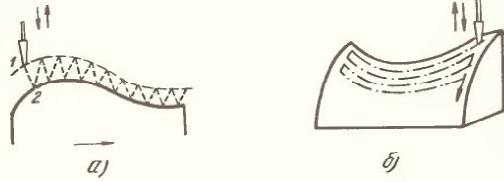

Фиг. 3.43. Траектория на копирния палец


ят палец 1 описва трионообразна траектория, успоредна на шаблона 2 (фиг. 3.43 a). Същата траектория описва и твърдо свързаната с него фреза.

В края на шаблона задаващото подаване сменя посоката си, а фрезата и копирният палец се преместват на определено разстояние, перпендикулярен на равнината на чертежа (периодично напречно подаване). Траекториите на копирния палец и фрезата при обхождане на цялата повърхност имат вида, показан на фиг. 3.43б.


Както се вижда, копирането се получава в резултат на съвместното действие на две взаимноперпендикулярни движения — задаващо и следящо. При разглеждане начин на копиране се изменя само единото от тях — следящото. Такова копиране се нарича *еднокоординатно*. То е сравнително неточно, особено при детали с рязко изменения се повърхностни форми.

За повишаване на точността на обработката на детайла се прилага *двукоординатното копиране*, при което се управляват и двете подавания. Използува се копирен уред с два контакта, наречен трипозиционен (фиг. 3.44). В този случай посоката на следящото подаване се определя от това, кой от двета контакта — 1 или 2, е включен. Задаващото подаване е включено само тогава, когато и двета контакта са отворени. Копирането се извършва по следния начин. Когато копирният палец не допира до повърхността на шаблона, под действието на пружината се затваря контактът 1 и се включва следящото подаване в посока към шаблона. Задаващото подаване е изключено. При достижане на шаблона в т. В и натискане на палена върху него контактът 1 се отваря, при което се изключва следящото, а се включва задаващото подаване. След известно преместване на шаблона копирният палец

ще се отдалечи от него и контактът 1 отново ще се затвори. Това ще изключи задаващото и ще включи следящото подаване в първоначална посока до ново достигане на шаблона. В т. A повърхността на шаблона сменя посоката на наклона си. В ре-

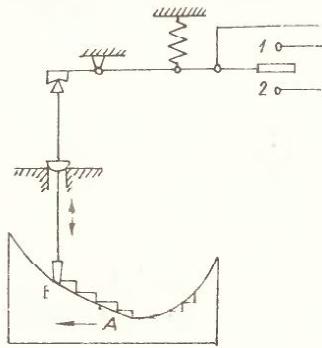

Фиг. 3.44. Трипозиционен контактен копирен уред

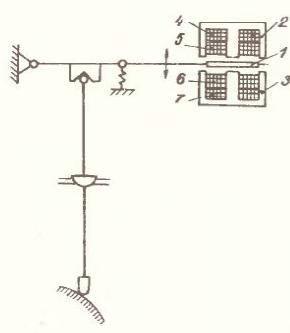

Фиг. 3.45. Безконтактен копирен уред

зултат на задаващото подаване копирният палец няма да се отдалечава, а ще се притиска още повече към шаблона. В такъв случай ще се затваря контактът 2, който включва задаващото подаване в обратна посока. Така шаблонът се обхожда чрез последователно редуване на надлъжни и напречни премествания. Получената траектория на режещия инструмент и в този случай се различава от идеалната, но неточностите тук са по-малки.

По-нататъшното повишаване на точността на обработваните детайли чрез копиране е свързано с използването на безконтактни копирни уреди, които позволяват непрекъснато управление на задаващото и следящото подаване. Принципната схема на подобен уред е показана на фиг. 3.45. Той се състои от две самостоятелни индуктивни системи 2 и 3 с обща котва 1, която се премества вертикално при движение на копирния палец. На всяка магнитна система са поставени по две намотки — 4 и 5 на едната и 6 и 7 — на другата. Намотките 4 и 6 са съединени последователно и се захранват от източник на променливо напрежение. Другите две намотки 5 и 7 са съединени нарецино, така че изходното напрежение на копирния уред е равно на разликата от индуктирани в нея напрежения.

Когато котвата 1 е в средно положение, индуктиранияте напрежения в намотките 5 и 7 са равни и изходното напрежение на

уреда е равно на нула. Приближаването на котвата към един от магнитопроводите води до нарастване на индуктивното напрежение в едната намотка и намаляване в другата. Така че на изхода на копирния уред ще се появява напрежение, чието големина и фаза зависят от големината и посоката на отклонението на копирния палец от средното му положение. Това напрежение се използва по-нататък за непрекъснато безстепенно регулиране на скоростите на задаващото и следящото подаване.

В последно време широко разпространение получиха т. нар. фотокопирни металорежещи машини за обработка на плоски детайли с различна форма. Те се използват най-често за разкрояване на листови материали. В тях за шаблон служи специално изработен чертеж.

### 3.5.9. ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕТАЛОРЕЖЕЦИ МАШИНЫ

Програмното управление на металорежещите машини позволява значително да се повиши производителността на обработката, особено на детайли със сложни форми в условията на единичното производство. Напр. за обработка на турбинна лопатка на универсален струг са необходими около 15 работни дни, а на фрезова машина със система за цифрово програмно управление тази обработка се извършва за няколко часа, при това с много по-голяма точност. За обработката на корабен гребен винт с универсална фрезова машина са необходими от 200 до 300 h, докато на фрезова машина с програмно управление тази обработка трае  $40 \div 50$  h.

Системите за циклическо програмно управление се използват най-често за управление на обикновените и револверните стругове. Програмата обикновено се задава с щекерно табло (вж. фиг. 2.82) или с декадни превключватели. Големината на преместванията на работните органи се задава с помощта на регулиращи опори, които задействват съответни крайни превключватели.

В последно време релейно-контактната част на системата за управление при машините, изискващи голям брой и сложни цикли, се заменя все по-често с безконтактни логически елементи на микроелектронна основа и с програмируеми автомати, където програмата се задава с перфоленти.

Все по-широко разпространение намират металорежещите машини с цифрово програмно управление (ЦПУ), които се делят на две големи групи — машини с позиционно и машини с контурно управление. Позиционните системи за ЦПУ се прилагат широко за управление на стругови и пробивни машини. Контурните системи за ЦПУ се използват за управление на стругови, фрезови, шлифовъчни и други машини, предназначени за обработка на сложни детайли, съдържащи криволинейни контури и повърхности.

Управляващата програма на машините с ЦПУ се записва най-често на перфолента с използване на двоичен или двоично-десетичен код. Магнитни ленти се използват сравнително по-рядко.

Подготовката на управляващите програми, особено за контурните системи за ЦПУ, е процес, който изисква значителни количества висококвалифициран труд, затова се отделя голямо внимание на автоматизирането му с помощта на ЕИМ. При това технолог-програмист записва в определен ред начината информация за обработвания детайл, като използва специален език за програмиране, а електронноизчислителната машина извършва изчисленията за построяване на траекторията на режещия инструмент и съставя съответната програма за системата за ЦПУ.

За задвижване на работните органи на металорежещите машини с ЦПУ широко се използват стъпкови двигатели (най-често в отворени системи за управление) или постояннотокови двигатели с подобрени динамични качества — малконверционни, високомоментни и др.

За осъществяване на обратна връзка по положението на работните органи се използват датчици (преобразуватели) от различен тип, най-често индуктивни (индуктосин) и оптически.

Съвременните системи за ЦПУ дават възможност и за автоматизация на редица спомагателни процеси и операции, като смяната на инструмент, корекция на изпослането на режещия инструмент, цифрова индикация на положението на работните органи и др., което води до по-нататъшно повишаване на производителността и на точността на обработката.

До появата на металорежещите машини с ЦПУ автоматизацията на дискретните технологични процеси се развива главно по пътя на създаване на специализирани високоавтоматизирани машини и автоматични линии, предназначени за обработка на детайли с определена форма и размери, които се произвеждат в големи серии. В условията на единично и дребносериен производство се използува изключително универсални металорежещи машини. При тях възможностите за висока степен на автоматизация са твърде ограничени поради необходимостта от чести пренастройки, а и поради голямото разнообразие на обработванието на детайли.

Създаването на металорежещи машини с ЦПУ отбележа началото на качествено нов етап в развитието на автоматизацията на технологичните процеси с дискретен характер. Съчетаването на високата производителност на специализираните машини с възможността за бързо и удобно изменение на програмата им за работа позволява да се автоматизира до голяма степен механичната обработка в условията на единично и дребносериен производство.

Разработването на системи с ЦПУ е тясно свързано с развитието на електрониката и изчислителната техника. Появата на

полупроводникови елементи и интегрални схеми позволи създаването на сравнително малогабаритни и надеждни системи за програмно управление, които намериха широко приложение за автоматизация на стругове, пробивни, фрезови, шлифовъчни машини и др. Относителният дял на машините с програмно управление започна бързо да нараства и сега представлява един от основните показатели за нивото на автоматизация на машиностроенето.

Класическите системи за ЦПУ независимо от вида (позиционни, контурни и т. н.) и елементната база, на която са изградени (контактни или безконтактни релейни елементи, интегрални схеми), са системи с твърда логика. По международните норми те се означават обикновено като системи NC (съкращение от английското Numerical Control). Въпреки големите им предимства по отношение на производителност, гъвкавост и т. н. те не могат да получат много широко разпространение поради наличието на някои сериозни недостатъци:

висока цена, достигаща в някои случаи цената на машината; подготовката на програми е сложна и труднопогълъща; необходимост от висококвалифициран персонал за ремонт и настройка.

Преодоляването на тези недостатъци и тук, както и при другите сложни схеми за автоматизация, е свързано с преминаване от системи с твърда логика към системи с програмируема логика. За тази цел се използува самостоятелна ЕИМ (процесор), която осъществява всички функции по управлението. Тези системи се означават като системи CNC (Computer Numerical Control).

Появата на евтините и надеждни микропроцесори съдействува за бързото развитие и приложение на системите CNC, които поради предимствата си по отношение на програмирането и експлоатацията заемат преобладаващо място.

Друга тенденция в развитието на системите с ЦПУ е така нареченото директно цифрово управление — DNC (Direct Numerical Control). При тази система една ЕИМ управлява група от металорежещи машини, всяка от които има своя собствена система за програмно управление. Програмите за обработка са записани в паметта на ЕИМ, която изпраща съответните команди към локалните управляващи устройства на машините и следи за изпълнението им.

При първите системи DNC локалните системи за ЦПУ на отделните машини се правеха максимално опростени и без възможности за самостоятелно функциониране. Това намалява надеждността, тъй като всяка повреда на ЕИМ води до пълно спиране на работата на управляемите от нея машини. Затова в последно време системите DNC се изграждат на основата на самостоятелни системи за ЦПУ (сега CNC), които имат входно-изходни ус-

трайства за връзка с управляващата ЕИМ и могат да осигурят автономно управление на всяка от металорежещите машини.

Важно предимство на системите DNC е възможността за оптимално разпределение на производствената програма между машините на основа на информация за престоите, дефектите на работата и т.н.

Основен недостатък на тези системи си остава все още високата им цена, но развитието им е твърде перспективно с оглед създаване на напълно автоматизирани участъци и цехове, управявани от микропроцесорни системи.

#### Въпроси и задачи

1. Какво е характерно за управлението на универсалните металорежещи машини (стругове, фрези, пробивни машини)? Какви основни блокировки се осъществяват в тях?

2. Защо магнитните маси се използват само в шлифовъчните машини?

3. Каква е разликата между металорежещите машини с копирно и с програмно управление? Кон от тях дават възможност за по-голяма точност при обработка на сложни детайли и защо?

### 3.6. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИЕТО

Автоматизацията на контролните (измервателните) операции в машиностроението е твърде важен въпрос, от който до голяма степен зависи повишаването на производителността на труда, защото в много случаи за контролните операции се изразходва много повече време, отколкото за основните производствени операции. Напр. изготвянето на детайли чрез щамповане или пресоване става за части от секундата, докато за проверката на размерите им са необходими няколко секунди. Производството на винтове и гайки с автоматични стругове изисква няколко секунди за един детайл, докато проверката им е много по-продължителна. При това трябва да се има предвид, че извършването на ред контролни операции върху сложни детайли, като прецизни винтове, зъбни колела и др., изисква много висока квалификация.

Неавтоматизираното измерване на размерите може да създава твърде големи трудности при работата на автоматичните линии в машиностроението, тъй като затруднява своевременното сигнализиране за брак.

Всичко това наложи широкото развитие на методите за автоматизирано измерване и контрол, които наред с отстраняването на горните недостатъци дават възможност да се постигне много по-голяма точност при измерванията.

Устройствата за автоматичен контрол на размерите могат да се разделят на две големи групи.

1. Устройства за активен контрол, които въздействуват на работната машина в процеса на обработка, като изменят режима на работа или прекратяват обработката при достигане на желания размер. С такива устройства се запознахме при разглеждане на задвижването и схемите за автоматизация на кръглошлифовъчните машини.

2. Устройства за пасивен контрол, които осъществяват измерване, без да се намесват в технологияния процес. Обикновено тези устройства разделят изделията на две (годни и брак) или повече групи и се наричат съответно бракувачи или сортращи автомати.

И двата вида устройства имат измервателен накрайник, който се притиска от пружини към повърхността на контролирания детайл. Измененията в размерите на детайла са свързани със съответно преместване на измерващия накрайник, което датчикът преобразува в електрически сигнал. В зависимост от преобразувателния елемент различаваме 3 основни вида датчици:

1. Електроконтактни, в които при движението на измервателния накрайник се затварят или отварят съответни контакти. Такъв латчик беше разгледан като част от устройство за активен контрол на кръглошлифовъчни машини.

2. Индуктивни, в които при движението на измервателния накрайник, чрез свързан с него феромагнитен елемент се изменя индуктивното съпротивление на намотка.

3. Капацитивни, в които движението на измервателния накрайник се преобразува в изменение на капацитета на кондензатор.


Съществуват и преобразуватели, работещи на други принципи (съпротивителни, тензометрични и др.), които още не са намерили много широко приложение.

Освен преобразувателите с електрическо преобразуване на сигнала се срещат и пневматични преобразуватели, в които се използува връзката между налягането или разхода на въздух и размера на изходния отвор на дюзата, който се изменя във функция от размера на изделията.

Устройствата за активен и пасивен контрол са контактни, когато при тях съществува непрекъснат механичен контакт между измервания детайл и измервания накрайник. Съществуват и безконтактни устройства, които използват писъматични, оптически, радиационни и други чувствителни елементи. Голямо предимство на безконтактните измервателни устройства е липсата на износване на измервателния елемент. Освен това те се използват в производствени процеси, протичащи при високи температури и големи скорости, където контактните устройства са непригодни.

На фиг. 3.46 *a* и *b* е показано принципното устройство на два преобразувателя от индуктивен и капацитивен тип, които се използват за автоматизация на контролните операции.

Индуктивният преобразувател се състои от две намотки 2, включени в мостова диференциална схема. Към измервателния накрайник 3 са закрепени два метални диска 1, които са част от магнитната система. При симетрично приложение на накрай-

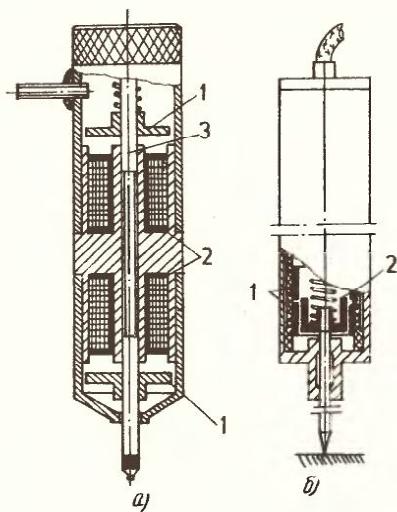

Фиг. 3.46. Устройства за активен контрол от индуктивен (а) и капацитетен (б) тип

ника индуктивните съпротивления на двете намотки са равни и на изхода на мостовата схема няма сигнал. Това положение отговаря на зададения размер. При отклонение на действителния размер в една или друга посока на изхода на схемата ще се появии сигнал със съответна фаза, пропорционален на отклонението. Този сигнал би могъл да бъде използван по-нататък в схема за активен или за пасивен контрол.

Аналогична е конструкцията и на капацитивния преобразувател, в който се използува изменението на капацитета между неподвижните месингови пръстени 1 и подвижния електрод 2. Двата кондензатора също са включени в мостова схема, на изхода

на която няма сигнал, когато подвижният електрод е симетрично разположен спрямо неподвижните.

Значително по-сложен е въпросът за автоматизацията на контрола на размерите на детайли със сложна форма, изработвани на машини с програмно управление. В тази област напоследък също се появиха много оригинални решения, които доведоха до пълната автоматизация и на най-сложните контролни операции.

Един такъв автомат представлява в най-общ случай машина с програмно управление. На подвижния ѝ орган е поставен някой от разглежданите по-горе преобразуватели на размери, а програмата за движението му съответствува на последователно обхождане (опипване) на измервания детайл. Ако действителните размери на детайла не се отклоняват от зададените, датчикът остава в неутрално положение и на изхода няма никакъв сигнал. Отклонението на действителните размери от зададените предизвиква появата на сигнал, който се регулира в измервателната схема.

Използването на такива автоматични измервателни устройства позволява значително да се намали необходимото време за измерване и да се увеличи точността на измерването. При това напълно се избягват субективните грешки, свързани с участието на човека в измервателния процес, тъй като резултатите от измерването се дават в цифров вид или се записват автоматично.

#### Въпроси и задачи

1. Какви видове устройства за автоматичен контрол съществуват? Кои от тях позволяват пълна автоматизация на механичната обработка?
2. Предложете различни конструкции на индуктивни и капацитивни преобразуватели за осъществяване на контролни операции.
3. Какви други методи за осъществяване на контролни операции можете да предложите?

## ЛИТЕРАТУРА

1. Зимин, Э. Н., В. И. Яковлев, Автоматическое управление электроприводами, М., Высшая школа, 1979.
2. Йорданов, Св. Електроздвижване и автоматизация на подемно-транспортни и строителни машини. С., Техника, 1978.
3. Личев, Р., Стаменов Б., К. Лийгров. Тирistorни автоматизирани електроздвижвания. С., Техника, 1977.
4. Минчев, Д. Автоматично управление на електроздвижванията. С., Техника, 1980.
5. Программное управление станками, под ред. В. Л. Сосонкина. М., Машиностроение, 1981.
6. Стоянов, С., Ц. Цанев. Електрообзавеждане на производствени агрегати. С., Техника, 1981.
7. Харизоменов, И. В. Электрооборудование и электроавтоматика станков. М., Машиностроение, 1975.
8. Чиликкин, М. Г., А. С. Сандлер. Общий курс электропривода, М., Энергоиздат, 1981.

## ПРИЛОЖЕНИЕ I

Условни графични означения в принципните електрически схеми

Асинхронен двигател с късоъединен ротор	
Асинхронен двигател с навит ротор	
Двигател за постоянен ток	
Електромашинен усилвател	
Намотка на електрическа машина	
Трансформатор	
Намотка на реле или контактор	
Нормално отворен контакт на контактор (силов)	
Нормално затворен контакт на контактор (силов)	

Продължение на приложение 1

Нормално отворен контакт на реле или блокиращ контакт на контактор	
Нормално затворен контакт на реле или блокиращ контакт на контактор	
Нормално отворен и нормално затворен контакт със задръжка при отваряне	
Нормално отворен или нормално затворен контакт със задръжка при затваряне	
Термично реле — силов елемент	
Контакт на термично реле	
Пусков бутон с нормално отворен контакт	
Пусков бутон с нормално затворен контакт (стоп)	
Краен превключвател	
Предпазител	
Пакетен превключвател	
Електромагнитен съединител	

## СЪДЪРЖАНИЕ

### Увод

#### Част 1. Основи на електrozадвижването

1.1. Основни понятия . . . . .	7
1.1.1. Електrozадвижване. Видове . . . . .	7
1.1.2. Механични характеристики на електрическите двигатели и производствените механизми . . . . .	8
1.1.3. Устойчива работа на двигателя в установлен режим . . . . .	12
1.1.4. Динамика на електрическото задвижване . . . . .	15
1.1.5. Спирачки режими . . . . .	18
1.1.6. Основни процеси на управление на електрическото задвижване . . . . .	20
1.2. Асинхронни двигатели . . . . .	24
1.2.1. Общи сведения . . . . .	24
1.2.2. Механични характеристики . . . . .	26
1.2.3. Пускане на асинхронните двигатели . . . . .	28
1.2.4. Регулиране на скоростта . . . . .	34
1.2.5. Спирачки режими . . . . .	42
1.3. Двигатели за постоянен ток . . . . .	45
1.3.1. Общи сведения . . . . .	45
1.3.2. Механични характеристики . . . . .	46
1.3.3. Пускане на двигателите за постоянен ток . . . . .	47
1.3.4. Регулиране на скоростта . . . . .	49
1.3.5. Спирачки режими . . . . .	53
1.3.6. Безстепенно регулиране на скоростта . . . . .	56
1.4. Синхронни двигатели . . . . .	66
1.4.1. Общи сведения . . . . .	66
1.4.2. Механични характеристики . . . . .	67
1.4.3. Пускане, спиране и регулиране на скоростта . . . . .	68
1.4.4. Приложение . . . . .	69
1.5. Режими на работа и избор на двигатели . . . . .	70
1.5.1. Напряване и охлаждане на двигателите . . . . .	70
1.5.2. Режими на работа . . . . .	72
1.5.3. Избор на мощността на двигателите . . . . .	74
1.5.4. Избор на конструктивното изпълнение на двигателите . . . . .	79
1.5.5. Съръдане на двигателя с работните машини . . . . .	81

#### Част 2. Управление и автоматизация на работния цикъл на машини и механизми

2.1. Основни схеми на релейно-контактно управление на електrozадвижванията . . . . .	82
2.1.1. Използване на контактни апарати за автоматизация на управлението . . . . .	82
2.1.2. Релейно-контактно управление на асинхронни двигатели с късостъленен ротор . . . . .	84
2.2. Автоматично управление във функция от времето . . . . .	88
2.3. Автоматично управление във функция от пътя . . . . .	94
2.4. Автоматично управление във функция от скоростта, натоварването и други параметри . . . . .	106

2.5.	Задвижване и автоматизация на производствени машини и механизми	110
2.5.1.	Максималпотокова защита	111
2.5.2.	Термична защита	112
2.5.3.	Нулева защита	113
2.5.4.	Допълнителни защитни функции	114
2.5.5.	Електрически защитни блокирочки	115
2.6.	Основни принципи при съставяне на релейно-контактните схеми. Избор на елементите на схемата	119
2.6.1.	Видове схеми	119
2.6.2.	Основни изисквания при съставяне на принципни схеми за релейно-контактно управление	120
2.6.3.	Избор на елементите на схемата	124
2.7.	Автоматично безстепенно регулиране на скоростта	125
2.7.1.	Отворени и затворени системи за регулиране	125
2.7.2.	Основни характеристики на затворените системи	131
2.7.3.	Обратни връзки и коригиращи звена	133
2.7.4.	Затворени САР на скоростта на двигателя за постоянен ток с общ сумиращ усилвател	143
2.7.5.	Затворени САР на скоростта на двигатели за постоянен ток с подчинено регулиране	151
2.7.6.	Системи за безстепенно регулиране на асинхронни двигатели	153
2.8.	Автоматично релейно безконтактно управление	156
2.9.	Програмируеми автомати	162
2.9.1.	Общи положения	162
2.9.2.	Основни понятия на булевата алгебра	165
2.9.3.	Приложение на булевата алгебра за анализ на релейно-контактни схеми	166
2.9.4.	Обща структура на програмируемия автомат	168
2.9.5.	Програмиране	170
2.9.6.	Предимства и недостатъци. Област на приложение	172
2.10.	Автоматично програмно управление	173
2.10.1.	Основни понятия	173
2.10.2.	Циклово програмно управление	174
2.10.3.	Цифрово програмно управление	176
2.11.	Монтаж и настройка на системите за управление	185
2.11.1.	Общи изисквания	185
2.11.2.	Принципи и монтажни схеми	191
2.11.3.	Контрол и настройка	196

### Част 3. Електроздвижване и автоматизация на производствени машини и механизми

3.1.	Електроздвижване и автоматизация на кранове	199
3.1.1.	Общи положения	199
3.1.2.	Основни елементи на крановите задвижвания	200
3.1.3.	Задвижване и автоматизация на мостови кранове	205
3.1.4.	Задвижване и автоматизация на грайферни кранове	209
3.1.5.	Задвижване и автоматизация на магнитни кранове	211
3.2.	Задвижване и автоматизация на асансьори	213
3.2.1.	Общи положения	213
3.2.2.	Основни елементи на задвижването и системата за управление	215
3.2.3.	Системи и схеми за управление на асансьори	217
3.3.	Задвижване и автоматизация на механизми за непрекъснат транспорт	225
3.3.1.	Общи положения	225
3.3.2.	Основни елементи на задвижването	227
3.3.3.	Схеми за управление на транспортни ленти	227

3.4.	Задвижване и автоматизация на помпи, компресори и вентилатори	230
3.4.1.	Общи положения	230
3.4.2.	Основни елементи на задвижвачето	232
3.4.3.	Схеми за управление на помпи, вентилатори и компресори	233
3.5.	Задвижване и автоматизация на металорежещи машини	236
3.5.1.	Общи положения	236
3.5.2.	Задвижване и автоматизация на универсални стругове	238
3.5.3.	Задвижване и автоматизация на шлифовъчни машини	240
3.5.4.	Задвижване и автоматизация на стъргателни машини	246
3.5.5.	Задвижване и автоматизация на револверни стругове	249
3.5.6.	Задвижване и автоматизация на агрегатни машини	252
3.5.7.	Задвижване и автоматизация на автоматични линии	254
3.5.8.	Задвижване и автоматизация на компримиран металорежещи машини	257
3.5.9.	Програмно управление на металорежещите машини	261
3.6.	Автоматизация на контролните операции в машиностроенето	264

### Литература

### Приложения

ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МЕХАНИЗМИ И МАШИНИ

Учебник за техникумите, специалност  
автоматизация на производството

Автор: к. и. н. инж. *Кузман Димитров Йонов*  
Рецензенти: доц. к. т. н. инж. *Светослав Йорданов Миленков*  
инж. *Стоян Тодоров Бонев*

инж. *Невена Величкова Петрунова*

Първо издание — допечатка.  
Българска  
Научен редактор доц. к. т. н. инж. *Иван Стойчев Иванов*  
Редактор на издателството инж. *Мариана Рихтер*  
Художник *Филип Малеев*  
Худ. редактор *Виктор Стюва*  
Техн. редактор *Мария Йорданова*  
Коректор *Биолета Андреева*

Дадена за набор на 14. I. 1987 г.  
Подписана за печат на 10. VII. 1987 г.  
Излнзана от печат на 30. VII. 1987 г.  
Код 03 9534323231 Изд. № 13224. Формат 60x90/16. УИК 18,16. Печ. копи 17,25.  
4785—114—87

Изд. копи 17,25. Тираж 2000 + 21. Цена 0,8 / лв.  
ДИ "Техника", бул. Руски 6, София  
ДП "В. Андреев", Перник